

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время весьма популярными стали телефонные аппараты (ТА) с *такстатурным* (кнопочным) набором номера как отечественного, так и зарубежного производства. Большое количество таких аппаратов из стран Юго-Восточной Азии продаётся сейчас по доступным ценам. Но, к сожалению, оборудование отечественных телефонных станций и сетей по своим параметрам не соответствуют требованиям мировых стандартов и многих стран - производителей, а также схемотехника большинства зарубежных ТА функционально отличается от принятой в нашей стране. Это различие приводит к некачественной работе телефонных аппаратов, а нередко, и к выходу их из строя. Вместе с тем, ни объём литературы, выпускаемой до настоящего времени по данной тематике, ни полноту содержащихся в ней сведений нельзя признать удовлетворительной.

Работая над справочником, автор стремился восполнить этот пробел, особенно в части ТА зарубежного производства. Была поставлена цель провести анализ большинства схем ТА, находящихся в настоящее время в эксплуатации, обобщить и систематизировать имеющийся материал, что помогло бы обеспечить грамотное применение ТА и их ремонт. Как это удалось - судить читателю.

В справочнике приведены также данные по ряду импортных и отечественных микросхем и транзисторов, применяемых в ТА, рассмотрена возможная их взаимозаменяемость. Приведён различный справочный материал по цветовой и кодовой маркировке компонентов радиоэлектронной аппаратуры, их параметры, а также большое количество принципиальных схем телефонных аппаратов (в том числе телефонов - трубок) зарубежного и отечественного производства.

Рассмотрены вопросы ремонта и модернизации ТА, а также оригинальные способы защиты их от выхода из строя.

В справочнике уделено внимание построению ТА с частотным набором, рассмотрен принцип работы аппаратуры АОН и спаренного включения ТА.

Автор надеется, что справочник будет весьма полезен как радиолюбителям, так и ремонтным организациям.

Автор признателен Зензевееву М. А. (почётный радиостроитель СССР) и Хромову В. С. за ценные замечания, сделанные ими при подготовке данного издания.

Автор будет признателен читателям, сообщившим свои критические замечания и предложения, которые будут обязательно учтены в следующих изданиях справочника. Приславшие наиболее интересные материалы (схемы отечественных и зарубежных телефонных аппаратов, техническую документацию на микросхемы для телефонии, паспортные данные микрофонов и т. п.) получат бесплатно следующее издание справочника.

Отзывы и предложения направляйте по адресу: 123481 г. Москва. А/Я - 9. Кизлюку Анатолию.

СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В СПРАВОЧНИКЕ

АОН	- автоматический определитель номера;
АЛ	- абонентская линия;
АМТС	- автоматическая междугородная телефонная станция;
АРУ	- автоматическая регулировка усиления;
АТСК	- автоматическая телефонная станция координатная;
АТСКЭ	- автоматическая телефонная станция квази-электронная;
АУ	- абонентское устройство;
ВУ	- вызывное устройство;
ИК	- импульсный ключ;
ИС	- интегральная схема;
НН	- номеронабиратель;
ОЗУ	- оперативное запоминающее устройство;
ОУ	- операционный усилитель;
РК	- разговорный ключ;
ТА	- телефонный аппарат;
УНЧ	- усилитель низкой частоты;
ЭАТС	- электронная автоматическая телефонная станция;
ЭНН	- электронный номеронабиратель.

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О РАБОТЕ ТЕЛЕФОННЫХ СТАНЦИЙ И АБОНЕНТСКИХ УСТРОЙСТВ

1.1. КОРОТКО ОБ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТЕЛЕФОННЫХ СЕТЯХ

В первой главе попробуем кратко разобраться, что же такое телефонная связь и какой принципложен в основу коммутации телефонных сетей, а также в чем заключается основное отличие отечественных телефонных аппаратов от зарубежных и каковы величины основных параметров ТА.

С 1876 года, когда Белл изобрел первый двухпроводной телефон, принцип телефонной связи практически не изменился и заключается в следующем.

Микрофон преобразует звуковые колебания в переменный ток. Этот ток передается по проводам к телефону, преобразующему его в звуковые колебания. Для обеспечения работы микрофона необходим источник питания, который и включается в цепь микрофона. Такое включение источника питания получило название "местной батареи". Для развязки цепей микрофона я телефона по постоянному току и согласования их сопротивлений необходим трансформатор. Простейшая схема ТА с местной батареей питания приведена на рис. 1.1.

В настоящее время телефонные сети применяются только с центральной батареей питания микрофонных цепей ТА. Простейшая схема ТА с центральной батареей питания приведена на рис. 1.2. Ток питания каждого микрофона проходит через дроссели L1 и L2, общие для цепей питания обоих микрофонов. Дроссели необходимы для того, чтобы не происходило замыкания переменного (разговорного) тока через центральную батарею GB, внутреннее сопротивление которой очень мало и составляет тысячные доли ома.

Дроссели L1 и L2, имея относительно небольшое сопротивление постоянному току (не более 750 Ом), обладают большой индуктивностью и их полное сопротивление переменному (разговорному) току настолько велико, что он не ответвляется в ЦБ и практически полностью замыкается через аппарат второго абонента.

На АТС в качестве дросселей часто используются двух обмоточных реле, служащие одновременно для получения сигнала о вызове станции абонентом и сигнала окончания разговора (отбоя). Коммутация абонентов первоначально выполнялась на телефонных станциях вручную, но со временем начали применять автоматическое соединение абонентов с использованием шаговых искателей (АТС-54), координатных соединителей (АТСК), а позднее - квазиэлектронными (АТСКЭ) и электронными (ЭАТС) схемами коммутации АТС.

Элементами автоматизации являются шаговые искатели, электромагнитные реле, многократные координатные соединители и электронные многоканальные коммутаторы с программным управлением, которые осуществляют соединение между линиями абонентов АТС. Схемы коммутации АТС управляются импульсами постоянного тока, которые создаются номеронабирателем ТА при наборе абонентом цифр номера вызываемого абонента, или двухчастотным кодом (в ЭАТС).

АТС осуществляет питание линии абонента постоянным напряжением 60 В (за рубежом 48 В). При снятой телефонной трубке к линии АТС в качестве нагрузки подключается микротелефонная пара трубки, в результате чего напряжение на линейных зажимах ТА падает до величины 6÷15 В в зависимости от класса ТА. Это происходит вследствие образования делителя напряжения, который состоит из сопротивления ТА - RTA и сопротивлений АТС - RATC и линии (RLN1 и RLN2). RATC включает в себя сопротивления обмоток реле RLI и RL2 (рис. 1.3). Сопротивление линии в большинстве случаев невелико, но иногда, при длинной линии, может достигать 1000 Ом и более, и его необходимо учитывать при согласовании с ТА для компенсации потерь сигнала и максимального подавления местного эффекта (прослушивания в трубке собственного голоса). Сопротивления RLIN и RLN2 должны быть одинаковы. Это необходимо для того, чтобы нейтрализовать действие тока линии на соседние провода, в которых могут наводиться помехи в виде постороннего разговора. Разговорный ток в прямом проводе создает падение напряжения с одним знаком, а в обратном проводе с противоположным знаком, и, следовательно, действия этих напряжений на соседние цепи нейтрализуются. Сопротивление центральной батареи (GB) можно не учитывать, так как его величина незначительна по сравнению с RATC и RTA. RATC в зависимости от типа станции составляет для:

АТС-54	до 1500 Ом
АТСК	до 1200 Ом
АТСКЭ	до 700 Ом

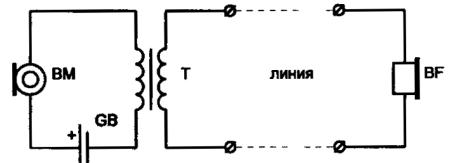


Рис. 1.1. Принцип односторонней телефонной передачи.

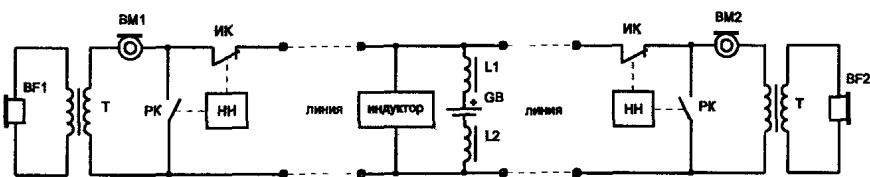


Рис. 1.2. Схема телефонной передачи с центральной батареей питания.

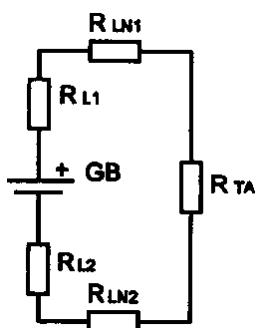


Рис. 1.3.
Распределение
нагрузки в АТС.

Электрическое сопротивление ТА постоянному току при рабочем токе 35 мА лежит в пределах 160÷600 Ом (в зависимости от класса сложности).

Электрическое сопротивление ТА постоянному току во время набора номера со стороны линейных зажимов составляет:

- при замыкании линии контактами ИК номеронабирателя < 50 Ом;
- при размыкании линии контактами ИК номеронабирателя > 300 кОм.

Рассмотрим простейший принцип установления соединения на АТС (рис. 1.4).

Линия абонента №1 на станции включена в абонентское реле K1, через обмотки которого осуществляется питание микрофона BM1 аппарата абонента, а контакты номеронабирателя (НН) - ИК (импульсный ключ) и РК (разговорный ключ) используются для управления процессом соединения.

Когда абонент №1 снимает микротелефонную трубку с рычага SB1 аппарата (рычажный переключатель переводится в верхнее положение), то замыкается цепь питания двухобмоточного реле K1 через замкнутый контакт ИК, микрофон BM1 и обмотку трансформатора T. Реле K1 размыкает свой контакт K1.2 и замыкает контакт K1.1, в результате чего срабатывает реле K2. Это реле замедлено на отпускание. При отсутствии тока в течение 0,1 с якорь реле остается в притянутом состоянии.

При срабатывании реле K2 замыкается его контакт K2.2 и размыкается K2.1. Обмотка электромагнита шагового исполнителя K3 остается обесточенной, так как цепь разомкнута контактом K1.2 реле K1.

Для ТА с дисковым номеронабирателем, набор номера абонента осуществляется следующим образом: при вращении диска по часовой стрелке до пальцевого упора разговорный ключ (РК) номеронабирателя замыкает линию накоротко, а при обратном вращении импульсный ключ (ИК) размыкает линию такое количество раз, которое соответствует набранной цифре. Разговорная часть ТА, состоящая из микрофона BM1 и телефонного капсюля BF1 микротелефонной трубки во время вращения диска как в прямом, так и в обратном направлении, шунтируется накоротко контактом разговорного ключа (РК). После остановки диска номеронабирателя к линии вновь подключается микротелефонная пара.

Следовательно, при наборе абонентом номера вызываемого ТА, цепь питания обмотки реле КГ прерывается контактом ИК. В течение времени размыкания цепи (t_p), контакты реле K1 возвращаются в исходное состояние. При этом создается цепь питания обмотки электромагнита шагового исполнителя K3, так как время размыкания цепи меньше времени отпуска реле K2, что приводит к перемещению контактов шагового исполнителя на одну позицию.

Каждое отпускание якоря реле K1 сопровождается притягиванием якоря электромагнита шагового исполнителя K3 и передвижением контактов K3.1 и K3.2 на один шаг.

Таким образом, при наборе, например, цифры "5", ИК НН пять раз разомкнет цепь, а, следовательно, и контакты K3.1 и K3.2 становятся на пятой позиции, соединив линию вызывающего абонента с линией вызываемого.

Когда по окончании разговора абонент положит трубку на аппарат, реле K1 обесточится и вернет контакты K1.1 и K1.2 в исходное, состояние. Спустя 0,1 с реле K2 также вернется в исходное состояние, замкнув контактами K2.1 цепь питания реле K3 через сплошную ламель шагового исполнителя, подвижный контакт K3.3 и самопрерывающийся контакт K3.4 (цепь K2.1 - K3.3 - K3.4 предназначена для возврата шагового исполнителя в исходное положение по окончании разговора). При каждом притяжении якоря реле K3, контакт K3.4 размыкается, прерывая цепь питания реле K3. Последний отпускает якорь и вновь притягивает его, так как K3.4 замыкается. Работа реле K3 продолжается до тех пор, пока подвижный контакт K3.3 не займет исходного положения и через обмотку реле K3 перестанет проходить ток.

Таким образом, если посмотреть на временную диаграмму работы номеронабирателя (рис. 1.5), то наглядно виден принцип формирования импульсной последовательности, управляющей работой АТС.

Четкость работы реле и электромагнита шагового исполнителя непосредственно зависит от времени размыкания контакта ИК номеронабирателя телефонного аппарата. Если время размыкания будет больше 0,1 с, то при размыкании контакта K1.2 реле K2 не сможет удержать якорь и соединения не произойдет, а АТС перейдет в режим отбоя. При высокой частоте следования импульсов и малой их длительности электромагнит шагового исполнителя не успеет притянуть якорь и тогда соединения также не произойдет.

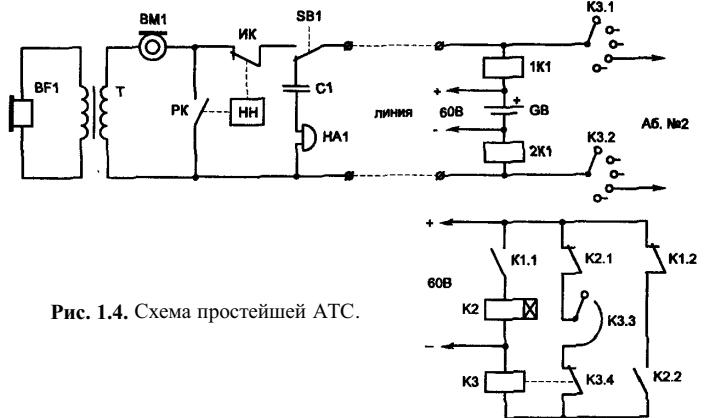


Рис. 1.4. Схема простейшей АТС.

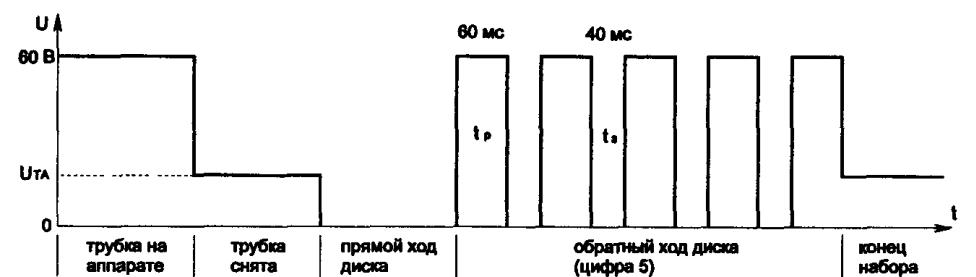


Рис. 1.5. Временная диаграмма работы дикого номеронабирателя.

Именно поэтому (в соответствии с ГОСТ 10710-81), к импульсным номеронабирателям ТА для обеспечения нормальной работы приборов АТС предъявляются достаточно жёсткие требования. Их временные характеристики приведены в табл. 1.1.

Таблица 1.1. Временные характеристики импульсных номеронабирателей ТА.

Характеристика	Допустимое	Номинальное
Частота создаваемых импульсов, имп./с	9÷11	10
Период повторения, мс	95÷105	100
Межсерийная пауза, мс, не менее	650 (но не более) 10	800
Время размыкания контактов ИК, t_p , мс	53÷70	60
Время замыкания контактов ИК, t_3 , мс	34÷46	40
Импульсный коэффициент (отношение времени размыкания t_p к времени замыкания t_3 контакта импульсного ключа)	1.4÷1.7	1.5

Кнопочные ТА с частотным набором номера используются при работе с электронными и квазиэлектронными АТС. Передача каждой цифры в соответствии с ГОСТ 25554-82 в частотном номеронабирателе осуществляется многочастотным кодом 2 из 8. Для этого применяются две группы частот:

- нижняя группа частот - 697 Гц, 770 Гц, 852 Гц, 941 Гц;
- верхняя группа частот - 1209 Гц, 1336 Гц, 1477 Гц, 1633 Гц.

Этот код обеспечивает 16 комбинаций сигнальных частот, 10 из которых используются для набора номера. Кнопки # и * используются при наборе кодов дополнительных видов обслуживания. Кнопки А, В, С и D применяются в расширенной клавиатуре. Длительность двухчастотной посылки должна быть не менее 40 мс, паузы - не менее 25 мс. Стабильность частот - не хуже $\pm 1,5\%$.

Комбинация сигналов и соответствие частот каждой кнопке приведены в табл. 1.2.

Частота	1209Гц	1336Гц	1477Гц	1633Гц
697Гц	1	2	3	A
770Гц	4	5	6	B
852Гц	7	8	9	C
941Гц	*	0	#	D

Кроме сигналов набора номера от абонентского устройства (АУ) к АТС поступают сигналы, характеристики которых приведены в табл. 1.3. Все эти сигналы являются основными, т. е. обеспечивают взаимодействие АУ с АТС.

Таблица 1.3. Характеристики основных сигналов, поступающих от АУ к АТС.

Наименование сигнала	Характеристика сигнала
Вызов станции ("поднятие трубки" при исходящем вызове).	Непрерывное замыкание шлейфа абонентской линии (АЛ) на время 2250 мс.
Ответ ("поднятие трубки" при входящем вызове).	Замыкание шлейфа АЛ на время 2500 мс.
Отбой.	Размыкание шлейфа АЛ на время 2400 мс (на время 2800 мс, если используется дополнительный сигнал "нормированный разрыв шлейфа" (R)).

На некоторых зарубежных ТА можно увидеть кнопку "R". Эта кнопка предназначена для заказа дополнительных услуг в ЭАТС и формирует размыкание шлейфа абонентской линии на время 80 ± 40 мс.

Абоненты с АТС получают следующие виды сигналов:

- ответ станции** - непрерывный гудок, который слышит абонент после снятия телефонной трубки;
- посылка вызова** - сигнал вызова абонента;
- контроль посылки вызова** - сигнал, предназначенный для информирования абонента о посылке вызова;
- занято** - поступает при занятости абонентской линии вызываемого абонента;
- занято и перегрузка** - поступает при занятости соединительных (межстанционных) линий или коммутационного оборудования.

Характеристики этих сигналов приведены в табл. 1.4.

Наименование сигнала	Длительность, с		Уровень или напряжение	Частота, Гц
	Импульс	Пауза		
Ответ станции	Непрерывная передача		от -5 до -30 дБ	425 \pm 25
Посылка вызова	0,8 \pm 0,1 или 1,0 \pm 0,1	3,2 \pm 0,1 или 4,0 \pm 0,1	16...110 В	16...50
Контроль посылки вызова	0,8 \pm 0,1 или 1,0 \pm 0,1	3,2 \pm 0,1 или 4,0 \pm 0,1	от -5 до -30 дБ	425 \pm 25
Занято	от 0,3 до 0,4	от 0,3 до 0,4	от -5 до -30 дБ	425 \pm 25
Занято -перегрузка	от 0,15 до 0,2	от 0,15 до 0,2	от -5 до -30 дБ	425 \pm 25

В фазе "исходное состояние" входное сопротивление абонентского устройства сигналу вызывного тока должно быть не менее 2,5 кОм на частоте 25 Гц (номинальная частота посылки вызова).

Кроме основных сигналов в АТС применяются также следующие дополнительные сигналы:

- указательный** - указывает на невозможность установления соединения или предоставления услуги, передается также перед механическим голосом;
- предупреждение** - предупреждение о записи на магнитофон;
- вмешательство** - информация о подключении оператора или третьего абонента;
- уведомление** - информация о поступлении нового вызова;
- предупреждение об окончании оплаченного интервала времени** - поступает в таксофон за 20 с до окончания оплаченного интервала времени;
- неполный состав участников или отключение участника** - используется при проведении конференц-связи.

Характеристики этих сигналов приведены в табл. 1.5.

Наименование сигнала	Длительность, с		Уровень или напряжение	Частота, Гц
	Импульс	Пауза		
Указательный (частоты чередуются в указанном порядке)	0,33 ± 0,07	0,03 ± 0,003	-5 ... -30 дБ	950 ± 50
	0,33 ± 0,07	0,03 ± 0,003	-5 ... -30 дБ	1400 ± 50
	0,33 ± 0,07	1,0 ± 0,25	-5 ... -30 дБ	1800 ± 50
Предупреждение	0,4 ± 0,04	15 ± 3	-10 ... -35 дБ	425 ± 25
Вмешательство (паузы чередуются в указанном порядке)	0,25 ± 0,025	0,25 ± 0,025	-10 ... -35 дБ	425 ± 25
		1,25 ± 0,3	-10 ... -35 дБ	425 ± 25
Уведомление	0,25 ± 0,025	5,525 ± 0,8	-10 ... -35 дБ	425 ± 25
Предупреждение об окончании оплаченного интервала времени	0,4 ± 0,04	5,525 ± 0,8	-10 ... -35 дБ	1400 ± 20
	от 0,3 до 1	Посыпается одиничный импульс	-10 ... -35 дБ	425 ± 25

1.2. СПАРЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОННЫХ АППАРАТОВ

Включение двух абонентов с разными абонентскими номерами к одной линии АТС называют спаренным включением ТА. Как правило, номера абонентов отличаются только последней цифрой номера. Особенность такого включения состоит в том, что при разговоре одного из абонентов аппарат другого абонента автоматически отключается. Вызов со стороны АТС поступает только на тот аппарат, номер которого был набран.

Для спаренного включения ТА на АТС применяются стационарные устройства спаривания телефонов, а у абонентов устанавливаются приставки диодного разделения цепей, которые устанавливаются вместо розеток.

Принцип работы аппаратуры спаренного включения ТА показан на рис. 1.6. Стационарное устройство спаривания телефонов производит постоянный опрос абонентов путем изменения полярности линии с частотой 0,5÷1,0 Гц (т.е. время опроса каждого ТА составляет 0,5÷1,0 с). Работа приставки диодного разделения основана на обеспечении питания ТА, занявшего абонентскую линию, и блокированием цепи питания другого ТА, параллельно включенного через блокиратор. Это достигается включением в линейные цепи аппаратов блокировочных диодов так, чтобы диоды одного ТА были направлены навстречу диодам другого аппарата. Поэтому напряжение подается на каждый аппарат по очереди. Абонент, который первым снимет трубку, занимает линию. При этом на АТС стационарное устройство спаривания устанавливает ту полярность, которая обеспечивает питание занятого линией ТА.

В спаренных телефонах переменное напряжение вызывного сигнала подается не относительно нулевого

потенциала, а относительно полярности напряжения питания вызываемого ТА. Следовательно амплитудное значение вызывного сигнала не должно превышать 60 В, иначе напряжение вызывного сигнала одного ТА будет поступать на другой.

Сигналы переменного тока (разговорного или вызывного) пропускаются диодами только того из двух ТА, с которого поступает или к которому направляется вызов. Этим обеспечивается избирательность вызова и исключается возможность подслушивания.

При посылке вызова абоненту с АТС, в зависимости от полярности на проводах общей абонентской линии,

Рис. 1.6. Схема подключения спаренных телефонов



открываются диоды в одном из аппаратов и работает звонок данного аппарата. Для разряда конденсатора в цепи звонка (конденсатор не может разрядится через станционные устройства АТС из-за включенных диодов) приставки диодного разделения снабжены разрядной цепью.

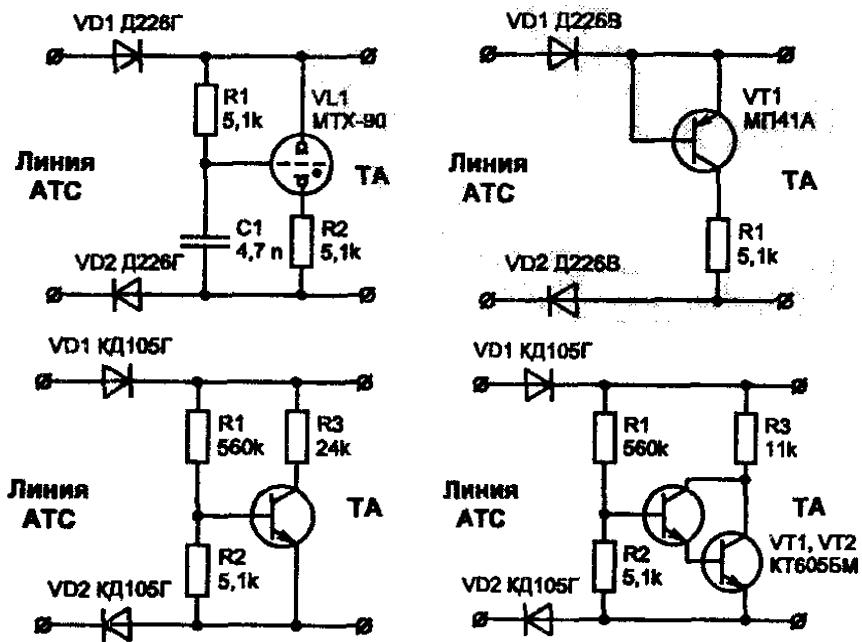


Рис. 1.7. Схемы приставок диодного разделителя цепей

схеме составного транзистора. Транзисторы КТ605БМ для приставки ПДТ-2 должны отбраковываться по статическому коэффициенту передачи тока (не менее 50).

Применение блокираторов было вызвано нехваткой абонентских линий и позволяло подключить к АТС дополнительные номера. В настоящее время применение блокираторов не рекомендуется из-за усложнения аппаратуры АТС и присущих им недостатков:

- отсутствует возможность связи между спаренными телефонами;
- невозможность пользоваться телефонной связью при занятости линии другим абонентом;
- так как при занятии линии абонентом спаренного ТА напряжение на клеммах подключения другого аппарата пропадает, то в тех кнопочных ТА, где отсутствует дополнительное питание микросхемы номеронабирателя, возможна потеря номеров, находящихся в ОЗУ микросхемы;
- поскольку в спаренных телефонах используется пониженный уровень вызывного сигнала, то вызывные устройства некоторых зарубежных ТА, в которых схема рассчитана на номинальное напряжение вызывного сигнала, при спаренном включении ТА могут не работать. Как это устранить описано в главе 3.1;
- в тех ТА, в которых применяется жидкокристаллический индикатор и осуществляется его питание от линии, яркость индикатора изменяется с частотой переключения блокиратора;
- если поменять местами клеммы подключения к линии приставки диодного разделения цепей, то можно подключиться параллельно телефону другого абонента.

1.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРИНЦИП РАБОТЫ АППАРАТУРЫ АОН

Аппаратура АОН предназначена для *автоматического определения номера* телефона вызывающего абонента. Сведения о номере телефона вызывающего абонента необходимы для выписки счёта на оплату междугородного разговора. Аппаратура АОН кроме автоматической выдачи номера вызывающего абонента позволяет осуществить выдачу номера категории, присвоенного тому или иному абоненту.

Существует десять видов категорий:

Категория	Характеристика
1	Абоненты квартирные, учрежденческие, имеющие право международной и международной связи
2	Абоненты гостиниц, имеющие право на те же виды связи (эта категория абонентов выделена, поскольку в этом случае счёт должен быть выслан немедленно)
3	Абоненты, не имеющие права выхода на междугородные и международные сети (например, общежития)
4	Абоненты, имеющие преимущество при установлении связи (приоритет)
5	(Абоненты, имеющие право связи без тарификации)
6	Категория междугородных телефонов - автоматов
7	Абоненты, имеющие право кроме связи с междугородными и международными сетями получать дополнительные платные услуги
8	Абоненты, имеющие преимущество при установлении связи в междугородных сетях и право на платные услуги
9	Категория городских телефонов - автоматов
0	Резерв

На рис. 1.7 представлены схемы приставок диодного разделения цепей. Тиристор VL1 в приставке АП-1 (рис. 1.7, а) выполняет функцию порогового элемента, режим работы которого определяется резисторами R1 и R2. В приставке ПДТ-1 (рис. 1.7, б) транзистор VT1 с закороченными выводами "эмиттер - база" работает в режиме лавинного пробоя. При указанном на рис. 1.7, в включении он обеспечивает напряжение пробоя 65÷110 В. В качестве порогового элемента в приставке ПДТ-2 (рис. 1.7, в) использован транзистор VT1 и в ПДТ-3 (рис. 1.7, г) VT1, VT2, соединённые по

принципу "эмиттер - база".

Выдача номера и категории телефона вызывающего абонента осуществляется многочастотным беспаузным способом "два из шести". Для этой цели используются частоты 700, 900, 1100, 1300, 1500 и 1700 Гц. Действующее значение сигнала - 0,33 В. Всего применяется 12 комбинаций частот.

Код "два из шести" для АОН приведён в табл. 1.7.

Значение кодовой комбинации	Комбинация передаваемых частот, Гц
1	700, 900
2	700, 1100
3	900, 1100
4	700, 1300
5	900, 1300
6	1100, 1300
7	700, 1500
8	900, 1500
9	1100, 1500
0	1300, 1500
"Начало"	1100, 1700
"Повтор"	1300, 1700

"Начало" - обозначает начало или окончание пакета двухчастотных посылок.

"Повтор" - применяется в случае, когда в номере вызывающего абонента подряд следуют Одинаковые цифры. При беспаузном способе передачи информации отличить такие комбинации друг от друга невозможно. Длительность каждой двухчастотной посылки - 40 ± 2 мс. Информация о категории и номере вызывающего абонента содержит 10 двухчастотных посылок.

Порядок выдачи цифр номера вызывающего абонента передающим устройством АОН и пример номера 495-27-74 категории 1 приведены в табл. 1.8.

№ п/п	Порядок выдачи цифр номера передающим устройством АОН	Пример	
		категория и номер	частотный код
1.	"Начало"		1100, 1700
2.	Цифра категории	1	700, 900
3.	Цифра единиц номера	4	700, 1300
4.	Цифра десятков номера	7	700, 1500
5.	Цифра сотен номера	7	1300, 1700
6.	Цифра тысяч номера	2	700, 1100
7.	Третья цифра индекса станции	5	900, 1300
8.	Вторая цифра индекса станции	9	1100, 1500
9.	Первая цифра индекса станции	4	700, 1300
10.	"Начало"		1100, 1700

Аппаратура АОН состоит из передающих и приёмных устройств. Передающие устройства устанавливаются на районных АТС, приёмные на автоматической междугородной станции (АМС).

Приёмным устройством также может служить ТА местной связи с АОН. Структурная схема включения аппаратуры АОН в АТС приведена на рис. 1.8.

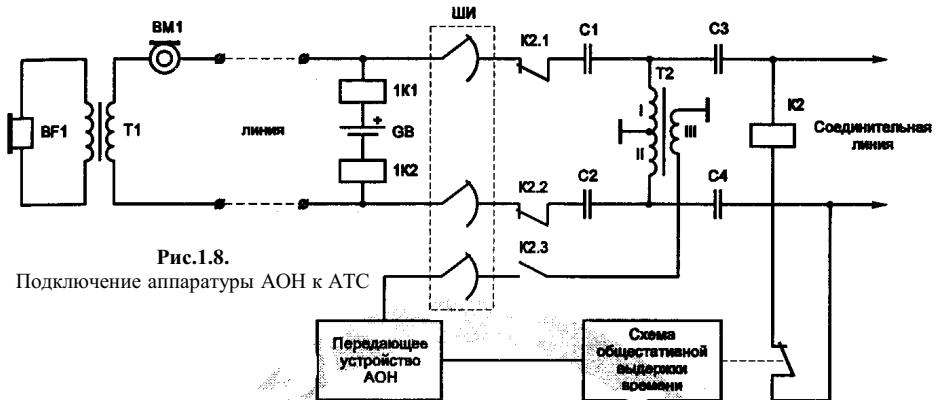


Рис.1.8.
Подключение аппаратуры АОН к АТС

После набора номера вызываемого абонента и занятия приёмного устройства на АМС (или ответа ТА местной связи), срабатывает реле определения номера К2 на время 400 мс. При этом замыкается контакт К2.3 и подключается передающее устройство АОН. Абонентская линия отключается контактами К2.1 и К2.2. Это необходимо для того, чтобы сигналы, появляющиеся на выходе микрофона в телефоне вызывающего абонента не влияли на передачу информации. Если за это время (400 мс) по соединительной линии от приемного устройства поступит синусоидальный сигнал запроса частотой $100 \text{ Гц} \pm 15\%$ с уровнем 4,3 дБ и длительностью 100 мс, то схема общестанционной выдержки времени продлевает время удержания реле К2 ещё на 500 мс для передачи информации о категории и номере телефона вызывающего абонента.

Переменный ток сигнала запроса индуцируется в обмотку III трансформатора Т2 и через абонентский комплект поступает в передающее устройство АОН. Последнее, получив частотный запрос, начинает выдачу информации. Информация из передающего устройства АОН передаётся в обмотку III трансформатора,

индуктируется в обмотки I и II и передаётся по соединительной линии на АМТС. Приёмные устройства на АМТС преобразуют частотные комбинации в числовой код и запоминают поступивший номер. После получения сведений о номере и категории вызывающего абонента на АМТС начинается установление соединения к абоненту другого города.

Для повышения надёжности определения номера и категории телефона вызывающего абонента в системе АОН принят трёхкратный запуск передающих устройств. Так, если при первом запуске АОН в приёмном конце номер не определился, (по каким либо причинам информация АОН не была принята), то приёмные устройства кратковременно освобождаются (без нарушения соединения) и вновь посылают сигнал запроса для запуска передающих устройств. Если и при этом информация не будет принята, то формируется третий сигнал запроса. В случае отсутствия определения номера и после третьего запуска выход на АМТС прерывается.

Передающее устройство АОН будет работать аналогично, если сигнал запроса будет передаваться не с приёмного устройства АМТС, а с местного телефона с АОН.

1.4. КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕЛЕФОННЫХ АППАРАТОВ И ИХ ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

В зависимости от конструктивного исполнения и выполняемых функций (ГОСТ 7153-85) телефонные аппараты подразделяются на четыре класса сложности (табл. 1.9).

Табл. 1.9. Классы сложности телефонных аппаратов

Основное исполнение	Класс сложности	
	Наименование	Шифр
Многофункциональные ТА.	Высший	0
ТА с дополнительными функциями и возможностями	Первый	1
ТА с клавишным номеронабирателем, тональным приёмником вызова, не угольным микрофоном.	Второй	2
ТА с дисковым номеронабирателем, электромеханическим приёмником вызова, угольным микрофоном.	Третий	3

Параметры, характеризующие качество телефонных аппаратов, можно разделить на электрические, телефонометрические, электроакустические и временные.

Основные электрические параметры ТА различных классов приведены в табл. 1.10.

Временные параметры набора для ТА с импульсным способом передачи сигналов набора номера приведены в табл. 1.11.

Телефонометрические и электроакустические параметры характеризуют качество телефонной передачи по громкости. Для их оценки используется эквивалент затухания передачи, приёма и местного эффекта, а также коэффициент гармоник на передачу и на приём. Поскольку для измерения и объективной оценки этих параметров требуется специальное оборудование, имеющееся лишь в специализированных лабораториях, эти данные в настоящем издании не приводятся.

Табл. 1.10. Основные электрические параметры ТА.

Параметр	Норма по классам сложности			
	0	1	2	3
Напряжение собственного шума, мВ, не более	0.5	0.5	0.5	0.4
Модуль входного электрического сопротивления в режиме:				
• разговорном. Ом	450÷800	450÷800	-	-
• ожидания вызова, кОм, не менее	10	10	-	-
• вызова, кОм, не менее	4	4	-	-
Электрическое сопротивление постоянному току, Ом, в разговорном режиме при токе 35 мА в положении микротелефонной трубки:				
• вертикальном	160÷00	160÷400	160÷400	≤320
• горизонтальном	160÷400	160÷00	160÷400	≤600
Электрическое сопротивление постоянному току в режиме набора номера для ТА с импульсным способом передачи набора номера при токе питания 35 мА:				
• при замыкании шлейфа. Ом. не более	150	150	50	-
• при размыкании шлейфа. кОм. не менее	300	300	300	-
Постоянный ток, потребляемый ТА в режимах ожидания вызова и отбоя. мА. не более	1.0	0.5	0.5	-
Переменный ток, потребляемый приёмником вызывного сигнала при максимальной громкости вызывного сигнала, МА, не более	8.0	8.0	8.0	8.0
Время разрыва шлейфа для ТА, содержащих устройство нормированного разрыва шлейфа. мс	80 ±40	80 ±40	-	-
Значность программируемого набора номера. не менее	8	8	8	-
Электрическое сопротивление постоянному току, Ом, в разговорном режиме при токе 35 мА в положении микротелефонной трубки:				

• вертикальном	160÷400	160÷400	160÷400	≤ 320
• горизонтальном	160÷400	160÷400	160÷400	≤ 600
Электрическое сопротивление постоянному току в режиме набора номера для ТА с импульсным способом передачи набора номера при токе питания 35 мА:				
• при замыкании шлейфа. Ом, не более	150	150	50	-
• при размыкании шлейфа, КОм, не менее	300	300	300	-
Постоянный ток, потребляемый ТА в режимах ожидания вызова и отбоя, мА, не более	1.0	0.5	0.5	-
Переменный ток, потребляемый приёмником вызывного сигнала при максимальной громкости вызывного сигнала, мА, не более	8.0	8.0	8.0	8.0
Время разрыва шлейфа для ТА, содержащих устройство нормированного разрыва шлейфа, мс	80 ± 40	80 ± 40	-	-
Значность программируемого набора номера, не менее	8	8	8	-

Табл. 1.11. Временные параметры набора номера для ТА с импульсным способом передачи сигналов набора номера.

Параметр	Норма по классам сложности			
	0	1	2	3
Период импульса в серии (T), мс	100 ± 5	100 ± 5	100 ± 5	100 ± 10
Импульсный коэффициент	$1.4 \div 1.6$	$1.4 \div 1.6$	$1.4 \div 1.6$	$1.4 \div 1.7$
Пауза между двумя сериями импульсов, с. не менее	$4T \div 10T$	$4T \div 10T$	$4T \div 10T$	≥ 800
Программируемая пауза между двумя сериями импульсов, с. не менее	2	2	2	-

1.5. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ КНОПОЧНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ АППАРАТОВ

В кнопочных ТА функцию механических контактов номеронабирателя выполняют электронные ключи. Их подключение несколько отличается от принятого в дисковом номеронабирателе. Рассмотрим его работу по упрощенной структурной схеме кнопочного ТА отечественного производства (рис. 1.9).

С момента нажатия кнопки на наборном поле ТА и до окончания набора, РК отключает разговорную часть. Одновременно ИК (замыкает линию накоротко и размыкает ее количество раз,

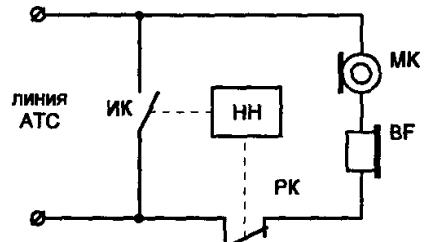


Рис.1.9. Включение НН в кнопочных ТА отечественного производства.

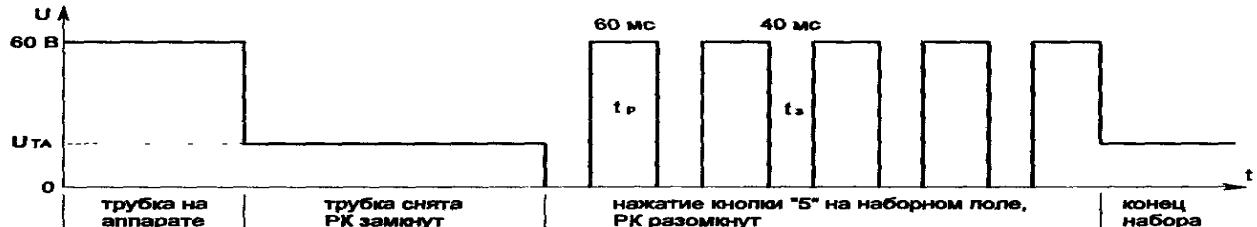


Рис. 1.10. Временная диаграмма работы номеронабирателя в кнопочных ТА отечественного производства.

равное цифре набора. Таким образом, диаграмма работы кнопочного НН (рис. 1.10) получается аналогичной диаграмме работы дискового с той лишь разницей, что паузы между импульсами набора и межсерийные паузы при использовании кнопочного НН нормированы и близки к оптимальным. Это повышает стабильность работы АТС и уменьшает время соединения.

В импортных ТА ИК включается последовательно с нагрузкой, в качестве которой может быть использована разговорная часть ТА (рис. 1.11,а), или в ТА более высокого класса - резистор сопротивлением 130÷160 Ом (рис. 1.11,б). В первом случае ИК коммутирует разговорную часть, во втором – разговорная часть на время набора отключается, а нагрузкой ИК является резистор RH. Часто в зарубежных ТА для устранения щелчков во время набора номера применяется схема блокировки входов микрофонного и телефонного усилителей.

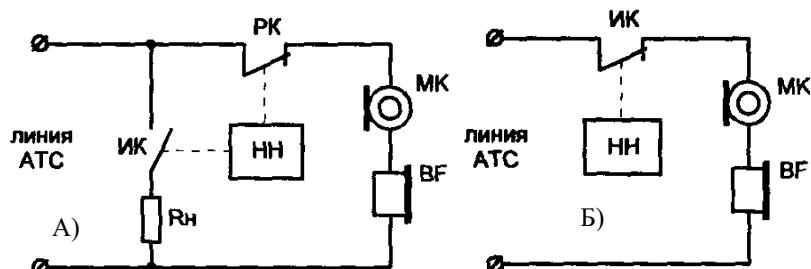


Рис. 1.11. Подключение НН в кнопочных ТА зарубежного производства.

Диаграмма работы этих ТА одна и та же и представлена на рис. 1.12.



Рис. 1.12. Временная диаграмма работы номеронабирателя в кнопочных ТА зарубежного производства.

Повышенное сопротивление ИК в замкнутом состоянии может иногда приводить к сбоям в работе и неправильному соединению при использовании ТА на линиях связи отечественных АТС.

Таким образом, отличие всех вариантов заключается лишь в различии схемотехники НН, управляющих работой ИК, и в особенностях коммутации линии АТС.

1.6. СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ КНОПОЧНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ АППАРАТОВ

Структурные схемы кнопочных телефонных аппаратов приведены на рис. 1.14 ÷ 1.16. Всем им присущи следующие основные узлы:

- вызывное устройство (ВУ) - предназначено для приема сигнала индуктора (вызыва абонента АТС) и преобразования его в звуковые колебания;
- диодный мост - исключает влияние полярности напряжения линии на полярность включения ТА;
- схема "отбой" - осуществляет начальную установку ИС ЭНН;
- микропереключатель - отключает питание схемы ТА при уложенной на рычаг трубке;
- времязадающие элементы генератора определяют частоту внутреннего тактового генератора, от которой зависят все временные параметры сигналов вырабатываемых ИС ЭНН (частота набора, длительность импульсов и межсерийной паузы и т.п.);
- схема питания микросхемы НН - обеспечивает питание микросхемы во время набора номера и поддержку питания ОЗУ при уложенной на рычаг трубки;
- микросхема номеронабирателя (ИС НН) - изготавливается по КМОП -технологии и выполняет следующие функции:
 - опроса клавиатуры;
 - формирования сигналов набора номера, управляющих работой импульсного ключа;
 - формирования сигнала отключения разговорной части во время набора номера, управляющего работой разговорного ключа;
 - запоминания последнего или нескольких набираемых номеров;
 - импульсный ключ - формирует импульсы набора в линию;
- RH - резистор нагрузки линии, исключающий ее замыкание накоротко во время формирования импульсов набора;
- телефонный усилитель - усиливает речевой сигнал до уровня нормальной слышимости и согласует сопротивление линии с сопротивлением звукоизлучающего элемента;
- микрофонный усилитель - усиливает сигнал микрофона. В схеме рис. 1.15 сигнал микрофона, через разделительный конденсатор С, подается на вход ИК, работающего во время разговора в режиме усиления токапротивоместная схема - устраняет местный эффект, т.е. возможность прослушивания в телефоне трубки собственного голоса;
- разговорный ключ - отключает разговорную часть на время прохождения импульсов набора, что устраивает неприятные щелчки в телефоне трубки;
- клавиатура - выполняет функцию датчика ИС НН. Она построена по координатной схеме (рис. 1.13) где;
 - X - координата входа;
 - Y - координата выхода или входа в зависимости от типа ИС.

Рассмотрим принцип работы ТА по структурным схемам. Структурная схема, по которой строятся ТА отечественного производства приведена на рис. 1.14.

При снятии трубки, рычажный переключатель SB подключает ТА к линии АТС. В результате образования делителя (см. рис. 1.3), напряжение на линейных зажимах снижается до величины 6÷15 В. При этом схема "отбой", вследствие подачи напряжения в схему, осуществляет начальную установку ИС НН (режим готовности к набору номера).

В режиме готовности к набору номера ИС НН вырабатывает сигналы управления ИК и РК, вследствие которых разговорный узел, состоящий из микрофонного и телефонного усилителей и противоместной схемы, посредством разговорного ключа подключается к линии и в трубке прослушивается ответ станции (гудок). ИК - находится в разомкнутом (закрытом) состоянии.

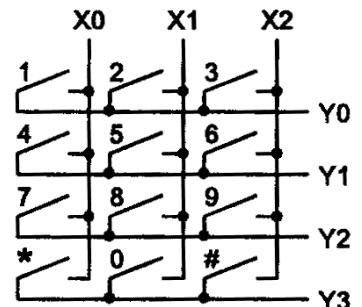


Рис. 1.13. Подключение стандартной клавиатуры к ИС НН.

При нажатии кнопок клавиатуры, ИС НН формирует последовательности импульсов, управляющие работой ИК и РК. ИК замыкает линию накоротко и размыкает ее, формируя посылки постоянного тока управляющие работой АТС. РК отключает разговорный узел от общего провода на время следования посылок набора номера, что устраниет неприятные щелчки в телефоне трубки при наборе номера.

По окончании набора РК вновь подключает разговорный узел и в трубке слышны тональные посылки АТС, свидетельствующие об окончании процесса соединения и поступлении на линию вызываемого абонента посылок вызывного сигнала. При снятии абонентом трубки, Вы слышите его голос.

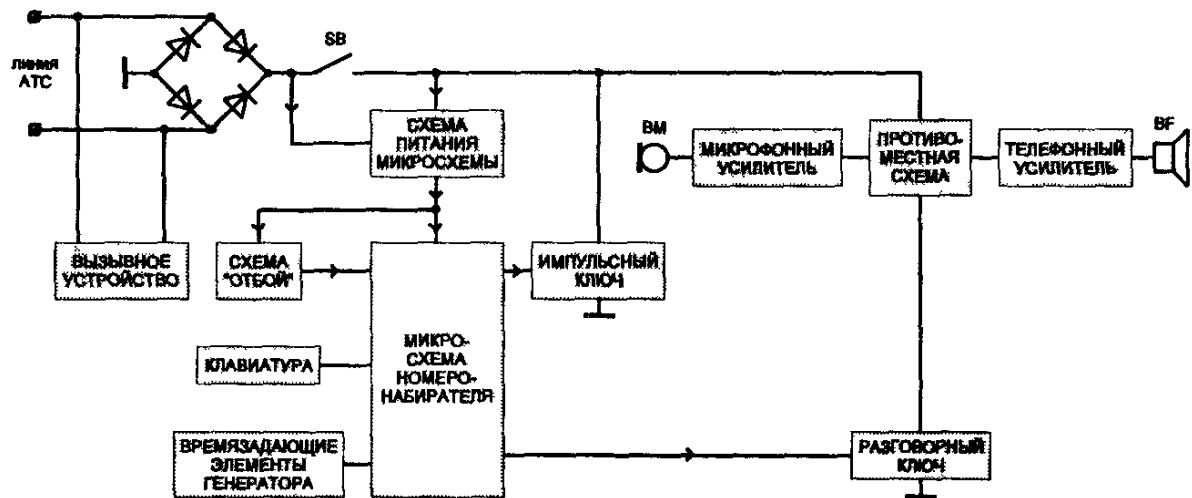


Рис. 1.14. Структурная схема кнопочного ТА отечественного производства.

По окончании разговора трубка укладывается на рычаг. Рычажный переключатель SB размыкает цепь и схема ТА переходит в дежурный режим. В дежурном режиме схема питания микросхемы обеспечивает подпитку ОЗУ ИС НН, в котором хранится последний набранный номер, схема "отбой" запрещает набор номера с клавиатуры с целью сохранения последнего набранного номера, а вызывное устройство готово к приему сигналов вызова АТС.

При поступлении сигнала вызова от АТС, вызывное устройство вырабатывает звуковые сигналы информирующие о вызове другим абонентом. До снятия трубки схема ТА находится в дежурном режиме. При снятии трубки ИС устанавливается в исходное состояние с той лишь разницей, что вместо ответа станции (гудка), Вы слышите голос вызывающего вас абонента.

При кратковременном нажатии на рычажный переключатель, или нажатии кнопки "отбой" на наборном поле клавиатуры, посредством схемы "отбой" ТА переводится в исходное состояние.

Структурная схема ТА зарубежного производства, использующего в качестве нагрузки разговорный узел, приведена на рис. 1.15.

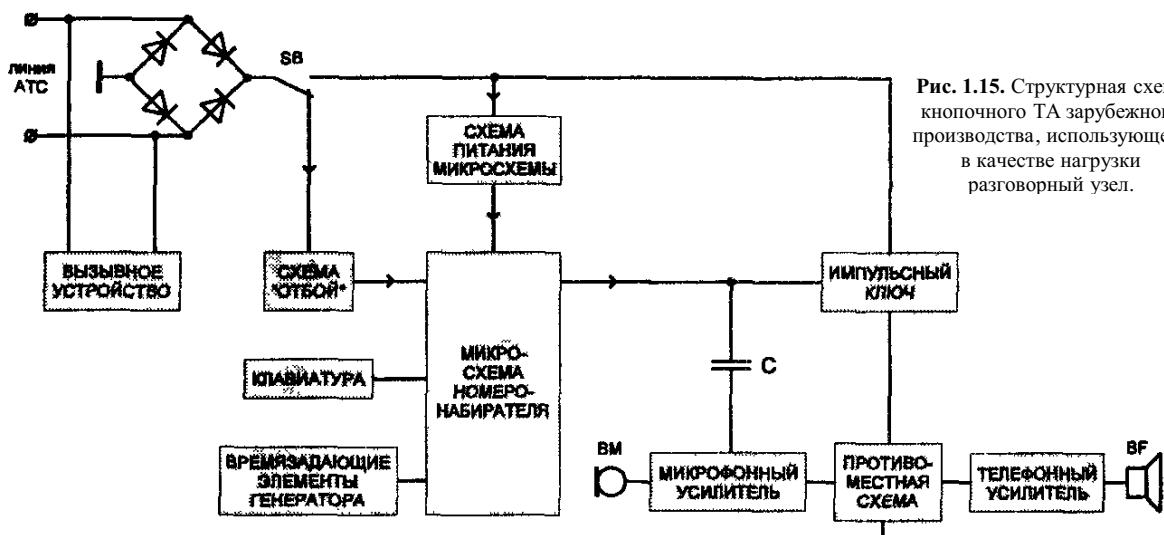


Рис. 1.15. Структурная схема кнопочного ТА зарубежного производства, использующего в качестве нагрузки разговорный узел.

Работа этой схемы несколько отличается от предыдущей. При снятии трубки переключатель SB переходит в верхнее по схеме положение. В результате этого схема "отбой" подключает к общему проводу соответствующий вход ИС НН, осуществляя установку последней в исходное состояние при подаче напряжения на схему питания ИС. В исходном состоянии, через замкнутый (открытый) ИК, к линии АТС подключается разговорный узел и в трубке слышен ответ станции.

При наборе номера ИК отключает от линии разговорный узел и подключает его вновь, формируя тем самым импульсы набора управляющие работой АТС.

По окончании набора номера ИК остается в замкнутом состоянии. Разговорный узел подключен к линии и в трубке тональные посылки АТС, свидетельствующие об окончании процесса соединения.

Во время разговора ИК выполняет функцию усилителя тока сигнала микрофона.

По окончании разговора, уложенная на рычаг трубки переводит переключатель SB в нижнее по схеме положение, снимая напряжение питания с ИС ЭНН и подключая схему "отбой", которая в этом режиме запрещает набор номера и обеспечивает подпитку ОЗУ ИС.

При поступлении сигнала вызова ВУ работает также, как и в предыдущей схеме. При снятии трубки осуществляется начальная установка ИС, в результате чего через открытый ИК разговорный узел подключается к линии и Вы слышите голос вызывающего вас абонента.

Структурная схема зарубежных ТА, использующих в качестве нагрузки АТС, при наборе номера, резистор R (рис. 1.16), работает аналогично схеме приведенной на рис. 1.14. Отличие состоит в том, что ИК, при наборе номера, не закорачивает линию, а замыкает ее на резистор. Разговорный ключ, в этой схеме, отключает разговорный узел от линии, а не от корпусной шины.

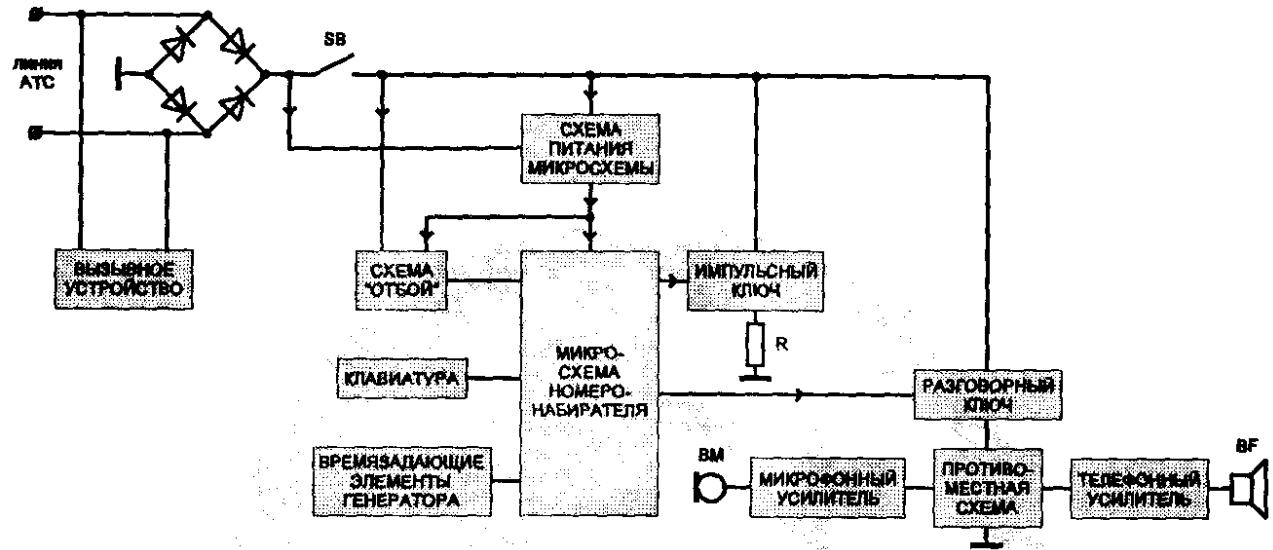


Рис. 1.16. Структурная схема кнопочного ТА, использующего в качестве нагрузки импульсного ключа резистор R.

В следующих главах подробно рассмотрена не только работа всех узлов ТА, но и способы их совершенствования с целью улучшения потребительских характеристик и повышения надежности работы ТА в целом.

2. РАЗНОВИДНОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ИС ЭНН


Сравнивая структурные схемы ТА (рис. 1.14, 1.15, 1.16), нетрудно заметить, что всем микросхемам ЭНН присущи следующие основные входы и выходы:

- подключения клавиатуры;
- подключения времязадающих элементов генератора;
- вход схемы "отбой";
- вход питания микросхемы;
- выход "импульсный ключ";
- выход "разговорный ключ".

В микросхемах номеронабирателей выход импульсного и разговорного ключа может быть либо "логический", либо с "открытым стоком".

Выход с "открытым стоком" выполнен на п-канальном полевом транзисторе с изолированным затвором (рис. 2.1,а). Подключение выхода с "открытым стоком" показано на рис. 2.1,б. Сопротивление резистора R_H , как правило, составляет от 220 до 680 КОм. Когда ключ микросхемы открыт, он подключает ИК схемы на корпус и закрывает его, в результате чего линия размыкается (на линии 60 В). Если ключ микросхемы закрыт, напряжение с линии через резистор R_H открывает ИК схемы, который подключает разговорный узел и напряжение в линии падает до 6÷15 В. Напряжение пробоя такого транзистора не превышает 30 В. Поэтому, если не предпринять дополнительных мер защиты (подробно описано в главе 5.2), то при определенных условиях выход ИК или РК микросхемы может быть пробит.

Рис. 2.1. Выходы импульсного и разговорного ключей ИС ЭНН.

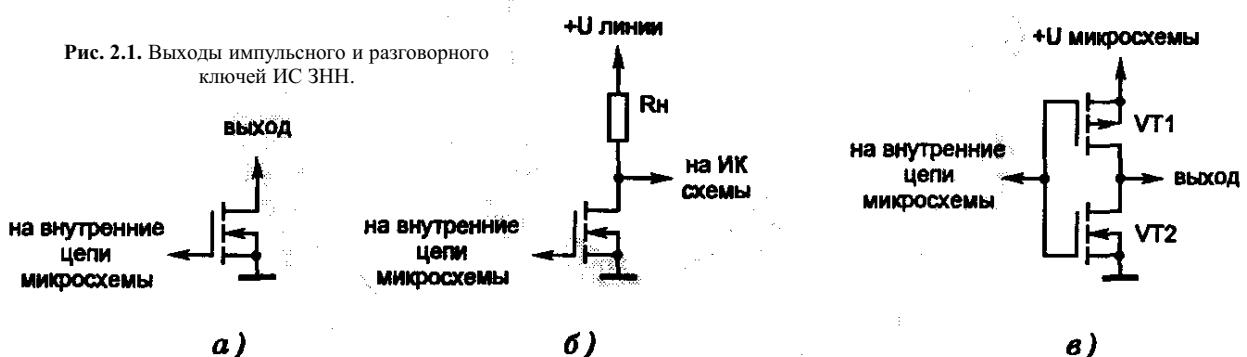

"Логический" выход микросхемы представляет собой КМОП - инвертор и является основной структурой всего семейства логических схем КМОП (рис. 2.1,в). Выход микросхемы подключает управляющий вход ИК схемы ТА либо па корпус, (через открытый транзистор VT2), либо к плюсу питания микросхемы (через открытый транзистор VT1).

В зависимости от типа выхода ИК микросхемы, к нему подключают импульсные ключи ТА, выполненные по различным схемам (они подробно рассмотрены в разделе 3.4). Следует иметь ввиду, что *все* ключи в схемах ТА закрыты при подаче на управляющий вход "низкого" уровня и открыты при "высоком".

2.1. РАЗНОВИДНОСТИ МИКРОСХЕМ ЭНН

Микросхемы ЭНН по своим возможностям и схемотехническим особенностям можно разделить на семь основных групп:

1. ЭНН с открытым стоком выхода ИК, открытым стоком выхода РК, запоминанием последнего номера:

CIC9192BE	KS5805A	LR40993	TR50981AN
ET40982	KS5805B	MK60581	WE9192B
ET40992	KS58C05	MK50992N	ВЦ1000А
FT68C61	KS58D06	MK50993	KP1008ВЖ10
HM9100A1	KS5851	MK5173AN	KP1008ВЖ11
HM9100B	KS5863	T40992	KC1008ВЖ12
HD970040D	LR40981A	T40993	KP1008ВЖ14
KS5804	LR40992	TC31006P	KP1008ВЖ15

2. ЭНН с открытым стоком выхода ИК, логическим выходом РК и запоминанием последнего номера:

CIC9102E	UM9151	WE9102	FT9151-3
CIC9104E	UM9151-3	WE9104	KP1008ВЖ17

3. ЭНН с логическим выходом ИК, логическим выходом РК и запоминанием последнего номера:

KP1002ХЛ2	KP1008ВЖ1	KP1008ВЖ7
KP1083ВЖ3	KP1089ВЖ2	KP1064ВЖ7

4. ЭНН с логическим выходом ИК, логическим выходом РК, запоминали ем последнего номера и дополнительной памятью на десять и более номеров:

LC7350	S7210A	VT9161I	KP1089ВЖ1
M2561AB	STC52660C	WE9110	
S2660A	UM91610A	KP1008ВЖ5	
S25610	UM91611	KP1064ВЭК5	

5. ЭНН с импульсным и частотным набором номера и запоминанием последнего номера:

HM9102	KS5820	UM91210C	KPЮ08ВЖ16
HM9110D	KS58C20N	UM91260C	KP1091ВЖ1
HT9102F	LC7360	UM912611	KP1091ВЖ2
KS58006	MC145412Р	KP1008ВЖ6	

6. ЭНН с импульсным и частотным набором номера, запоминанием последнего номера и дополнительной памятью на десять и более номеров:

CIC9145E	HM9121	HT9116B	HT9112D
HM9112A	HM91650B	VT9145	

7. ЭНН с частотным набором номера:

HD970019-L HM9187 MK5092N

Табл. 2.1. Микросхемы номеронабирателей, выпускаемые в странах СНГ, и их зарубежные аналоги.

ИСЭНН	Зарубежный аналог	Изготовитель
KP1008ВЖ10 (FTB8C61)	KS6851	НПО "ИНТЕГРАЛ", г. Минск
KP1008ВЖ11	KS6806A	НПО "ИНТЕГРАЛ", г. Минск
KP1008ВЖ14	WE9192B	ПО "ЭЛЕКС", г. Александров
KP1008ВЖ16	KS58006	З-д "МИКРОН", г. Зеленоград
KP1008ВЖ17 (FT9161-3)	UM9161-3	НПО "ИНТЕГРАЛ", г. Минск
KP1091ВЖ1	UM91260C	НПО "ЭЛЕКТРОНИКА", г. Воронеж
KP1091ВЖ2	UM91281	НПО "ЭЛЕКТРОНИКА", г. Воронеж

2.2. ПРИНЦИП РАБОТЫ МИКРОСХЕМ ЭНН

Рассмотрим структуру и принцип работы микросхемы ЭНН на примере широко распространенной микросхемы фирмы "SAMSUNG" KS5805A (рис. 2.2).

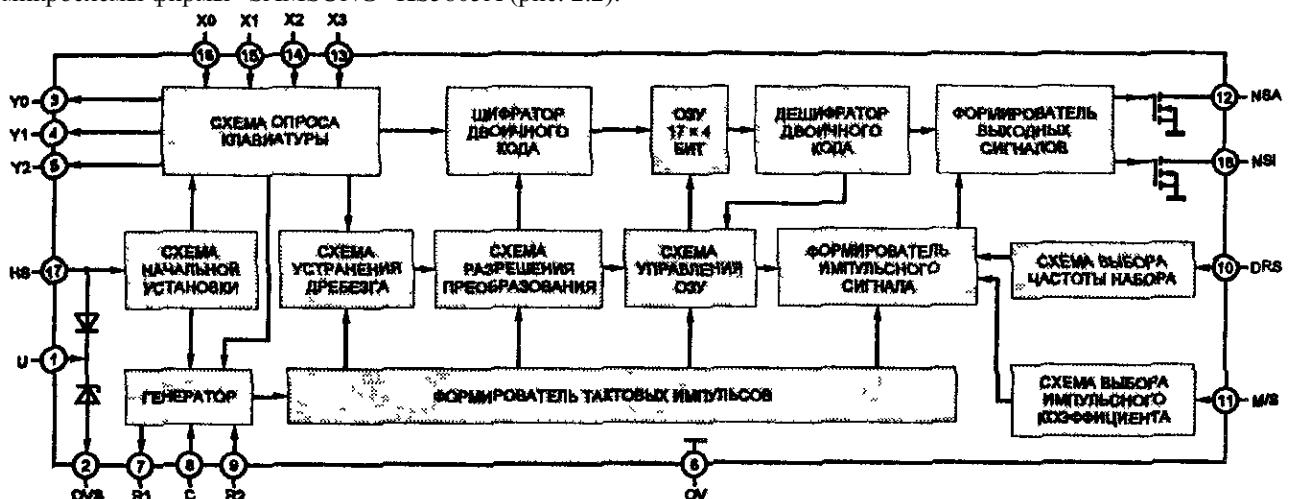


Рис. 2.2. Структурная схема ИС ЭНН KS5805A

При подаче напряжения питания схема начальной установки приводит все узлы микросхемы НН в исходное состояние. При нажатии на одну из кнопок клавиатуры включается таймерный генератор с частотой 4 кГц, которая устанавливается RC-цепью, подключаемой к выводам 7, 8, 9. Импульсы с таймерного генератора поступают на формирователь тактовых импульсов, который формирует импульсы, управляющие работой всех узлов схемы. Формирователь импульсного сигнала в зависимости от кода, поступающего со схемы выбора частоты набора формирует временной интервал межсерийной паузы (800 или 400 мс).

Схема опроса клавиатуры в момент нажатия кнопки (например 1) клавиатуры - t1 формирует на входах XI и X2 опроса клавиатуры синфазные последовательности положительных импульсов, а на входах Y1, Y2, Y3 - синфазные последовательности отрицательных импульсов частотой 500 Гц и скважностью 2 (рис. 2.3). На входе YO при этом устанавливается, а на входе XO удерживается низкий уровень.

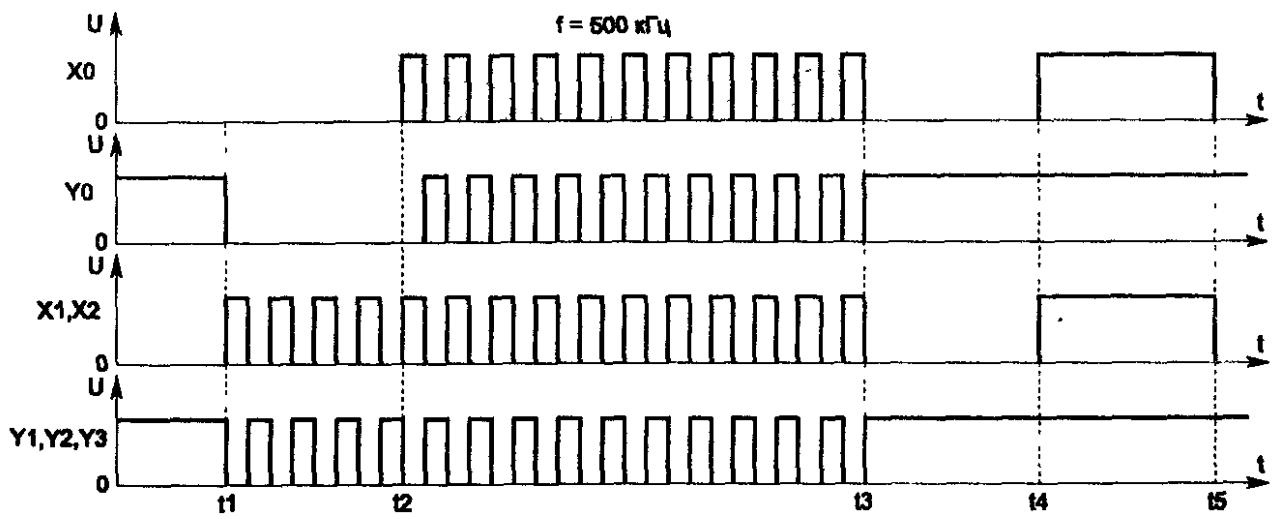


Рис. 2.3. Временная диаграмма сигналов на выводах подключения клавиатуры ИС ЭНН KS5805A.

При замыкании кнопки (в течение интервала порядка 1 мс) её контакты входят в соприкосновение друг с другом обычно от 10 до 100 раз. Чтобы на одно нажатие кнопки микросхема не набирала несколько раз одну и ту же цифру; применяется схема устранения дребезга. Схема устранения дребезга через 1 мс (длительность времени "антидребезга") включает схему разрешения преобразования, которая управляет работой шифратора двоичного кода и схемой управления ОЗУ. Схема управления ОЗУ при поступлении импульса со схемы разрешения преобразования записывает код набранной цифры в ОЗУ, а при поступлении импульса с дешифратора двоичного кода считывает из ОЗУ.

В момент отпускания кнопки на входе X0 появляются положительные, а на входе Y0 отрицательные импульсы, синхронные с импульсами на соответствующих X и Y входах. По окончании набора заданной цифры (момент времени t3) на входах X0, X1, X2 вновь устанавливается исходный низкий уровень, а на Y0, Y1, Y2, Y3 - исходный высокий уровень. При нажатии кнопки сброса "отбой" на входе схемы начальной установки (выводе 17 микросхемы (момент времени t4), на всех входах X - устанавливается, а на Y - удерживает высокий уровень до момента отпускания кнопки (t5), после чего на входах ВНОВ1 устанавливается исходное состояние.

По окончании временного интервала межсерийной паузы формирователь выходных сигналов разрешает работу дешифратора двоичного кода, который через схему управления ОЗУ разрешает считывание двоичного кода набранной цифры. Дешифратор двоичного кода преобразует код во временной интервал, в время которого снимается удержание с триггеров формирователя выходных сигналов и на выходе 18 микросхемы (N81) появляется Последовательность импульсов частотой 10 Гц. Число импульсов соответствует цифре нажатой кнопки. Выход разговорного ключа (NSA) с момента нажатия кнопки открывается и закрывается через 5 мс после прохождения последнего импульса набора.

Схема выбора частоты набора в зависимости от логического состояния входа DRS (вывод 10), устанавливает частоту импульсов набора при "низком" уровне - 10 Гц, при "высоком" - 20 Гц и длительность межсерийной паузы соответственно 800 и 400 мс. Временные диаграммы выходов импульсного и разговорного ключей микросхемы KS5805A приведены на рис. 2.7.

В зависимости от логического состояния входа схемы выбора импульсного коэффициента M/S (вывод 11), импульсный коэффициент принимает значения:

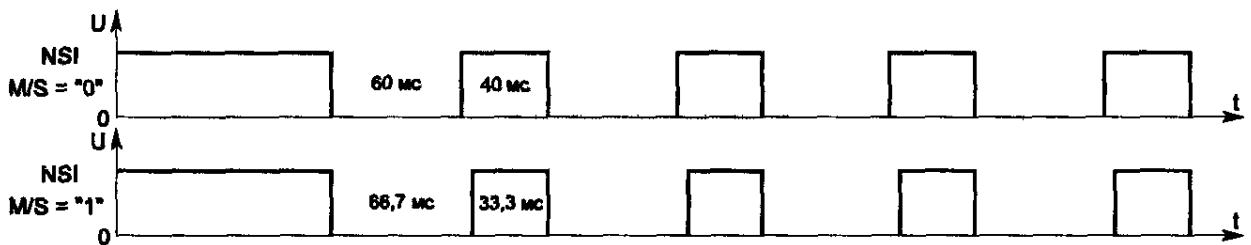


Рис. 2.4. Временная диаграмма выхода "импульсного ключа" при различных значениях напряжения на входе схемы выбора импульсного коэффициента.

Вход HS ("отбой") через встроенный диод соединён с входом питания микросхемы U (вывод 1). Это защищает ИС от перенапряжений на входе HS и поддерживает питание ОЗУ при уложенном на рычаг трубке, сохраняя тем самым последний набранный номер. Минимальное напряжение, которое необходимо для удержания номера в ОЗУ составляет 1,0 В.

Особенностью большинства зарубежных ИС ЭНН является то, что они имеют встроенный по питанию стабилитрон с номинальным напряжением стабилизации 1,0 В. Анод стабилитрона имеет отдельный вывод OVS. Поэтому, для обеспечения питания ИС достаточно подать напряжение на вход U с линии или с разговорного узла через резистор, обеспечивающий номинальный ток стабилизации 1ст., значение которого для ряда микросхем НН приведено в таблице 2.7. Вывод OVS следует подключить на корпус.

Наличие отдельного вывода анода стабилитрона позволяет в ряде случаев восстановить работоспособность ИС. Это возможно, если пробитый накоротко стабилитрон шунтирует питание ИС.

Отключив вывод анода от корпуса, необходимо обеспечить ИС напряжением питания порядка 3 В от внешнего стабилитрона.

Выход ИК имеет защиту от перенапряжений. С выхода ИК на землю включен стабилитрон (на рис. 2.2 не показан), напряжение стабилизации которого изаш, для некоторых типов ИС приведено в таблице 2.7.

В связи с отличиями схемотехники ТА зарубежного и отечественного производства, кратко рассмотренными в главе 1, целесообразно также рассмотреть структуру и принцип работы базовой отечественной микросхемы КРЮ08ВЖ1 (рис. 2.5), которую производят на з-де "ЭКСИТОН" в г. Павловский Посад я на з-де "ГРАВИТОН" в г. Черновцы.

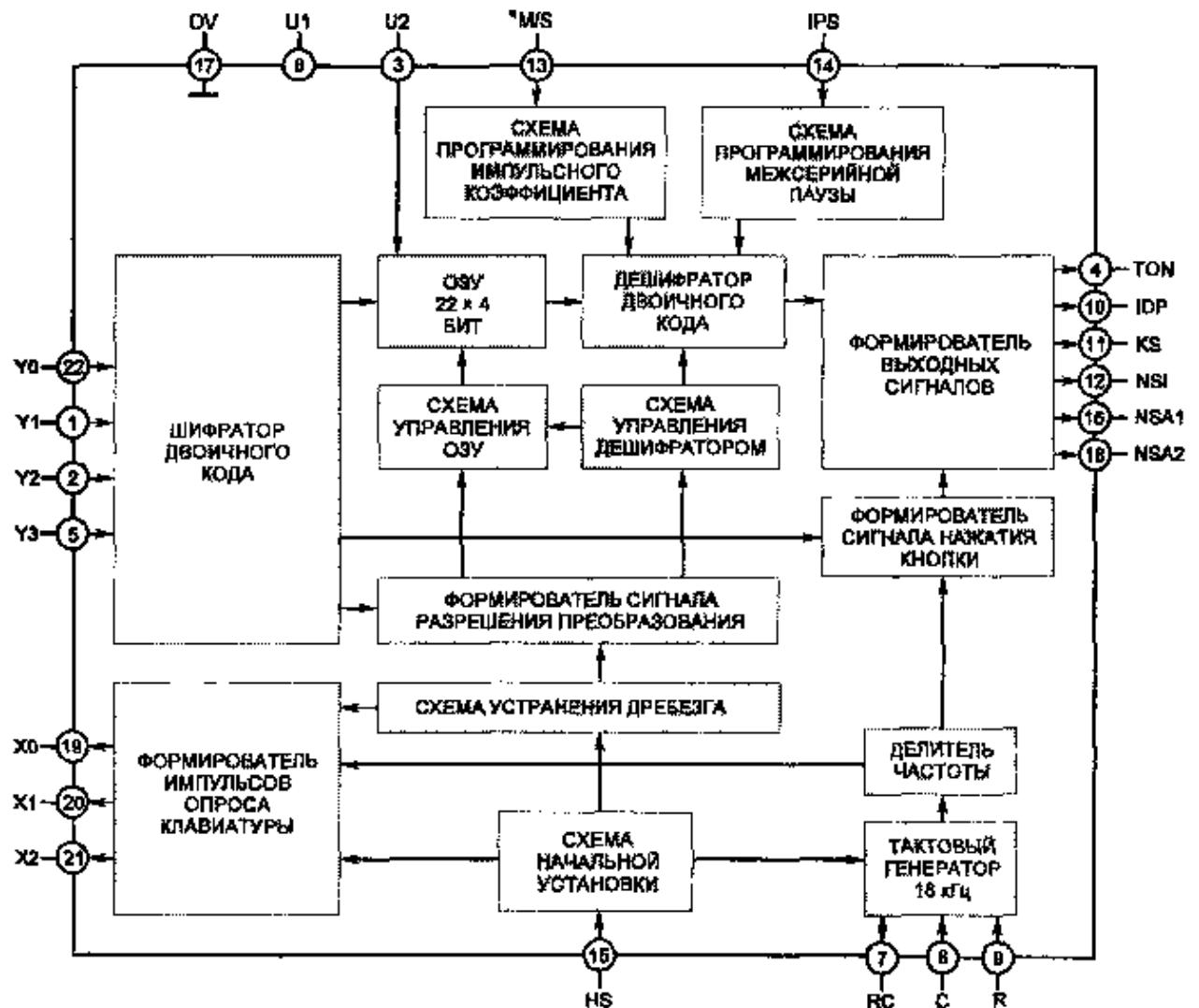


Рис. 2.5. Структурная схема ИС КРЮ08ВЖ1.

При подаче напряжения питания схема начальной установки устанавливает все триггеры микросхемы в исходное состояние, после чего формирует сигнал, отключающий генератор. При нажатии на одну из кнопок клавиатуры включается тактовый генератор с частотой 18 кГц, и формирователь дашульсов опроса клавиатуры формирует на выводах 19, 20 и 21 последовательности импульсов с частотой 200 Гц и скважностью 3. Эти последовательности сдвинуты по фазе относительно друг друга (рис. 2.6). При нажатии

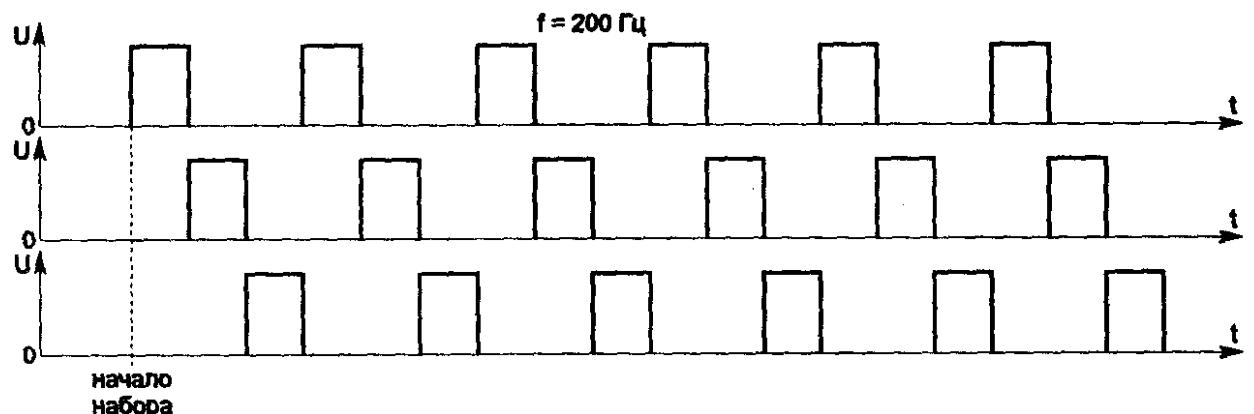


Рис. 2.6. Временная диаграмма сигналов на выводах подключения клавиатуры ИС КРЮ08ВЖ1. Кнопки одна из последовательностей поступает на соответствующий вход микросхемы (22, 1, 2, 5), преобразуется в двоичный код и поступает в оперативное запоминающее устройство (ОЗУ). Схема устранения дребезга устраниет

дребезг и анализирует истинность нажатия кнопки (время замыкания не менее 10 мс и сопротивление замыкания не более 1 кОм). При истинном нажатии формирователь сигнала разрешения преобразования формирует сигнал разрешения преобразования и разрешает запись двоичного кода цифры в ОЗУ. Одновременно срабатывает схема управления дешифратором, и дешифратор двоичного кода преобразует код, поступающий со схемы программирования межсерийной паузы во временной интервал, соответствующий длительности межсерийной паузы.

По окончании этого интервала в схеме управления дешифратором формируется сигнал разрешения считывания из ОЗУ кода набранного числа. Этот код, поступив в дешифратор двоичного кода, также преобразуется во временной интервал. На время этого интервала снимается удержание с триггеров формирователя выходных сигналов и на "логическом" выходе N81 микросхемы появляется последовательность импульсов частотой 10 Гц. Число импульсов соответствует номеру нажатой кнопки. Скважность импульсов соответствует двоичному коду, поступающему со схемы программирования импульсного коэффициента. После обработки набранной цифры таймерный генератор отключается.

Временные диаграммы выходов микросхемы KP1008BЖ1 приведены на рис. 2.8.

На выводе 4 (TON) микросхема формирует серии импульсов частотой 2,4 кГц и длительностью 50 мс при каждом истинном нажатии кнопки (момент времени t_1 и t_2 на рис 2.8). После заполнения ОЗУ (22 нажатия) при нажатии любой кнопки на этом выводе появляется непрерывный сигнал с указанной частотой. Этот вывод используется для формирования сигнала нажатия кнопки и подаётся непосредственно на пьезоэлектрический излучатель типа ЗП-3, ЗП-5 и т. п., или на вход усилителя приёма.

На выводе 10 (GOP) формируются положительные импульсы длительностью межсерийной паузы.

На выводе 11 (KS) "ключ подпитки" на период следования импульсов набора устанавливается "высокий" уровень, обеспечивающий при необходимости подпитку ОЗУ микросхемы.

В микросхеме есть два выхода "разговорный ключ" - вывод 16 (NSA1) и вывод 18 (NSA2). На выводе 16 на протяжении всего набора номера удерживается "низкий" уровень, а на выводе 18 "низкий" уровень удерживается только на период следования импульсов набора. Использование выхода NSA2 предпочтительнее, поскольку позволяет в течение межсерийной паузы прослушивать линию. Если произойдёт сбой, Вы услышите гудок и не будете дожидаться окончания набора всего номера.

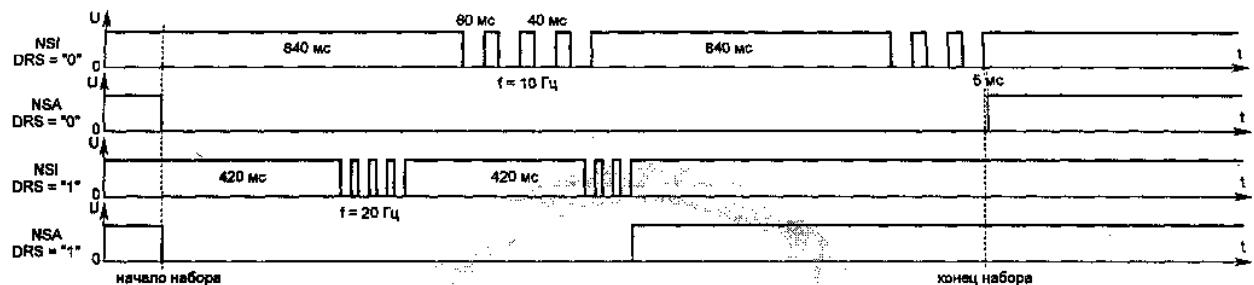


Рис. 2.7. Временные диаграммы выходов микросхемы ЭНН KS5805А.

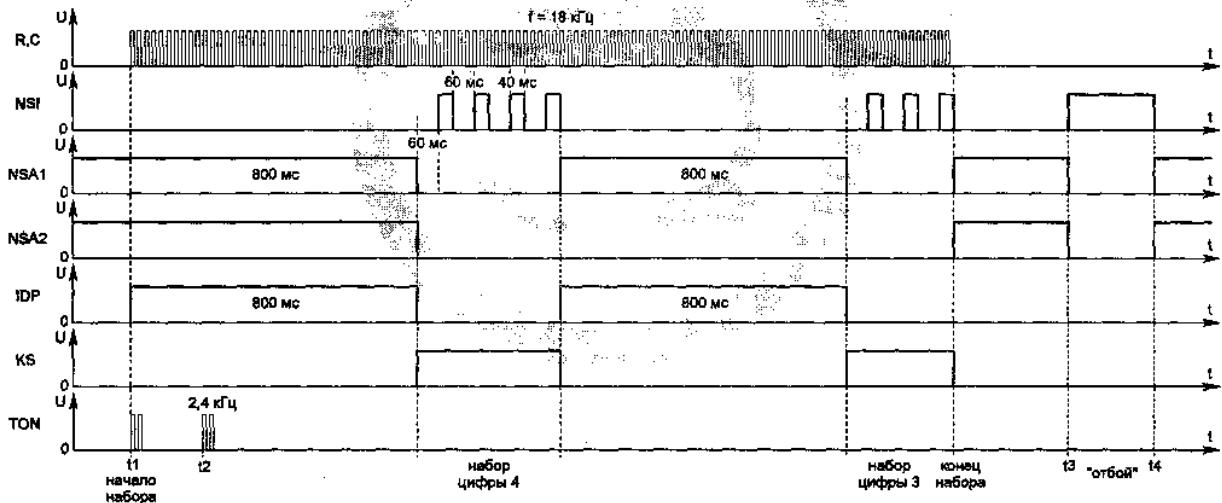


Рис. 2.8. Временные диаграммы выходов микросхемы ЭНН KP1008BЖ1.

Микросхема приводится в исходное состояние нажатием кнопки "#" ("отбой") или подачей на вход HS (вывод 15) напряжения "высокого" уровня. Следует отметить, что все микросхемы номеронабирателей, как отечественного, так и зарубежного производства приводятся в исходное состояние при Подаче на вход HS "высокого" уровня. Кнопка "#" в большинстве импортных телефонов используется для повторного набора номера.

В микросхеме KP1008BЖ1 для повторного набора номера используется кнопка "*", которую после снятия режима "отбой" необходимо кратковременно нажать. Если кнопка "*" нажата после любой цифровой кнопки, то по обработке цифры, соответствующей этой кнопке, межсерийная пауза будет увеличена на 2,6 с. Это можно использовать при наборе междугороднего номера, где подключения к междугородней телефонной станции необходима увеличенная пауза.

Во многих зарубежных ТА кнопка "*" часто используется для отключения микрофона и ни к одному из выводов микросхемы не подключена.

Плюс напряжения питания микросхемы (от 2,5 до 5,0 В) подаётся на вывод 6 (U1). Вывод 17 (OV) соединяется с общим проводом (корпус). Через вывод 3 (U2) осуществляется подпитка ОЗУ в дежурном режиме (когда трубка лежит на аппарате).

ИС КР1008ВЖ1 позволяет изменять длительность межсерийной паузы и значение импульсного коэффициента. Изменение этих параметров осуществляется изменением управляющих воздействий на входах схемы программирования межсерийной паузы (M/S) и схемы программирования импульсного коэффициента (IPS). Значения этих параметров приведены в табл. 2.2.

Табл. 2.2. Программирование величины межсерийной паузы и импульсного коэффициента ИС КР1008ВЖ1 .

Программирование величины импульсного коэффициента		Программирование величины межсерийной паузы	
Соединить вывод 13 (M/S)	Величина импульсного коэффициента	Соединить вывод 14 (IPS)	Величина межсерийной паузы, мс
с выводом 8 (C)	2.3	с выводом 8 (C)	640
с выводом в (U)	2.0	с выводом 6 (U)	740
с выводом 17 (OV)	1.5	с выводом 17 (OV)	840
с выводом 9 (R)	1.0		

Сравнивая структурные схемы ИС KS5805А и ИС КР1008ВЖ1 несложно заметить, что их функциональное построение сходно. И, если не затрагивает отличий в частотах тактовых генераторов, сигналах управления клавиатурой, и разных функционально-сервисных возможностях, которые и во многих зарубежных микросхемах разные, то можно выделить лишь одно принципиальное отличие - микросхема КР1008ВЖ1 предназначена для работы только совместно с разговорным ключом. Попробуем это объяснить.

Если сравнивать временные диаграммы выходов разговорного ключа (NSA) (рис. 2.7 и 2.8), то нетрудно заметить, что до набора и после набора номера у обеих микросхем "высокий" уровень. Во время прохождения импульса набора - "низкий". Следовательно, логика работы выходов разговорного ключа обеих микросхем одинакова. На выходе импульсного ключа (NSI) до набора номера у микросхемы КР1008ВЖ1 - "низкий" уровень, а у микросхемы KS58Q5А "высокий". Это принципиальное отличие, так как "низкий" уровень удерживав-ИК схемы в закрытом состоянии и он не может использоваться для коммутации разговорного узла, как в схеме на рис. 1.15. Как это отличие обойти при замене микросхем описано в разделе 5.2. Импульсы набора как первая, так и вторая микросхема формирует "низкого" уровня, т. е. низкий уровень на выходе NSI микросхемы во время набора номера размыкает линию, а "высокий" – замыкает. Причём это характерно для *всех* микросхем ЭНН.

2.3. ИС ЭНН K145ИК8П

ИС К145ИК8П является одной из первых отечественных ИС ЭНН со встроенным ОЗУ на 20 цифр и в настоящее время в телефонах больше не устанавливается. Но в эксплуатации находятся ещё много ТА, в которых она используется в качестве номеронабирателя как самостоятельно (в простейших ТА с ЭНН), так и совместно с ИС К145ИК11П и К561РУ2 (в ТА, обеспечивающих хранение номеров постоянных абонентов). Работу этих микросхем Вы можете рассмотреть на примере схем телефонов VEF ТА-12 и VEF ТА-32 в главе 4.

Цоколёвка ИС К145ИК8П приведена на рис. 2.12, б, назначение выводов в табл. 2.3.

Табл. 2.3. Назначение выводов микросхемы К145ИК8П.

Вывод ИС	Обозначение	Назначение	Примечание
1	U	Питание	U = 6÷12 В
2	НУ	Вход "Начальная установка"	Логическая "1" устанавливает в исходное состояние все узлы ИС.
3	#	Вход "Кнопка "Отбой #"	Логический "0" вызывает появление логической "1" на выходах NSA и OK и логического "0" на выходе MSI.
4	OK	Выход "Ключ отбоя"	На время нажатия кнопки "Отбой" устанавливается логическая "1", что может быть использовано для обеспечения напряжения питания при разомкнутой линии АТС.
5	NSA	Выход "Разговорный ключ"	Логический "0" вызывает подключение разговорных приборов ТА для прослушивания сигналов АТС, логическая "1" - отключение разговорных приборов во время набора номера.
6	ГИ	Выход "Пуск внешнего генератора"	Логическая "1" производит запуск внешнего генератора, если используется отдельный генератор для синхронизации работы ИС.
7	*	Вход "Кнопка повтора **"	Логический "0" вызывает повторный набор ранее набранного номера из ОЗУ ИС.
8	ПГ	Вход "Пуск генератора импульсов от ЗУ"	Логическая "1" вызывает включение внутреннего генератора импульсов.

Вывод ИС	Обозначение	Назначение	Примечание
9	RC	Вход "Общая точка RC генератора".	Выходы для подключения времязадающих элементов внутреннего генератора импульсов.
10	R	Выход "Резистор R генератора".	
11	C	Выход "12,8 кГц, точка С генератора".	
12	БК	Вход Блокировка кодопреобразователя"	Логический "0" запрещает работу делителя частоты на б и счётчика кодопреобразователя. Такой режим необходим для форсированной выборки содержимого сдвиговых регистров ОЗУ при одновременной подаче последовательности импульсов
13	10/20	Вход Установка частоты набора 10/20 Гц"	Логическая "1" устанавливает набор номера частотой 10 Гц, а логический 0 - 20 Гц.
14	P/128	Выход 7-й разряд делителя частоты"	При работе генератора с частотой F на выводах 14, 15 и 16 - выход частоты F/128, F/64 и F/8 Соответственно.
15	F/64	Выход "6-й разряд делителя частоты"	
16	F/8	Выход "3-й разряд делителя частоты"	
17	БС	Выход Блокировка считывания ЗУ"	Логический "0" сигнализирует о динамическом режиме работы
18	БЗ	Вход Блокировка записи в ОЗУ"	Логический "0" запрещает запись поступающей в ОЗУ информации. Такой режим используется при совместной работе с ИС К145ИКПП.
19	NSI	Выход "Импульсный Ключ"	Логический 0 вызывает размыкание линии АТС, а логическая
20	СЧ	Вход Считывание ОЗУ"	Логическая "1" включает динамический режим работы сдвиговых регистров в ОЗУ.
21	OV	Общий	
22	8	Выход "Запись ЗУ "8"	При каждом нажатии на цифровые кнопки появляется двоичный код нажатой кнопки в импульсном виде.
26	4	Выход "Запись ЗУ "4"	
32	2	Выход "Запись ЗУ "2"	
36	1	Выход "Запись ЗУ "1"	
23	8	Вход Кнопка "8"	Вывод подключения цифровой кнопки.
24	0	Вход "Кнопка "0"	
26	4	Вход "Кнопка "4"	
27	6	Вход "Кнопка "8"	
28	7	Вход "Кнопка "7"	
29	2	Вход "Кнопка "2"	
30	9	Вход "Кнопка "9"	
31	5	Вход "Кнопка "5"	
33	1	Вход "Кнопка "1"	
34	3	Вход "Кнопка "3"	
36	ВТ	Вход "Блокировка клавиатуры"	Логическая "1" запрещает работу цифровых кнопок клавиатуры.
37	1	Вход "Считывание ЗУ "1"	Предназначены для совместной работы с ИС К145ИК11П и К561РУ2 Информация поступает в импульсном виде на входы считывания.
38	2	Вход "Считывание	
39	4	Вход "Считывание	
40	8	Вход "Считывание	

2.4. ИС ЭНН КР1008ВЖ2

ИС КР1008ВЖ2 предназначена для использования в ТА с расширенными функциональными возможностями. Цоколёвка ИС КР1008ВЖ2 приведена на рис. 2.12,а, назначение выводов в табл. 2.4. Пример подключения ИС КР1008ВЖ2 совместно со схемой управления индикацией КР1008ВЖ3 и внешним ОЗУ (КР537РУ2А) приведён на рис. 2.9.

Табл. 2.4. Назначение выводов ИС КР1008ВЖ2.

Выход ИС	Обозначение	Назначение
1	RC	Вход генератора.
2	B	Выход генератора. R = 270к.
3	C	Выход генератора. C = 47 пФ.
4	МК	Выход "Задержка". Служит для управления схемой индикации. В исходном состоянии "низкий" уровень. Выход переходит в состояние "высокого" уровня на время нажатия кнопки, набора номера, а также после выбора адреса в режиме записи или чтения.
5	HS	Вход "Отбой". При подаче "высокого" уровня запускается тактовый генератор на 0.25 с и схема переводится в исходное состояние. "Низкий" уровень разрешает работу микросхемы.
6	HSG	Вход "Гарантированный "отбой". При подаче "высокого" уровня минимальное время отбоя по входу HS становится равным 0.8 с.
7	X2	Выходы клавиатурные. В исходном состоянии на выходах "высокий" уровень. При
8	XI	нажатии на любую кнопку клавиатуры на этих выходах появляются
9	XO	последовательности импульсов со скважностью 4, сдвинутые по фазе относительно друга, друга.
10	X4	Выходы клавиатурные. В исходном состоянии на выходах "низкий" уровень. Служат для установки режимов, выбираемых замыканием этих выводов на клавиатурные входы.
11	X3	
12	Y7	
13	Y5	
14	Y6	
15	Y4	Входы клавиатурные. На клавиатурные входы поступают импульсы с выходов XO, XI и X2 во время нажатия кнопки набора номера или программирования.
16	Y3	
17	Y2	
18	Y1	
19	YO	
20	NSA	Выход "Разговорный ключ".
21	NSI	Выход "Импульсный ключ".
22	CH	Вход "Просмотр ЗУ".
23	DO	
26	D1	Выходы информационные. На выходах DO, D1, D2 и D3 формируется двоичный
26	D2	код цифры во время её набора в линию АТС.
27	D3	
24	0V	Общий.
28	DW	Выход информационный в ЗУ. В режиме записи в ЗУ формируется последовательный код записываемой цифры.
29	MOM	Вход - "Режим внешнего ЗУ". Подачей "высокого" уровня
30	CS3/A9	
31	C82/АДО	Выходы адресные. В режиме 1 К осуществляют выбор адреса во внешнем ЗУ. В
33	C84/Й	режиме 2 К формируют импульсы выбора ячеек в ЗУ.
32	CSL	Выход адресный. На выходе формируются импульсы выбора ячеек в ЗУ.
34	A7	
35	A6	
36	A6	
37	A4	Выходы адресные. На выходах формируется двоичный код выбора адреса в ЗУ.
38	A3	
39	A2	
40	AO	
41	Al	
42	DR	Вход информации из ЗУ. В режиме считывания на вход поступает информация в последовательном коде из внешнего ЗУ.
43	SR	Выход "Сброс". При выборе адреса в режиме работы с ЗУ на выходе формируется импульс сброса длительностью 16 мс для схемы управления индикации.
44	EWR	Выход запись/чтение. После выбора адреса в режиме запись/чтение формируется

		"высокий" уровень.
45	WRM	Вход запись/чтение. Подачей "высокого" уровня программируется режим чтения из ЗУ, подачей "низкого" - режим записи.
46	TON	Выход сигнала нажатия кнопки. На время нажатия кнопки клавиатуры формируется сигнал частотой 612 Гц и скважностью 2.
47	WI	Вход "Прерывание". При подаче "высокого" уровня запускается генератор во время 0.26 с.
48	U	Питание. U = 2.6÷6 В.

Табл. 2.5. Программирование параметров импульсов набора ИС КР1008ВЖ2.

Замыкание выводов между собой	Частота набора, Гц	Импульсный коэффициент	Межсерийная пауза
нет	10	1,5	8Т набора
10, 19	16	1,5	8Т набора
10, 18	20	1,5	8Т набора
10, 18, 19	600	1,5	8Т набора
10, 17	10	1,6	8Т набора
10, 16	10	1,0	8Т набора
10, 16, 17	10	2,0	8Т набора
10, 15	10	1,5	4Т набора
10, 14	10	1,5	6Т набора
10, 14, 15	10	1,5	10Т набора

Рассмотрим работу схемы, приведённой на рис. 2.9.

Схема электронного номеронабирателя с помощью ИС КР1008ВЖ2 обеспечивает формирование импульсов набора номера и управление запоминающим устройством.

На выходе импульсного ключа (NSI) (вывод 21) DD1 формируются серии импульсов, соответствующие нажатым цифровым кнопкам номеронабирателя, а на выходе разговорного ключа (NSA) (вывод 20) формируется "низкий" уровень на время следования каждой серии импульсов. Указанные сигналы обеспечивают работу электронных импульсного и разговорного ключей, в качестве которых могут использоваться токовые ключи КР1014КТ1А(В).

При уложенной на аппарат микротелефонной трубке или же при нажатой кнопке # ("отбой") ИС DD1 заблокирована подачей на вход HS (вывод 5) напряжения логической "1". В этом состоянии схемы набор номера невозможен. При снятии микротелефонной трубки на выходе NSI формируется импульс занятия АТС длительностью около 250 мс. Запоминающее устройство, состоящее из ИС КР537РУ2А емкостью 4096 бит, управляемое ИС DD1 и обеспечивает запись и хранение информации о 40 двенадцатизначных номерах, а также выдачу сигналов на DD1 в режиме чтения информации.

При нажатии кнопки VA ИС DD1 устанавливается в режим записи и выбора адреса ЗУ вследствие подачи напряжения логического "0" на вход WRM DD1 (вывод 45). Выбор адреса производится последовательным нажатием одной из кнопок A, B, C или D и одной из цифровых кнопок, в результате чего ЗУ переводится в режим записи подачей напряжения логической "1" с выхода EWR (вывод 44) DD1. На адресных выходах AO÷A10 при этом устанавливается комбинация уровней сигналов, соответствующая выбранной ячейке ЗУ. При записи информации в выбранную ячейку ЗУ на выходе DW (вывод 28) DD1 формируется последовательный код нажатой кнопки.

При "низком" уровне на входе EX (вывод 7) DD4 происходит обнуление ОЗУ при его переполнении, при "высоком" уровне обнуления не происходит.

Работа схемы в режиме набора запрограммированного номера происходит следующим образом. При выборе адреса в режиме чтения информация, записанная по этому адресу, с выхода DO (вывод 7) DD3 поступает на вход DR (вывод 42) DD1. При записи в ЗУ и при чтении информации из ЗУ на выходах D0 ÷D3 (выводы 23, 25, 26, 27) DD1 появляются сигналы в параллельном коде, которые поступают на ИС управления индикацией КР1008ВЖ3 и используется для индикации номера телефона. В режиме "Просмотр ЗУ" на вход СН (вывод 22) DD1 при нажатии кнопки » подаётся напряжение логического "0".

Схема индикации с программатором событий включает в себя микросхему управления индикацией DD4 и восьмиразрядный семисегментный жидкокристаллический индикатор HG1, управляемый четырёхуровневыми сигналами. ИС DD4 работает от кварцевого генератора BQ1 частотой 32768 Гц. Существует четыре основных режима работы ИС КР1008ВЖ3. Режим выбирается схемой управления при подаче на входы микросхемы KHS (вывод 22) и МО (вывод 23) логического уровня в соответствии с табл. 2.6.

Логический уровень "1" на входе KHS соответствует уложенной на рычаг аппарата телефонной трубке.

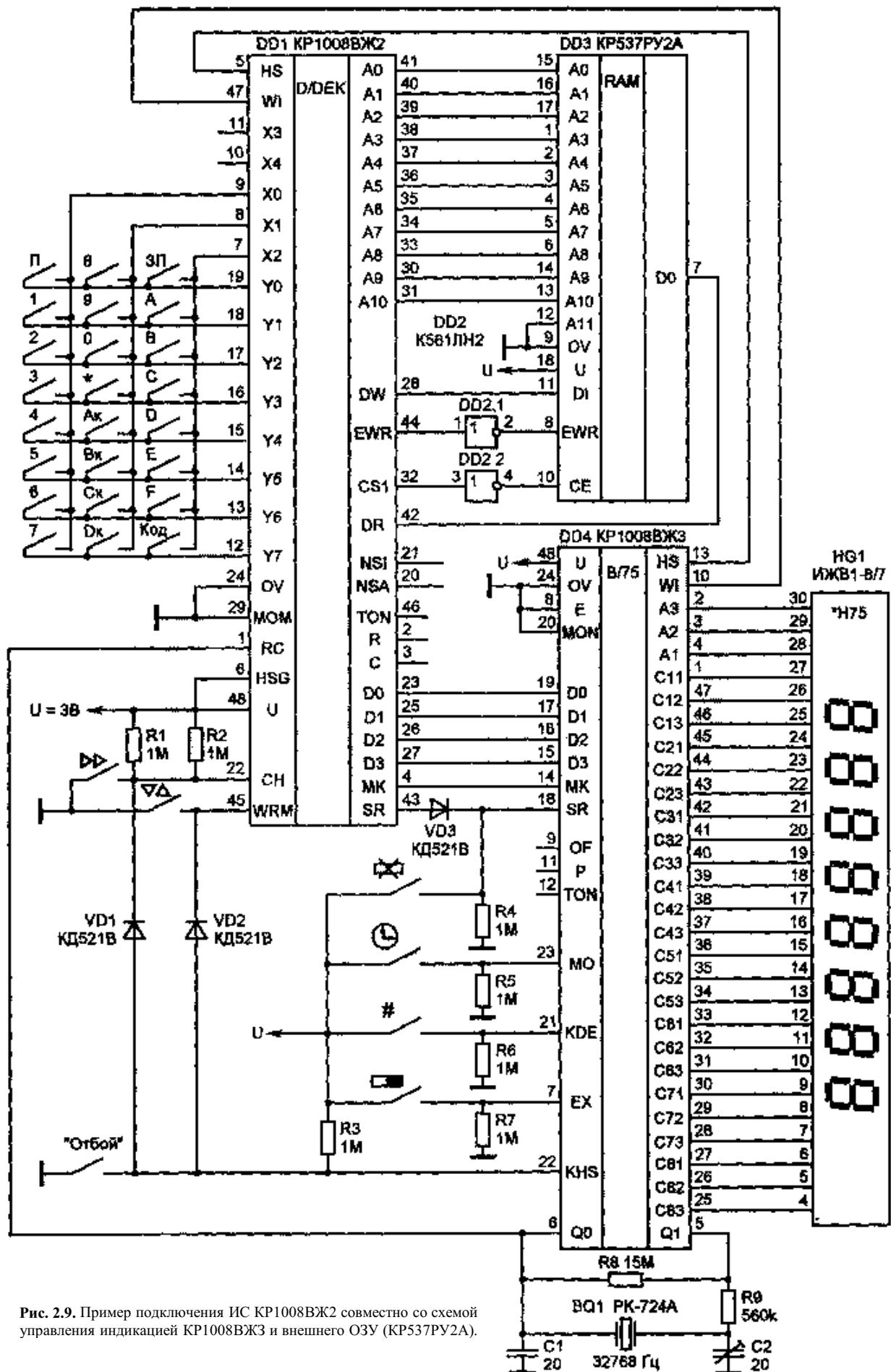


Рис. 2.9. Пример подключения ИС KP1008VZh2 совместно со схемой управления индикацией KP1008VZh3 и внешнего ОЗУ (KP537PU2A).

Табл. 2.6. Режимы работы ИС КР1008ВЖ3.

Логический уровень		Режим
KHS	МО	
1	0	Текущее время.
1	1	Установка нут текущего времени часов и минут
0	1	Время разговора.
0	0	Номер телефона.

ИС КР1008ВЖ3 имеет программно - временное устройство, позволяющее программировать до 40 событий на разное время суток. С этой целью на выходе WI (вывод 10) в начале каждой текущей минуты формируется импульс длительностью около 500 мс. Этот импульс подаётся на вход WI (вывод 47) DD1, в результате чего производится опрос всего содержимого ЗУ путём последовательного просмотра всех адресов.

Информация яз ЗУ поступает на вход DR (вывод 42) DD1, преобразуется и в параллельном четырёхбитном коде поступает на входы DO÷D3 (выводы 15, 16, 17, 19) DD4. ИС КР1008ВЖ3 осуществляет преобразование поступившей информации и сравнение её с информацией текущего времени. При совпадении информации запрограммированного события с текущим временем на индикаторе HG1 отображаются в первом разряде символы событий "С" или "Н", в последующих разрядах - номер запрограммированного события или же номер телефона. Одновременно с выхода TON (вывод 12) DD4 появляется сигнал звуковой частоты, предупреждающий абонента о наступлении одного из запрограммированных событий. Этот сигнал можно подать на пьезокерамический преобразователь типа ЗП-3, ЗП-5 через импульсный усилитель, в качестве которого можно использовать инвертор ИС K561ЛН2. Выключение сигнала производится либо вручную при нажатии абонентом кнопки ФФ ("Сброс"), либо автоматически через 40 с.

Вход МОН (вывод 20) DD4 предназначен для выбора режима работы ИС со светодиодным индикатором или с жидкокристаллическим.

Выход OF и вход Е DD4 предназначены для наращивания разрядности индикатора при подключении двух ИС КР1008ВЖ3. При этом вывод 9 соединяется с выводом 8.

Выход Р (вывод 11) DD4 предназначен для управления внешним устройством.

2.5. ХАРАКТЕРИСТИКИ МИКРОСХЕМ ЭЛЕКТРОННОГО НАБОРА НОМЕРА

В таблицах 2.7 и 2.8 приведены основные параметры ряда зарубежных и отечественных микросхем ЭНН, наиболее часто применяемых в ТА.

Сокращения принятые в таблицах:

- $U_{ик\ зщ}$ - предельное напряжение внутреннего защитного стабилитрона ИС, установленного на выходе ИК (прочерк означает отсутствие защиты).
- $I_{вн\ ст}$ - ток внутреннего источника опорного напряжения питания ИС равного 3 В. Максимальный ток стабилитрона - $7 \div 10$ мА. При этом токе напряжение на стабилитроне может достигать 5,5 В (прочерк означает отсутствие внутреннего стабилитрона).
- $I_{стат}$ - ток, потребляемый микросхемой в статическом режиме.
- $I_{дин}$ - ток, потребляемый микросхемой в динамическом режиме (во время набора номера).
- Напряжение питания практически всех ИС ЭНН составляет $2,5 \div 5,5$ В. Параметры $I_{стат}$ и $I_{дин}$ даны для $U = 3$ В, ненагруженных выходах ИС и отключенном общем выводе внутреннего источника опорного напряжения, если он имеется. Знаком "*" помечены те параметры, которые даны для $U = 5$ В.
- ОЗУ, знаков - количество знаков последнего набранного номера, которое может быть сохранено.
- Доп. ОЗУ - для ИС, имеющих дополнительную память. Количество номеров, которое может быть сохранено и вызвано посредством функциональных клавиш (прочерк означает отсутствие дополнительной памяти). Количество знаков в номере, как правило, не соответствует количеству знаков, запоминаемых в последнем набранном номере. В большинстве ИС ЭНН количество знаков номера в дополнительной памяти не превышает 16.
- Тип выхода - схемотехническое решение организации выхода импульсного (ИК) и разговорного (РК) ключей.
- ОС - выход с открытым стоком (рис. 2.1,а).
- Л - логический выход (рис. 2.1,в).
- Л1 - логический выход РК, формирующий низкий уровень на весь период набора номера (пример - рис. 2.21, ИС КР1008ВЖ10).
- Л2 - логический выход РК, формирующий низкий уровень на период набора одного знака (пример - рис. 2.20 ИС КР1008ВЖ12).
- Л3 - логический выход РК, формирующий высокий уровень на весь период набора номера (пример - рис. 2.19 ИС КР1008ВЖ17).
- M/S - значение импульсного коэффициента в зависимости от логического состояния входа M/S ("0" или "1").
- IPS - значение длительности межсерийной паузы в мс в зависимости от логического состояния входа IPS.

- DRS - значение частоты набора в Гц в зависимости от логического состояния входа DRS.
- MODE - режим работы микросхемы "Р"- импульсный, "Т"- частотный, в зависимости от логического состояния на входе.
- Бели в графе "выходные параметры ИК при логическом состоянии входов" приведено одно значение, то в этой ИС отсутствует вход управления данным параметром и он в микросхеме жестко определен (прочерк означает отсутствие данного режима).
- На рис. 2.10÷2.13 приведены цоколёвки микросхем как зарубежного, так и отечественного производства.
- На рис. 2.18 приведены схемы подключения времязадающих элементов генератора ИС ЭНН. Кварцевый резонатор на частоту 3,579545 МГц, который используется в большинстве зарубежных ИС ЭНН, применяется в декодерах цветных телевизоров системы NTSI, вследствие чего получил большое распространение и является самым недорогим из стандартных кварцевых резонаторов.

Бели в графе "выходные параметры ИК при логическом состоянии входов" приведено одно значение, то в этой ИС отсутствует вход управления данным параметром и он в микросхеме жестко определен (прочерк означает отсутствие данного режима).

На рис. 2.10÷2.13 приведены цоколёвки микросхем как зарубежного, так и отечественного производства.

На рис. 2.18 приведены схемы подключения времязадающих элементов генератора ИС ЭНН. Кварцевый резонатор на частоту 3,579545 МГц, который используется в большинстве зарубежных ИС ЭНН, применяется в декодерах цветных телевизоров системы NTSI, вследствие чего получил большое распространение и является самым недорогим из стандартных кварцевых резонаторов.

На рис. 2.19÷2.21 приведены временные диаграммы выходов импульсного (NSI) и разговорного (NSA) ключей микросхем ЭНН. Различия выходных сигналов определяются отнюдь не страной - производителем, а принципом по строения ИС для ее использованием в той или иной схеме.

Табл. 2.7. Характеристики микросхем номеронабирателей.

Тип ИС	Номер рис.	Номер рис. Генератора	Кол-во выводов	U _{ИК ЗАЩ .В}	I _{ВН СТ. МА}			I _{СТАТ. МКА}	I _{ДИН. МКА}
					При U = 3В				
CIC9102E	2.10,в	2.18,р	18	7.5	-	12	12		
CIC9104E	2.10,е	2.18,р	16	7.5	-	12	12		
CIC9146E	2.13,6	2.18,л	22	-	-	0.2*	600*		
CIC9192BE	2.10,г	2.18,а	16	26	0.12	25	40		
ET40982	2.10,3	2.18,з,и	16	22	0.8	40	110		
ET40992	2.10,а	2.18,а	18	22	0.8	25	40		
FT58C61	2.10,0	2.18,6	18	17	0.7	0.1	19		
HD970040D	2.10,д	2.18,з,и	16	22	0.8	35	100		
HD970019-L	2.10,3	2.18.м	16	-	-	45	550		
HM9100A1	2.10,	2.18,а	18	25	0.6	15	35		
HM9100B	2.10,ae	2.18,в	16	28	-	15	35		
HM9102	2.11,o	2.18,к	18	-	-	10	300		
HM9110D	2.11,0	2.18.н	18	-	-	15	350		
HM9112A	2.13,6	2.18,л	22	-	-	0.2*	600*		
HM9113A	2.13,6	2.18,л	22	-	-	0.2*	600*		
HM9121	2.13,a	2.18.н	28	-	-	10	400		
HM91650B	2.13,в	2.18.м	22	-	-	0.4*	1200*		
HM9187	2.10,з	2.18.м	16	-	-	0.5	600		
HT9102F	2.11,e	2.18,л	18	-	-	0.5	400		
HT9115B	2.13, в	2.18,м	22	-	-	0.4*	1200*		
KS5804	2.10,3	2.18.а	16	22	0.8	20	100		
KS5805A	2.10,0	2.18,а	18	30	0.5	20	35		
KS5805B	2.10,6	2.18,а	18	30	-	0.5	20		
KS58C05	2.10,a	2.18,а	18	3.6	0.7	0.5	20		
KS58006	2.11,a	2.18,н	18	-	-	10	100		
KS5820	2.11,0	2.18.н	18	-	-	0.5	200		
KS58C20N	2.11,o	2.18.н	18	-	-	0.5	200		
KS58S1	2.10,a	2.18,6	18	17	0.7	0.1	20		
KS5853	2.10,Ж	2.18,г	16	28	-	0.2	20		
LC7350	2.11,6	2.18,н	18	-	-	3	100		
LR40981A	2.10,3	2.18,з,и	16	25	0.7	50	90		
LR40992	2.11,0	2.18,а	18	30	0.5	20	35		
LR40993	2.10,6	2.18,а	18	30	-	0.5	20		
M2561AB	2.11,6	2.18,г	18	-	-	3	105		
MC145412P	2.11,3	2.18,н	18	-	-	5	120		
MK50981	2.10,3	2.18,з,и	16	22	0.7	30	100		
MK5092N	2.10,3	2.18.м	16	-	-	45	550		
MK50992N	2.10,0	2.18,а	18	30	0.5	20	35		

MK50993	2.10,6	2.18,а	18	30	-	0.5	20
MK5173AN	2.10,3	2.18,з,и	18	22	0.8	40	100
S2560A	2.11,6	2.18,г	18	-	-	0.3	300
825610	2.11,6	2.18,г	18	-	-	0.3	300
S7210A	2.10,и	2.18,л	16	-	-	3	80
STC52560C	2.11,6	2.18,г	18	-	-	0.2	200
T40992	2.10,а	2.18,а	18	30	0.5	20	35
T40993	2.10,6	2.18,а	18	30	-	0.5	20
TC31006P	2.11,г	2.18,к	18	-	-	170	170
TR50981AN	2.10,а	2.18,з,и	16	22	0.8	40	110
UM91210C	2.11,а	2.18,н	18	-	-	0.2	190
UM91260C	2.11,а	2.18,к	18	15	-	60	180
UM9151	2.10,в	2.18,р	18	7.5	-	12	12
UM9151-3	2.10,е	2.18,р	16	7.0	-	12	12
UM91610A	2.11,а	2.18,в	18	-	-	3	90
UM91611	2.11,0	2.18,г	18	-	-	3	105
VT91611	2.11,6	2.18,г	18	-	-	3	105
VT9145	2.13,6	2.18,л	.22	-	-	0.2*	500*
W9145	2.13,6	2.18,л	22	-	-	0.2*	600*
WE9102	2.10,в	2.18,р	18	7.5	-	12	12
WE9104	2.10,е	2Д8,р	16	7.5	-	12	12
WE9110	2.11,6	2.18,г	18	-	-	3	95
WE9192В	2.10,г	2.18,а	16	25	0.12	25	40
К145ИК8П	2.12,6	4.2	40	-	-	150*	300*
KP1002ХЛ2	2.12,ж	2.18,с	16	-	-	0.5	10
KP1008ВЖ1	2Л1,ж	2.18,т,у	22	-	-	3	50
KP1008ВЖ2	2.12,в	2.18,ж	48	-	-	25	60
KP1008ВЖ5	2.11,з	2.18,е	22	-	-	2	15
KP1008ВЖ6	2.11,и	2.18,о	22	-	-	30	100
KP1008ВЖ7	2.11,3	2.18,е	22	-	-	2	15
KP1008ВЖ10	2.10,а	2.18,6	18	17	0.7	0.1	20
KP1008ВЖ11	2.10,а	2.18,а	18	30	0.5	20	35
KC1008ВЖ12	2.12,г	2.18,д	18	-	-	60	175
KP1008ВЖ14	2.10,г	2.18,а	16	25	0.12	25	40
KP1008ВЖ15	2.12,е	2.18,а	16	25	0.12	25	40
KP1008ВЖ16	2.11,а	2.18,н	18	-	-	10	100
KP1008ВЖ17	2.10,е	2.18,р	16	7.5	-	12	12
KP1064ВЖ5	2.11,з	2.18,е	22	-	-	2	15
KP1064ВЖ7	2.11,з	2.18,е	22	-	-	2	15
KP1083ВЖ3	2.12,д	2.18,т,у	20	-	-	3	50
KP1089ВЖ1	2.12,в	2.18,е	24	-	-	2	20
KP1089ВЖ2	2.12,в	2.18,е	24	-	-	2	20
KP1091ВЖ1	2.11,а	2.18,к	18	15	-	60	180

Табл. 2.8. Характеристики микросхем номеронабирателей.

Тип ИС	ОЗУ зна- ков	Доп. ОЗУ номеров	Тип выхода	Выходные параметры ИК ИС при логическом состоянии входов							
				M/S		IPS		DRS		MODE	
			ИК	РК	0	1	0	1	0	1	0
CIC9102E	22	-	ОС	ЛЗ	1.5	2.0	800	400	10		P
CIC9104E	22	-	ОС	ЛЗ	1.6	2.0	800		10		P
CIC9145Е	31	14	Л	Л2	2.0	1.5	800		10	T	P
CIC9192ВЕ	17	-	ОС	ОС	1.5		800		10		P
ET40982	17	-	ОС	ОС	2.0	1.5	820		10		P
ET40992	17	-	ОС	ОС	1.5	2.0	800		10	20	P
FT58C51	32	-	ОС	ОС	1.5	2.0	800		10	20	P
HD970040D	17	-	ОС	ОС	2.0	1.5	820		10		P
HD970019-L	22	-	Л	Л	-		-		-		T
HM9100A1	17	-	ОС	ОС	1.5	2.0	800		10	20	P
HM9100B	17	-	ОС	ОС	1.5	2.0	800		10		P
HM9102	22	-	ОС	ОС	1.5	2.0	800		10		T P
HM9110D	22	10	ОС	ОС	1.8	2.0	800		10		T P
HM9112A	31	13	Л	Л2	2.0	1.5	800		10		T P
HM9113A	31	13	Л	Л2	2.0	1.5	800		10		T P

HM9121	22	20	Л	Л2	1.5	2.0	800	10	T	P	
HM91650B	32	14	Л	ОС	1.5		800	10	T	P	
HM9187	22	-	Л	Л	-		-	-		T	
HT9102F	22	-	Л	Л1	1.5		800	10	T	P	
HT9115B	32	14	Л	ОС	1.5		800	10	T	P	
KS5804	17	-	ОС	ОС	2.0	1.5	820	10		P	
KS5805A	17	-	ОС	ОС	1.5	2.0	800	10	20	P	
KS5805B	17	-	ОС	ОС	1.5	2.0	800	10	20	P	
KS58C05	17	-	ОС	ОС	1.5	2.0	800	10	20	P	
KS58006	32	-	ОС	ОС	1.5	2.0	800	10	T	P	
KS58C20N	22	-	ОС	ОС	1.5	2.0	830	10	T	P	
KS5851	32	-	ОС	ОС	1.5	2.0	800	10	20	P	
KS5853	17	-	ОС	ОС	1.5	2.0	800	10		P	
LC7350	22	10	ОС	ОС	2.0	1.5	800	400	10	20	
LR40981A	17	-	ОС	ОС	2.0	1.5	820	10		P	
LR40992	17	-	ОС	ОС	1.5	2.0	800	10	20	P	
LR40993	17	-	ОС	ОС	1.5	2.0	800	10	20	P	
M2561AB	22	-	Л	Л1	2.0	1.5	800	400	10	20	
MC145412P	22	-	Л	Л2	1.5		800	10	T	P	
MK50981	17	-	ОС	ОС	2.0	1.5	820	10		P	
MK5092N	22	-	Л	Л	-		-	-		T	
MK50992N	17	-	ОС	ОС	1.5	2.0	800	10	20	P	
MK50993	17	-	ОС	ОС	1.5	2.0	800	10	20	P	
MK5173AN	17	-	ОС	ОС	2.0	1.5	820	10		P	
S2560A	22	-	Л	Л1	2.0	1.5	800	400	10	20	
S25610	22	10	Л	Л1	2.0	1.5	800	400	10	20	
S7210A	22	10	ОС	ОС	2.0	1.5	800	10	20	P	
STC52560C	22	10	Л	Л2	2.0	1.5	800	10	20	P	
T40992	17	-	ОС	ОС	1.6	2.0	800	10	20	P	
T40993	17	-	ОС	ОС	1.5	2.0	800	10	20	P	
TC31006P	20	-	Л	Л1	2.0	1.6	600	10	20	P	
TR60581AN	17	-	ОС	ОС	2.0	1.5	820	10		P	
UM91210C	22	-	ОС	ОС	1.5	2.0	790	10	T	P	
UM91260C	22	-	ОС	ОС	1.5	2.0	790	10	T	P	
UM9161	22	-	ОС	ЛЗ	1.5	2.0	740	560	10		P
UM9151-3	22	-	ОС	ЛЗ	1.5	2.0	740	560	10		P
UM91610A	24	10	Л	Л1	2.0	1.5	800	10	20	P	
UM91611	22	10	Л	Л2	2.0	1.6	800	10	20	P	
VT91611	22	10	Л	Л2	2.0	1.5	800	10	20	P	
VT9145	31	14	Л	Л2	2.0	1.5	800	10	T	P	
W9145	31	14	Л	Л2	2.0	1.5	800	10	T	P	
WE9102	22	-	ОС	ЛЗ	1.5	2.0	740	560	10		P
WE9104	22	-	ОС	ЛЗ	1.6	2.0	740	560	10		P
WE9110	22	10	Л	Л2	2.0	1.5	800	10	20	P	
WE9192B	17	-	ОС	ОС	1.6		800	10		P	
KP1002ХЛ2	31	-	Л	Л1	1.5		800	10		P	
KP1008ВЖ1	22	-	Л	Л	1.5	2.0	800	700	10		P
KP1008ВЖ5	22	10	Л	Л2	1.5	1.6	700	800	10	20	P
KP1008ВЖ6	22	-	Л	Л2	2.0	1A	800	10	T	P	
KP1008ВЖ7	22	-	Л	Л2	1.5	1.6	700	800	10	20	P
KP1008ВЖ10	32	-	ОС	ОС	1.5	2.0	800	10	20	P	
KP1008ВЖ11	17	-	ОС	ОС	1.5	2.0	800	10	20	P	
KC1008ВЖ12	22	-	Л	Л2	2.0	1.5	800	400	10	20	P
KP1008ВЖ14	17	-	ОС	ОС	1.5		800	10		P	
KP1008ВЖ15	17	-	ОС	ОС	1.5		800	10	20	P	
KP1008ВЖ16	32	-	ОС	ОС	1.5	2.0	800	10	T	P	
KP1008ВЖ17	22	-	ОС	ЛЗ	1.5	2.0	740	560	10		P
KP1064ВЖ5	22	10	Л	Л2	1.5	1.6	700	800	10	20	P
KP1064ВЖ7	22	10	Л	Л2	1.5	1.6	700	800	10	20	P
KP1083ВЖ3	22	-	Л	Л	1.5	2.0	800	700	10		P
KP1089ВЖ1	22	10	Л	Л2	1.5	1.6	700	800	10	20	P
KP1089ВЖ2	22	-	Л	Л	1.5	1.6	700	800	10		P

2.6. НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ МИКРОСХЕМ НОМЕРОНАБИРАТЕЛЕЙ

C	- вывод подключения RC - цепи генератора;
DRSA	- дополнительный вход программирования частоты набора;
DRS	- вход программирования частоты набора;
ШР	- выход межцифровой паузы;
IPS	- вход программирования длительности межцифровой паузы;
HF	- вход управления режимом "HANDSFREE";
HFN	- выход управления режимом "HANDSFREE";
HS	- вход "отбой" (рычажный переключатель);
KS	- выход "ключ подпитки";
МО	- выход индикации способа набора;
MODE	- вход выбора способа набора (импульсным или DTMP);
M/S	- вход программирования импульсного коэффициента;
MUTE	- маскирование микрофона;
NSA	- выход разговорного ключа;
NSA1	- выход разговорного ключа 1;
NSA2	- выход разговорного ключа 2;
NSI	- выход импульсного ключа;
OSC1	- вывод подключения кварцевого резонатора генератора;
OSC2	- вывод подключения кварцевого резонатора генератора;
OV	- общий вывод (корпус);
OVS	- общий вывод источника опорного напряжения;
R	- вывод Подключения RC - цепи генератора;
RI	- вывод подключения RC - цепи генератора;
R2	- вывод подключения RC - цепи генератора;
RC	- вывод подключения RC - цепи генератора;
ST	- вход режима управления памятью;
STL	- выход индикации режима управления памятью;
TEST	- вход тестирования: микросхемы;
TON	- выход звукового подтверждения нажатия клавиши;
TONE	- выход двухтонального многочастотного сигнала (DTMP);
U	- напряжение питания;
UI	- напряжение питания;
U2	- напряжение Питания ОЗУ;
XO÷X4	- координаты клавиатурных входов;
YO÷Y7	- координаты клавиатурных входов.

ИС HT9102F при "высоком" или "низком" логическом уровне на входе MODE (вывод 14), находится соответственно в импульсном (10 Гц) или частотном режиме набора номера. Если же этот вход находится в неподключенном состоянии, то набор номера осуществляется в импульсном режиме с частотой 20 Гц.

Микросхемы ТС31006Р и MV4320 имеют дополнительный вход выбора частоты набора - DRSA. Значение частоты набора в табл. 2.8 приведено при "низком" уровне на входе DRSA. Если на этот вход подать "высокий" уровень, то частота на выходе NSI увеличится в 16 раз.

Вход TEST в ИС ЭНН используется в процессе производства микросхемы Для перевода в режим тестирования. При подключении в ТА на вход TEST необходимо подать "высокий" уровень или оставить его неподключенным.

На выходе TONE присутствует двухчастотный код (DTMF) при нажатой кнопке на наборном поле. Исключение представляет только ИС КР1008ВЖ6 которой фиксирована длительность двухчастотной посылки (50 мс). ИС должна при этом находиться режиме частотного набора номера ("высокий" уровень на входе MODE).

Выход MUTE предназначен для блокирования микрофона в режиме частотного набора номера. На этом выводе появляется высокий уровень при нажатой кнопке набора номера. В микросхемах HM91650D, HT9115B и HT9102F выход MUTE отсутствует и в режиме набора номера частотным кодом при нажатии кнопки на наборном поле на выходе NSA появляется "низкий" уровень.

В исходном состоянии входы HF и ST не подключены. На выходах HFN и STL - "низкий" уровень. Вход HP (HANDS FREE) предназначен для перевода ИС в режим управления "громкой связью" путем кратковременной подачи на этот вход "высокого" уровня. При этом на выходе HFN устанавливается "высокий" уровень, который переводит схему телефона в режим "громкой связи". Причём перевести ИС в режим "громкой связи" можно независимо от того, какой уровень на входе HS. В этом режиме можно осуществлять набор номера при любом уровне на входе HS. При повторной подаче на вход HF "высокого" уровня (или уровня, противоположного тому, который присутствовал на входе HS) на выходе HFN восстанавливается "низкий" уровень.

Вход ST предназначен для перевода ИС в режим управления памятью путем кратковременной подачи на этот вход "низкого" уровня. При этом на выходе STL устанавливается "высокий" уровень. В этом режиме при нажатии кнопок клавиатуры набора номера не происходит, но набранный номер заносится в ОЗУ микросхемы. При повторной подаче на вход ST "низкого" уровня (или "высокого" уровня на входе HS) на выходе STL восстанавливается "низкий" уровень и разрешается набор номера.

2.7. НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК КЛАВИАТУРЫ В ТА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

На рис. 2.14÷2.17 приведены схемы подключения клавиатуры в ИС ЭНН с дополнительными функциональными возможностями. Рассмотрим назначение дополнительных кнопок.

A, B, C и D - кнопки заказа дополнительных услуг на ЭАТС в частотном режиме набора номера.

M1, M2, M3 и M4 - кнопки прямого доступа к дополнительной памяти. Обычно на телефонах их обозначают как IBE, POLICE, DOCTOR и SAVE.

FLASH - кнопка нормированного обрыва линии. При нажатии на эту кнопку на выходе NSI появляется низкий уровень на время 600 мс. Фактически это кнопка "отбой".

PAUSE - если эта кнопка нажата после любой цифровой кнопки, то по обработке цифры, соответствующей этой кнопке, межсерийная пауза будет увеличена на 3 с.

REDIAL - кнопка повтора последнего набранного номера. Её нужно нажимать после снятия режима "отбой". Если она нажата во время набора номера после любой цифровой кнопки, то будет выполнена функция кнопки PAUSE.

STORE - кнопка записи номера в дополнительную память.

AUTO - кнопка вызова номера из дополнительной памяти. На некоторых ТА эта кнопка имеет обозначение RECALL.

Р/Т - кнопка переключения в режим частотного (TONE) набора номера. Для возврата в режим импульсного (PULSE) набора номера необходимо нажать рычажный переключатель или кнопку FLASH.

2.8. ПОРЯДОК ПРОГРАММИРОВАНИЯ ИС ЭНН С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПАМЯТЬЮ НА 10 НОМЕРОВ

Отбой - (*) и (#) одновременно.

Повтор - (#), (#).

Стирание номера из ячейки памяти - N (N=0...9) - (*), (#), (*), (N).

Запись номера в память.

- 1) Снять трубку.
- 2) Нажать кнопку (*) .
- 3) Набрать номер телефона (например, 495-27-74).
- 4) Нажать кнопку (*) .
- 5) Нажать цифру на клавиатуре (0...9).

Выбор номера из памяти.

- 1) Снять трубку.
- 2) Нажать кнопку (#).
- 3) Нажать цифру на клавиатуре, под которой хранится номер в ОЗУ.

2.9. ПОРЯДОК ПРОГРАММИРОВАНИЯ ИС ЭНН С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПАМЯТЬЮ БОЛЕЕ 10 НОМЕРОВ

Запись номера в память.

- 1) Снять трубку.
- 2) Нажать кнопку STORE.
- 3) Набрать номер телефона (например, 495-27-74).
- 4) Нажать кнопку STORE.
- 5) Нажать цифру на клавиатуре (0...9) или одну из дополнительных кнопок (FIRE, POLICE, DOCTOR, или SAVE), предназначенных для хранения номеров в ОЗУ.

Выбор номера из памяти (вариант 1).

- 1) Снять трубку.
- 2) Нажать одну из дополнительных кнопок, под которой хранится номер в ОЗУ.

Выбор номера из памяти (вариант 2).

- 1) Снять трубку.
- 2) Нажать кнопку AUTO (RECALL).
- 3) Нажать цифру на клавиатуре (0...9).

2.10. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПАМЯТЬЮ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИС КР1008ВЖ5

(#)	отбой
(*), (*)	повтор последнего набранного номера
(*). (#), (#), (N), "запоминаемый номер", (#), (#)	занесение первого номера в ячейку памяти N (N=0...9)
(*), (#), (#), (N), (#), "запоминаемый номер", (#), (#)	занесение второго номера в ячейку памяти N
(*). (#), (#), (*), (#), (N)	полная очистка ячейки памяти N
(*), (N)	набор первого номера из ячейки памяти N
(*), (#), (N)	набор второго номера из ячейки памяти N

1	U		NSI	18
2	OVS	X/Y	HS	17
3	X0		Y0	16
4	X1		Y1	15
5	X2		Y2	14
6	OV		Y3	13
7	R1		NSA	12
8	C		M/S	11
9	R2		DRS	10

А)

ET40992 KS5851
 FT58C51 LR40992
 HM9100A1 MK50992N
 KS5805A T40992
 KS58C05 KP1008BЖ10
 KS58D05 KP1008BЖ11

1	U		NSI	18
2	TON	X/Y	HS	17
3	X0		Y0	16
4	X1		Y1	15
5	X2		Y2	14
6	OV		Y3	13
7	R1		NSA	12
8	C		M/S	11
9	R2		DRS	10

Б)

CIC9193
 KS5805B
 LR40993
 MKS0993
 T40993

1	U2		Y0	18
2	Y1	X/Y	X2	17
3	Y2		X1	16
4	Y3		X0	15
5	U1		OV	14
6	RC		NSA	13
7	C		HS	12
8	R		IPS	11
9	NSI		M/S	10

Б)

CIC9102E
 UM9151
 WE9102

1	U		NSI	16
2	OVS	X/Y	HS	15
3	X0		Y0	14
4	X1		Y1	13
5	X2		Y2	12
6	OV		Y3	11
7	R1		NSA	10
8	C		R2	9

Г)

CIC9192BE
 WE9192B
 KP1008BЖ14

1	U		NSI	16
2	OVS	X/Y	HS	15
3	X0		Y0	14
4	X1		Y1	13
5	X2		Y2	12
6	OV		Y3	11
7	OSC1		NSA	10
8	OSC2		M/S	9

Д)

ET40982 MK5173AN
 HD970040D MK50981
 KS5804 TR509B1AN
 LR40981A

1	Y0	X/Y	X2	16
2	Y1		X1	15
3	Y2		X0	14
4	Y3		NSA	13
5	U		OV	12
6	RC		HS	11
7	C		M/S	10
8	R		NSI	9

Е)

CIC9104E
 FT9151-3
 UM9151-3
 WE9104
 KP1008BЖ17

1	U		NSI	16
2	X0	X/Y	HS	15
3	X1		Y0	14
4	X2		Y1	13
5	OV		Y2	12
6	R1		Y3	11
7	C		NSA	10
8	R2		M/S	9

Ж)

HM9100B
 KS5853

1	U		TONE	16
2	DSBL	X/Y	HS	15
3	X0		Y0	14
4	X1		Y1	13
5	X2		Y2	12
6	OV		Y3	11
7	OSC1		MUTE	10
8	OSC2		X3	9

З)

HM9187 MK5092N
 MK5085 MK5089
 KS5808 HD970019-L

1	Y0	X/Y	X2	16
2	Y1		X1	15
3	Y2		X0	14
4	Y3		NSA	13
5	HS		OV	12
6	OSC1		NSI	11
7	OSC2		M/S	10
8	U		DRS	9

И)

S7210A

Рис. 2.10. Цоколёвки ИС ЭНН.

1	Y0	X/Y	X3	18
2	Y1		X2	17
3	Y2		X1	16
4	Y3		X0	15
5	HS		NSI	14
6	M/S		NSA	13
7	MODE		TONE	12
8	OSC1		OV	11
9	OSC2		U	10

A)

HM9102 UM91210C
 HM9110D UM91260C
 KS58006 KP1008ВЖ1
 KS5820 KP1091ВЖ1
 KS58C20N

1	Y3	X/Y	X2	18
2	Y0		X1	17
3	Y1		X0	16
4	Y2		IPS	15
5	HS		DRS	14
6	R1		U	13
7	C		M/S	12
8	R2		NSA	11
9	NSI		OV	10

Б)

LC7350 WE9110
 M2561AB STC52560C
 UM91611 S2560A
 VT91611 S25610

1	Y3	X/Y	X2	18
2	Y0		X1	17
3	Y1		X0	16
4	Y2		TON	15
5	HS		DRS	14
6	R1		U	13
7	C		M/S	12
8	R2		NSA	11
9	NSI		OV	10

Б)

UM91610A

1	U	X/Y	TON	18
2	NSI		Y3	17
3	NSA		Y2	16
4	M/S		Y1	15
5	DRSA		Y0	14
6	DRS		X2	13
7	HS		X1	12
8	OSC1		X0	11
9	OSC2		OV	10

Г)
 MV4320
 TC31006P

1	U	X/Y	TONE	18
2	X3	X/Y	NSI	17
3	X0		Y0	16
4	X1		Y1	15
5	X2		Y2	14
6	OV		Y3	13
7	TON		HS	12
8	OSC1		NSA	11
9	OSC2		MODE	10

Д)
 MC14S412P

1	X0	X/Y	Y3	18
2	X1		Y2	17
3	X2		Y1	16
4	X3		Y0	15
5	TON		MODE	14
6	OSC1		TONE	13
7	OSC2		NSI	12
8	NSA		HS	11
9	OV		U	10

Е)
 HT9102F

1	Y1	X/Y	Y0	22
2	Y2		X2	21
3	U2		X1	20
4	TON		X0	19
5	Y3		NSA2	18
6	U1		OV	17
7	RC		NSA1	16
8	C		HS	15
9	R		IPS	14
10	IDP		M/S	13
11	KS		NSI	12

Ж)
 KP1008ВЖ1

1	Y1	X/Y	Y0	22
2	Y2		X2	21
3	U		X1	20
4	TON		X0	19
5	Y3		NSA	18
6	HS		OV	17
7	RC		X	16
8	C		DRS	15
9	R		IPS	14
10	TEST		M/S	13
11	X		NSI	12

З)
 KP1008ВЖ5
 KP1008ВЖ7

1	Y1	X/Y	Y0	22
2	Y2		X3	21
3	Y3		X2	20
4	Y4		X1	19
5	M/S		X0	18
6	HS		NSI	17
7	MODE		NSA	16
8	TON		OV	15
9	OSC1		U	14
10	OSC2		TONE	13
11	MO		MUTE	12

И)
 KP1008ВЖ1
 KP1064ВЖ5
 KP1064ВЖ7

Рис. 2.11. Цоколёвки ИС ЭНН.

1	RC		U	48
2	R	D/DEC	W1	47
3	C		TON	46
4	MK		WRM	45
5	HS		EWR	44
6	HSG		SR	43
7	X2		DR	42
8	X1		A1	41
9	X0		A0	40
10	X4		A2	39
11	X3		A3	38
12	Y7		A4	37
13	Y6		A5	36
14	Y5		A6	35
15	Y4		A7	34
16	Y3	CS4/A8	33	
17	Y2	CS1	32	
18	Y1	CS2/A10	31	
19	Y0	CS3/A9	30	
20	NSA	MOM	29	
21	NSI	DW	28	
22	CH	D3	27	
23	D0	D2	26	
24	OV	D1	25	

А)
KP1008BЖ2

37	1		1	35
38	2		2	32
39	3		4	25
40	4		8	22
36	БТ	F/128	14	
8	ПГ	F/64	15	
18	Б3	F/8	16	
13	10/20	NSI	19	
7	*	БС	17	
33	1	NSA	5	
29	2	OK	4	
34	3	ГИ	6	
28	4	C	11	
31	5	R	10	
27	6	U	1	
28	7	OV	21	
23	8			
30	9			
24	0			
12	БК			
2	НУ			
20	СЧ			
3	#			
9	RC			

Б)
KP145ИК8П

1	Y1	X/Y	Y0	24
2	Y2		X2	23
3	U		X1	22
4	TON		X0	21
5	Y3		NSA	20
6	HS		OV	19
7	RC		X	18
8	C		DRS	17
9	R		IPS	16
10	TEST		M/S	15
11	X		NSI	14
12	X		X	13

B)
KP1089BЖ1
KP1089BЖ2

1	HS	X/Y	R1	18
2	Y2		C	17
3	Y1		R2	16
4	Y0		NSI	15
5	Y3		OV	14
6	X2		NSA	13
7	X1		M/S	12
8	X0		U	11
9	IPS		DRS	10

Г)
KC1008BЖ12

1	Y1	X/Y	Y0	20
2	Y2		X2	19
3	U2		X1	18
4	TON		X0	17
5	Y3		NSA2	16
6	U1		OV	15
7	RC		NSA1	14
8	C		HS	13
9	R		M/S	12
10	KS		NSI	11

Д)
KP1083BЖ3


1	U	X/Y	NSI	16
2	OVS	X/Y	HS	15
3	X0		Y0	14
4	X1		Y1	13
5	X2		Y2	12
6	OV		Y3	11
7	R1		DRS	10
8	C		R2	9

Е)
KP1008BЖ15


1	U	X/Y	NSI	16
2	X		HS	15
3	X0		Y0	14
4	X1		Y1	13
5	X2		Y2	12
6	RC		Y3	11
7	R		NSA	10
8	X		OV	9

Ж)
KP1008BЖ15


Рис. 2.12. Цоколёвки ИС ЭНН.

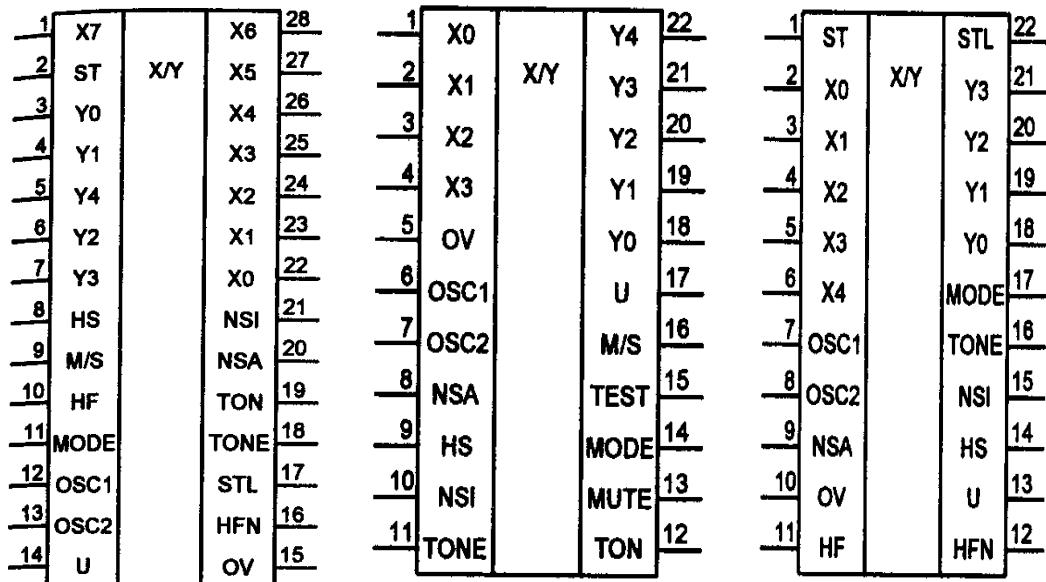

A)
HM9121

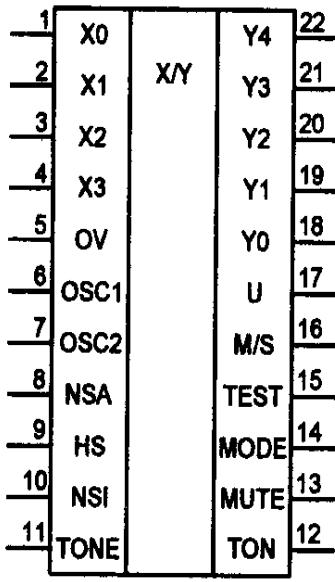

Б)
CIC9145E
HM9112A
WB145
HM9113A

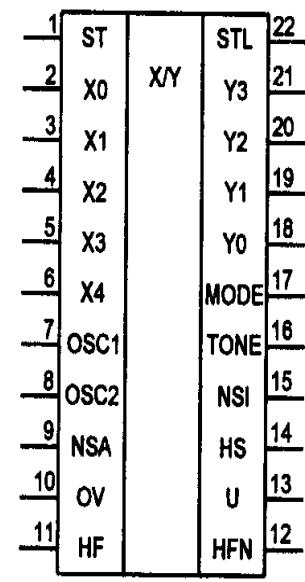

Б)
HM91650B
HT9115B

Рис. 2.13. Цоколёвки ИС ЭНН.

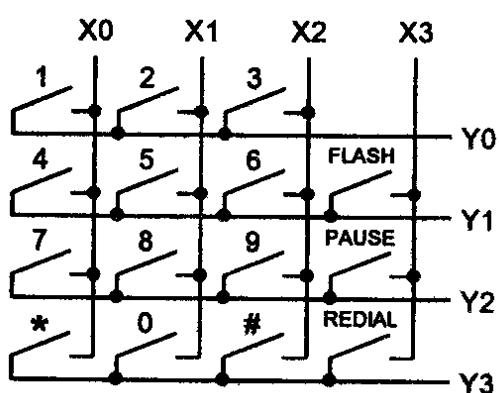


Рис. 2.14. Подключение клавиатуры ИС KP1008BЖ16.

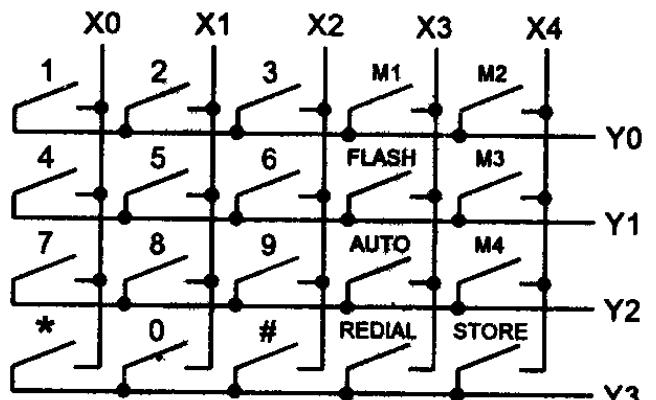


Рис. 2.15. Подключение клавиатуры ИС HM91660D и HT9115B

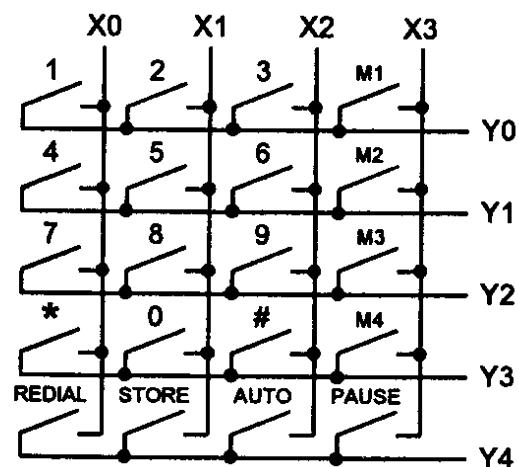


Рис. 2.16. Подключение клавиатуры ИС CIC9145E.VT9145 и W9145.



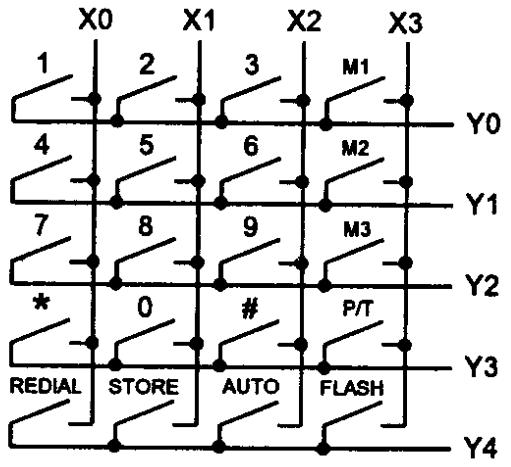


Рис. 2.17. Подключение клавиатуры ИС HM9112А и HM9113А

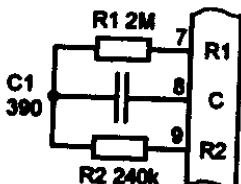


A)

CIO9192BE	MK50M2N	KSHC05	WE91I2B
ET40M2	UKSOW3	KSSSD05	KP10MBЖ11
HIM9100A1	KS5805A	T40M2	KP1008ВЖ14
LR40M2	KSS805B	T40M3	KP1006ВЖ15
LR40993			

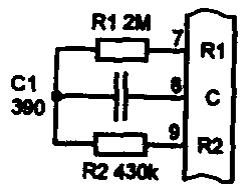


Б)

FTMC51	
KSS151	
KP10MBЖ10	

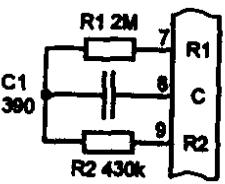


В)

HM91008
для UIM1610A R2=390k

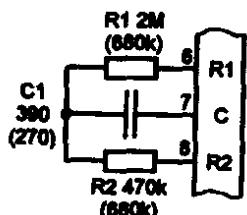


Г)

KSM53	825610
M2H1AB	UM91611
STS52S60C	VT8611
32ИО»	WE9110

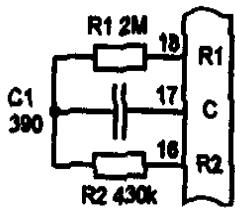


Д)

KC1008ВЖ12

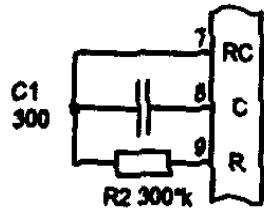


Е)

KP1008ИЖ5	KP1064ВЖ7
KP1008ВЖ7	KP1089Ж1
KP1064Ж5	KP1089ВЖ2

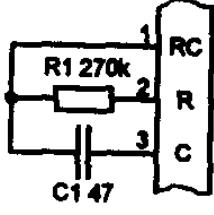


Ж)

KP1008ВЖ2

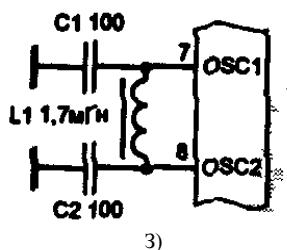


З)

ET40982	MK5098B1
N0170040D	MK5173AN
KS5804	TP50981N
LR40981A	

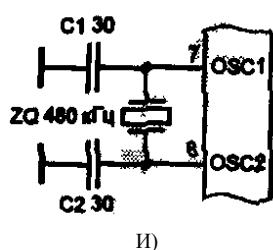


И)

ET40982	MK50981
HM7004OD	MK5173AN
KSM04	TP50M1N
LRWM1A	

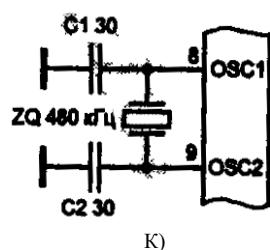


К)

MV4320	
TC31006P	
UM91260	
KP1091ВЖ1	

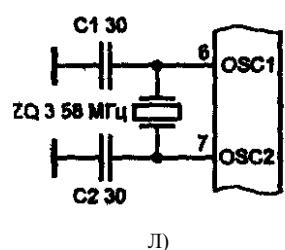


Л)

CIC9145E	S7210A
HM9112A	VM145
HT9102F	W9145

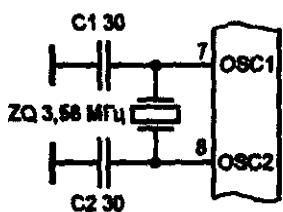


М)

HM70019-L	MK5085
HM9187	MK5092N
HM91650B	MK5380N
HT9115B	TC35300AP

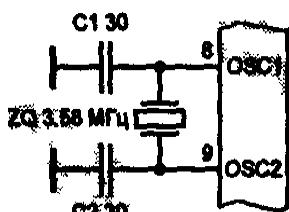


Н)

HM9102	LC7360
HM9110D	MC145412P
KS5820	UH91210C
KS58C20N	KP1008ВЖ1B

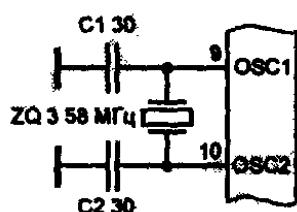


О)

LC7363	
KP1008ВЖ6	

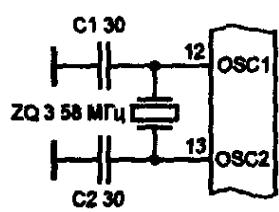


П)

HM9121

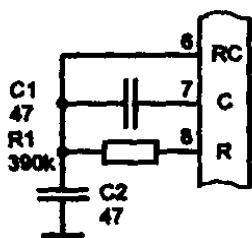


Р)

CIC9102E	UM9151
CIC9104E	UM9151-3
FT9151-3	WE9102
KP10MBЖ17	WE9104

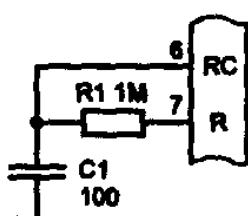


С)

KP1002ХЛ2

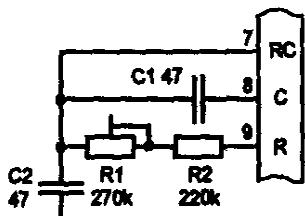

Т)

KP1008ИЖ1	
KP1083ИЖ3	

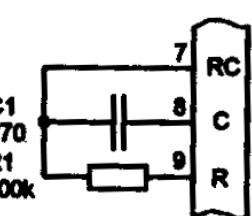

У)

KP1008ВЖ1	
KP1083ВЖ3	

Рис. 2.18. Подключение времязадающих элементов генераторов ИС ЭНН.

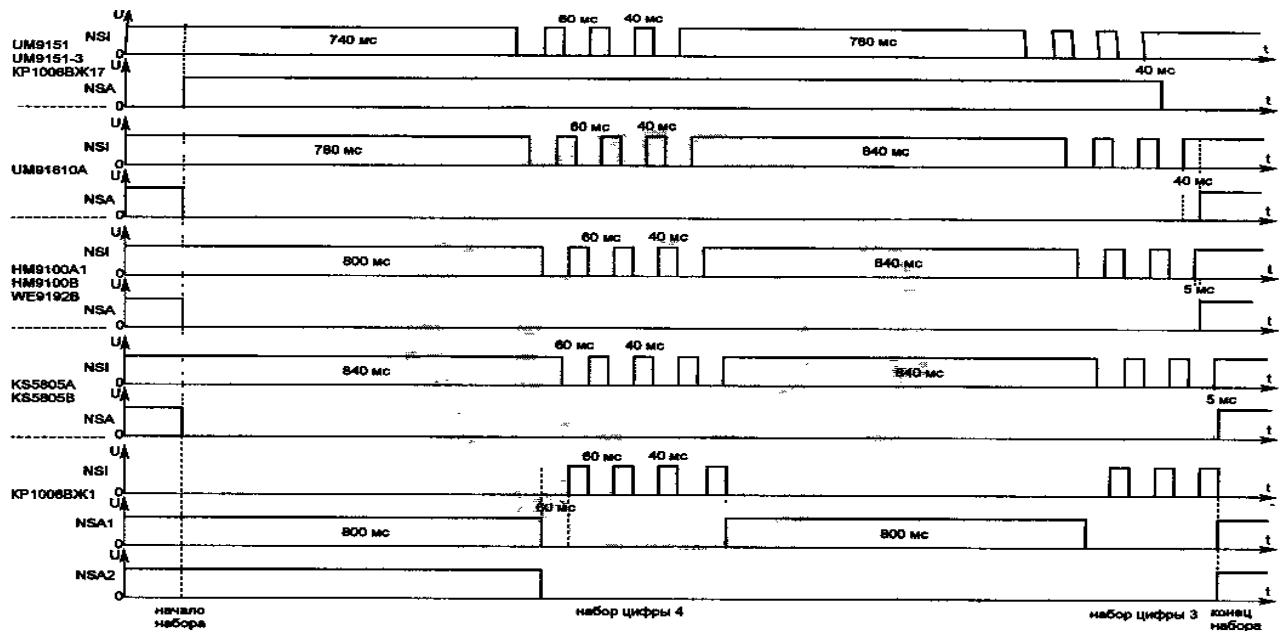


Рис. 2.19. Временные диаграммы выходов импульсного (N81) и разговорного (NSA) ключей ИС ЭНН.

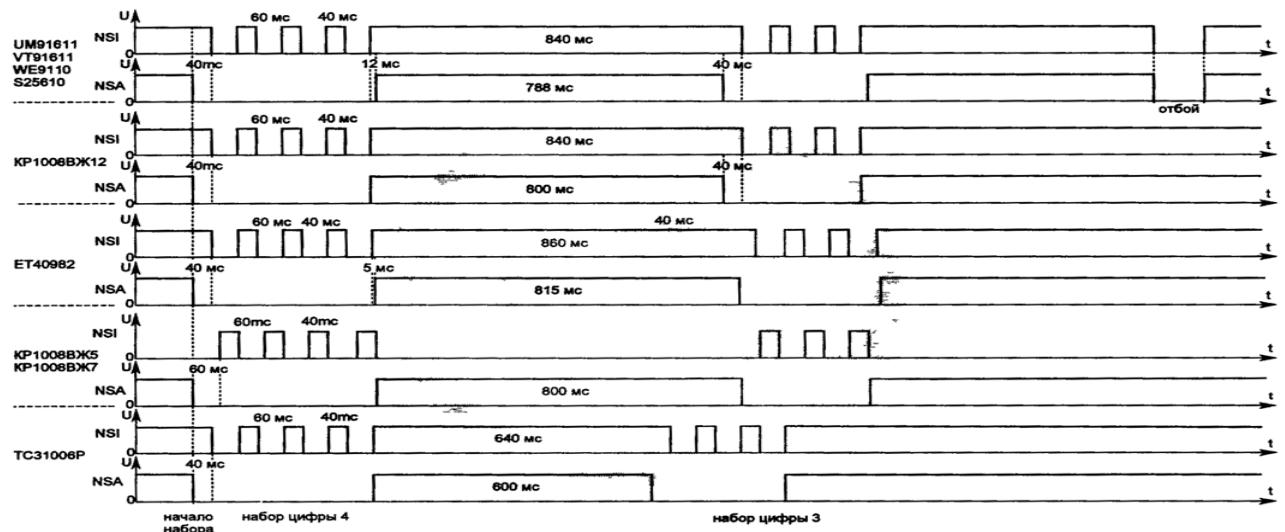


Рис. 2.20. Временные диаграммы выходов импульсной, (N81) и разговорной, (NSA) ключей ИС ЭНН.

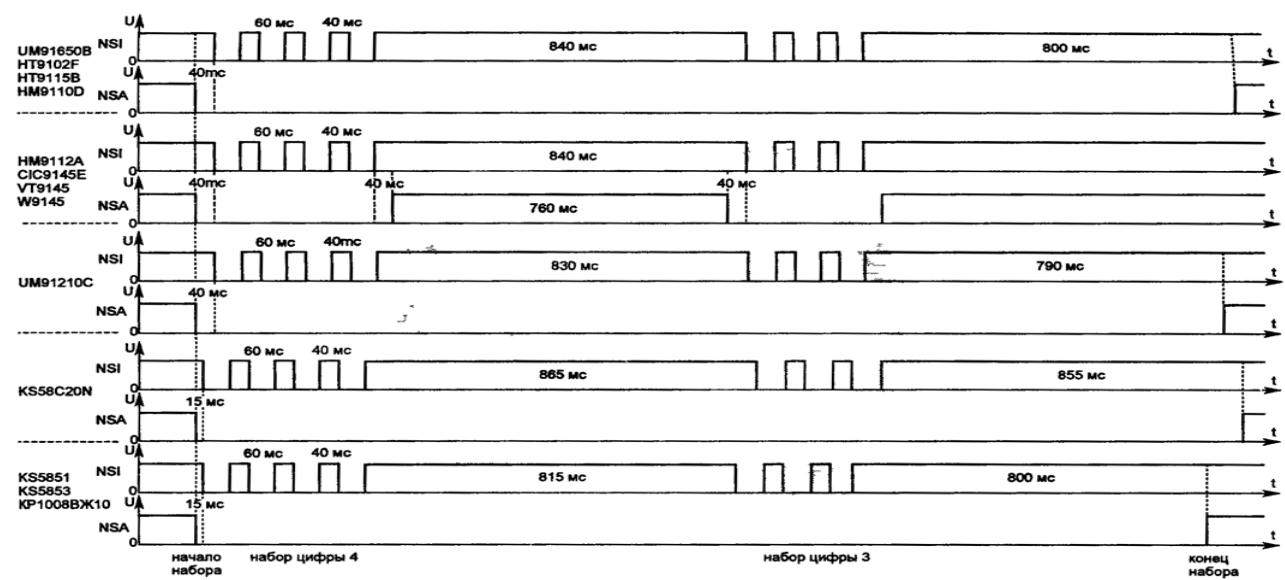


Рис. 2.21. Временные диаграммы выходов импульсного (NSI) и разговорного (NSA) ключей ИС ЭНН.

3. РАЗНОВИДНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ СХЕМ УЗЛОВ ТА

Рассмотрим работу отдельных узлов ТА, их схемное построение, разновидности и особенности работы.

3.1. ВЫЗЫВНОЕ УСТРОЙСТВО (ВУ)

Схема ВУ, применяемая в большинстве недорогих импортных ТА, приведу на рис. 3.1. Выключатель SA1 предназначен для отключения звонка. Конденсатор C1 является разделительным для постоянного тока линии. Его сопротивление переменному сигналу индукторного вызова составляет 12 кОм.

Схема представляет собой мультивибратор, который работает на частоте резонанса пьезоэлектрического излучателя порядка 3,5 кГц.

Пьезоэлектрический излучатель представляет собой металлическую пластину "В", на которой размещен кристалл искусственного пьезоэлектрика (двуокись кремния). Внешняя поверхность кристалла металлизирована двумя контактными плоскостями "R" и "G". Если приложить напряжение между пластиной - В и одной из плоскостей металлизации - "R", то кристалл будет деформироваться и, тем самым, создавать звуковые колебания. Упругие колебания кристалла в свою очередь генерируют напряжение на гранях кристалла (на плоскости металлизации - "б").

ВУ работает следующим образом.

Напряжение положительного полупериода вызывного сигнала через конденсатор C1 и резистор R1, являющийся коллекторной нагрузкой транзистора VT1, прикладывается к обкладкам В" - "R" пьезоэлектрика, что приводит к деформации последнего и излучению звукового сигнала, усиливаемого металлической мембраной (обкладкой) - "В".

Деформация пьезоэлектрика, вызванная приложенным к обкладкам "В" - "R" напряжением, вызывает появление напряжения положительной полярности между обкладками "В" - "G". Через резистор R3, ограничивающий ток базы, это напряжение прикладывается к эмиттерному переходу VT1 и открывает его. Открытый транзистор шунтирует обкладки "В" - "R", что приводит к уменьшению приложенного к ним напряжения и, как следствие, обратной деформации пьезоэлектрика.

Обратная деформация пьезоэлектрика вызывает появление напряжения отрицательной полярности между обкладками "В" - "G", которое через резистор R3 прикладывается к переходу эмиттер - база транзистора VT1 и запирает его.

Закрытый транзистор обладает большим сопротивлением, вследствие чего практически все напряжение вызывного сигнала вновь прикладывается к обкладкам "В" - "R" пьезоэлектрика и вновь вызывает его деформацию, появление положительного напряжения, открывание транзистора, т.е. процесс повторяется. Таким образом, на протяжении положительного полупериода вызывного сигнала АТС частотой 25 Гц, возникают автоколебания с резонансной частотой пьезоэлектрика равной приблизительно 3,5 кГц. Отрицательный полупериод вызывного сигнала запирает транзистор и автоколебания прекращаются.

Резистор R2 устанавливает начальное смещение на базе транзистора VT1.

Следует отметить, что номиналы конденсатора C1 и сопротивлений R1-R3 могут отличаться от приведенных на схеме, так как в определенных пределах не оказывают существенного влияния на ее работу.

При замене транзистора VT1 на транзистор структуры p-n-p схема будет работать аналогично, с тем лишь отличием, что автоколебания будут возникать во время отрицательного полупериода вызывного сигнала.

Если на входе вызывного устройства установить диодный мост VD1-VD4 (рис. 3.2), то генератор будет работать при обеих полупериодах вызывного сигнала, что приведет к увеличению громкости звучания. Стабилитрон VD5 с напряжением стабилизации порядка 36-47 В устранил подзвонку пьезоэлектрического излучателя при наборе номера, т.к. для величины напряжения коммутации линии он представляет значительное сопротивление, в то время как для вызывного сигнала он препятствия практически не оказывает. В спаренном телефоне это устраивает непрерывное пощелкивание.

Необходимо убедиться в том, что пластина пьезоэлектрического излучателя не стеснена (ската) элементами её крепления или другими деталями ТА, что может привести к снижению громкости ВУ.

Увеличить громкость пьезоизлучателя можно также путём увеличения площади центрального электрода "G" в 2÷3 раза, сделав прорезь на металлизированной поверхности электрода "R" и соединив отдельную часть с электродом "G".

В отечественных ТА в качестве ВУ часто используется схема на специализированной ИС КР1008ВЖ4, которую производит концерн "РОДОН" в г. Ивано-Франковске. Микросхема позволяет воспроизводить три различные мелодии вызывного сигнала с соотношениями частот: 5/6; 4/5; 4/6/5.

Основные электрические параметры ИС КР1008ВЖ4:

- напряжение питания $U_{cc} = 6 \div 15$ В.
- ток потребления I_{cc}

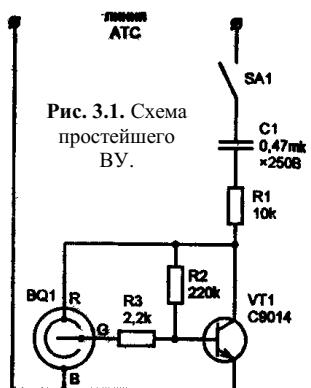


Рис. 3.1. Схема простейшего ВУ.

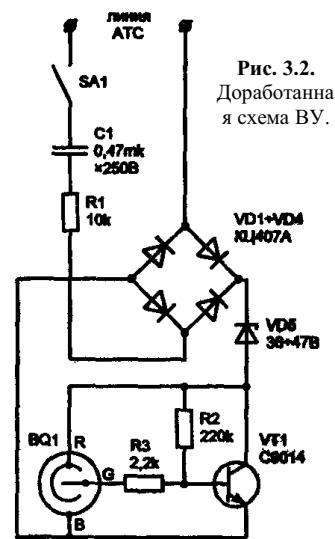


Рис. 3.2.
Доработанная схема ВУ.

- не более 50 мА (при Ucc - 6 В),
- не более 100 мА (при Ucc - 15 В),

Микросхема требует внимательного обращения, так как допустимое значение статического потенциала составляет 30 В.

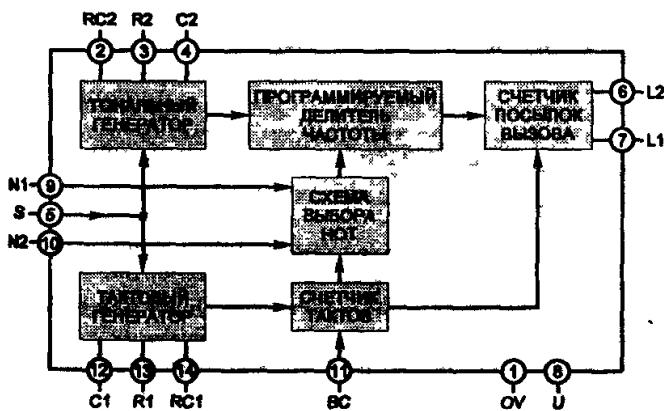


Рис. 3.3. Структурная схема ИС KP1008ВЖ4.

малый уровень, вторая посылка - средний, третья и последующие благодаří тому, что во время первой посылки на выводах L1 и L2 формируются противофазные сигналы, во время второй - сигнал присутствует только на выводе L2 (на L1 - уровень логической 1), во время третьей - противофазные сигналы. Вход S (вывод 5) при этом необходимо подключить к нулевой шине питания ИС. При соединении его с положительной шиной (вывод 8) максимальная громкость вызываемого сигнала будет присутствовать во всех посылках. ИС обеспечивает подавление импульсных помех по входу BC длительностью менее 250 мс.

Табл. 3.1. Назначение выводов микросхемы KP1008ВЖ4.

Вывод ИС	Обозначение	Назначение
1	OV	Общий вывод.
2	RC2	Вход подключения времязадающих элементов тонального генератора.
3	R2	Вход подключения резистора, задающего частоту тонального генератора.
4	C2	Вход подключения конденсатора, задающего частоту тонального генератора.
5	S	Вход управления уровнем громкости посылок вызова.
6	L2	Выход звуковой частоты.
7	L1	Выход звуковой частоты.
8	U	Напряжение питания.
9	N1	Вход программирования мелодии вызываемого сигнала.
10	N2	Вход программирования мелодии вызываемого сигнала.
11	BC	Вход разрешения запуска.
12	C1	Вход подключения конденсатора, задающего частоту тактового генератора.
13	E1	Вход подключения резистора, задающего частоту тактового генератора.
14	RC1	Вход подключения времязадающих элементов тактового генератора.

Табл. 3.2. Программирование мелодии вызываемого сигнала.

Логический уровень на входах	Порядок чередования коэффициентов	
	N1 (вывод 9)	N2 (вывод 10)
0	0	Начальная установка
0	1	20/24
1	0	24/30
1	1	20/30/24

Рассмотрим работу ВУ по схеме, приведенной на рис. 3.4.

Сигнал вызова абонента через ограничивающий резистор R1 и разделительный для постоянного тока линии конденсатор C1 поступает на диодный мост VD1÷VD4.

Выпрямленный сигнал ограничивается стабилитроном VD6 до величины 10 В и через диод VD7 поступает на вход питания ИС (вывод 8). Светодиод VD5 не является обязательным элементом схемы и предназначен для оптического дублирования вызываемого сигнала.

Наличие напряжения "высокого" уровня на выводе 11 ИС разрешает запуск тонального и тактового генераторов.

Интегрирующая цепь R6, C6 в момент прихода первого вызываемого сигнала формирует "низкий" уровень на выводе 10 ИС, осуществляя этим начальную установку микросхемы.

Структурная схема ИС представлена на рис. 3.3, назначение выводов в таблице 3.1.

Программируемый делитель частоты имеет три фиксированных коэффициента деления: 20, 24, 30. Порядок чередования этих коэффициентов определяется подачей двухразрядного двоичного кода на входы N1 и N2 (табл. 3.2), а скорость чередования устанавливается тактовым генератором. Высота звука вызываемого сигнала определяется опорной частотой тонального генератора.

Выходной сигнал, формируемый на выходах L1 и L2, при соответствующей схеме включения нагрузки обеспечивает ступенчатое нарастание уровня громкости. Первая посылка -

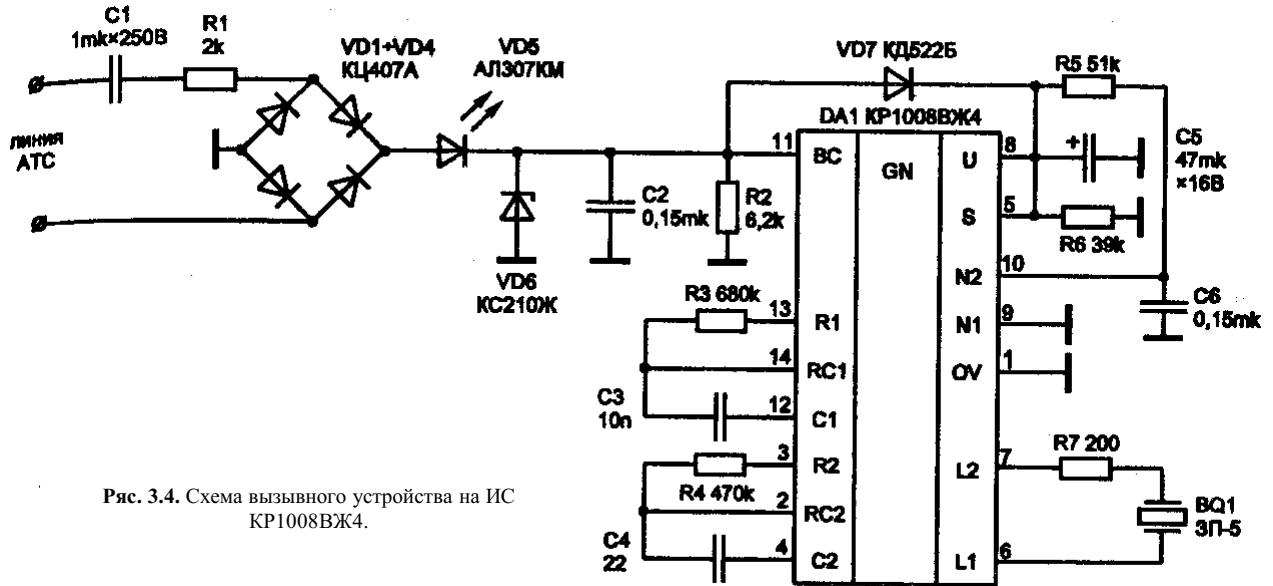


Рис. 3.4. Схема вызывного устройства на ИС KP1008BVK4.

По окончании зарядки конденсатора С6 на выводах 9 и 10 ИС устанавливается код (N1 - "0", N2 - "1"). Этот код соответствует выбору коэффициентов деления 24 и 20 (см. табл. 3.2) программируемого делителя частоты, который будет изменять их с частотой тактового генератора (10 Гц), формируя на выводах 6 и 7 ИС два чередующихся сигнала с соотношением частот 5/6. При номиналах, указанных в схеме опорная частота тонального генератора равна 51 кГц.

Подключенный к выводам 6 и 7 ИС пьезоэлектрический излучатель сформирует двухтональный сигнал вызова.

По окончании первой посылки вызывного сигнала диод VD7 запирается, что предотвращает разряд конденсатора С5, поддерживающего питание ИС до следующей посылки. Время между двумя последовательными посылками вызова составляет 4 с.

По окончании вызывного сигнала конденсатор С5 разряжается через резистор R5. Конденсатор С2 защищает ВУ от импульсных помех.

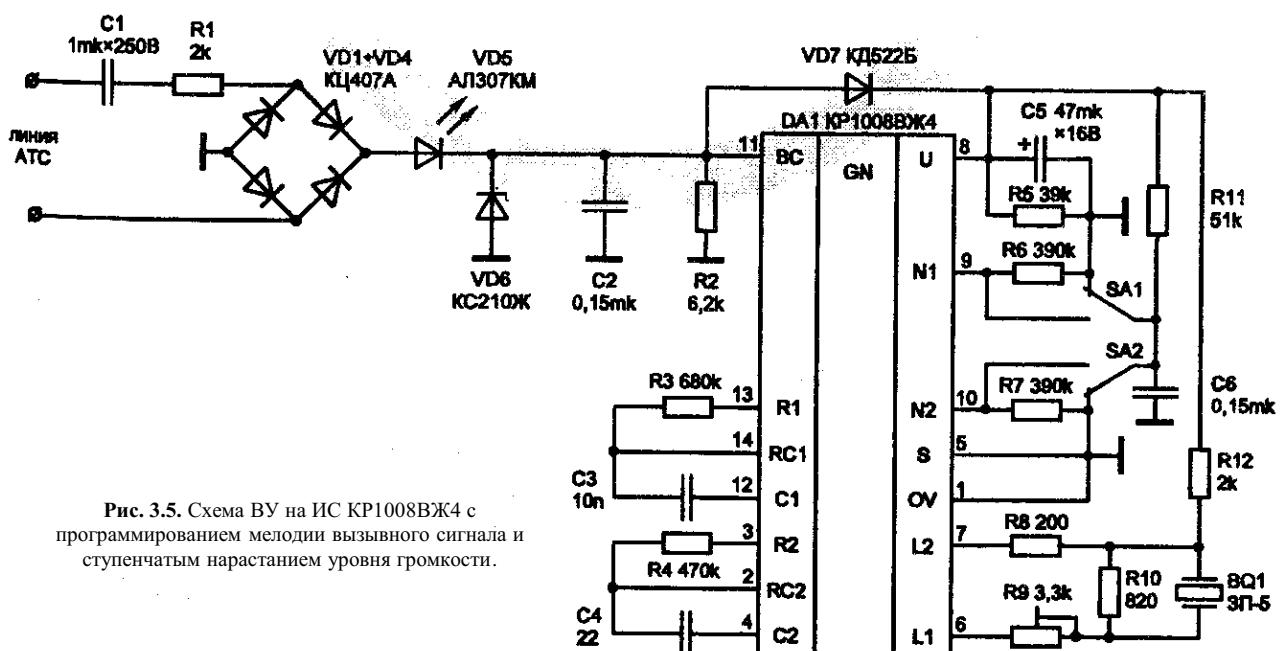


Рис. 3.5. Схема ВУ на ИС KP1008BVK4 с программированием мелодии вызывного сигнала и ступенчатым нарастанием уровня громкости.

Схема, приведенная на рис. 3.5, позволяет изменять код на входах N1 и N2 в соответствии с таблицей 3.2, выбирая переключателями SA1 и SA2 тональность вызывного сигнала. Схема включения нагрузки позволяет также обеспечить ступенчатое нарастание уровня громкости. Общий уровень громкости регулируется потенциометром R9.

В настоящее время АО "СВЕТЛНАН" в г. С-Петербурге выпускает специализированную микросхему вызывного устройства KP1064ПП1, структурная схема которой приведена на рис. 3.6, назначение выводов в табл. 3.3. Зарубежный аналог фирмы "THOMSON" - LS1240 и L3240. Аналогичные микросхемы производят НПО "ЭЛЕКТРОНИКА" в г. Воронеже - KP1091ГП1 и концерн "РОДОН" в г. Ивано-Франковске - KP1085ПП1.

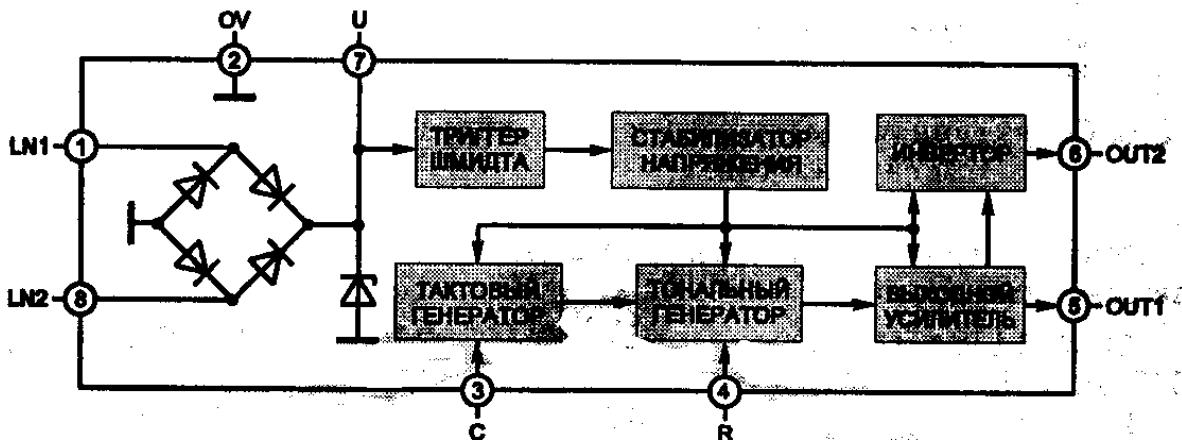


Рис. 3.6. Структурная схема ИС КР1064ПП1

Табл. 3.3. Назначение выводов ИС КР1064ПП1, КР1091ГП1, КР1086ПП1.

Выход ИС	Обозначение	Назначение
1	LN1	Вход напряжения переменного тока.
2	OV	Общий вывод.
3	C	Вывод подключения конденсатора, управляющего переключениями частот.
4	R	Вывод подключения резистора, управляющего тоном звуковой частоты.
5	OUT1	Выход напряжения звуковой частоты.
6	OUT2	Инверсный выход напряжения звуковой частоты.
7	U	Напряжение питания.
8	LN1	Вход напряжения переменного тока.

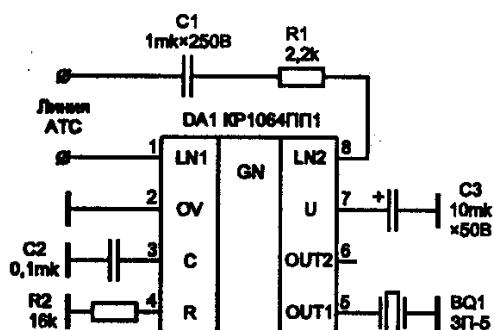


Рис. 3.7. Схема включения ИС ВУ КР1064ПП1.

близкий по звучанию сирене.

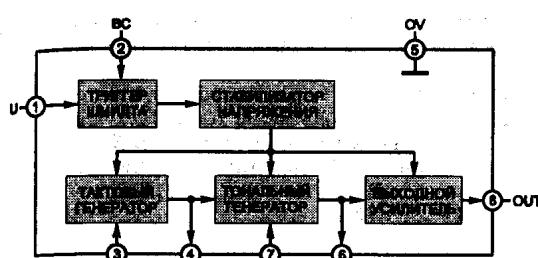


Рис. 3.8. Структурная схема ИС ВУ КР1436АП1 и её аналогов.

- 1) КР1436АП1, FT2410, KA2410, CS8204, ML8204, TA31001, DBL5001, K1A6401P, T5876H, TA3100P;
- 2) КР1436АП2, FT2411, KA2411, CS8205, ML8205, BA8205, TA31002P, DBL5002, CIC9106A, WTC9106.

Эти группы микросхем отличаются величиной напряжения включения и назначением входа управления (вывод 2).

Для первой группы: напряжение включения ИС находится в пределах 11,0÷12,7 В. Напряжение выключения - 10,1÷11,0 В. Напряжение питания $U_{cc} \leq 29$ В. Ток потребления без присоединённой нагрузки $I_{cc} < 2,0$ мА. Подключение управляющего входа на корпус позволяет принудительно отключить генерацию при напряжении питания равном рабочему.

Для второй группы: напряжение включения ИС находится в пределах 18,4÷18,8 В. Напряжение выключения - 10,7÷11,8 В. Напряжение питания $U_{cc} \leq 29$ В. Ток потребления без присоединённой нагрузки $I_{cc} < 1,7$ мА.

Микросхема генерирует сигнал с двумя периодически переключающимися частотами (с соотношением 1,38) и непосредственно управляет пьезоэлектрическим излучателем. Встроенный гистерезис блокирует возможность ошибочного запуска от помех в линии и импульсов номеронабирателя. Напряжение включения ИС находится в пределах 12,1÷13,1 В. Напряжение выключения - 7,9÷8,9 В. Напряжение питания $U_{cc} < 32$ В. Ток вызова без присоединённой нагрузки $I_{cc} < 1,8$ мА.

Схема включения Схема включения приведена на рис. 3.7. Конденсатор C2 устанавливает значение частоты управляющей переключением звуковых частот, резистор R2 определяет тон звуковой частоты. Изменение номиналов C2 и R2 в широких пределах позволяет получить на выходе сигнал

НПО "ИНТЕГРАЛ" в г. Минске производит микросхемы вызывного устройства КР1436АП1 (аналог КА2410) и КР1436АП2 (аналог КА2411). В экспортном исполнении эти ИС маркируются г как FT2410 и FT2411.

Структурная схема этих микросхем приведена на рис. 3.8, назначение выводов – в табл. 3.4. Микросхемы генерируют сигнал с двумя периодически переключающимися частотами с соотношением 1,24.

Микросхемы для ВУ, выпускаемые многими фирмами, можно разделить на две основные группы:

Табл. 3.4. Назначение выводов ИС ВУ КР1436АП1 и её аналогов.

Вывод ИС	Обозначение	Назначение
1	U	Напряжение питания.
2	BC	Вход управления.
3	RC1	Вход генератора низкой частоты.
4	R1	Выход генератора низкой частоты.
5	OV	Общий вывод.
6	R2	Выход генератора высокой частоты.
7	RC2	Вход генератора высокой частоты.
8	OUT	Выход напряжения звуковой частоты.

На рис. 3.9 приведён пример схемы ВУ на ИС КА2410. Тональные частоты f_{H1} , f_{H2} и частоту переключения f_L при номиналах, указанных на схеме можно определить по следующим формулам:

$$f_{H1} = 10^6 / (1.515 * R4(K\Omega) * C4(nF)) = 539(\text{Гц});$$

$$f_L = 10^3 / (1.234 * R3(K\Omega) * C3(mkF)) = 11.5(\text{Гц});$$

$$f_{H2} = 1.25 * f_{H1} = 674(\text{Гц});$$

$$R4 = 180\text{K}\Omega;$$

$$C4 = 6.8\text{nF};$$

$$R3 = 150\text{K}\Omega;$$

$$C3 = 0.47\text{m}\mu\text{F}.$$

Эти формулы справедливы для всех ВУ, где применяются микросхемы первой и второй группы.

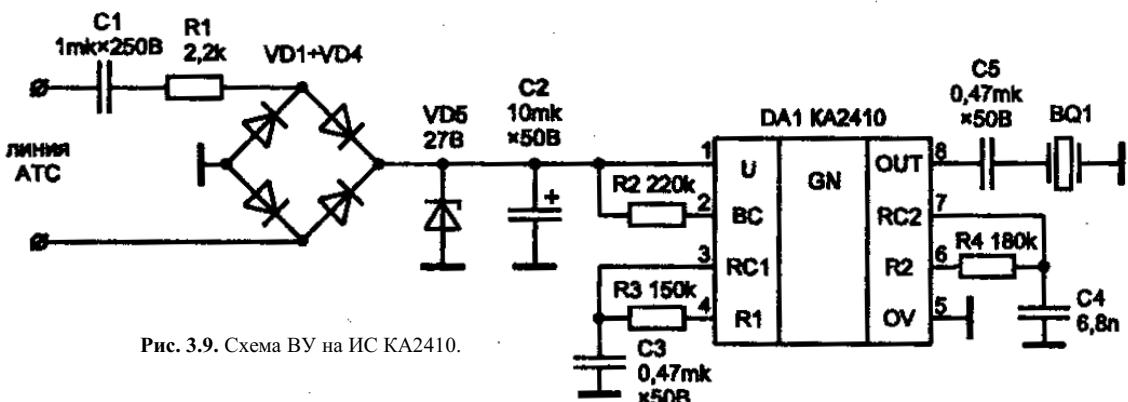


Рис. 3.9. Схема ВУ на ИС КА2410.

Схема ВУ, приведенная на рис. 3.10, отличается от схемы рис. 3.9 тем, что выход микросхемы КА2411 (вывод 8), через согласующий трансформатор T1, нагружен на динамическую головку F1 мощностью 0.25 Вт и номинальным электрическим сопротивлением 60 Ом. В схеме предусмотрена возможность уменьшения громкости звонка установкой переключателя "RINGER" в положение LOW, а также возможность отключения звонка установкой переключателя в положение OFF. При отключенном звонке вызываемый сигнал будет индицироваться светодиодом VD6.

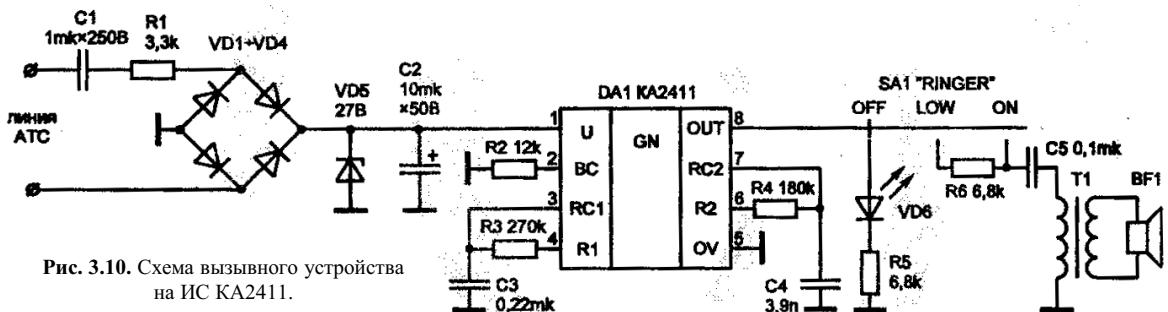


Рис. 3.10. Схема вызывного устройства на ИС КА2411.

На рис. 3.11 приведена схема ВУ, применяемая в телефонах фирмы "PANASONIC". Схема аналогична приведённым выше, но требует доработки при спаренном включении с диодным блокиратором.

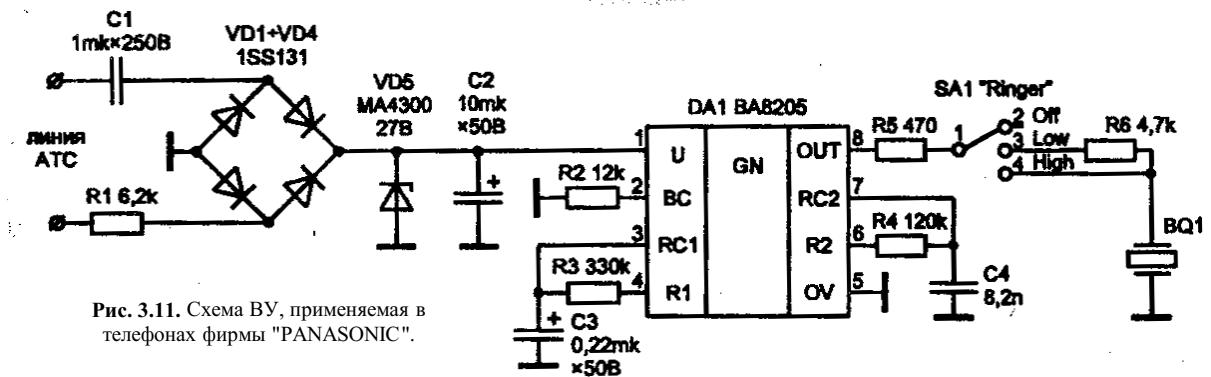


Рис. 3.11. Схема ВУ, применяемая в телефонах фирмы "PANASONIC".

Необходимость доработки обусловлена тем, что при спаренном включении ТА уровень напряжения вызывного сигнала понижен (см. раздел 1.2) и при номиналах резистора R1 и конденсатора C2, приведённых в схеме, напряжение на входе U (вывод 1 DA1) за время посылки вызова (1 с) не успевает нарасти до значения 18,5В (напряжение включения микросхемы). Чтобы обеспечить более быстрый заряд конденсатора C2 необходимо уменьшить сопротивление резистора R1 до 3 кОм и ёмкость конденсатора C2 до 1,0÷4,7 мкФ.

Следует отметить, что все микросхемы ВУ первой и второй группы взаимозаменяемы. Необходимо лишь учитывать, что сопротивление резистора R2 не должно быть менее 2,2кОм, иначе микросхема не включится.

На рис. 3.12, а, б приведены схемы вызывного устройства на ИС 34017-1Р и 34017-2Р.

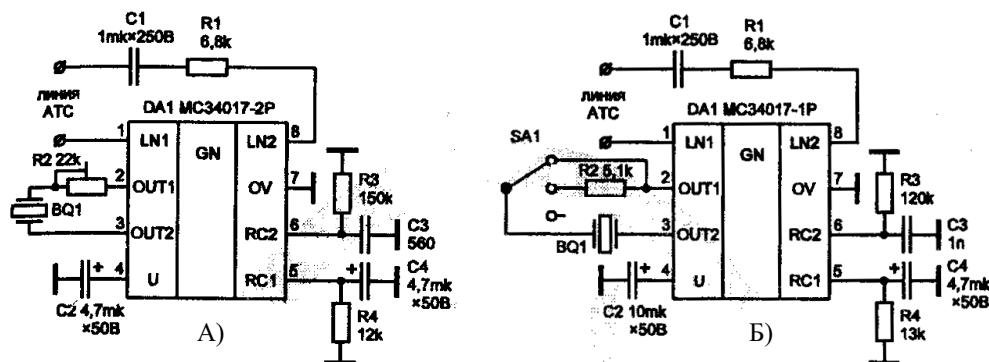


Рис. 3.12. Схемы вызывного устройства на ИС MC34017-1Р и MC34017-2Р.

Микросхемы генерируют три периодически переключающиеся частоты: f₁, f₂, f₃. Переключение частот происходит в следующем порядке: f₁, f₂, f₁, f₃. Соотношение частот: f₁/f₂=1,05; f₁/f₃=1,45. Напряжение включения микросхем находится в пределах 27,7 4÷28,7 В. Напряжение выключения - 9,2÷10,2 В. Схема на рис. 3.12, а позволяет плавно регулировать громкость звонка переменным резистором R2. Схема на рис. 3.12, б имеет три фиксированных уровня регулировки. Аналог этих микросхем - L8611.

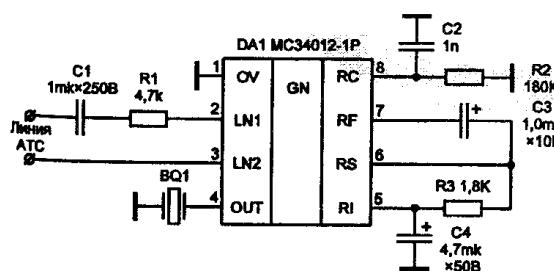


Рис. 3.13. Схема ВУ на ИС MC34012-1Р.

ИС MC34012-1Р (рис. 3.13) также содержит диодный мост, схему защиты от переходных процессов и схему управления пьезоэлектрическим преобразователем. ИС генерирует две периодически переключающиеся частоты с соотношением 1,25. Напряжение включения микросхемы - 23,5 4÷25,5 В. Напряжение выключения - 9,5 4÷10,5 В.

Для ИС MC34012-2Р и MC43012-3Р схема включения аналогична. Для ИС MC34012-2Р ёмкость конденсатора C2=470 пФ, а для MC43012-3Р C2=2000 пФ.

И в заключение рассмотрим несколько вариантов схем ВУ на дискретных и логических элементах. Они могут представлять интерес для тех радиолюбителей, которым не удалось приобрести вышеупомянутые специализированные микросхемы ВУ.

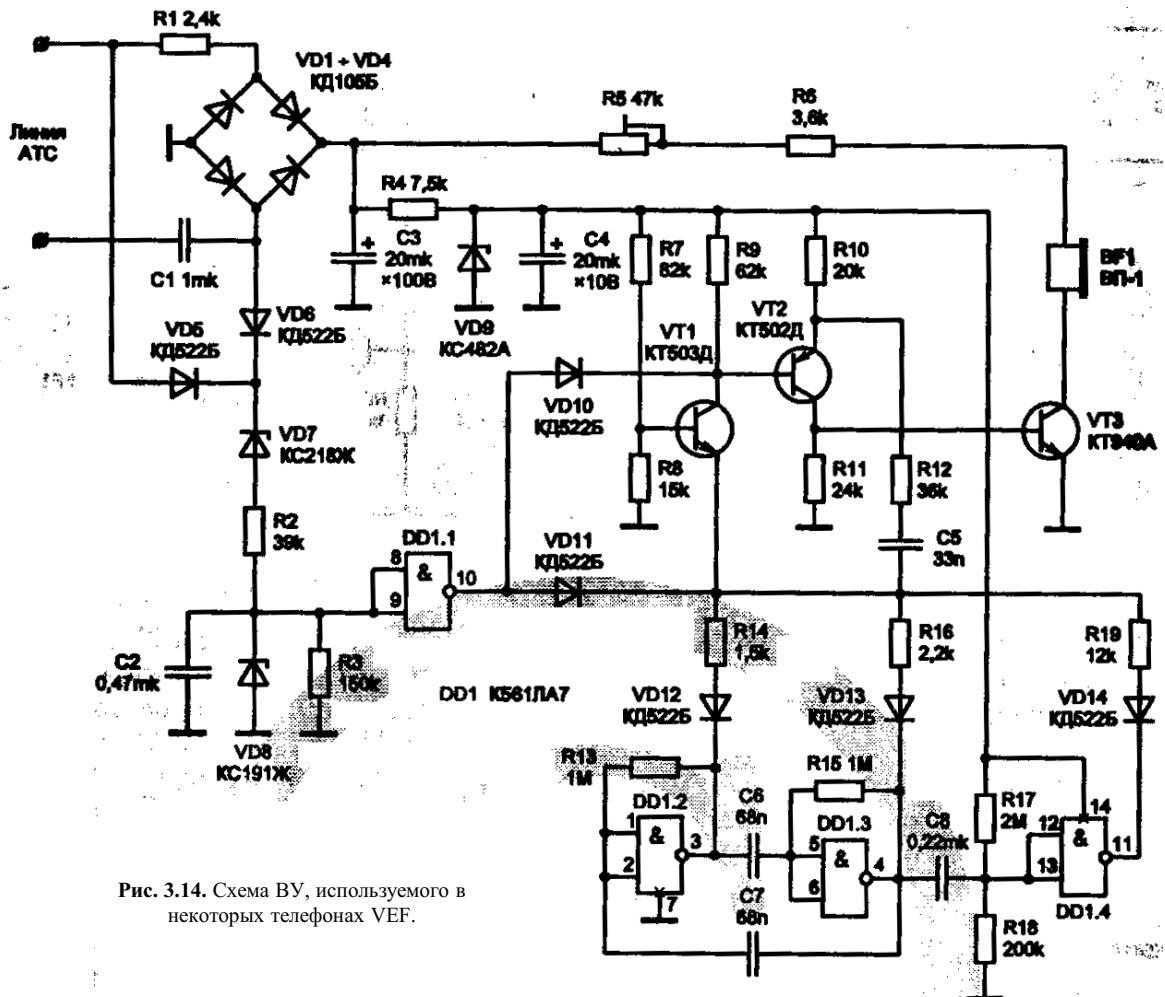


Рис. 3.14. Схема ВУ, используемого в некоторых телефонах VEF.

На рис. 3.14 приведена схема ВУ, которое используется в некоторых телефонах VEF. Схема работает следующим образом. Напряжение вызывного сигнала ATC частотой 25 Гц через блокировочный для постоянного тока конденсатор C1 и ограничительный резистор R1 поступает на диодный мост VD1-VD4. Здесь напряжение выпрямляется и конденсатором C3 гладится. Выпрямленное напряжение стабилизируется параметрическим стабилизатором на резисторе R4, стабилитроне VD9 и конденсаторе G4. Это напряжение величиной порядка 8 В используется для питания схемы вызывного устройства.

Тональный генератор собран по схеме мультивибратора на транзисторах разной проводимости VT1 и VT2. Изменение частоты достигается переключением резисторов R14, R16 и R19 в цепи эмиттера транзистора VT1. Переключение производится подачей логического "0" с выходов мультивибратора, собранного на элементах DD1.2-DD1.4 на диоды VD12-VD14.

Пороговое устройство собрано на диодах VD5, VD6, стабилитронах VD7, VD8, резисторах R2, R3, конденсаторе C2 и логическом элементе DD1.1. Оно предназначено для отключения вызывного устройства при понижении напряжения питания в конце каждой посылки вызова. После окончания посылки вызова на выходе логического элемента DD1.1 появляется логическая "1". Через диоды VD10, VD11 она подаётся в цепь базы транзистора VT2 и цепи эмиттеров транзисторов VT1, VT2 и срывает генерацию тонального генератора.

С коллектора транзистора VT2 сигнал тонального генератора подаётся на транзистор VT3. Здесь происходит его усиление по мощности. Для регулировки уровня громкости вызывного сигнала в коллектор транзистора VT3 последовательно с высокоменным электроакустическим преобразователем BF1 включен переменный резистор R5.

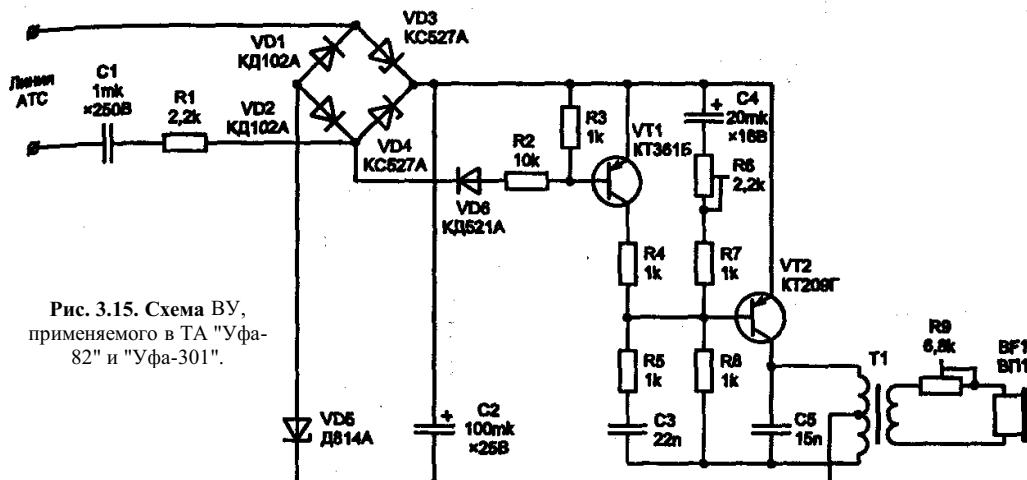


Рис. 3.15. Схема ВУ, применяемого в ТА "Уфа-82" и "Уфа-301".

На рис. 3.15 приведена схема ВУ, применяемого в ТА "Уфа-82" и "Уфа-801". Диоды VD1, VD2 и стабилитроны VD3, VD4 выпрямляют переменное напряжение вызывного сигнала. Стабилитрон VD5 выполняет функцию порогового элемента. Транзистор VT2 и трансформатор T1 образуют тональный мультивибратор. Транзистор VT1 управляет переключением частоты мультивибратора.

На рис. 3.16 приведена схема вызывного устройства на ИС K561LE5. Конденсатор C1 является блокировочным для постоянного тока линии. Резистор R1 ограничивает ток через стабилитрон VD1, который вместе с выпрямительным диодом VD2 и сглаживающим конденсатором C2 представляет собой схему питания вызывного устройства. Схема состоит из двух мультивибраторов. Мультивибратор на логических элементах DD1.1, DD1.2 генерирует частоту порядка 16 Гц и управляет мультивибратором на логических элементах DD1.3 и DD1.4, с выхода которого сигнал звуковой частоты 3,6 кГц поступает на пьезоэлектрический излучатель ЗП-3.

Схема, приведённая на рис. 3.17 аналогична предыдущей. Она состоит из одного мультивибратора на микросхеме K561LA7. Частоту мультивибратора можно регулировать подстрочным резистором R3.

Недостаток этих схем (рис. 3.16 и 3.17) заключён в том, что у них лишь одна частота тонального генератора и отсутствует пороговая схема отключения генератора при пониженном напряжении питания.

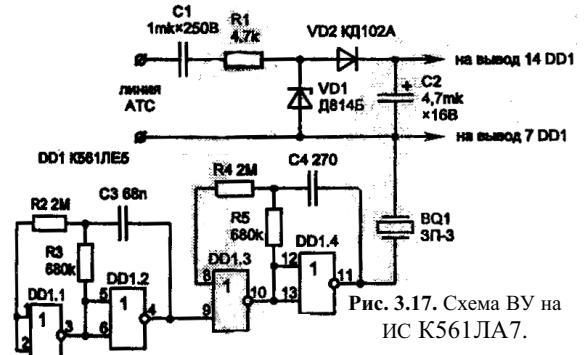


Рис. 3.17. Схема ВУ на ИС K561LA7.

3.2. СХЕМА "ОТБОЙ"

"Отбой" - функция, осуществляющая начальную установку микросхемы номеронабирателя в режим готовности к набору, повтору номера или к работе с внутренней памятью ИС.


Следует отметить, что у *всех* зарубежных и отечественных ИС ЭНН функция "отбой" осуществляется подачей "*высокого*" уровня на вход HS.

В соответствии с логикой работы ИС схема "отбой" обеспечивает поддержание "*высокого*" уровня на входе HS в дежурном режиме (когда трубка уложена на аппарат), и "*низкого*" уровня в разговорном режиме или при наборе номера (когда трубка снята).

"*Низкий*" уровень на входе HS разрешает работу ИС ЭНН, при "*высоком*" уровне на входе HS набор номера невозможен.

Существуют две основные разновидности схем "отбой" (рис. 3.18, 3.19). При двухпозиционном переключателе (рис. 3.18) схема "отбой" представляет собой делитель напряжения, состоящий из двух резисторов. Если переключатель SB1 находится в положении "отбой" (нижнее по схеме), к делителю приложено напряжение линии - 60 В. При указанных на схеме номиналах резисторов, с делителя на вход HS ИС подаётся напряжение 2,7 В. Если переключатель находится в положении "разговор", то через резистор R2, соединённый с нулевой шиной, на входе HS ИС поддерживается "*низкий*" уровень.

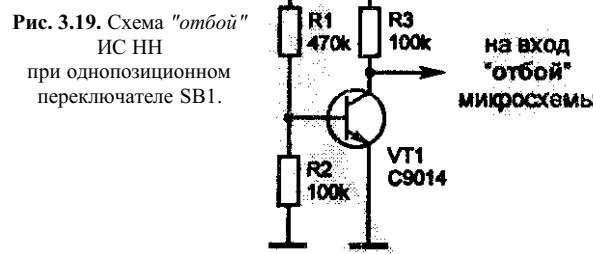Следует отметить, что напряжение на входе HS ИС не может превышать напряжение питания микросхемы более чек на 0,6 В, так как этот вход соединен с входом питания ИС через встроенный диод, выполняющий функцию защиты ИС от перенапряжения на входе HS (см. рис. 2.2). На рис. 3.19 приведена схема "отбой", с использованием однопозиционного переключателя. Когда переключатель SB1 разомкнут



(находится в положении "отбой"), база транзистора VT1 через резистор R1 обеспечивает надежное запирание транзистора. Высокий уровень на входе B ИС поддерживается напряжением питания ИС (порядка 3 В) через резистор R3.

Когда переключатель SB1 замкнут (находится в положении "разговор"), ток задаваемый резистором R1 открывает транзистор VT1. Открытый транзистор подключает вход HS ИС к нулевой шине, обеспечивая на нем "*низкий*" уровень, разрешающий работу микросхемы.

На рис. 3.20 приведена некорректная схема "отбой", которая иногда встречается в ТА низкого класса и может стать причиной неправильной работы ТА.

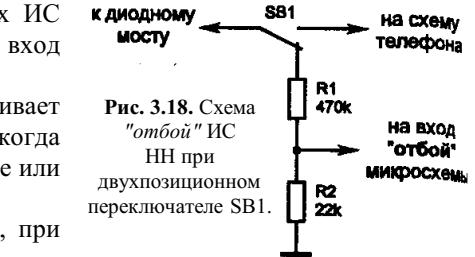


Рис. 3.20. Некорректная схема "отбой".

3.3. СХЕМА ПИТАНИЯ ИС НОМЕРОНАБИРАТЕЛЯ

Питание микросхем ЭНН осуществляется от линии АТС и обеспечивает работу ИС при наборе номера, а также в разговорном режиме. В режиме "отбой", при уложенном на рычаг трубке, схема питания ИС обеспечивает питание ОЗУ микросхемы.

Схема питания состоит из двух узлов: внутреннего и внешнего.

Внутренний узел определяется структурой построения ИС. Он может быть выполнен как с источником опорного напряжения, в простейшем случае - внутренним стабилитроном (раздел 2.2, рис. 2.2), так и без него (раздел 2.2, рис. 2.6). Значение рабочего тока стабилитрона приведено в табл. 2.7 (твн.ст.).

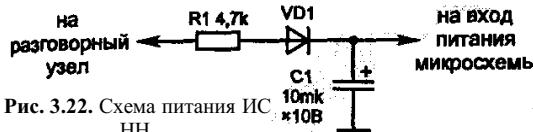


Рис. 3.22. Схема питания ИС НН.

Внешний узел обеспечивает подачу номинального напряжения на вывод питания микросхемы (U). Построение схемы внешнего узла, как правило, зависит от наличия в ИС встроенного источника опорного напряжения.

Если в ИС имеется внутренний стабилитрон (см. рис. 2.2), то её питание осуществляется по одной из схем, приведенных на рис. 3.21 - 3.23. На рис. 3.21 Питание

подается с входа импульсного ключа, а на рис. 3.22 - с его выхода. Резистор R1 в обоих случаях задаёт ток встроенного стабилитрона, величина которого составляет $0,1 \text{ mA} \div 1,0 \text{ mA}$, в зависимости от типа микросхемы (см. табл. 2.5). Конденсатор C1 поддерживает питание ИС во время следования импульсов набора. Емкость конденсатора должна быть не менее 10 мкФ . Диод VD1 предотвращает разряд конденсатора по другим цепям схемы.

Следует отметить, что резистор R1 (рис. 3.21) в

некоторых случаях (если его сопротивление менее 68 кОм) может служить причиной сбоев при наборе номера из-за его шунтирующего воздействия при разомкнутом шлейфе линии.

На рис. 3.23 приведена схема питания ИС НН совместно со схемой "отбой" (см. рис. 3.18). Питание на микросхему подаётся как совхода, так и с выхода ИК. Это обеспечивает более устойчивую работу микросхемы за счет того, что снижение тока внутреннего и стабилитрона ИС через резистор R3 (при замкнутом ИК) компенсируется током через меньшее сопротивление ограничивающего резистора R4.

Если в микросхеме отсутствует напряжение, то параллельно

конденсатору C1 включается стабилитрон, как показано на рис. 3.24.

Способ питания ОЗУ ИС зависит от типа используемой схемы "отбой". Если схема "отбой" выполнена по схеме рис. 3.18 (рис. 3.23), то питание ОЗУ осуществляется через переключатель SB1, резистор R1 и внутренний диод ИС соединяющий вход HS со входом питания (U) (рис. 2.2).

При использовании схемы "отбой", приведенной на рис. 3.19, питание ОЗУ при уложенном на рычаг трубке обеспечивает резистор сопротивлением порядка 10 МОм , включенный между плюсовым выводом диодного моста и выводом питания ИС, как это показано на рис. 3.24.

В схемах питания отечественных ТА часто используется микромощный кремниевый пленарный р-канальный МОП-стабилитрон КС106А (рис. 3.25). Рабочий ток стабилитрона задает источник тока на стабилизаторе тока КЖ101А. Он представляет собой п-канальный МОП-транзистор с изолированным затвором и резисторами, задающими начальный ток стабилизации. Структурная электрическая схема стабилизатора тока КЖ101А представлена на рис. 3.26. Режим источника тока устанавливается подстроечным резистором R1. Поминальное сопротивление резистора R1 - 22 кОм .


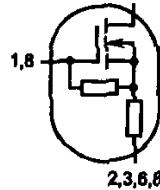


Рис. 3.26. КЖ101.

Стабилизатор тока КЖ101А(Б) и стабилитрон КС106А(Б) производят з-д "ГРАВИТОН" в г. Черновцы (в корпусе типа 2101.8-1) (рис. 3.27,0,0). Стабилизатор тока в таком же корпусе, но с маркировкой МС-СТ1 и стабилитрон МС-СН1(А) выпускает АО "ВОСХОД" в г. Калуге. На АО "СВЕТЛАНА" в г. С-Петербурге стабилитрон КС106А1 и стабилизатор тока КЖ101А1 выпускают в корпусе типа КТ-26 (ТО92) (рис. 3.21,в,г). Основные предельно допустимые и электрические параметры КЖ101 и МС-СТ1 приведены в табл. 3.5. Основные параметры стабилитронов КС106 приведены в табл. 3.6.

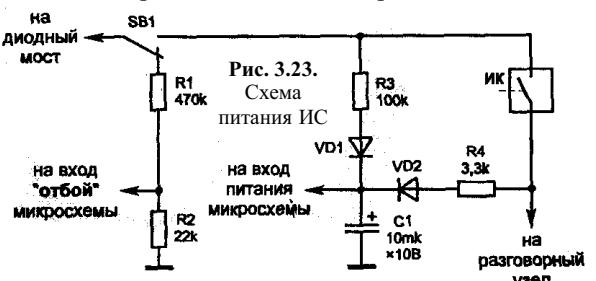

Рис. 3.21.
Схема
питания
ИС НН.



на диодный мост
на вход "отбой" микросхемы
на вход питания микросхемы
на разговорный узел

Рис. 3.23.
Схема
питания ИС

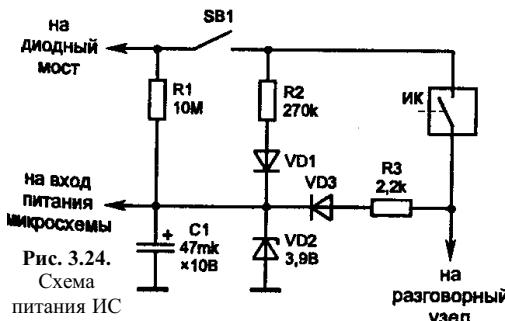


Рис. 3.24.
Схема
питания ИС

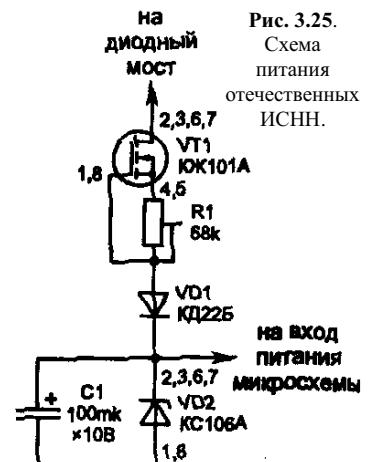


Рис. 3.25.
Схема
питания
отечественных
ИСНН.

Табл. 3.5. Основные предельно допустимые и электрические параметры стабилизаторов тока КЖ101 и МС-СТ1.

Параметр	Стабилизатор тока	Значение
Максимальное рабочее напряжение, не более	КЖ101А, А1 МС-СТ1 КЖ101В	75 В 120 В
Максимальное импульсное рабочее напряжение ($t = 1 \text{ мс}, Q = 2$), не более	КЖ101А, А1 МС-СТ1 КЖ101В	226 В 226 В
Начальный ток стабилизации	КЖ101А, А1 (при $U = 60 \text{ В}$) КЖ101Б (при $U = 100 \text{ В}$)	100÷160 мА 300÷510 мА
Ток стабилизации	КЖ101А, А1 (при $U = 60 \text{ В}$) КЖ101Б (при $U = 100 \text{ В}$)	80÷130 мА 80÷130 мА
Импульсный ток стабилизации	КЖ101А, А1.Б (при $U_{\text{hom}} = 60 \text{ В}$)	1,5 мА

Табл. 3.6. Основные предельно допустимые и электрические параметры стабилитронов КС106 и МС-СН(А).

Параметр	Стабилитрон	Значение
Максимально допустимый ток стабилизации, не более	КС106А, А1, Б	500 мА
Минимально допустимый ток стабилизации, не менее	КС106А, А1, Б	10 мА
Напряжение стабилизации	КС106А, А1; МС-СН1 КС106Б; МС-СН1А	2,9÷3,5 В 3,3÷3,9 В
Дифференциальное сопротивление	КС106А, А1 КС106Б	500 Ом 600 Ом

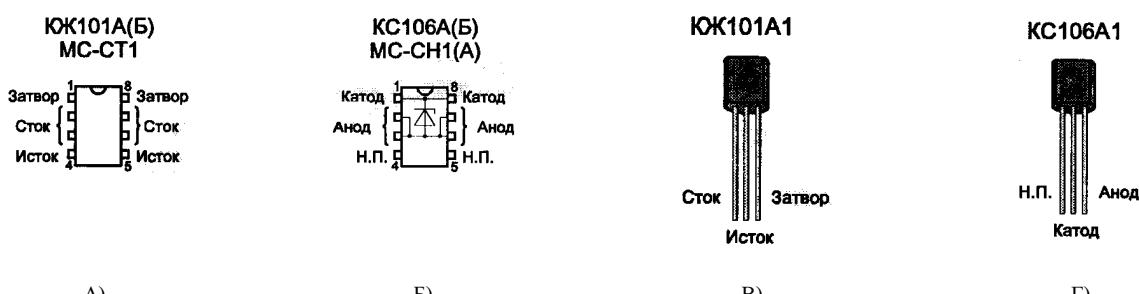


Рис. 3.27. Цоколёвка стабилизаторов тока КЖ101 и стабилитронов КС106.

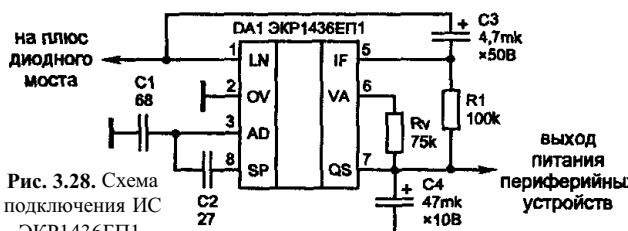


Рис. 3.28. Схема подключения ИС

ЭКР1436БП1.

от нагрузки и уменьшает входной ток. Назначение выводов ИС ЭКР1436ЕП1 приведены в табл. 3.7, основные

электрические характеристики в табл. 3.8.

Табл. 3.7. Назначение выводов ИС ЭКР1436ЕП1.

Вывод	Обозначение	Назначение
1	LN	Положительный вывод линии.
2	OV	Отрицательный вывод линии.
3	AD	Развязка усилителя.
4	PD	Выключение входа.
5	IF	Подключение входного фильтра.
6	VA	Регулировка выходного напряжения.
7	QS	Выход.
8	SP	Напряжение питания схемы блокировки.

На рис. 3.28 приведена схема включения ИС ЭКР1436ЕП1. Конденсатор С3 и резистор R1 являются элементами внешнего низкочастотного фильтра и предназначены для образования функции индуктивности совместно с внутренними элементами схемы, благодаря чему схема обладает высоким входным сопротивлением. Конденсаторы С1 и С2 предназначены для устойчивой работы схемы и ограничения искажений при высоком входном токе и большом уровне сигнала на линии. Резистор R_v предназначен для регулировки уровня выходного напряжения.

Выходное напряжение схемы можно вычислить по формуле: $U_o = 2 * I_{\text{упр}} * R_v$;

где $I_{\text{упр}}$ - ток управления, типовое значение которого равно 20 мА.

Если резистор R_v из схемы исключить, то выходное напряжение будет определяться по формуле: $U_o = ULN - [(I_{\text{шт}} + k * I_o) * R_s + 0,5]$

где k - корректирующий коэффициент, зависящий от выходного тока; k = 1,04 для I_o = 1 мА, k = 1,08 для I_o = 20 мА, k = 1,12 для I_o = 30 мА.

ULN, UNT, I_o и R_s - см. табл. 3.8 (R_s - внутреннее сопротивление микросхемы между выводами 1 и 8).

Табл. 3.8. Основные электрические характеристики ИС ЭКР1436БП1.

Параметр	Обозначение	Значение		
		мин.	тип.	макс.
Напряжена линии по постоянному току, В	ULN	2,5	-	10,0
Выходное напряжение по постоянному току, В	U _o	2,0	-	9,5
Падение напряжения линия - вход, В	ULN-U _o	-	0,5	-
Последовательное сопротивление, Ом	R _s	-	20	-
Напряжение линии по переменному току, В	ULN(CK)	-	1,5	-
Выходной ток, мА (при ULN = 4,0 В)	I _o	-	-	30,0
Внутренний ток потребления, мА (ULN - 4,0 В)	UNT	-	0,8	-

3.4. ЭЛЕМЕНТЫ КОММУТАЦИИ

Как правило, любой телефонный аппарат имеет два элемента коммутации:

- *импульсных ключ (ИК), непосредственно формирующий при наборе номера токовые и бестоковые посылки (путь замыкания и размыкания линии), которые управляют работой коммутационных устройств АТС, осуществляющих соединение абонентов;*
- *разговорный ключ (РК), отключающий разговорную часть ТА от линии АТС во время набора номера.*

К указанным элементам коммутации предъявляются достаточно жёсткие требования. Они должны обеспечивать:

- коммутацию постоянного напряжения 70В при индуктивной нагрузке (обмотки реле АТС);
- коммутацию тока до 100 мА;
- выдерживать воздействие напряжения 220В длительностью до 10 мс (в случае, когда телефонная трубка - снимается во время поступления вызывного сигнала);
- требуемые параметры ТА в режиме набора номера и разговорном режиме (гл. 1.4, табл. 1.10, 1.11);
- минимальное потребление мощности по управляющей цепи.

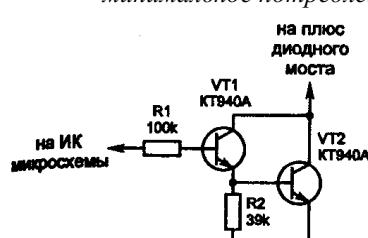


Рис. 3.29. Схема ИК, применяемая в первых моделях отечественных ТА.

используется микросхема КРЮ14КТ1А(В). Она представляет собой токовый ключ на полевом n-канальном транзисторе с индуцированным каналом и изолированным затвором и обеспечивает:


- малое сопротивление в режиме насыщения;
- возможность работы на индуктивную нагрузку;
- практически не потребляет ток по цепи управления.

Её структурная электрическая схема приведена на рис. 3.30. Токовые ключи КР1014КТ1А(В) производят з-д "ГРАВИТОН" в г. Черновцы и з-д "ЗКСИТОН" в г. Павловский Посад (в корпусе типа 2101.8-1) (рис. 3.30.а). АО "ВОСХОД" в г. Калуге выпускает ключи в таком же корпусе, но с маркировкой МС-КЩД(В). АО "СВЕТЛНА" в г. С-Петербургге выпускает токовый ключ КР1064КТ1А(В) с аналогичными характеристиками в корпусе типа КТ-26 (ТО-92) (рис. 3.31,5). НПО "ИНТЕГРАЛ" в г. Минске производит токовые ключи КП501А(Б) (зарубежный аналог - ZVN2120) с лучшими, чем у КР1014КТ1, характеристиками (для группы "А" УКОМ. - 240 В, 1ком. = 180 мА) в корпусе КТ-26 (рис. 3.31,в). ПО "ГАММА" в г. Запорожье выпускает ключи КР1014КТ1А(В) в корпусе типа КТ-27 (ТО-126) (рис. 3.31,г).

Токовые ключи КР1014КТ1Б были разработаны для управления логическими элементами ТТЛ и в настоящее время не выпускаются.


Основные предельно допустимые и электрические параметры токовых ключей приведены в табл. 3.5, цоколёвка на рис. 3.31.

КР1014КТ1А(В)
МС-КЩД(В)

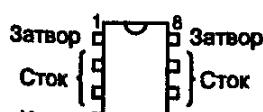


А)

КР1064КТ1А(В)

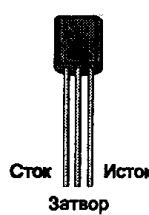


Б)

КП501А(Б)

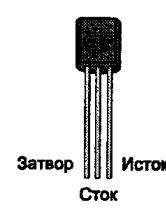

В)

КР1014КТ1А(В)

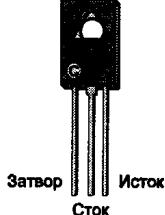

Г)



Рис. 3.30.
КР1014КТ1.




КР1064КТ1.

Токовые ключи группы "A" и "B" имеют отличие только по максимальному Допустимому коммутируемому импульсному напряжению (при $U_{\text{упр}} = 0 \text{ В}$, $f = 50 \text{ Гц}$, $Q - 2$, $t - 100 \text{ мс}$) для группы "A" UKOM - 120 В, для группы "B" UKOM = 230 В.

Табл. 3.9. Основные параметры токовых ключей.

Параметр	Обозначение	Значение
Коммутируемый ток, не более	$I_{\text{ком.}}$	110 мА
Управляющий ток (при $U_{\text{упр.}} = 3 \text{ В}$), не более	$I_{\text{упр.}}$	10 мкА
Сопротивление в открытом состоянии (при $I_{\text{ком.}} = 35 \text{ мА}$, $U_{\text{упр.}} = 2,5 \text{ В}$), не более	$R_{\text{откр.}}$	10 Ом
Ток утечки на входе (при $U_{\text{ком.}} = 75 \text{ В}$, $U_{\text{упр.}} = 0 \text{ В}$), не более	$I_{\text{ут.вт.}}$	20 мкА
Обратное напряжение (при $I_{\text{ком.}} = 110 \text{ мА}$), не более	$U_{\text{обр.}}$	1,0 В
Допустимое значение статического потенциала	$U_{\text{ст}}$	500В

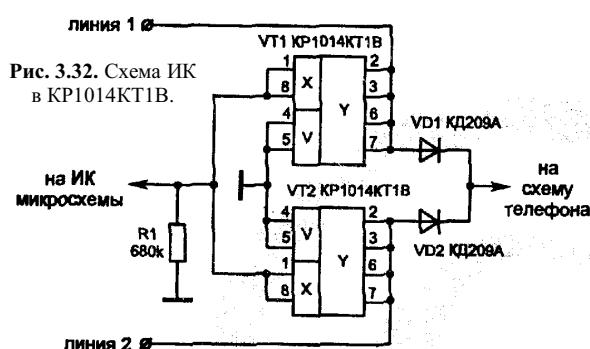


выходе ИК микросхемы, например при работе ТА в качестве дополнительного в системе "директор - секретарь".

В зарубежных ТА, как правило, применяются две разновидности схем ИК, в которых в качестве элементов коммутации используются высоковольтные биполярные транзисторы. На рис. 3.33 и 3.34 показаны схемы импульсных ключей для микросхем ЭНН, у которых выход ИК выполнен с открытым стоком.

На схеме рис. 3.33 транзисторы включены по схеме Дарлингтона. Как и в схеме, приведённой на рис. 3.29, данная схема также обеспечивает большой коэффициент усиления по току, что позволяет снизить потребление тока управляющей цепью, а, следовательно, и номеронабирателем в целом. Но её недостаток - относительно большое падение напряжения на ключе в режиме насыщения ($1,5 \div 2 \text{ В}$). Во время набора номера схема ИК коммутирует разговорный узел (рис. 1.11,а и 1.15). В ряде схем ТА импульсный ключ, выполненный по такой схеме, во время разговора используется в качестве микрофонного усилителя. Сигнал при этом поступает на базу первого транзистора через конденсатор ёмкостью 20 нФ. Эта возможность обусловлена тем, что при наличии на выходе ИК высокого уровня, что имеет место во время разговора абонентов, высокое выходное сопротивление ИС практически не оказывает влияния на передачу звукового сигнала от микрофона в линию.

На схеме рис. 3.34 приведена двух-каскадная ключевая схема ИК, которая наиболее часто используется в аппаратах более высокого класса. Транзистор VT2 формирует импульсы набора номера (средний ток коллектора в режиме насыщения составляет порядка 35 мА), а VT1 согласует выход ИК ИС со входом ключа на транзисторе VT2. Резистор R2 обеспечивает надежное запирание транзистора VT1 и служит нагрузкой выхода ИС ЭНН с открытым

Рис. 3.34. Схема ИК для ИС ЭНН с открытым стоком.

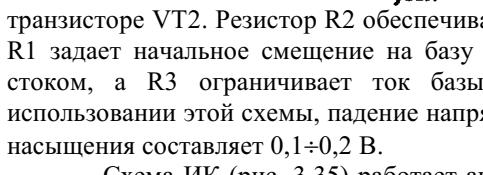

стоком. Резистор R1 задает начальное смещение на базу транзистора VT1 и служит нагрузкой выхода ИС ЭНН с открытым

стоком. Схема ИК (рис. 3.35) работает аналогично приведённой на рис. 3.34, но применяется при использовании ИС ЭНН с логическим выходом ИК. "Низкий" уровень на выходе микросхемы номеронабирателя запирает транзисторы VT1 и VT2.

Справочные данные по используемым в схемах ИК транзисторам и возможная их взаимозаменяемость, а также отечественные аналоги приведены в главе 7.

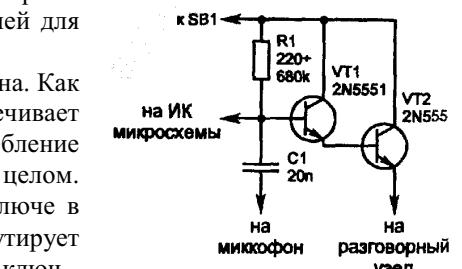


Рис. 3.35. Схема ИК для ИС ЭНН с логическим выходом.

3.5. РАЗГОВОРНЫЙ УЗЕЛ

В состав разговорного узла входят:

- усилитель сигнала микрофона;
- усилитель НЧ сигнала принимаемого с линии;
- противоместная схема;
- схема питания разговорного узла.


На рис. 3.36 приведена одна из самых распространенных схем разговорного узла, применяемая в телефонах - трубках и ТА настольного типа, в сочетании с различными микросхемами ЭНН.

В ней импульсный ключ одновременно выполняет функцию усилителя сигнала микрофона, что возможно только при использовании тех ИС ЭНН, ИК которых имеет выход с открытым стоком.

База транзистора VT1 подключена как к выходу микрофона, через разделительный конденсатор емкостью 20 нФ, так и к выходу ИК ИС ЭНН. Когда на выходе ИК ИС "высокий" уровень, транзисторы VT1 и VT2 выполняют функцию усилителя сигнала микрофона, т. к. при этом высокое сопротивление закрытого выходного транзистора ИК ИС как бы отключает выход ИК ИС от базы транзистора VT1. Начальное смещение на базу VT1 задается резистором R1. Резистор R5 является элементом балансной цепи для согласования с импедансом линии. Резистор R6 представляет собой нагрузку линии.

Речевые колебания преобразуются в электрический НЧ сигнал электретным микрофоном, рабочий ток которого ($0,25 \div 0,5$ мА) устанавливается резистором R2. От величины рабочего тока зависит уровень сигнала микрофона.

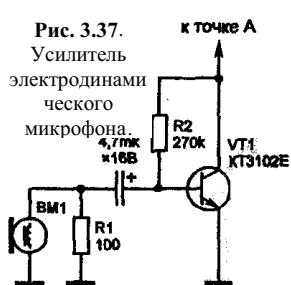НЧ сигнал с микрофона через разделительный конденсатор C1 поступает на базу составного транзистора VT1+VT2, коллекторной нагрузкой которого является RATC (см. гл. 1 рис. 1.3). На эмиттере VT2 НЧ сигнал повторяет входной по форме и напряжению. С коллектора VT2 усиленный по напряжению, но противофазный входному, сигнал передается в линию ко второму абоненту.



Синфазный сигнал с эмиттера и противофазный сигнал с коллектора транзистора VT2, проходя через резисторы R3 и R4, которыми устанавливается соотношение амплитуд для наилучшего подавления местного эффекта, складываясь в точке "B", взаимодействуют. Этим достигается значительное снижение слышимости своего голоса при разговоре. Такое включение резисторов и транзистора в ТА, получило название противоместной схемы.

НЧ сигнал второго абонента с линии, через открытый транзистор VT2 и резистор R4 поступает в точку "B", где складывается с синфазным сигналом, поступающим по другой цепи через R3, и через разделительный конденсатор C2 подается на базу транзистора VT3.

Транзистор VT3, включенный по схеме с общим эмиттером, усиливает сигнал по напряжению, а транзистор VT4, который представляет собой эмиттерный повторитель, по току. С эмиттера через разделительный конденсатор C3 усиленный сигнал подается на динамическую головку BF1. Резистор R7, включенный в цепь отрицательной обратной связи, задает ток смещения на базу транзистора VT3. Резисторы R8 и R9 являются соответственно коллекторной и эмиттерной нагрузками транзисторов VT3 и VT4.

Напряжение питания (порядка 3 В) телефонного усилителя и электретного микрофона снимается с резистора R6. При использовании электродинамического микрофона для обеспечения нормальной слышимости и разборчивости в схему вводится дополнительный усилитель, включенный по схеме с общим эмиттером (рис. 3.37).

При этом резистор R2 (рис. 3.36) выполняет функцию коллекторной нагрузки транзистора VT1 (рис. 3.37), а резистор R2 (рис. 3.37) задает начальное смещение на базу. Конденсатор C1 - разделительный, а резистор R1 служит для устранения возбуждения усилителя.

На рис. 3.38 приведена еще одна разновидность разговорного узла, используемого в схемах ТА, в которых ИК или РК выполнен по одной из схем

Рис. 3.36. Схема разговорного узла, применяемого с ИС ЭНН с открытым стоком ИК, VT1-VT3 C9014


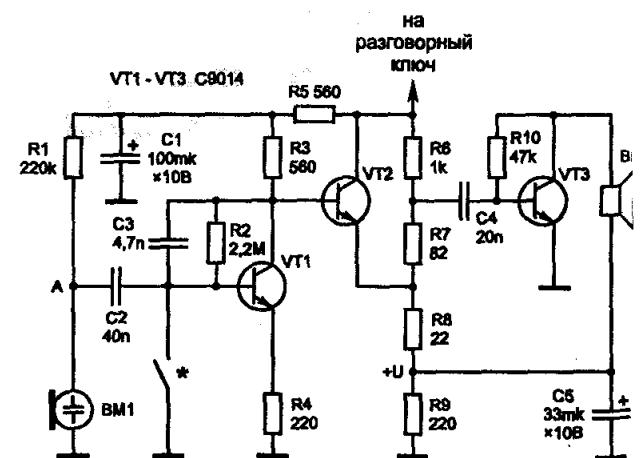
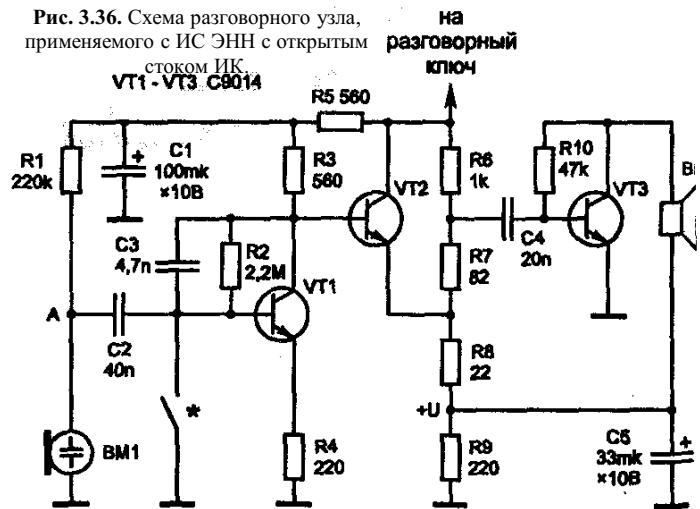


Рис. 3.38. Схема разговорного узла, применяемого с ИК или РК, приведенных на рис. 3.32, 3.34, 3.35.

приведённых на рис. 3.32, 3.34, 3.35.

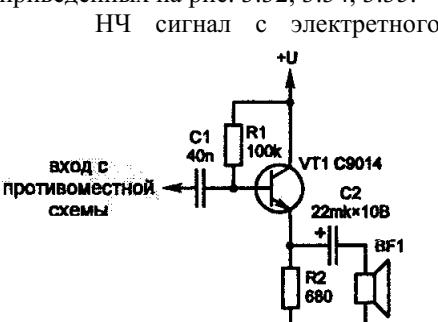

НЧ сигнал с электретного микрофона BM1, ток которого задается резистором R1, через разделительный конденсатор 02 поступает на базу транзистора VT1, включенного по схеме с общим эмиттером. Коллекторной нагрузкой транзистора является резистор R3. Резистор R2 задаёт начальное смещение на базу транзистора, а R4 увеличивает входное сопротивление каскада и стабилизирует рабочую точку транзистора. Конденсатор C3, включенный в цепь отрицательной обратной связи, устраняет возбуждение усилителя. Питание усилителя и микрофона осуществляется с выхода разговорного ключа через резистор R5.

Кнопка "*" шунтирует сигнал микрофона при необходимости отключить его во время разговора.

С коллектора VT1 усиленный по напряжению сигнал поступает на вход эмиттерного повторителя на транзисторе VT2 с противоместной схемой. С коллектора VT2 усиленный сигнал через открытый разговорный ключ подаётся в линию АТС.

НЧ сигнал второго абонента с линии через открытый РК, цепи противоместной схемы (VT2, R6, R7) и разделительный конденсатор C4 поступает на базу усилителя на транзисторе VT3, коллекторной нагрузкой которого является динамическая головка BF1.

Питание телефонного усилителя (2,5÷3 В) снимается с резистора R9.

Вместо резистора R9 часто используются два или три диода, включенных последовательно. Падение напряжения на каждом из диодов составляет 0,7 В. Иногда используют стабилитрон с напряжением стабилизации 3,3 В.

Телефонный усилитель может быть выполнен и по схеме эмиттерного повторителя, приведённой на рис. 3.39.

На рис. 3.40 приведена схема разговорного узла с противоместной схемой мостового типа. Эта схема наиболее часто применяется в ТА с дисковым номеронабирателем, во иногда используется и в ТА с кнопочным набором.

В схеме используется угольный микрофон, питание которого осуществляется непосредственно с линии через обмотку I трансформатора (линейная обмотка). Микрофон включается в диагональ моста состоящего из: сопротивления АТС и линии, сопротивления линейной обмотки трансформатора (I), балансной обмотки трансформатора (II) и балансного контура, на резисторах R1, R2 и конденсаторе C1, сопротивление которого равно эквивалентному сопротивлению линии и АТС.

Элементы балансного контура подбираются таким образом, чтобы уравновесить плечи моста, выравнивая токи в линейной и балансной обмотках.

При равных величинах токов в обмотках I и II уравновешенного моста они имеют разное направление, в результате чего токи, наводимые в телефонной обмотке (III) трансформатора, взаимно компенсируются и свой голос в телефоне трубки не прослушивается. Таким образом достигается подавление местного эффекта. При этом ток микрофона второго абонента не ослабляется, так как протекает в обмотках I и II в одном направлении.

Амплитудный ограничитель уровня сигнала (фриппер) выполнен на встречно включенных диодах (FA1). Он предназначен для предохранения уха разговаривающих по телефону от акустических ударов, возникающих вследствие резкого увеличения звукового давления, развиваемого телефоном при импульсах повышенного напряжения в линии. В качестве ограничителей могут использоваться варисторы и транзисторы. В общем случае, фриппер


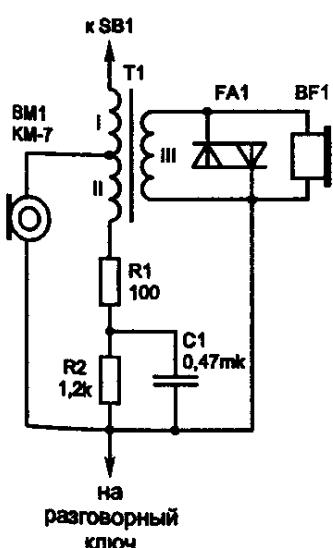


Рис. 3.40. Противоместная мостовая схема разговорного узла.

Рис. 3.41. Противоместная мостовая схема разговорного узла с электретным микрофоном.

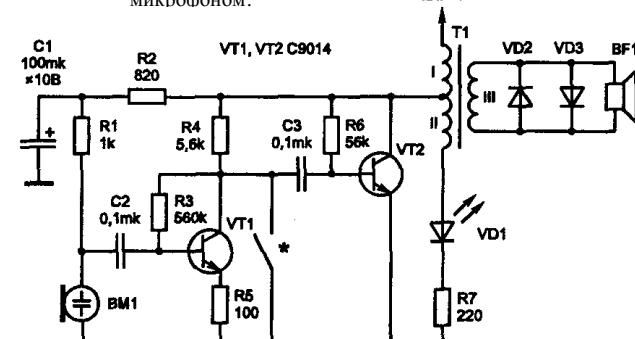

представляет собой активное нелинейное сопротивление, шунтирующее действие которого возрастает при увеличении напряжения на зажимах аппарата.

Схема, приведенная на рис. 3.41 работает аналогично предыдущей. Отличие состоит в использовании электретного микрофона с усилителем на транзисторах VT1, VT2 и наличием светодиода в баланском контуре. Кнопкой "*" можно отключить микрофон во время разговора.

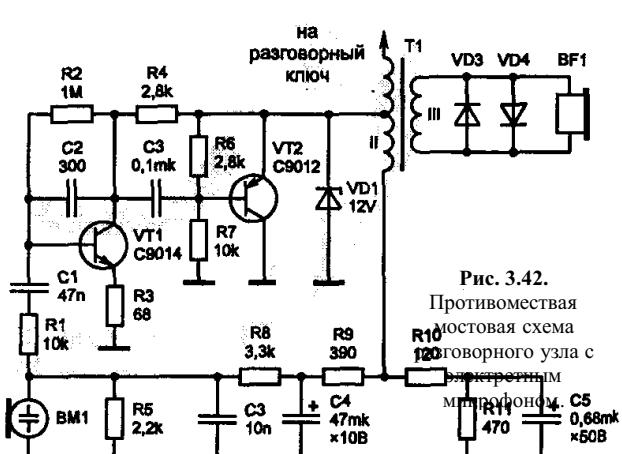


Рис. 3.42. Противоместная мостовая схема разговорного узла с электретным микрофоном.

В схеме на рис. 3.42 также применяется электретный микрофон с усилителем на транзисторах VT1 и VT2. Напряжение питания микрофона снимается с элементов балансного контура R10, R11 и C5 и стабилизируется интегрирующей цепочкой на резисторе R9 и конденсаторе C4. Резистор R8 задаёт рабочий ток микрофона BM1. Резистор R5 и конденсатор C3 предназначены для предотвращения возбуждения микрофона. Стабилитрон VD1 служит для защиты схемы от бросков напряжения при коммутации разговорного ключа.

На рис. 3.43 приведена схема разговорного узла с противоместным дифференциальным трансформатором T1 и балансным контуром на резисторах R1, R3 и конденсаторе C1. Резистор R1 и конденсатор C1 обеспечивают также питание электретного микрофона.

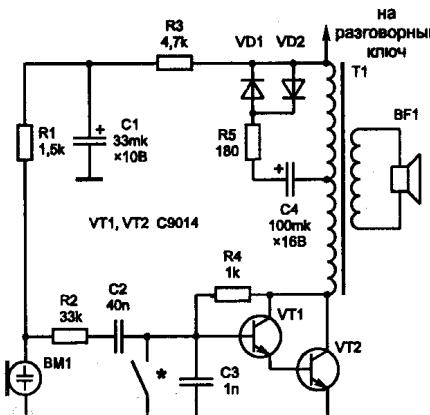


Рис. 3.43. Разговорный узел с противоместным дифференциальным трансформатором.

подаётся на вывод 13 ИС КР1038ХП1. При этом "низкий" уровень на выводе 6 блокирует микрофонный усилитель (на схеме не показано).

Табл. 3.10. Назначение выводов ИСКР1038ХП1.

Вывод	Назначение
1	Вход динии.
2	Общий вывод.
3	Плюс напряжения питания.
4	Вход тракта передачи.
5	Вход тракта передачи.
6	Вход блокировки передачи.
7	Вывод для фильтра.
8	Минус напряжения питания.
9	Вход регулировки ограничения.
10	Вход тракта приёма.
11	Вход регулировки усиления тракта приёма.
12	Выход тракта приёма.
13	Вход тонального сигнала.
14	Положительный выход моста.
15	Вход линии.
16	Выход тракта передачи.

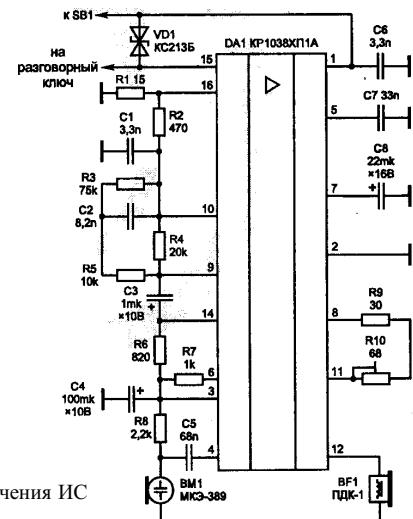


Рис. 3.44. Схема включения ИС КР1038ХП1А.

АО "СВЕТЛАНА" в г. С-Петербург производит ИС разговорного узла КР1064УН1, которая является Залогом микросхемы TEA1067 фирмы "PHILIPS". Концерн "РОДОН" в г. Ивано-Франковске выпускает эту микросхему с маркировкой КР1085УН1. Микросхема имеет лучшие по сравнению с КР1038ХП1 характеристики и обладает следующими достоинствами:

- имеет внутренний стабилизированный источник питания от линии;
- возможность использования питания схемы для периферийных устройств;
- широкий динамический и частотный диапазон усиления микрофонного усилителя и усилителя прослушивания;
- симметричные высококоомные входы (64 кОм) для использования микрофонов динамического, магнитного и пьезоэлектрического типа;
- ассиметричный высококоомный вход (32 кОм) для использования микрофона электретного типа;
- вход для передачи сигнала многочастотного сигнала набора номера (DTMF) и цифровой информации;
- приёмный усилитель с выходом на нагрузку (телефон) магнитного, динамического и пьезоэлектрического типа;
- возможность отключения микрофона (приёма) при передаче импульсного или многочастотного набора (вход MOTE);
- снижение питания во время импульсного набора для отсутствия искажений сигнала и щелчков в телефонной трубке;
- компенсация затухания линии;

1	LN	X/Y	SPE	18
2	GAS1		AGC	17
3	GAS2		REG	16
4	QR-		U	15
5	QR+		MUTE	14
6	GAR		DTMF	13
7	MIK-		PD	12
8	MIK+		IR	11
9	STAB		OV	10

Рис. 3.45. Цоколёвка ИС КР1064УН1.

- автоматическая регулировка усиления сигнала телефонной линии.
- Цоколёвка ИС КР1064УН1 приведена на рис. 3.45, назначение выводов в табл. 3.11.

Табл. 3.11. Назначение выводов ИС КР1064УН1.

Вывод	Обозначение	Назначение
1	LN	Положительный вход линии.
2	GAS1	Регулировка коэффициента усиления передающего усилителя.
3	GAS2	Регулировка коэффициента усиления передающего усилителя.
4	QR-	Инверсный выход приёмного усилителя.
5	QR+	Неинверсный выход приёмного усилителя.
6	GAR	Регулировка коэффициента усиления приёмного усилителя.
7	MIK-	Инверсный вход микрофонного усилителя.
8	MIK+	Неинверсный вход микрофонного усилителя.
9	STAB	Выход стабилизатора тока.
10	OV	Отрицательный вход линии.
11	IR	Вход приёмного усилителя.
12	PD	Вход снижения мощности потребления.
13	DTMF	Вход многочастотного набора.
14	MUTE	Вход блокировки микрофонного усилителя.
16	UST	Выход "напряжение питания периферийных устройств".
16	REG	Вход регулировки напряжения питания.
17	AGC	Вход АРУ.
18	SPLE	Вход общей регулировки усиления.

Основные характеристики микросхемы разговорного узла КР1064УН1 приведены в табл. 3.12. 1

Табл. 3.12. Основные характеристики ИС КР1064УН1.

Параметр	Обозначение	Значение
Напряжение внутреннего стабилизированного источника питания при подключении к телефонной линии.	ULN	4÷4.5 В
Диапазон изменения тока линии.	I _ш	10÷100 мА
Ток потребления, не более, при:		
• "низком" уровне на входе PD	I _{CCL}	3 мА
• "высоком" уровне на входе PD	I _{CCH}	100 мкА
Ток потребления периферийными устройствами при ILN - 36 мА, не более	IP	3.0 мА
Диапазон усиления:		
• микрофонного усилителя	ADV	44÷60 дБ
• приёмного усилителя	ADV	17÷39 дБ
Частотный диапазон	F	200÷20000 Гц


На рис. 3.46 приведена схема включения ИС КР1064УН1.

Микросхема и её периферийные компоненты используют питание телефонной линии, с помощью которого ИС вырабатывает собственное стабилизированное напряжение UST. Выход UST может быть использован для питания ИС ЭНН и других периферийных компонентов.

Внутренний стабилизатор тока включается с помощью резистора R10 сопротивлением 3,6 кОм, подключаемого с вывода 9 (STAB) на корпус.

Резистор 118 задаёт ток нагрузки линии. Изменение сопротивления резистора R8 влияет на коэффициент усиления микрофонного усилителя, усиителя сигнала приёма, местный эффект и максимальную амплитуду выходного сигнала в линию.

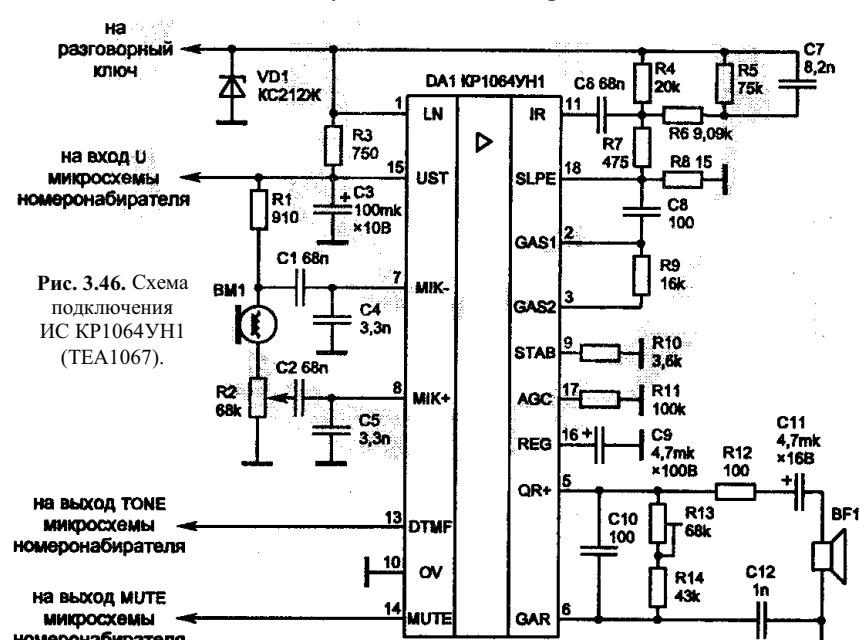Микросхема содержит микрофонный усилитель со сбалансированными входным сопротивлением 64 кОм (2 x 32 кОм) и коэффициентом усиления 52 дБ. Это позволяет использовать микрофоны электретного типа, а также динамические и пьезоэлектрические.



Конденсатор С8 ёмкостью 100 пФ, подключенный между выводами 2 и 18 необходим для стабильной работы усилителя.

При подаче на вход MUTE (вывод 14) "высокого" уровня отключаются микрофонный и телефонный усилители, что даёт возможность передачи сигнала многочастотного кода с микросхемы номеронабирателя, подаваемого на вход DTMP (вывод 13). Коэффициент усиления усилителя сигнала DTMF составляет 25,5 дБ и регулируется одновременно с микрофонным усилителем с помощью резистора R9.

Приёмный усилитель имеет один вход Ш (вывод 11) и два комплементарных выхода: прямой QR+ (вывод 5) и инверсный QR- (вывод 4). В зависимости от чувствительности и типа динамической головки могут быть задействованы одна или оба выхода. Коэффициент усиления приёмного усилителя составляет 25 дБ и регулируется в диапазоне ± 8 дБ с помощью резистора R13. При использовании одновременно двух выходов усилителя усиление возрастает на 6 дБ, но при этом необходимо использовать прослушивающее устройство с сопротивлением выше 450 Ом (высокоомные динамические, магнитные и пьезоэлектрические прослушивающие устройства). Подключение конденсаторов C10 и C12 необходимо для стабильной работы усилителя. Компенсация потерь в линии достигается автоматическим изменением коэффициента усиления микрофонного и приёмного усилителей. Это достигается включением резистора R11 с вывода 17 на корпус. Сопротивление резистора R11 выбирается в зависимости от напряжения питания в линии АТС и сопротивления питающего моста. Если нет необходимости в использовании АРУ, вывод 17 остаётся свободным. Усилители при этом обеспечивают максимальное усиление.

В течение импульсного набора происходит разрыв линии, вследствие чего прерывается питание периферийных устройств, подключенных к выводу 15. Интервалы прерывания сглаживаются конденсатором С3. "Высокий" уровень на входе PD (вывод 17) снижает потребление тока с 1 мА до 55 мкА и отсоединяет конденсатор С9, подключенный к выводу 16. Вследствие этого стабилизатор не имеет задержки включения после прерывания линии и форма тока I_{ce} в течение импульсного набора остаётся неискажённой.

Резисторы R3÷R8 составляют цепь компенсации местного эффекта.

НПО "ИНТЕГРАЛ" в г. Минске выпускает микросхему разговорного узла ЭКР1436ХА1 (аналог TEA1068). Эта микросхема имеет несколько лучшие характеристики, чем ИС КР1064УН1. В частности, в два раза снижен ток потребления. Цоколёвка ИС ЭКР1436ХА1 и схема включения такие же, как и КР1064УН1. На рис. 3.47 приведена схема включения ИС ЭКР1436ХА1 со специальным мостом подавления местного эффекта. Цепь компенсации местного эффекта состоит из резисторов R3, R6, R7, R9÷R11, R13.

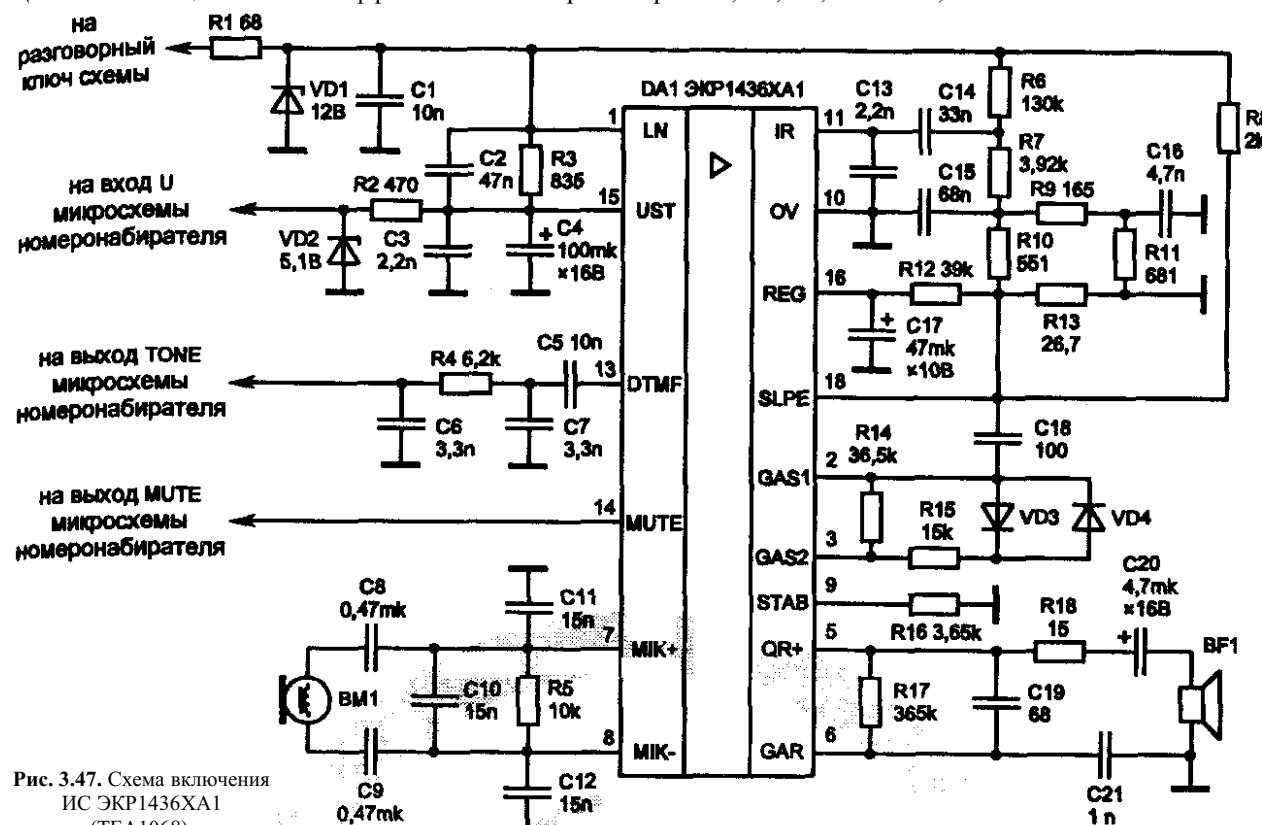


Рис. 3.47. Схема включения ИС ЭКР1436ХА1 (TEA1068).

На рис. 3.48 представлена схема разговорного узла на широко распространённой микросхеме К157УД2. ИС К157УД2 представляет собой двухканальный операционный усилитель (ОУ) универсального назначения, обладающий низким уровнем собственных шумов и малым током потребления. ОУ допускает большой диапазон входных дифференциальных напряжений, имеет защиту от коротких замыканий на выходе. Номинальное напряжение питания ± 15 В, во микросхеме сохраняет работоспособность при напряжении питания от ± 3 В, что даёт возможность использовать её в схеме разговорного узла телефона.

На DA1.1 собран усилитель сигнала микрофона, а на DA1.2 усилитель сигнала приёма с линии. ОУ включены по схеме неинвертирующего усилителя переменного тока. На транзисторе VT1, резисторах R1 и R3, конденсаторе C1 стабилитроне VD1, диоде VD2 и светодиоде VD3 собран источник питания, который обеспечивает двухполлярное питание ОУ.

Транзистор VT2 обеспечивает усиление по току сигнала микрофона с выхода DA1.1. Резисторы R9 и R10 представляют собой элементы противоместной схемы. Конденсатор C5 в цепи резистора обратной связи предназначен для исключения автоколебаний. Конденсаторы C4 и C9 предназначены для устойчивой работы ОУ с замкнутой обратной связью. Ёмкость конденсатора зависит от глубины обратной связи.

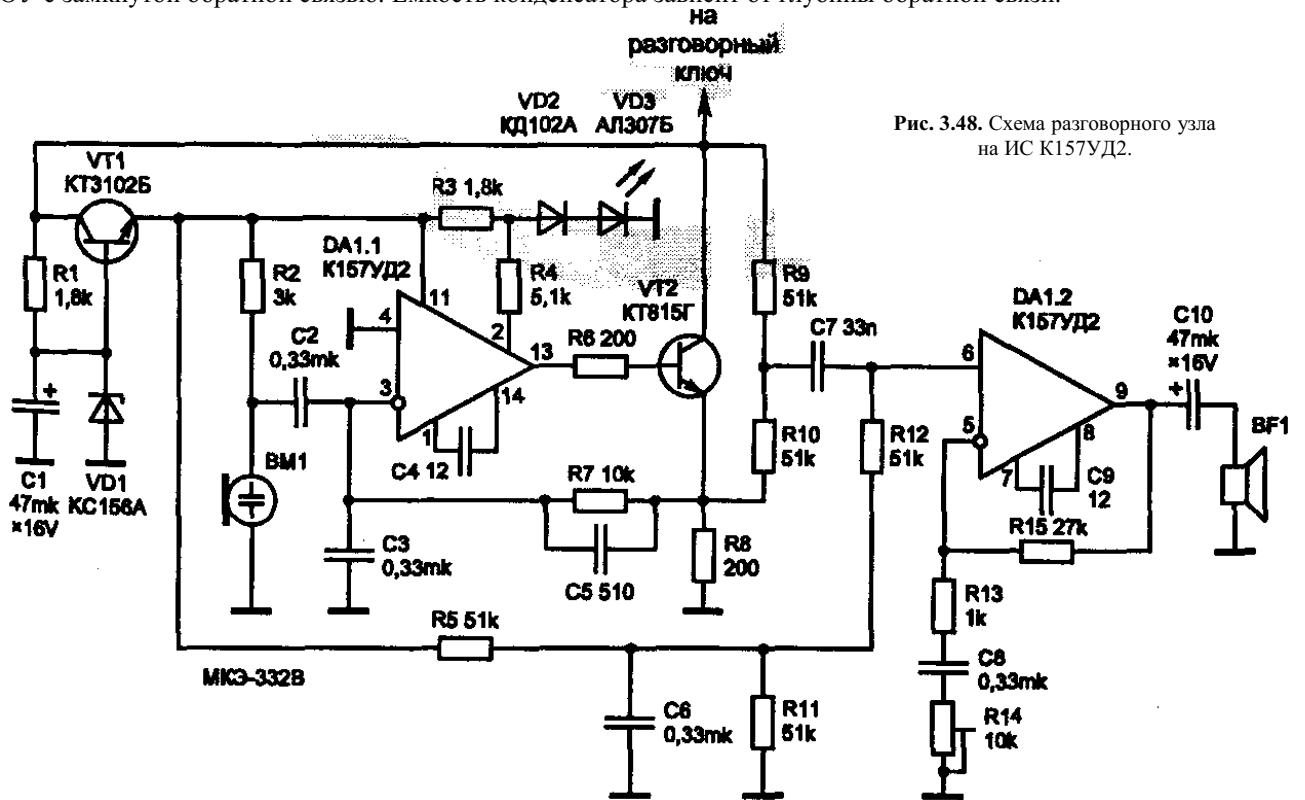


Рис. 3.48. Схема разговорного узла на ИС К157УД2.

3.6. РАЗГОВОРНЫЙ УЗЕЛ ТА С "ГРОМКОЙ СВЯЗЬЮ"

НПО "ИНТЕГРАЛ" в г. Минске производит ИС для громкоговорящего ТА ЭКР1436ХА2 (аналог фирмы "MOTOROLA" - MC34118). АО "СВЕТЛАНА" в г. С.-Петербурге выпускает эту микросхему с маркировкой КР1064ХА1.

Цоколёвка ИС ЭКР1436ХА2 приведена на рис. 3.49, назначение выводов в табл. 3.13. Структурная схема ИС ЭКР1436ХА2 приведена на рис. 3.50.

ИС ЭКР1436ХА2 представляет собой управляемый голосом усилитель для ТА с громкой связью. ИС включает в себя все необходимые усилители, аттенюаторы, детекторы уровня и логическую схему управления, являющиеся основой для высококачественных телефонных систем.

Микросхема включает в себя микрофонный усилитель с регулировкой усиления и блокировкой усилителя, приёмный и передающий аттенюаторы, работающие в дополняющем режиме, детекторы уровня на входах и выходах обоих аттенюаторов и идентификаторы фонового шума для каналов передачи и приёма. Детектор сигнала частотного набора номера блокирует выход приёмного идентификатора фонового шума во время сигнала частотного набора.

Микросхема включает в себя также два линейных фильтра верхних частот. Вход блокировки микросхемы позволяет отключить питание всей схемы громкой связи в то время, когда этот режим не используется. ОС ЭКР1436ХА2 может работать как от источника питания, так и от телефонной линии. Напряжение питания ИС находится в пределах от 2,8 до 6,5 В. Типовой ток потребления 5 мА.

1	FO	GND	28
2	FI	CPR	27
3	CD	RLI1	26
4	VCC	RLO1	25
5	HTO+	TLO1	24
6	HTO-	TLI1	23
7	HTI	RXO	22
8	TXO	RXI	21
9	TXI	RLI2	20
10	MCO	RLO2	19
11	MCI	TLO2	18
12	MUT	TLI2	17
13	VLC	CPT	16
14	CT	VB	15

Рис. 3.49. Цоколёвка ИС ЭКР1436ХА2

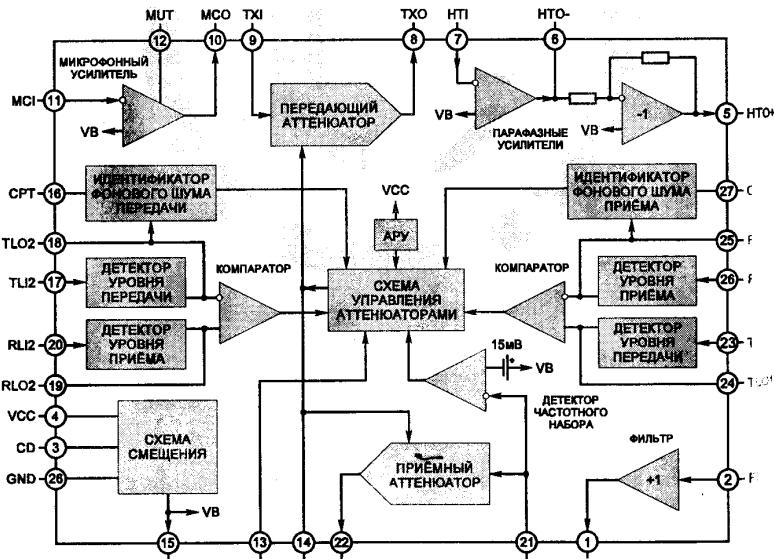


Рис. 3.50. Структурная схема ИС громкой связи ЭКР1436ХА2.

Табл. 3.13. Назначение выводов ИС ЭКР1436ХА2.

№ вывода	Обозначение	Назначение
1	TO	Выход фильтра. Выходное сопротивление менее 50 Ом.
2	FI	Вход фильтра. Входное сопротивление более 1 МОм.
3	CD	Вход блокировки микросхемы. "Низкий" уровень (< 0,8 В) разрешает работу ИС. "Высокий" уровень (> 2,0 В) запрещает работу ИС. Номинальное входное сопротивление при этом составляет 90 кОм.
4	VCC	Напряжение питания. Рабочее напряжение находится в пределах от 2,8 до 6,5 В при потребляемом токе около 5,0 мА. При снижении VCC от 3,5 до 2,8 В схема АРУ понижает усиление приёмного аттенюатора до -25 дБ в режиме приёма.
6	HTO+	Выход второго парофазного усилителя. Имеет фиксированный коэффициент усиления и равен -1. Выходной сигнал противофазный относительно выхода HTO- .
8	HTO-	Выход первого парофазного усилителя. Коэффициент усиления устанавливается внешними резисторами.
7	HT1	Вход первого парофазного усилителя. Уровень постоянного напряжения примерно равен VB.
9	TX0	Выход передающего аттенюатора. Уровень постоянного напряжения примерно равен VB.
10	MK0	Выход микрофонного усилителя. Коэффициент усиления устанавливается внешними резисторами.
11	MCI	Вход микрофонного усилителя. Уровень постоянного напряжения примерно равен VB.
12	МИГ	Вход блокировки микрофона. "Низкий" уровень (< 0,8 В) разрешает работу микрофонного усилителя. "Высокий" уровень (> 2,0 В) блокирует микрофонный усилитель, не оказывая влияния на остальные узлы схемы.
13	VLC	Вход управления громкостью. Приёмный аттенюатор имеет максимальное усиление в режиме приёма при напряжении на входе VLC равном VB. При напряжении на входе VLC равном 0,3 В усиление приёмного аттенюатора менее -35 дБ. На усиление в режиме передачи не влияет.
14	CT	Вход установления постоянной величины переключения аттенюаторов при помощи внешней КС-цепи.
15	VB	Выходное напряжение равное половине VCC. Это напряжение необходимо в качестве общей точки по переменному току и для управления уровнем громкости.
16	CPT	Вход установления постоянной величины идентификатора фонового шума передачи при помощи внешней КС-цепи.
17	TLI2	Вход детектора уровня передачи со стороны микрофона.
18	TLO2	Выход детектора уровня передачи со стороны микрофона и вход идентификатора фонового шума передачи.
19	RLO2	Выход детектора уровня приёма со стороны громкоговорителя.
20	RLI2	Вход детектора уровня приёма со стороны громкоговорителя.
21	RXI	Вход приёмного аттенюатора и детектора сигнала частотного набора номера. Максимальный уровень входного сигнала 350 мВ. Входное сопротивление равно 10 кОм.
22	RX0	Выход приёмного аттенюатора. Уровень постоянного напряжения примерно равен VB.
23	TLI1	Вход детектора уровня передачи со стороны линии.
24	TLO1	Выход детектора уровня передачи со стороны линии и вход идентификатора фонового шума приёма.
25	RLO1	Выход детектора уровня приёма со стороны линии и вход идентификатора фонового шума приёма.

26	RLI1	Вход детектора уровня приёма со стороны линии.
27	CPR	Вход установления постоянной времени идентификатора фонового шума приёма при помощи внешней RC-цепи.
28	GND	Общая точка схемы по постоянному току.
16	CPT	Вход установления постоянной времени идентификатора фонового шума передачи при помощи внешней RC-цепи.
17	TLI2	Вход детектора уровня передачи со стороны микрофона.
18	TLO2	Выход детектора уровня передачи со стороны микрофона и вход идентификатора фонового шума передачи.
19	RLO2	Выход детектора уровня приёма со стороны громкоговорителя.
20	RLI2	Вход детектора уровня приёма со стороны громкоговорителя.
21	RXI	Вход приёмного аттенюатора и детектора сигнала частотного набора номера. Максимальный уровень входного сигнала 350 мВ. Входное сопротивление равно 10 кОм.
22	RXO	Выход приёмного аттенюатора. Уровень постоянного напряжения примерно равен VB.
23	TLI1	Вход детектора уровня передачи со стороны линии.
24	TLO1	Выход детектора уровня передачи со стороны линии.
25	RLO1	Выход детектора уровня приёма со стороны линии и вход идентификатора фонового шума приёма.
26	RLI1	Вход детектора уровня приёма со стороны линии.
27	CPR	Вход установления постоянной времени идентификатора фонового шума приёма при помощи внешней RC-цепи.
28	GND	Общая точка схемы по постоянному току.

В обыкновенном телефоне оба абонента могут разговаривать одновременно и при этом передача разговора происходит в обоих направлениях. В громкоговорящем телефоне этот режим реализовать трудно. Вследствие высокого усиления в передающем и приёмном канале это приводит к возникновению самовозбуждения из-за обратной связи схемы и акустической связи громкоговорителя и микрофона. Поэтому в схеме реализован такой режим, что когда один из абонентов разговаривает, то включается соответствующий канал (передающий или приёмный) и выключается другой канал (уменьшается усиление канала). В этом случае усиление в петле обратной связи поддерживается меньше единицы. ИС ЭКР1436ХА2 обладает детекторами уровня, аттенюаторами и переключающей логической схемой, необходимой для правильной работы громкоговорящего ТА.


На рис. 3.51 приведена принципиальная электрическая схема громкоговорящего узла ТА на ИС ЭКР1436ХА2.

Диодный мост VD1–VD4 исключает неправильное включение полярности схемы к телефонной линии. Стабилитрон VD3 и конденсатор C3 формируют питание схемы напряжением 5,6 В. Конденсатор фильтра C3 на плате телефона необходимо расположить рядом с выводом 4 ИС. В ИС реализовано дополнительное напряжение питания VB (вывод 15), равное половине напряжения питания VCC. Это напряжение необходимо в качестве общей точки для переменного тока и обеспечивает регулировку уровня громкости путём изменения напряжения на входе VLC (вывод 13). При подаче на вход CD (вывод 3) "высокого" уровня происходит блокировка микросхемы, что позволяет снизить потребляемую мощность.

Резисторы K3 и R4 задают ток питания электретного микрофона BM1. Входное сопротивление микрофонного усилителя составляет 10 кОм. Коэффициент усиления микрофонного усилителя определяется резисторами R5 и R6. Конденсатор C7 предотвращает возбуждение усилителя. "Высокий" уровень на входе MUT (вывод 12) блокирует работу микрофонного усилителя.

Через конденсатор C9 сигнал с выхода микрофонного усилителя поступает на вход передающего аттенюатора TXI (вывод 9), а через конденсатор C8 и резистор R7 на вход детектора уровня передачи TLI2 (вывод 17). С выхода передающего аттенюатора TXO (вывод 8) через резистор R12 и конденсатор C13 сигнал микрофона поступает на вход парофазного усилителя HTI (вывод 7). Выходы парофазных усилителей HTO- и

Рис. 3.51. Схема громкой связи ТА на ИС ЭКР1436ХА2 и ЭКР1436УН1.

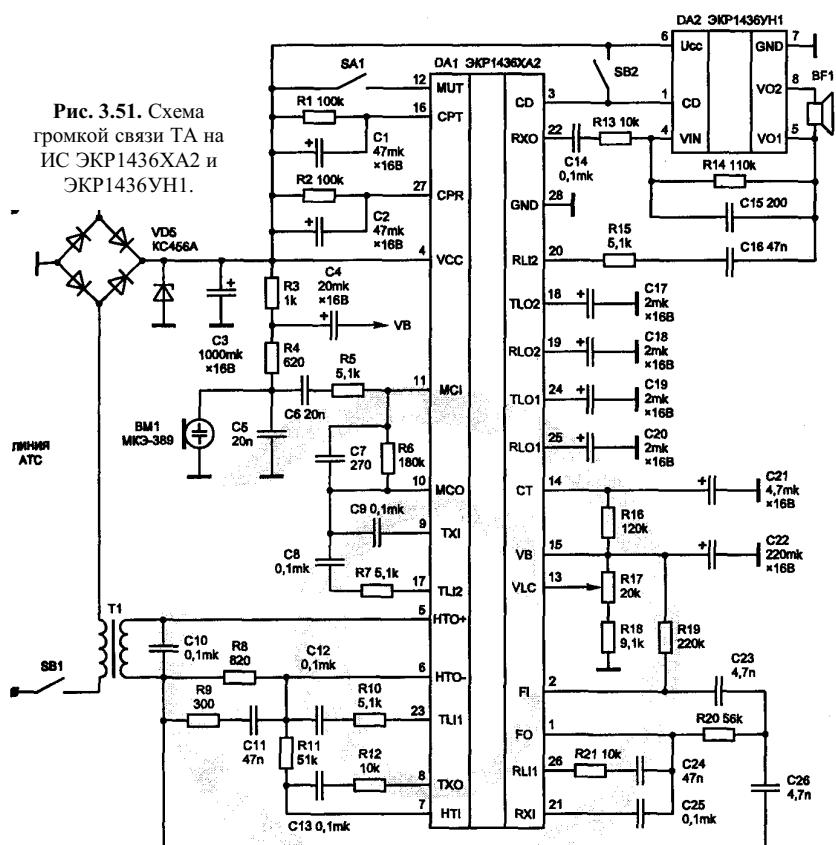

HTO+ (выводы 6 и 7 соответственно) соединены с внешним трансформатором T1 и обеспечивает согласование с телефонной линией. Коэффициент усиления первого парофазного усилителя определяется резисторами R11 и R12. Коэффициент усиления второго парофазного усилителя фиксирован и равен - 1. Выходное сопротивление парофазных усилителей менее 10 Ом. Резисторы R8, R9 и конденсатор СИ представляют собой балансную цепь для согласования с импедансом линии.

Сигнал с линии поступает на вход фильтра F1 (вывод 2). Элементы Фильтра R19, R20, C23 и C26 подобраны таким образом, чтобы срезать помехи сетевой частоты 50 Гц, которые могут наводиться на внешние провода телефонной линии. С выхода фильтра F0 (вывод 1) сигнал поступает через разделительный конденсатор C25 на вход приёмного аттенюатора RXI (вывод 21) и через конденсатор C24 и резистор R21 на вход детектора уровня приёма RLI1 (вывод 26). С выхода приёмного аттенюатора RXO (вывод 22) через конденсатор C14 и резистор R13 сигнал подаётся на вход VIN (вывод 4) усилителя мощности на ИСЭКР1436УН1. Резисторы R13 и R14 задают коэффициент усиления усилителя мощности DA2. Конденсатор C15 предназначен для исключения возбуждения усилителя. С выхода усилителя мощности VO1 (вывод 6) усиленный сигнал подаётся на громкоговоритель, а также через конденсатор C16 и резистор R15 на вход детектора уровня приёма RLI2 (вывод 20).

Четыре детектора уровня (два в приёмном канале и два в канале передачи) обеспечивают на своих выходах постоянное напряжение, пропорциональное уровню сигнала на входах. Это достигается подключением конденсаторов C17, C18, C19 и C20 на выходах детекторов уровня. Конденсаторы имеют небольшое время заряда и большое время разряда, задаваемое внутренним источником тока 4 мА. Конденсаторы на всех четырёх выходах должны иметь одинаковую ёмкость ($\pm 10\%$). Компараторы сравнивают уровни сигналов приёма и передачи с выходов детекторов уровня и в зависимости от того, уровень какого сигнала выше, посредством схемы управления аттенюаторами открывается соответствующий аттенюатор (передачи или приёма).

Передающий и приёмный аттенюаторы работают в дополнительном режиме, т. е. когда один имеет максимальное усиление (+6,0 дБ), то другой имеет максимальное ослабление сигнала (-46 дБ), и наоборот. Они не могут быть полностью включены или полностью выключены. Сумма их коэффициентов передачи остаётся постоянной и имеет значение -40 дБ. Аттенюаторы управляются схемой управления аттенюаторами. Резистор R16 и конденсатор C21 на входе СТ (вывод 14) задают время переключения аттенюаторов. Напряжение 240 мВ на входе СТ (вывод 14) относительно напряжения VB открывает приёмный аттенюатор и закрывает передающий. Напряжение -240 мВ переводит микросхему в режим передачи. Напряжение на входе СТ равное напряжению VB переводит микросхему в режим ожидания (коэффициент передачи обоих аттенюаторов равен -20 дБ).

Резисторы R1, R2 и конденсаторы C1, C2 задают постоянную времени на входах СРТ (вывод 10) и СРР (вывод 27) идентификаторов фонового шума. Их назначение состоит в том, чтобы отличить сигнал речи (который содержит характерные всплески уровня) от фонового шума (сигнал сравнительно постоянного уровня). Выход идентификаторов фонового шума связан со схемой управления аттенюаторами.

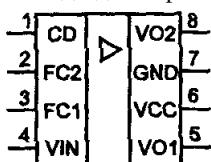


Рис. 3.52.
Цоколёвка ИС
ЭКР1436УН1.

ИС ЭКР1436УН1, которая применяется в схеме громкой связи ТА имеет зарубежный аналог фирмы MOTOROLA -MC34119. АО "СВЕТЛАНА" в г. С-Петербурге выпускает эту микросхему с маркировкой КР1064УН2. Цоколёвка ИС ЭКР1436УН1 приведена на рис. 3.52. ИС создаёт максимум усиления при минимальном напряжении питания 2,0 В. Максимальное напряжение питания ИС 16 В. Типовой ток потребления 2,7 мА. Разделительные конденсаторы к громкоговорителю не нужны. ИС допускает применение громкоговорителей с сопротивлением от

8 до 100 Ом. Выходная мощность составляет 250 мВт при работе с громкоговорителем на 32 Ом. Усилитель на ИС ЭКР1436УН1 обладает 1 низкими нелинейными искажениями.

Подачей "высокого" уровня (S 2,0 В) на вход CD (вывод 1) устанавливается режим пониженной потребляемой мощности (ток покоя 65 мА). "Низкий" уровень (<0,8 В) разрешает работу микросхемы.

Типовая схема включения ИС ЭКР1436УН1 приведена на рис. 3.53. Резисторами R1 и R2 устанавливается коэффициент усиления УНЧ, который может составлять от 0 до 46 дБ. Входы FC2 (вывод 2) и FC1 (вывод 3) предназначены для подключения корректирующих ёмкостей. Вход FC1 (вывод 3) является общей точкой по переменному току. Конденсатор C2 позволяет увеличить коэффициент подавления нестабильности источника питания. Этот вывод может быть использован как дополнительный вход. Конденсатор C2 увеличивает подавление пульсаций источника питания и также влияет на величину времени включения. Допускается оставлять этот вывод свободным, если достаточно ёмкости, подключенной к выводу FC1.

В зарубежных ТА часто применяется ИС громкой связи MC31018 и её аналог SC77655S. Упрощённая

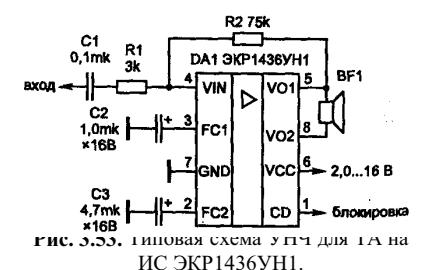


Рис. 3.53. Типовая схема упгч для ТА на ИС ЭКР1436УН1.

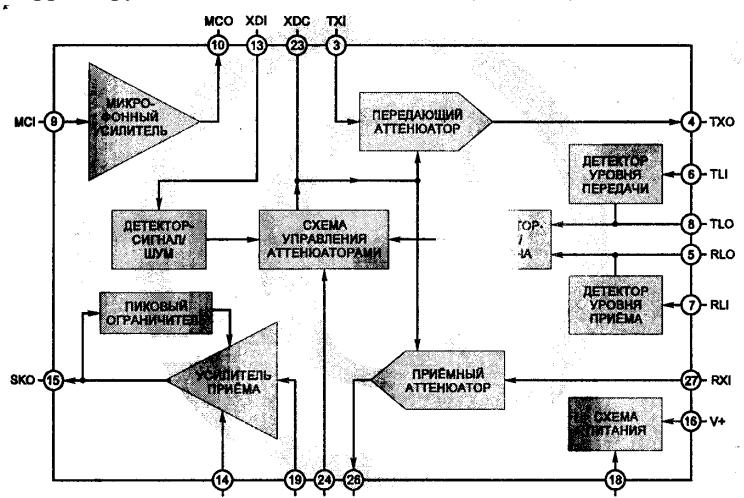


Рис. 3.54. Упрощённая структурная схема ИС громкой связи MC31018.

структурная схема ИС MC31018 приведена на рис. 3.54.

Структурная схема ИС MC34018 аналогична ИС MC34118. Основное отличие состоит в том, что в ИС MC34018 есть свой усилитель приёма и отсутствуют парафазные усилители и фильтр высоких частот. Детекторов уровня не четыре, как в ИС MC34118, а два.

Схема включения ИС MC34018 приведена на рис. 3.55.

Часть схемы, обведённая пунктирной рамкой, выполняет функцию индуктивности. Её можно заменить дросселем, индуктивностью 1 Гн.

Транзистор VT3, подключенный к выходу передающего аттенюатора TXO (вывод 4), включен по схеме эмиттерного повторителя. С выхода эмиттерного повторителя сигнал подаётся на базу транзистора VT4, который усиливает сигнал и передаёт его в линию.


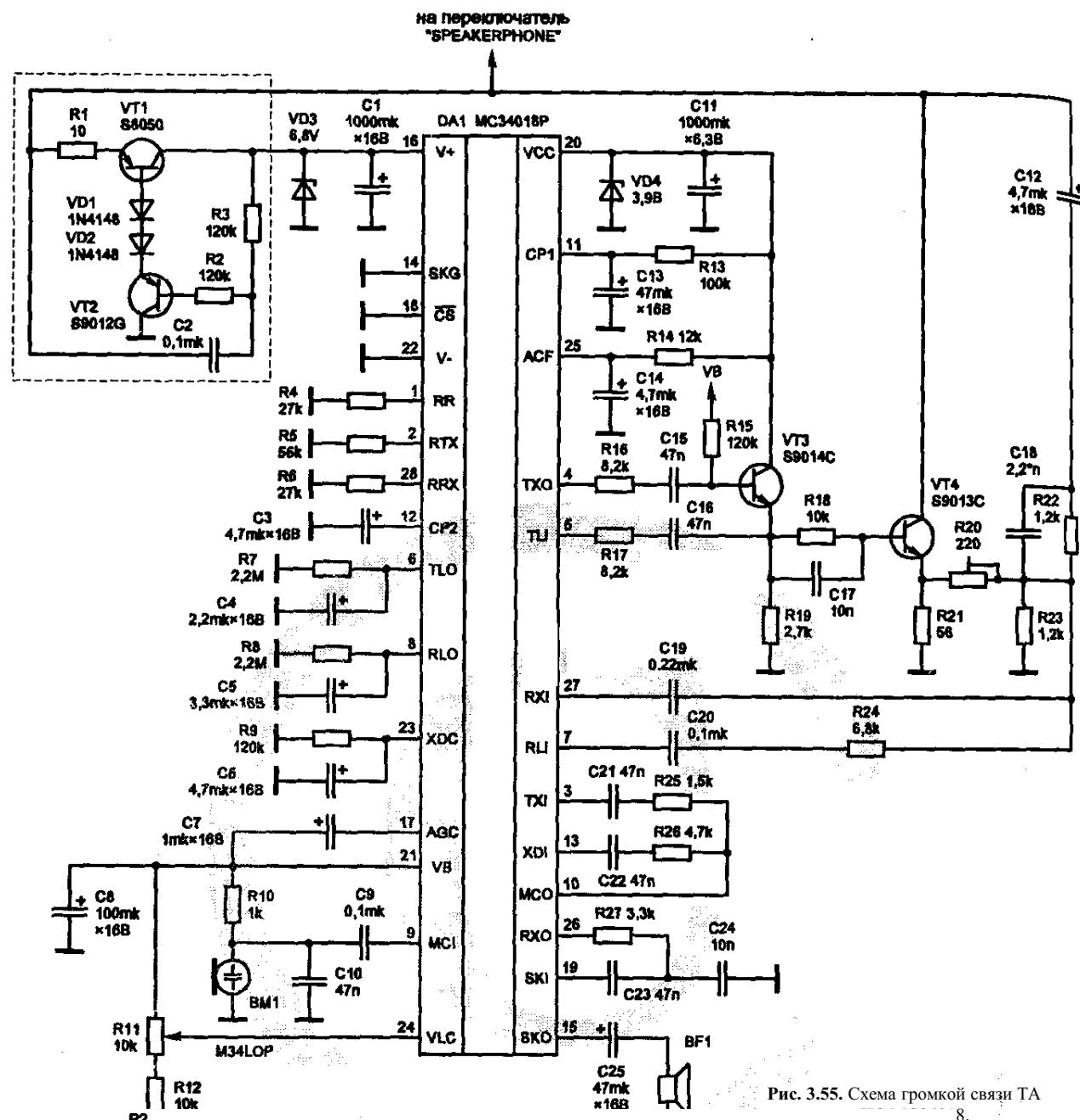


Рис. 3.55. Схема громкой связи ТА
8.

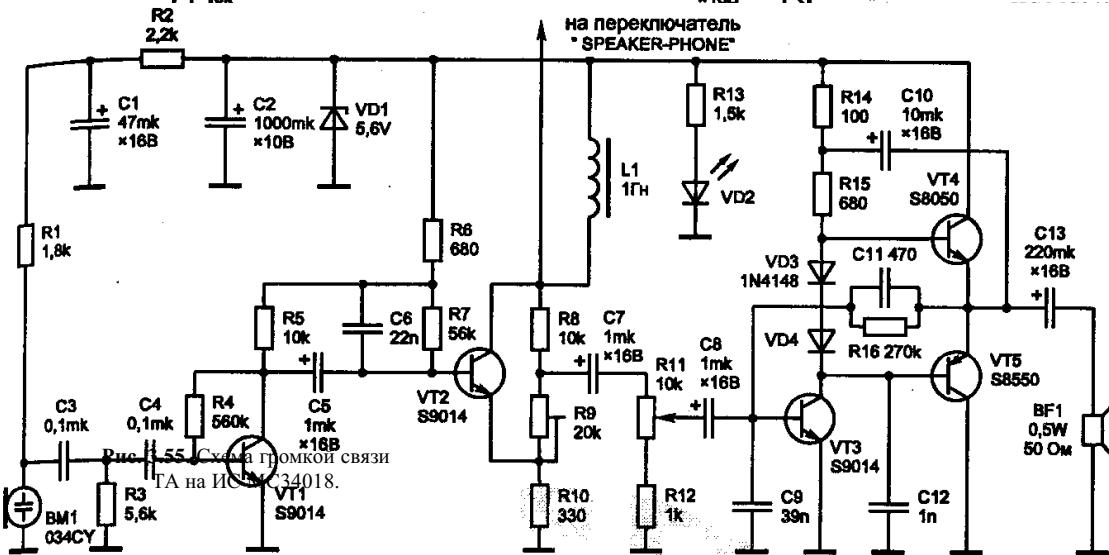

огласования с

ектора уровня
ров уровня,
ими R7 и R8.
поступает на
и приёма), в

Рис. 3.55. Схема громкой связи
ТА на ИС MC34018.

VT1 S9014

Переключение аттенюаторов в ИС MC34018 осуществляется также, как и в ИС MC34118. Резистор R9 и конденсатор C6 на входе XDC (вывод 23) задают время переключения аттенюаторов. Напряжение на входе XDC на 150 мВ меньше, чем VCC переключает аттенюаторы в режим приёма, а напряжение на 6 мВ меньше, чем VCC переключает аттенюаторы в режим передачи.

И в заключение приведём схему громкой связи на дискретных элементах (рис. 3.56). Эта схема встречается в недорогих ТА низкого класса типа TECHNIKA.

Дроссель L1 предназначен для увеличения максимального тока питания усилителя приёма. Выходной каскад усилителя приёма выполнен по двухтактной схеме на транзисторах VT4, VT5 и обеспечивает номинальную выходную мощность 250 мВт на нагрузку 50 Ом. Диоды VD3 и VD4 смещают двухтактный каскад в состояние проводимости для устранения переходных искажений. Резистор R16 и конденсатор СИ представляют собой цепь отрицательной обратной связи для исключения возбуждения усилителя. Переменный резистор R9 и резистор R8 обеспечивают согласование схемы с импедансом линий для максимального подавления местного эффекта. Переменным резистором R11 можно регулировать громкость приёмного усилителя.

Резисторы R1, R2 и конденсатор C1 составляют цепь питания микрофона BM1. Усилитель сигнала микрофона выполнен на транзисторах VT1 и VT2.

Недостаток данной схемы в том, что в ней отсутствует управление усилителями приёма и передачи для их работы в дополнительном режиме.

3.7. МИКРОФОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ НА ИС KP1026УШ

ИС KP1026УН1 производит з-д "ГРАВИТОН" в г. Черновцы. Она предназначена для усиления сигнала звуковой частоты электретного микрофона с согласующим каскадом в составе телефонного аппарата.

Цоколёвка ИС KP1026УН1 приведена на рис. 3.57, назначение выводов в табл. 3.14.

Основные технические данные:

- минимальный ток потребления 5 мА;
- максимальный ток потребления 100 мА;
- входное сопротивление усилителя от 9 до 12 кОм;
- коэффициент усиления напряжения от 37 до 41 дБ;
- постоянное напряжение на выходе питания электретного микрофона (выводы 3 и 5) от 4,8 до 7,0 В;
- напряжение шумов на выходе не более 130 мВ;
- коэффициент гармоник не более 3%.

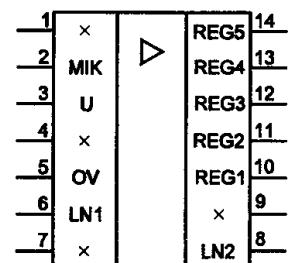


Рис. 3.57. Цоколёвка ИС KP1026УН1.

Номер вывода	Обозначение	Назначение	Номер вывода	Обозначение	Назначение
1		Свободный	8	LN2	Вход линии
2	MIK	Вход микрофона	9		Свободный
3	U	Напряжение питания электретного микрофона	10	RBG1	Вход регулировки коэффициента усиления
4		Свободный	11	REG2	
5	OV	Общий	12	REG3	
6	LN1	Вход линии	13	REG4	
7		Свободный	14	REG5	

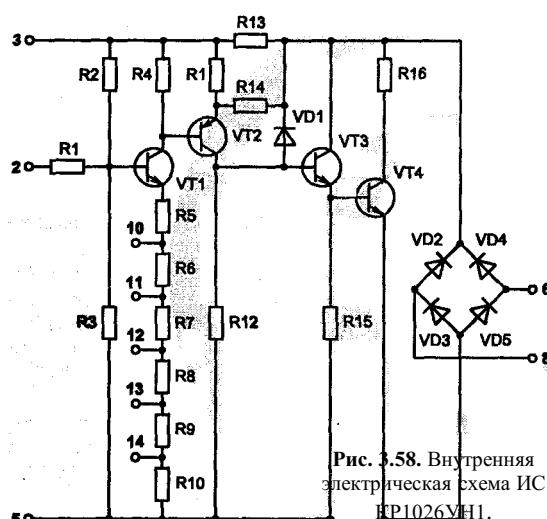


Рис. 3.58. Внутренняя электрическая схема ИС KP1026УН1.

Внутренняя электрическая схема ИС KP1026УН1 приведена на рис. 3.58.

Диодный мост на входе усилителя позволяет подключать ИС не зависимо от полярности напряжения на входе.

Первый каскад усиления выполнен на транзисторе VT1. Резисторы R2 и R3 задают смещение на базе транзистора VT1. Коэффициент усиления каскада определяется отношением резисторов в цепи коллектора эмиттера. Таким образом замыкая один из выводов 10, 11, 12, 13 или 14 с выводом S можно изменять коэффициент усиления усилителя. Максимальное усиление схемы достигается замыканием выводов 10 и 5.

На рис. 3.59 приведены два варианта схемы замены угольного микрофона в ТА на ИС KP1026УН1. В схеме на рис. 3.69, о используется микрофон с отдельным выводом

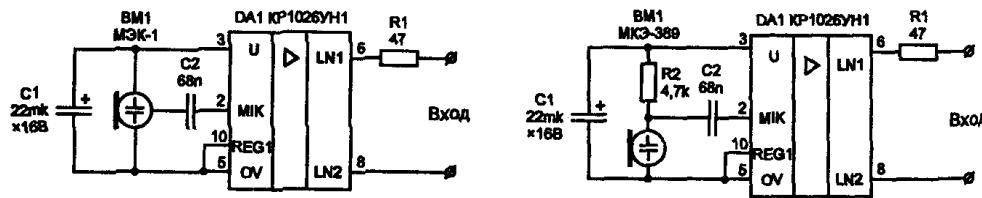


Рис. 3.58. Внутренняя электрическая схема ИС КР1026УН1.

питания, а на 3.59,6 применяется электретный микрофон с двумя выводами. Резистор R2 задаёт ток питания электретного микрофона. Конденсатор C1 сглаживает пуль-*Isafai* напряжения питания электретного микрофона.

3.8. МИКРОФОНЫ

Микрофоны классифицируются по признаку преобразования акустических колебаний в электрические и подразделяются на **электродинамические, электромагнитные, электростатические (конденсаторные и электретные), угольные и пьезоэлектрические**.

Микрофоны характеризуются следующими параметрами:

Чувствительность микрофона - это отношение напряжения на выходе микрофона к воздействующему на него звуковому давлению при заданной частоте (как правило 1000 Гц), выраженное в милливольтах на паскаль (мВ/Па). Чем больше это значение, тем выше чувствительность микрофона.

Номинальный диапазон рабочих частот - диапазон частот, в котором микрофон воспринимает акустические колебания и в котором нормируются его параметры.

Неравномерность частотной характеристики - разность между максимальным и минимальным уровнем чувствительности микрофона в номинальном диапазоне частот.

Модуль полного электрического сопротивления - нормированное значение выходного или внутреннего электрического сопротивления на частоте 1 кГц.

Характеристика направленности - зависимость чувствительности микрофона (в свободном поле на определённой частоте) от угла между осью микрофона и направлением на источник звука.

Уровень собственного шума микрофона - выраженное в децибелах отношение эффективного значения напряжения, обусловленного флуктуациями давления в окружающей среде и тепловыми шумами различных сопротивлений в электрической части микрофона, к напряжению, развиваемому микрофоном на нагрузке при давлении 1 Па при воздействии на микрофон полезного сигнала с эффективным давлением 0,1 Па.

В телефонных аппаратах, в основном, применяются электродинамические, электретные и угольные микрофоны. Но, как правило, в 95% кнопочных ТА применяются электретные микрофоны, которые имеют повышенные электроакустические и технические характеристики:

- широкий частотный диапазон;
- малую неравномерность частотной характеристики;
- низкие нелинейные и переходные искажения;
- высокую чувствительность;
- низкий уровень собственных шумов.

На рис. 3.60 приведена схема, объясняющая принцип работы конденсаторного микрофона. Выполненные из электропроводного материала мембрана (1) и электрод (2) разделены изолирующим кольцом (3) и представляют собой конденсатор. Жёстко натянутая мембрана под воздействием звукового давления совершают колебательные движения относительно неподвижного электрода. Конденсатор включен в электрическую цепь последовательно с источником напряжения постоянного тока GB и активным нагрузочным сопротивлением R. При колебаниях мембранны ёмкость конденсатора меняется с частотой воздействующего на мембрану звукового давления. В электрической цепи появляется переменный ток той же частоты и на нагрузочном сопротивлении возникает переменное напряжение, являющееся выходным сигналом микрофона.

Электретные микрофоны по принципу работы являются теми же конденсаторными, но постоянное напряжение в них обеспечивается зарядом электрета, тонким слоем нанесённого на мембрану и сохраняющим этот заряд продолжительное время (свыше 30 лет).

Поскольку электростатические микрофоны обладают высоким выходным сопротивлением, то для его уменьшения, как правило, в корпус микрофона встраивают

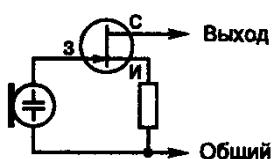


Рис. 3.63. Внутренняя схема электретного микрофона МКЭ-389-1.

истоковый повторитель на полевом n-канальном транзисторе с n-p переходом. Это позволяет снизить выходное сопротивление до величины не более $3 \div 4$ кОм и уменьшить потери сигнала при подключении к входу усилителя сигнала микрофона. На рис. 3.61 приведена внутренняя схема

электретного микрофона с тремя выводами МКЭ-3.

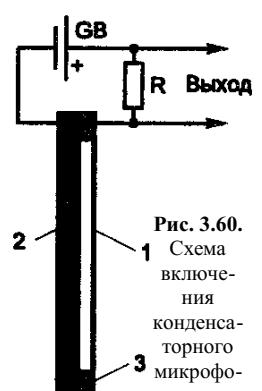


Рис. 3.60. Схема включения конденсаторного микрофона.


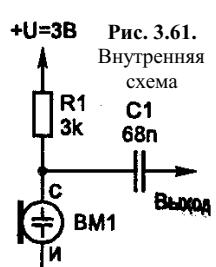


Рис. 3.61. Внутренняя схема

C1
68п

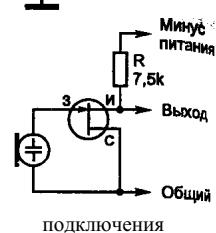

подключения электретных микрофонов с двумя выводами.

У электретных микрофонов с двумя выводами выход микрофона выполнен по схеме усилителя с открытым стоком.

На рис. 3.63 приведена внутренняя схема электретного микрофона с двумя выводами МКЭ-389-1. Схема подключения такого микрофона приведена на рис. 3.62. По этой схеме можно подключать практически все электретные микрофоны с двумя выводами, и отечественные и импортные. На рис. 3.66 приведены размеры и назначение выводов электретных микрофонов. В табл. 3.15 приведены их технические характеристики.

Табл. 3.15. Технические характеристики электретных микрофонов.

Микрофон	Чувствительность, мВ/Па, не менее	Номинальный диапазон рабочих частот, Гц	Уровень собственного шума, дБ, не более	Напряжение питания, В
M1-A2 "Сосна"	5÷15	150÷7000	28	-1,2±0,12
M1-B2 "Сосна"	10÷20	150÷7000	28	-1,2±0,12
M7 "Сосна"	> 5	150÷7000	26	-1,2±0,12
МЭК-1А	6÷20	300÷4000	30	2,3÷4,7
МЭК-1Б	6÷20	300÷4000	30	2,3÷4,7
МКЭ-3	4÷20	50÷15000	30	-4,5±1,5
МКЭ-84	6÷20	300÷3400	30	1,3÷4,5
МКЭ-377-1А	6÷12	150÷15000	33	2,3÷6,0
МКЭ-377-1Б	10÷20	150÷15000	33	2,3÷6,0
МКЭ-377-1В	18÷36	150÷15000	33	2,3÷6,0
МКЭ-378А	6÷12	30÷18000	33	2,3÷6,0
МКЭ-378Б	10÷20	30÷18000	33	2,3÷6,0
МКЭ-389-1	6÷12	300÷4000	33	2,0÷6,0
МКЭ-332А	3÷5	60÷12500	30	2,0÷9,0
МКЭ-332Б	6÷12	50÷12500	30	2,0÷9,0
МКЭ-332В	12÷24	50÷12500	30	2,0÷9,0
МКЭ-332Г	24÷48	50÷12500	30	2,0÷9,0
МКЭ-333А	3÷5	50÷12500	30	2,0÷9,0
МКЭ-333Б	6÷12	50÷12500	30	2,0÷9,0
МКЭ-333В	12÷24	50÷12500	30	2,0÷9,0
МКЭ-333Г	24÷48	50÷12500	30	2,0÷9,0

Ток потребления микрофона МЭК-1 не более 0,2 мА, МКЭ-377-1 и МКЭ-378 не более 0,35 мА. Потребляемый ток микрофонов М1-А2, М1-Б2 и М-7 не более 70 мкА.

Отличие микрофона МКЭ-332 от МКЭ-333 в том, что МКЭ-332 односторонненаправленный, а МКЭ-333 ненаправленный.

Коэффициент гармоник на частоте 1000 Гц при звуковом давлении 3 Па для микрофонов МКЭ-377-1 и МКЭ-389-1 не более 4 %, МКЭ-378 не более 1 %.

Неравномерность частотной характеристики чувствительности в номинальном диапазоне частот для микрофона МКЭ-3 не более 12 дБ, а для М1-А2, М1-Б2, МЭК-1 и МКЭ-389-1 не более ±2 дБ.

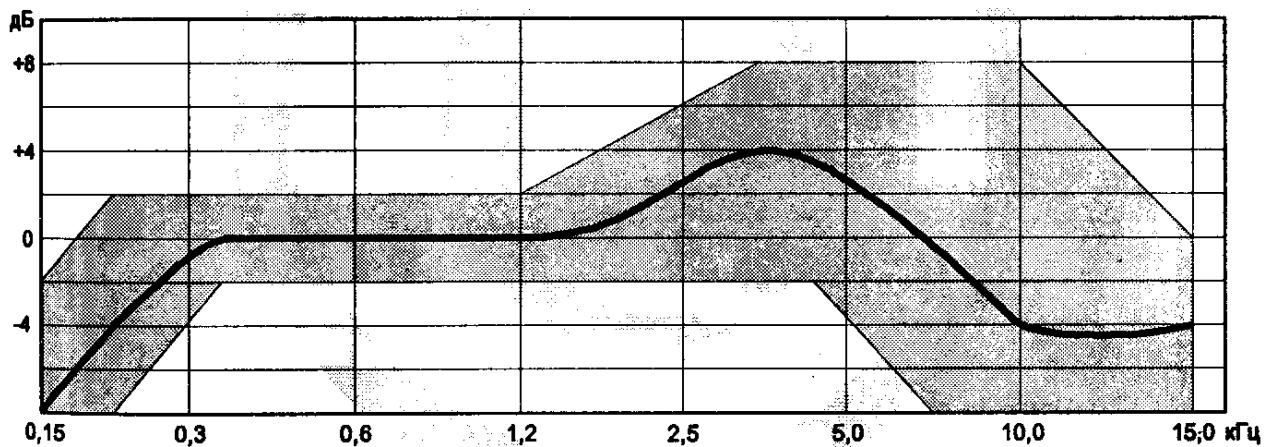


Рис. 3.64. Допусковая область частотной характеристики микрофона МКЭ-377-1.



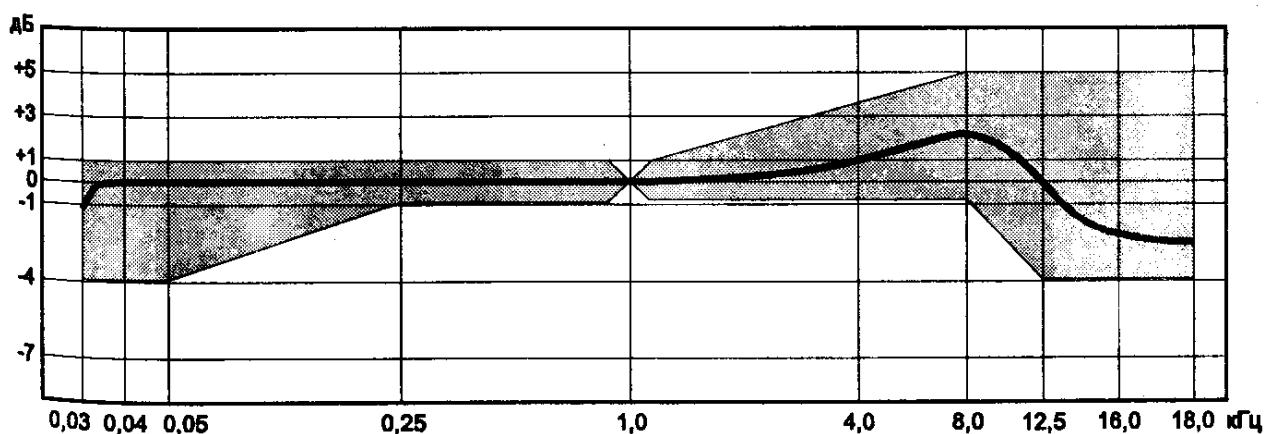
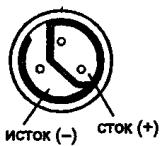
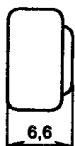




Рис. 3.65. Допусковая область частотной характеристики микрофона МКЭ-378.

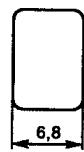


А)
МКЭ-332
МКЭ-333

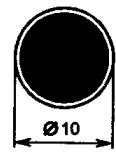



Б)
34J9Е

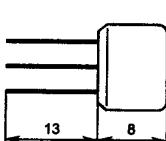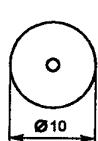

В)
МЭК-1


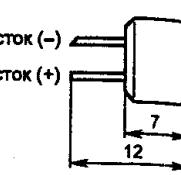


Г)
МКЭ-389-1

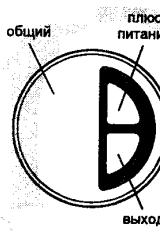
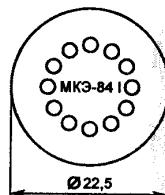


Д)
МКЭ-84

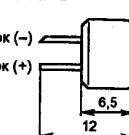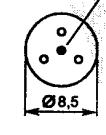Цветная точка -
маркировка группы:
красная - А
синяя - Б
зелёная - В




Е)
МКЭ-377-1
МКЭ-378

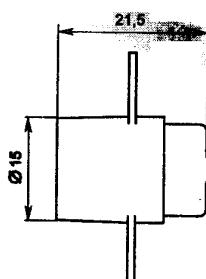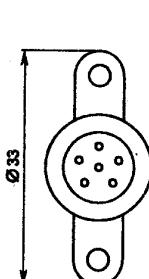

минус
питания (красный, коричневый)
выход (белый, жёлтый, оранжевый)
общий (синий, чёрный, зелёный)

З)
МКЭ-3

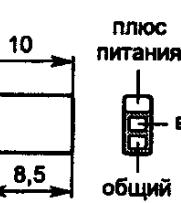

Ж)
M-A2
M1-B2

4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ТЕЛЕФОННЫХ АППАРАТОВ

Ассортимент выпускаемых телефонных аппаратов очень большой. Их производят фирмы во многих странах мира и, чтобы представить аппараты во всём их многообразии потребовалось бы многотомное издание. Поэтому автор вынужден был ограничиться электрическими принципиальными схемами лишь отдельных моделей телефонных аппаратов и телефонов-трубок различного класса сложности как зарубежного, так и отечественного производства, схемотехника которых является типовой для многих аппаратов данного класса. В качестве примера приведена также схема ТА с дисковым номеронабирателем. Автор надеется, что данный раздел поможет читателю лучше ориентироваться в схемотехнике различных ТА.

VEF TA-D

Электрическая принципиальная схема телефонного аппарата "VEF TA-D" (ГА-11432) с дисковым номеронабирателем представлена на рис. 4.1. Разговорный узел аппарата выполнен по противоместной схеме мостового типа с трансформатором T1 и балансным контуром, состоящим из резисторов R1, R2 и конденсатора C4. Параллельно телефонному капсию BF1 включен амплитудный ограничитель избыточного уровня напряжения, состоящий из диодов VD8 и VD9. При уложенной на рычаг микротелефонной трубке разговорный узел закорачивается герконом S3 (КЭМ-ЗА). Набор номера осуществляется импульсными контактами 3-4 номеронабирателя 85. Контакты 1-2 во время набора замыкают разговорный узел накоротко для исключения щелчков в трубке телефона. Резистор R3 и конденсатор C5 представляют собой искрогасящую цепь во время набора номера.

В корпусе микротелефонной трубки размещаются микрофонный (МК-16-М) и телефонный (ТК-67-НТ) капсию и постоянный магнит для управления герконом. Коммутация схемы обеспечивается герконом, срабатывающим при снятии микротелефонной трубки с аппарата.

При нажатии кнопки SI ("S") происходит закорачивание микрофона, а при нажатии кнопки 82 ("отбой") - линия обрывается.

Вызывное устройство представляет собой тональный генератор с тремя переключающимися частотами. Напряжение вызывного сигнала АТС частотой 25 Гц через блокировочный для постоянного тока конденсатор С3 поступает на диодный мост VD3÷VD6. Здесь напряжение выпрямляется и фильтруется конденсатором С5. Выпрямленное напряжение стабилизируется параметрическим стабилизатором на резисторе R6, стабилитроне VD11 и конденсаторе С7. Это напряжение величиной порядка 8 В используется для питания схемы вызывного устройства.

Тональный генератор собрав по схеме мультивибратора на транзисторах разной проводимости VT2 и VT3. Изменение частоты достигается переключением резисторов R15, R19 и R20 в цепи эмиттера транзистора VT2. Переключение производится подачей логического "0" с выходов мультивибратора, собранного на элементах DD1.2÷DD1.4 на диоды VD15÷VD17.

Пороговое устройство выполнено на диодах VD1, VD2, стабилитронах VD7, VD12, резисторах R9, R13, конденсаторе С9 и логическом элементе DD1.1. Оно предназначено для ограничения послезвучания ВУ. После окончания посылки вызова на выходе логического элемента DD1.1 появляется логическая 1. Через диоды VD13, VD14 она подаётся в цепь базы транзистора VT3 и цепи эмиттеров транзисторов VT2, VT3 и срывает генерацию тонального генератора.

С коллектора транзистора VT3 сигнал тонального генератора подаётся на транзистор VT1. Здесь происходит его усиление по мощности. Для регулировки уровня громкости вызывного сигнала в коллектор транзистора VT1 последовательно с высокоомным электроакустическим преобразователем BF1 включен "временный" резистор R8.

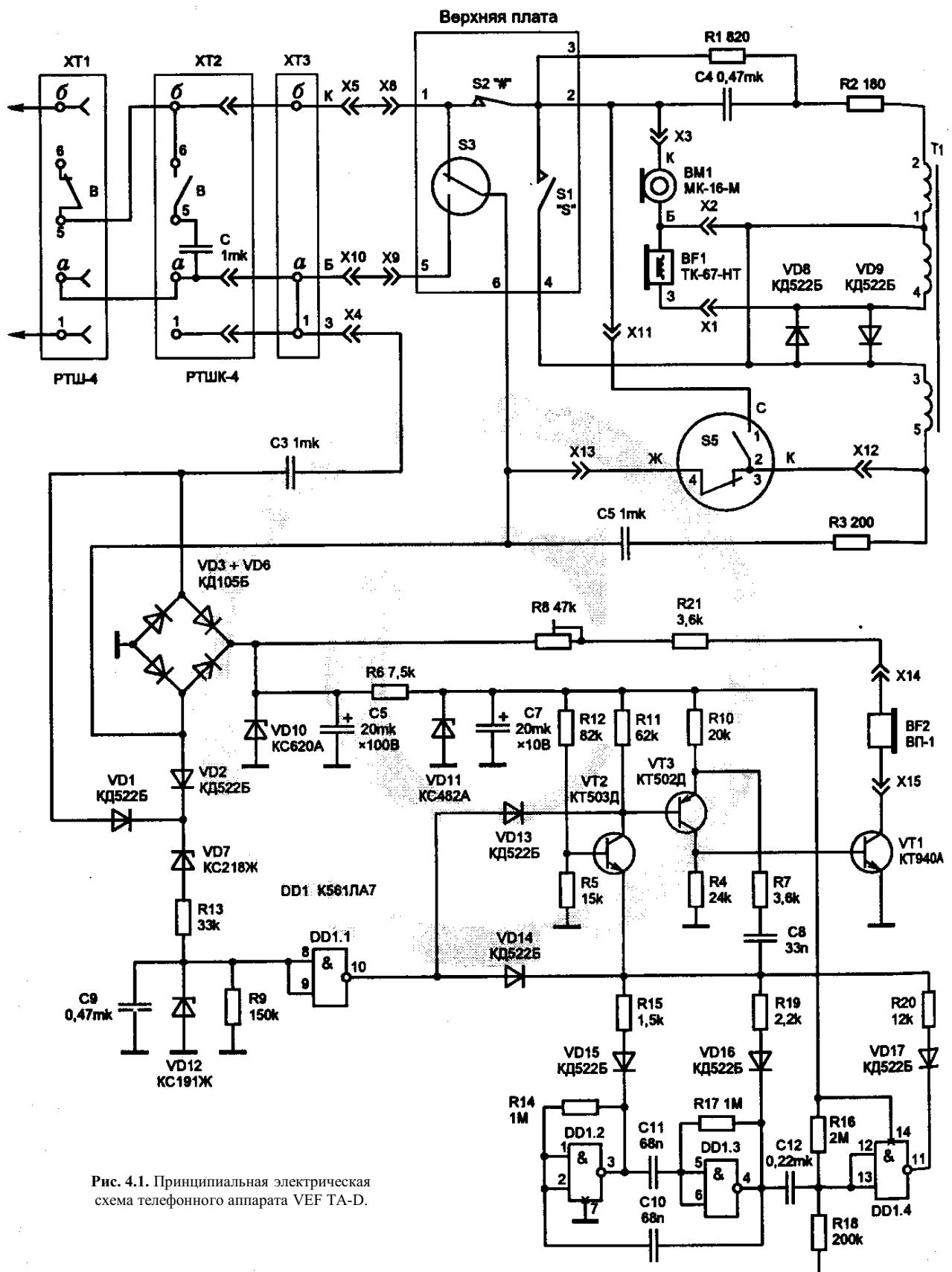


Рис. 4.1. Принципиальная электрическая схема телефонного аппарата VEF TA-D.

VEF TA-12

Телефонный аппарат VEF TA-12 (ТА 11434) имеет кнопочный номеронабиратель. Аппарат обеспечивает выполнение следующих функций:

- набор номера любой значности; неоднократный повтор последнего набранного номера значностью не более 20 цифр нажатием кнопок "#" ("отбой") и "*" ("повтор");
- прерывание набора номера на любом этапе набора и повторный набор номера;
- хранение информации последнего набранного номера при уложенной на аппарат микротелефонной трубке и возможность последующего набора нажатием кнопки "повтор" (хранение не ограничено во времени при наличии питания АТС и не более одного часа после отключения питания АТС);
- выключение микрофона во время разговора нажатием кнопки "S";
- регулировку уровня громкости вызывного акустического сигнала;
- включение аппаратов по схеме "директор - секретарь", спаренное включение через блокиратор или приставку с диодным разделением цепей.

Принципиальная схема аппарата представлена на рис. 4.2. Она включает в себя следующие функциональные узлы: разговорную схему, выполненную на трансформаторе T1 (плата *ИВ*), с подключенными к ней микрофонами BM1 и телефоном BF1; электронный номеронабиратель, выполненный на базе ИС DD3 типа K145ИК8П с блоком кнопок B2÷B4 (плата ПК); сильно - и слаботочные блоки питания; ВУ на элементах VT1÷VT3, DD1 (плата ПЭ); контакты рычажного переключателя на герконах S1 и S2; безобрывные розетки XI, X2 с вилкой X3.

Разговорный узел выполнен по противоместной схеме мостового типа на дифференциальном трансформаторе T1 с балансным контуром и диодным ограничителем VD1, VD2 избыточного напряжения на телефонном капсиюле BF1.

К абонентской линии разговорная схема подключается через диодный мост VD1÷VD4, преобразователь на транзисторах VT1, VT2 и разговорный электронный ключ на транзисторах VT4, VT6. Электронный номеронабиратель состоит из микросхем DD2 и DD3, импульсного и разговорного ключей, выполненных на составных транзисторах VT4÷VT7. Управление номеронабирателем производится кнопками B2÷B4. Электронный номеронабиратель работает следующим образом. При снятии микротелефонной трубки с аппарата срабатывают герконы S1 и S2. Геркон 81 обрывает Цепь ВУ, а 82 переключает схему в состояние "разговор - посылка вызова". К абонентской линии подключается сильноточный импульсный блок питания на транзисторах VT1, VT2, конденсаторах C3, C4, резисторах R1 R2 и трансформаторе T1, выполненный по схеме высокочастотного двухтактного мультивибратора с частотой преобразования 200 кГц. Преобразованное напряжение выпрямляется мостом VD9, фильтруется конденсаторами C6, C7 и стабилизируется стабилитроном VD10 до 9 В.

При подключении блока питания к линии происходит начальная установка элементов схемы номеронабирателя посредством подачи напряжения логического "0" на вход 2 и логической "1" на вход 3 микросхемы DD3. На выходе 6 UD3 формируется напряжение логического "0", которое после инверсии элементом DD2.3 поступает на вход разговорного ключа VT4, VT6, открывая его. Абонентский шлейф замыкается по цепи: линия АТС (разъем X7), перемычка 6-6 (между платами ПЭ и ПК), геркон S1, диодный мост VD1÷VD4, трансформатор T1 (обмотки 1-2, 2-3), один из открытых транзисторов VT1, VT2, перемычка 2-2, Разговорная схема (R1, R2, C1, T1, BM1, BF1, VD1, VD2), вывод 5 обмотки трансформатора T1, перемычка 4-4 на открытый транзистор VT6 разговорного ключа, диодный мост VD1÷VD4, перемычка 3-3, линия АТС (разъем X6).

При нажатии на цифровые кнопки номеронабирателя на соответствующих выводах (1÷0) микросхемы DD3 устанавливается напряжение логического "0".

В результате запускается встроенный в микросхему внутренний тактовый генератор с частотой 12,8 кГц. Его времязадающая цепь образована элементами R20, R21, C8. Происходит запись введенной кнопками информации в оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) микросхемы.

В результате запускается встроенный в микросхему внутренний тактовый генератор с частотой 12,8 кГц. Его времязадающая цепь образована элементами R2Q R21, C8. Происходит запись введенной кнопками информации в оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) микросхемы.

В результате преобразования введенной информации на выводе 19 микросхемы DD3 (выход ИК) формируются импульсные последовательности набираемых номеров со стандартными временными характеристиками. Их сигналы управляют работой импульсного электронного ключа на транзисторах VT5, VT7 включенного через устройство питания в абонентский шлейф АТС. Одновременно на выводе 5 микросхемы DD3 (выход РК) на все время действия импульсной серии формируется напряжение логической "1". Через инвертор DD2.3 напряжение логического "0" поступает на вход разговорного ключа и закрывает его. Таким образом, разговорная схема отключается от абонентской линии.

Повтор последнего набранного номера производится последовательным нажатием кнопок B4 "#" и B2 "*". При нажатии кнопки B4 "#" на вход 3 микросхемы DD3 подается напряжение логического "0", вследствие чего на ее выводе 5 (РК) формируется напряжение логической "1", которое закрывает разговорный ключ VT4, VT6. Цепь питания разговорной схемы обрывается и абонентская линия размыкается, обеспечивая отбой АТС. При нажатой кнопке B2 "*" на вход 7 микросхемы DD3 подается напряжение логического "0". При этом на ее выводе 19 (ИК) формируются серии импульсов набранного перед этим и записанного в ОЗУ номера.

Хранение информации о набранном номере обеспечивается ОЗУ микросхемы DD3 с помощью устройства, выполненного на микросхеме DD1.

Питание микросхем в режиме хранения информации последнего набранного номера при уложенной микротелефонной трубке обеспечивает слаботочный узел питания <300 мА. Он представляет собой источник тока, собранный на элементах VT3, VD6-VD8.

ВУ преобразует высоковольтный вызывной сигнал АТС частотой 25 Гц и напряжением 80÷90 В в низковольтный звуковой сигнал, определенной частотно - временной структуры, воспроизводимый электроакустическим преобразователем BF2.

ВУ работает следующим образом. Напряжение вызывного сигнала АТС, поступающее на аппарат с помощью элементов VD3÷VD6, VD7, C5 и параметрического стабилизатора напряжения VD11, R7, C6 преобразуется в постоянное напряжение 9 В, используемое для питания генератора вызывного сигнала' на элементах VT1÷VT3, DD1. Звуковой сигнал вырабатывается мультивибратором на транзисторах VT1÷VT2, усиливается каскадом на транзисторе VT3 и подается на BF2.

Формирование частотно - временной структуры сигнала (последовательности трех сигналов разной частоты) обеспечивается устройством на элементах DD1.2÷DD1.4. Логический элемент DD1.1 является пороговым устройством, обеспечивающим необходимую скорость спадания уровня сигнала по окончании каждой посылки вызывного сигнала АТС. Уровень громкости вызывного сигнала регулируется переменным резистором R20. Коммутация цепей ВУ производится герконом 81.

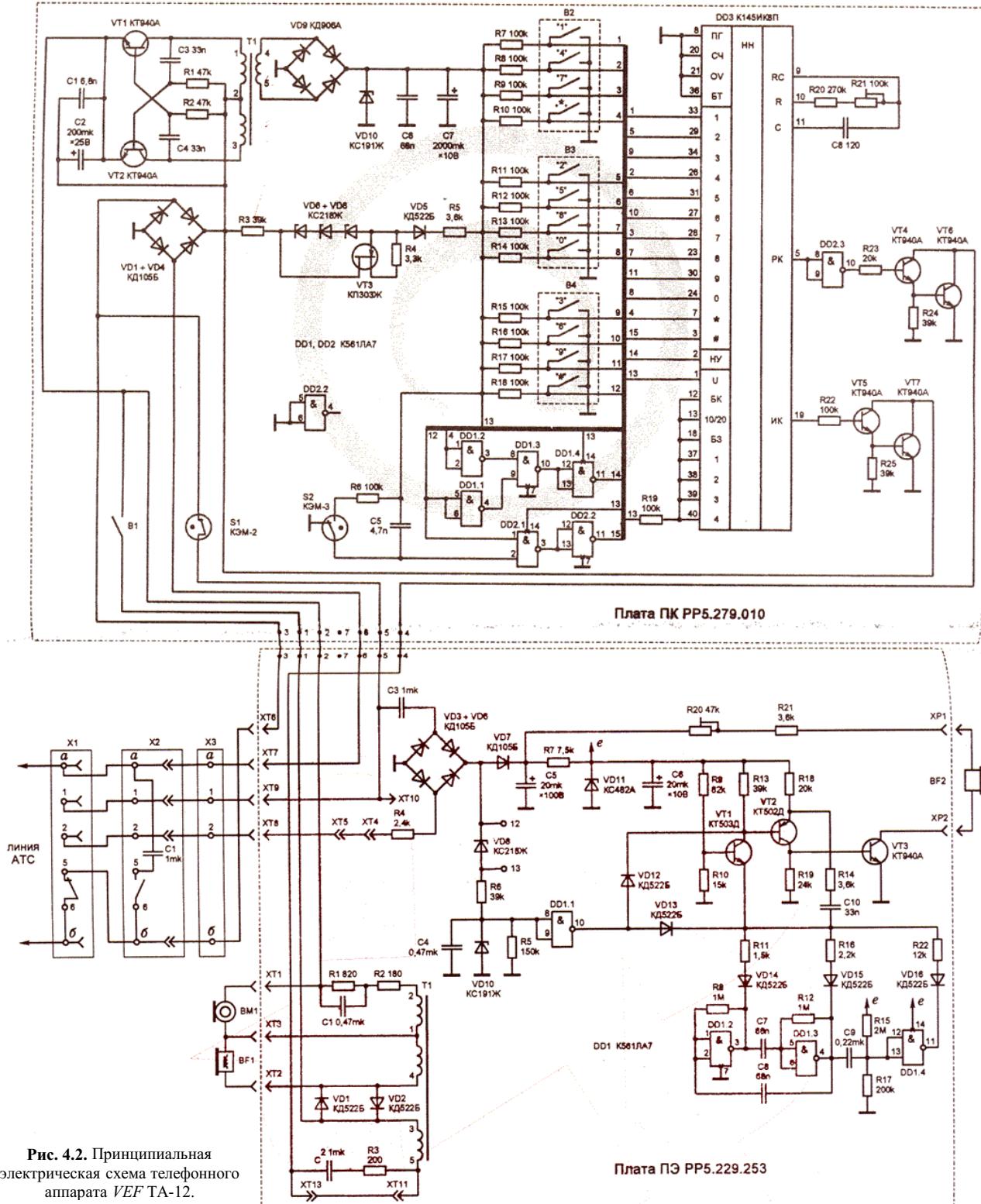


Рис. 4.2. Принципиальная электрическая схема телефонного аппарата VEF TA-12.

VEF TA-32

Телефонный аппарат VEF TA-32 (ТА-11430 ИН) с клавищным набором номера и автоматическим набором до 32 программируемых абонентских номеров, предназначен для работы в абонентской линии АТС с импульсным набором номера. Обеспечивает набор номера любой значности с клавиатуры и неоднократный набор последнего набранного номера значностью до 20 цифр.

Принципиальная схема ТА приведена на рис. 4.3. Аппарат состоит из следующих основных узлов: разговорной схемы на трансформаторе T2 с микрофоном BM1 и телефоном BF2; номеронабирателя на ИС DD1 с контактами кнопок B1÷B12; программируемого ЗУ на микросхемах DD2÷DD6, DD8÷DD10 с контактами кнопок B13÷B30; устройства питания номеронабирателя и ЗУ, включающего в себя преобразователь постоянного напряжения на транзисторах VT7, VT8 и источник тока на транзисторе VT6; тонального вызывного устройства на ИС DD7, транзисторах VT1÷VT3 и вызывном приборе BF1; контактов рычажного переключателя на герконах S1, S2.


Номеронабиратель построен на базе микросхемы DD1 K145ИК8П (см. VEF TA-12). Программируемое ЗУ построено на базе специализированной микросхемы управления DD2 типа K145ИК11П и микросхем ЗУ DD3÷DD6 типа K561РУ2А. В процессе записи номера в ЗУ должна быть постоянно нажата кнопка B31, обеспечивающая подачу на вход 8 DD2 и входы 15 DD3÷DD6 напряжения логической "1" для установки режима записи. При этом с выхода 9 DD2 на вход 18 DD1 подается напряжение логического "0", блокирующее запись информации программируемого номера в ОЗУ ИС DD1 и исключающее передачу номера в линию в процессе его записи.

Выбор адреса программируемого номера происходит следующим образом: При замыкании контакта B13 (B14) и замыкании контактов B15÷B30 одной из именных кнопок происходит соединение одного из выходов 20÷27 ИС DD2 с ее входами 1, 2 (3, 4) через схему выбора адреса на элементах DD8.3, DD8.4, DD9.1, DD9.3 (DD8.3, DD8.4, DD9.2, DD9.4). В результате на выходах 28÷35 DD2 формируется код адреса ячейки памяти.

При нажатии на одну из кнопок B1÷B10 на выходах 22, 25, 32, 35 DD1 формируется параллельный двоичный код, поступающий на входы 36, 37, 38, 40 DD2 и далее на выходы 10÷13 DD2 и входы 12 DD3÷DD6, где фиксируется в ячейках памяти. Одновременно с кодом номера на входы 16 DD3÷DD6 поступают тактовые импульсы выбора кристалла с выхода 14 DD2. Синхронно с этим осуществляется стирание ранее записанного по этому адресу абонентского номера.

Считывание кода запрограммированного номера с выхода 13 DD3÷DD6 происходит при поступлении тактовых импульсов с выхода 14 DD2. Считанная информация записывается в ОЗУ ИС DD1 по ее входам 37÷40, в результате чего на выходе 19 DD1 формируются серии импульсов, соответствующие набранному номеру.

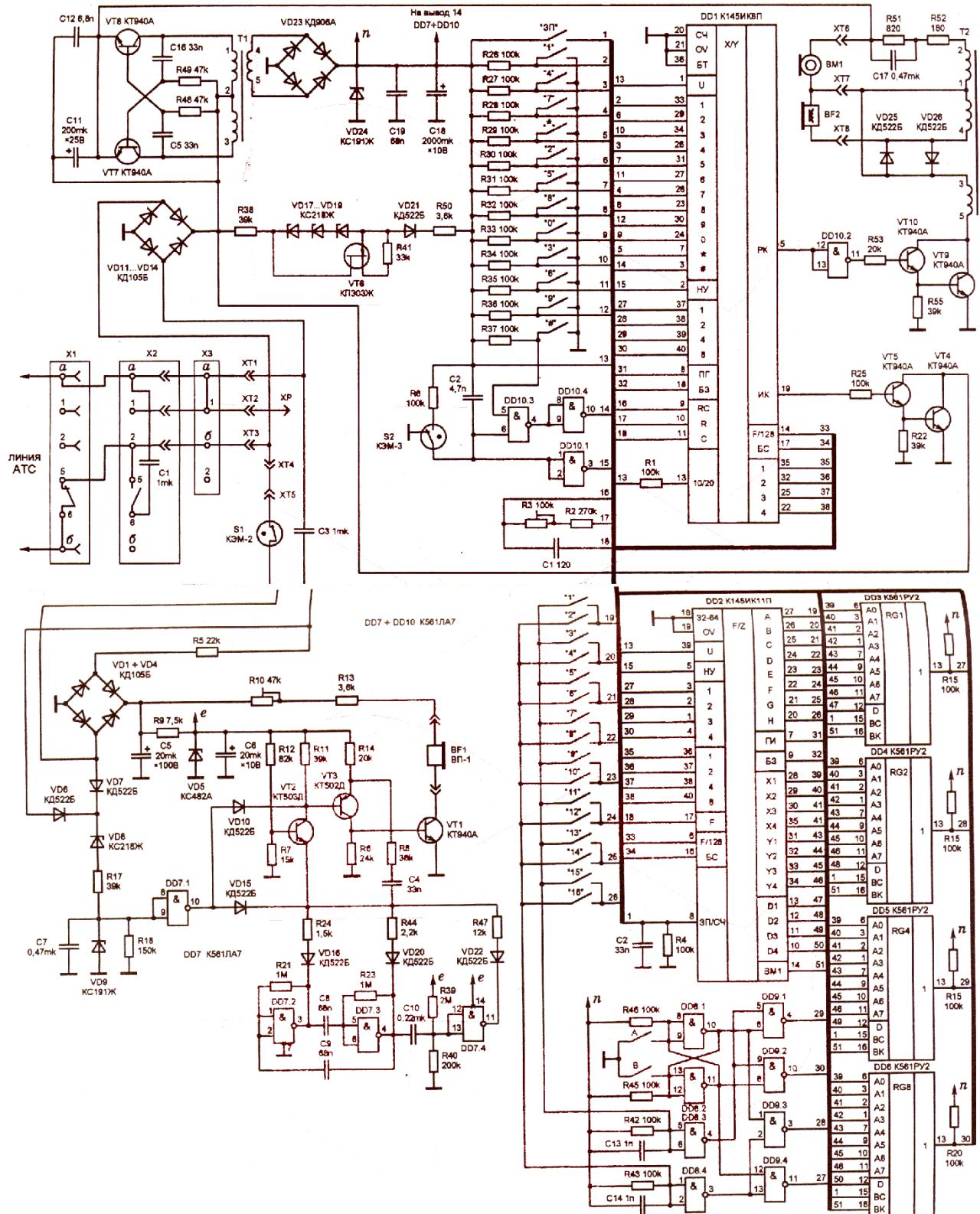Питание схем ЗУ и номеронабирателя в режиме хранения записанной в ОЗУ и ЗУ информации при уложенном на рычаг трубке осуществляется источником тока 300 мА на транзисторе VT6.



VEF Rita-201, Gunta-202, Inta-203.

Телефонные аппараты VEF Rita-201, Gunta-202 и Inta-203 обеспечивают выполнение следующих функций:

- набор номера любой значности;
- неоднократный повтор последнего набранного номера значностью не более 22 цифр нажатием кнопки "*" ("повтор") после отбоя соединения нажатием кнопки "#" ("отбой") или рычажного переключателя;
- прерывание набора номера на любом этапе набора и повторный набор номера заново;
- хранение информации последнего набранного номера в течение неограниченного времени при уложенной на аппарат микротелефонной трубке и наличии питания в абонентской линии АТС;
- возможность прослушивания акустических сигналов АТС во время межсерийных пауз при наборе номера;
- возможность введения программируемой паузы увеличенной длительности между любыми двумя соседними цифрами номера;
- регулирование уровня громкости вызываемого акустического сигнала;
- включение аппаратов по схеме "директор - секретарь" и спаренное включение через приставки с диодным разделением цепей (без сохранения информации последнего набранного номера и возможности последующего набора нажатием кнопки "повтор").

Принципиальная электрическая схема телефонных аппаратов приведена на рис. 4.4. Аппарат состоит из следующих функциональных узлов:

- вызываемого устройства на ИС KP1008BЖ4 (D4);
- электронного номеронабирателя на базе ИС KP1008BЖ1 (D2) с контактами кнопок клавиатуры;
- узла питания ИС ЭНН, состоящего из стабилитрона VD7, конденсатора фильтра C9 и стабилизатора тока VT2;
- импульсного ключа на токовых ключах KP1014KT1B (D2, D3);
- разговорного ключа на токовом ключе KP1014KT1B (D5);
- разговорного узла на транзисторах VT1, VT3, VT4;
- контактов рычажного переключателя 31 и розетки ХТ.

При уложенной на рычаг телефонного аппарата трубке контактная группа S1 находится в исходном по схеме положении. К линии АТС через контакт S1.1 подключено вызываемое устройство. Через резистор R6 подаётся напряжение на узел питания ИС ЭНН для поддержания напряжения на входе питания ОЗУ ИС ЭНН (вывод 3) и обеспечения повтора Последнего набранного номера. Разговорный ключ заперт напряжением логического "О" на управляющем входе токового ключа D5 (выводы 1 и 8).

Токовые ключи D2 и D3 и диоды VD4, VD5 представляют собой диодный мост, поскольку при подаче на исток (выводы 4 и 5) токового ключа KP1014KT1B отрицательного по отношению к стоку (выводы 2, 3, 6 и 7) напряжения, ключ ведёт себя как диод.

При снятии трубки с рычага аппарата вызываемое устройство отключается контактом 81.1 и на разговорную схему с выхода моста подаётся положительное напряжение линии АТС. На вывод питания ИС ЭНН (U1) через контакт S1.2 рычажного переключателя подаётся напряжение 3 В со схемы питания. Диод VD6 исключает разряд конденсатора фильтра C9 через внешние цепи. Напряжение заряженного конденсатора поддерживает питание микросхемы номеронабирателя во время набора номера. Ток стабилизатора тока VT2 задаётся резистором R13.

На выходе NSI D1 (вывод 12) остаётся напряжение логического "О", а на выходе NSA (вывод 18) появляется "высокий" уровень, который открывает разговорный ключ на D5, и к линии подключается разговорный узел. Разговорный узел соответствует приведённому на рис. 3. 37 раздела 3.5.

При нажатии на одну из кнопок клавиатуры на выходе NSA D1 появляется "низкий" уровень, который закрывает разговорный ключ D5 и отключает разговорный узел. Одновременно на управляющие входы токовых ключей D2, D' с выхода NSI D1 поступают импульсы набора, "низкий" уровень которых размыкает линию на время 60 мс, а "высокий" замыкает линию накоротко на время 40 мс. Количество импульсов соответствует нажатой цифре на клавиатуре номеронабирателя. Напряжение "высокого" уровня на выходе NSA появляется только во время посылок импульсов набора. Во время межсерийной паузы на выходе NSA присутствует "высокий" уровень, что позволяет прослушивать линию в паузе между сериями импульсов набора. Если произойдёт сбой во время набора номера, то набор можно повторить сразу, не дожидаясь его окончания.

Стабилитрон VD9 защищает разговорный узел от выбросов напряжения во время коммутации разговорного ключа. Диод VD10 повышает напряжение питания усилителя приема на 0,6 В относительно общей точки. Переменным резистором R16 можно регулировать усиление микрофонного усилителя, а резистором R18 - глубину подавления местного эффекта.

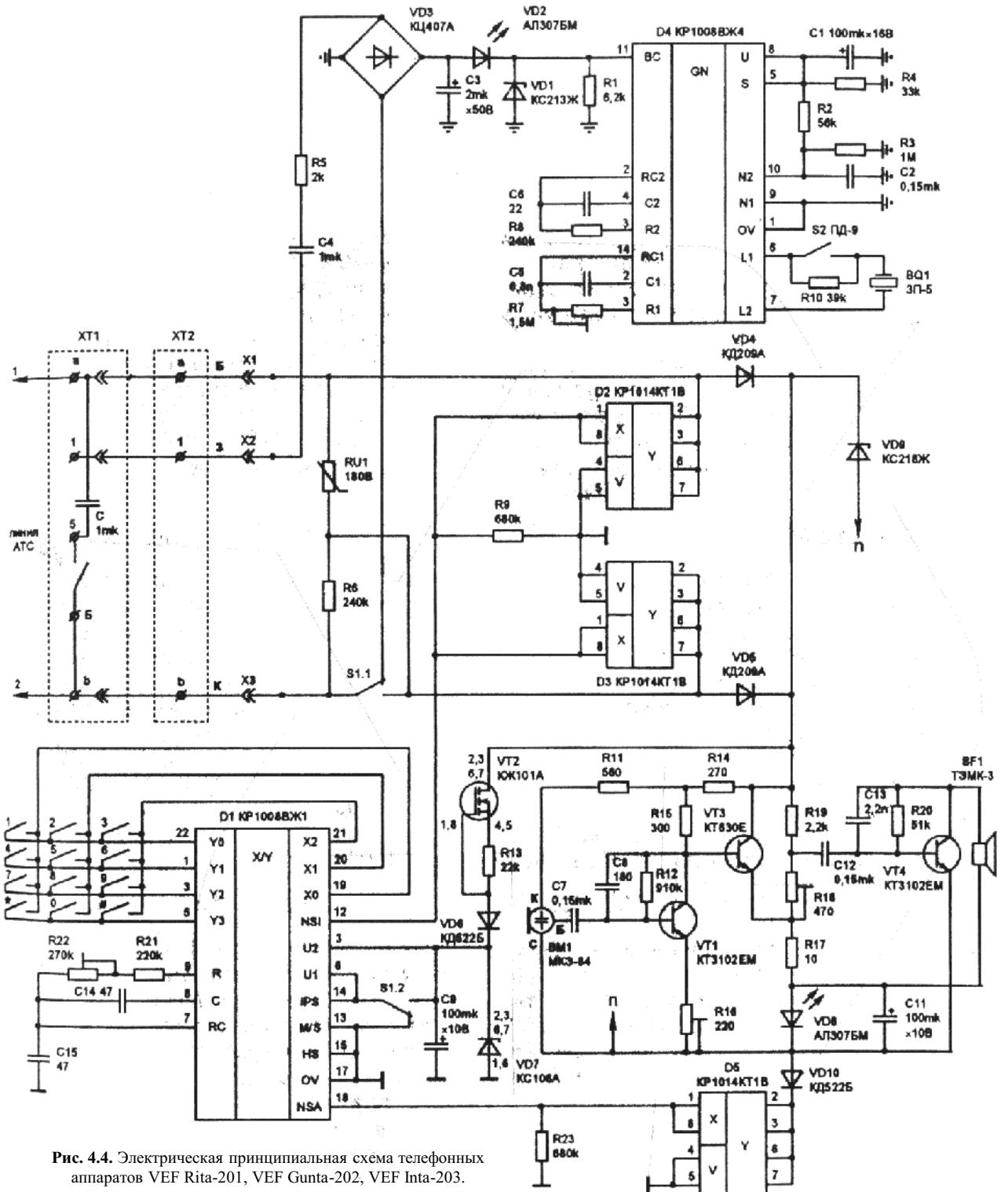


Рис. 4.4. Электрическая принципиальная схема телефонных аппаратов VEF Rita-201, VEF Gunta-202, VEF Inta-203.

ТЕЛТА-201, ТЕЛТА-204.

Телефонные аппараты ТЕЛТА-201 и ТЕЛТА-204 также обеспечивают выполнение тех же функций, что и аппараты VEF Rita-201, Gunta-202, Inta-203. Электрическая принципиальная схема аппаратов приведена на рис. 4.5. Отличия состоят в построении вызывного устройства, которое выполнено на ИС KP1064ПП1, и разговорного узла. Работа вызывного устройства на ИС KP1064ПП1 подробно рассмотрена в разделе 3.1.

В качестве микрофона применяется электродинамический капсюль ЦЦК-1, который подключен к базам транзисторов VT2 и VT3. С коллектора транзистора VT3 усиленный по напряжению сигнал микрофона поступает на вход эмиттерного повторителя, выполненного на транзисторах VT4 и VT5, соединенных по схеме Дарлингтона. Сигналы на эмиттерах транзисторов VT2 и VT8 находятся в противофазе, что обеспечивает дополнительное усиление на транзисторе VT3. Подстрочным резистором R16 можно регулировать усиление микрофонного усилителя. Усилитель приёма сигнала с линии выполнен на транзисторе VT6. Питание усилителя осуществляется напряжением с анода стабилитрона VD5, который включен как диод. Вместо стабилитрона в прямом включении может применяться светодиод. Усиление транзистора VT6 регулируется подстрочным резистором R25.

Балансный контур состоит из резисторов R21 - R23 и конденсатора C9. Стабилитрон VD4 предназначен для защиты микрофонного усилителя от перегрузок импульсным напряжением.

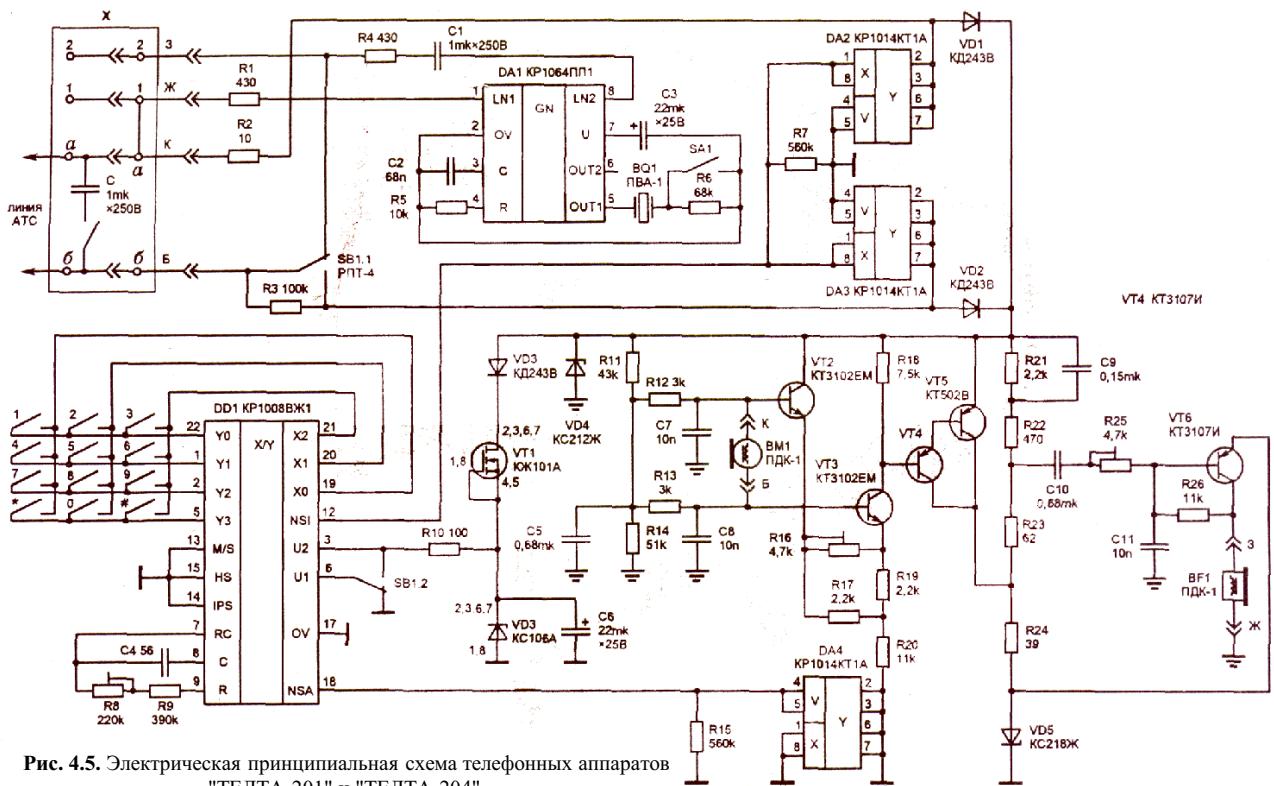


Рис. 4.5. Электрическая принципиальная схема телефонных аппаратов "ТЕЛТА-201" и "ТЕЛТА-204".

ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПАМЯТЬЮ

На рис. 4.6 приведена электрическая принципиальная схема телефонного аппарата с дополнительной памятью. Вызывное устройство выполнено на ИС КР1064ЛШ, работа которого подробно рассмотрена в разделе 3.1. При уложенном на рычаг трубке напряжение с линии АТС через микропереключатель SB1 и делитель напряжения на резисторах R3, R4 поступает на вход HS (вывод 6) микросхемы номеронабирателя DD1. "Высокий" уровень на этом входе запрещает работу ИС ЭНН и поддерживает питание ОЗУ микросхемы. Порядок работы с памятью ИС КР1008ВЖ5 описан в разделе 2.10. Узел питания ИС КР1008ВЖ5 выполнен на стабилизаторе тока VT1 и элементах R5, VD5, VB6, C4. Токовый ключ DA2 осуществляет коммутацию линии при наборе номера, а DA3 отключает разговорный узел на ИС КР1038ХП1А. Вместо ИС КР1038ХП1А, разговорный узел можно выполнить на ИС КР1038ХП1А или ЭКР1436УНХА1.

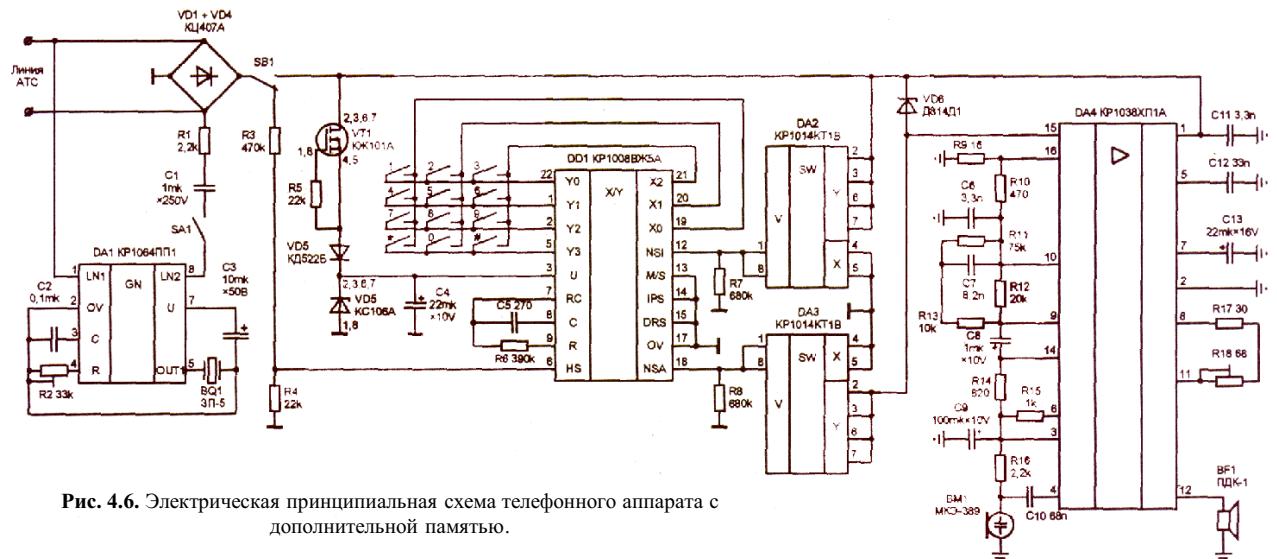


Рис. 4.6. Электрическая принципиальная схема телефонного аппарата с дополнительной памятью.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ТА

Схема, представленная на рис. 4.7 применяется в телефонах-трубках и практически не встречается в ТА настольного типа. Единственным достоинством этой схемы является простота. Все остальное, к сожалению, - недостатки. Транзисторы VT1, VT2 с резисторами R9, R10, R11 представляют собой схему импульсного ключа, работа которого была рассмотрена в разделе 3.4 (рис. 3.34). Транзистор VT1 в этой схеме дополнительно согласует выходной сигнал микрофона со входом транзистора VT3, который усиливает сигнал микрофона по току. Транзистор VT2 работает в ключевом режиме и никаких других функций не выполняет.

Из-за отсутствия усилителя принимаемого сигнала с линии слышимость в ТА, использующих такую схему, достаточна низкая. Устранить этот недостаток можно применив динамическую головку, но в этом случае ослабнет сигнал микрофона. Схема такого типа может использоваться только с теми ИС ЭНН, выход ИК которых выполнен с открытым стоком. Она отличается от других схем повышенным напряжением линии в разговорном режиме ($10\div15$ В).

Напряжение питания (порядка 3 В) электретного микрофона снимается с резистора R14. Конденсатор C5 в цепи динамической головки BF1 - разделительный.

На рис. 4.8 приведена схема, которая наиболее часто встречается в ТА настольного типа и телефон-трубка производства стран Юго-Восточной Азии. Схема применяется с различными микросхемами номеронабирателя (KS5805A, KS5851, UM9151-3 и т. п.). Функциональные узлы этой схемы подробно рассмотрены в соответствующих главах.

На рис. 4.9 приведена схема ТА с дополнительной памятью на 10 номеров. Порядок работы с дополнительной памятью описан в разделе 2.8. Работа ИК описана в разделе 3.4 (рис. 3.34). Разговорный узел выполнен по типу схемы, приведенной на рис. 3.36 раздела 3.5. Довольно часто в этой схеме применяется я разговорный узел, приведенный на рис. 3.38.

На рис. 4.10 представлена схема телефона "БЕЛОГРАДЧИК" производства Болгарии с дополнительной памятью на 10 номеров. Схема имеет хорошие характеристики разговорного узла. Стабилитрон VD5 - защитный. Диод VD9 в разговорном режиме блокирует импульсный ключ, поскольку в этом режиме на выходе NS1 (выход 9) ИС DD1 напряжение "высокого" уровня.

Во время набора номера разговорный узел отключается транзисторами разговорного ключа VT1, VT2. Катод диода VD9 при этом отключается от нулевого провода, разрешая работу импульсного ключа выполненного на транзисторах VT3, VT4.

Питание ИС обеспечивается диодами VD6÷VD8, VD12

На рис. 4.11 приведена схема ТА с режимом "HOLD".

Этот режим работает следующим образом. В разговорном режиме, когда трубка снята, транзисторы VT1, VT2 - заперты. При нажатии кнопки "HOLD" открывается транзистор VT1, который открывает транзистор VT2. Через открытый транзистор VT2, резистор R8, R12 и диод VD10 протекает ток и открывает транзистор VT3. Транзистор VT3 шунтирует микрофон BM1. Одновременно увеличивается ток через светодиод VD6, яркость свечения которого увеличивается.

Теперь если уложить трубку на аппарат, переключатель SB1 вернется в исходное созданное на схеме. При этом подключение к линии будет удерживаться по цепи: открытый транзистор VT2, резистор R8, диод VD11, светодиод VD16. В этом режиме можно перейти к параллельному телефону и продолжить разговор.

При снятии трубки на параллельном телефоне, последний подключается к линии, и являясь дополнительным сопротивлением, понижает напряжение линии. Так как напряжение на конденсаторе C2 в этот момент не изменилось, то больший потенциал на базе транзистора VT2 закрывает его и первый телефон отключается от линии.

На рис. 4.12 приведена схема ТА с частотным набором. По своему построению схема весьма сходна со схемой, приведённой на рис. 4.8 и отличается от неё лишь тем, что управление работой АТС осуществляется многочастотным кодом 2 из 8, а не посылками напряжения постоянного тока.

На рис. 4.13 представлена схема ТА, выполненного на базе микросхемы UM9151. Напряжение смещения на выходе импульсного ключа с открытым стоком (выход 9) подаётся с логического выхода разговорного ключа ИС (выход 13) через резистор R16. Такое включение ИК исключает непосредственное воздействие напряжения линии на выход ИК ИС, что снижает вероятность выхода микросхемы номеронабирателя из строя.

На рис. 4.14 приведена схема телефонного аппарата "GALAX" модели UP-722TP. Корпус ТА выполнен из прозрачной пластмассы. При поступлении сигнала индукторного вызова разноцветные неоновые лампочки LP1÷LP5 выполняют функцию световой индикации вызова. В разговорном режиме и во время набора номера светодиоды LED1 и LED2 осуществляют подсветку клавиатуры телефона.

В ТА, схема которого приведена на рис. 4.15, предусмотрена возможность работы как в импульсном (PULSE), так и в частотном (TONE) режимах. Порядок программирования ИС HM9112A рассмотрен в разделе 2.9. Разговорный узел ТА состоит из двух независимых узлов, один из которых обеспечивает работу с трубкой, другой - режим "HANDSFREE", т.е. работу со встроенными в корпус ТА микрофоном и динамической головкой, что дает возможность вести разговор по телефону не снимая трубки и иметь свободные руки.

В левом, по схеме, положении переключателя SW1.2 подключена телефонная трубка, в правом осуществляется режим "HANDSFREE".

Работа узлов схем, приведенных на рис. 4.15÷4.19, подробно описана в соответствующих разделах.

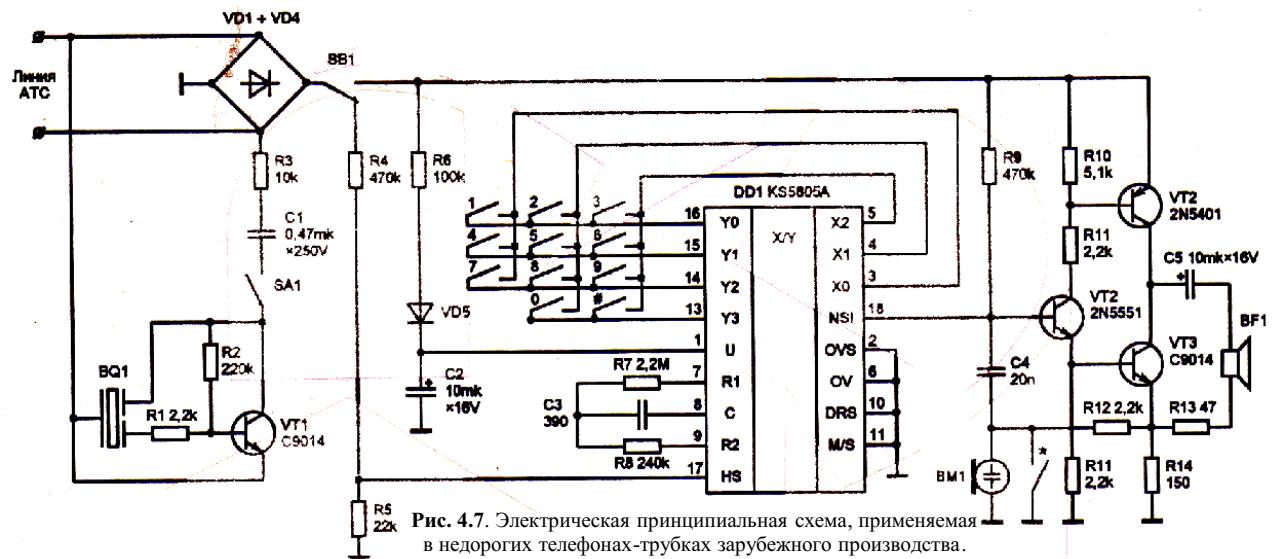


Рис. 4.7. Электрическая принципиальная схема, применяемая в недорогих телефонах-трубках зарубежного производства.

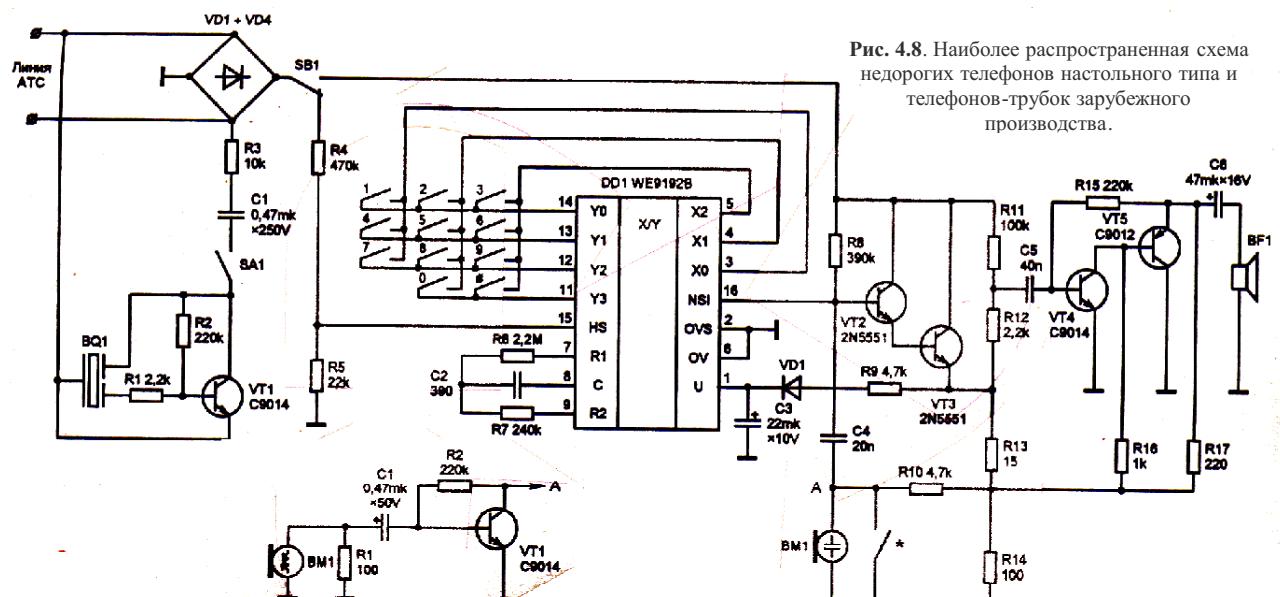


Рис. 4.8. Наиболее распространенная схема недорогих телефонов настольного типа и телефонов-трубок зарубежного производства.

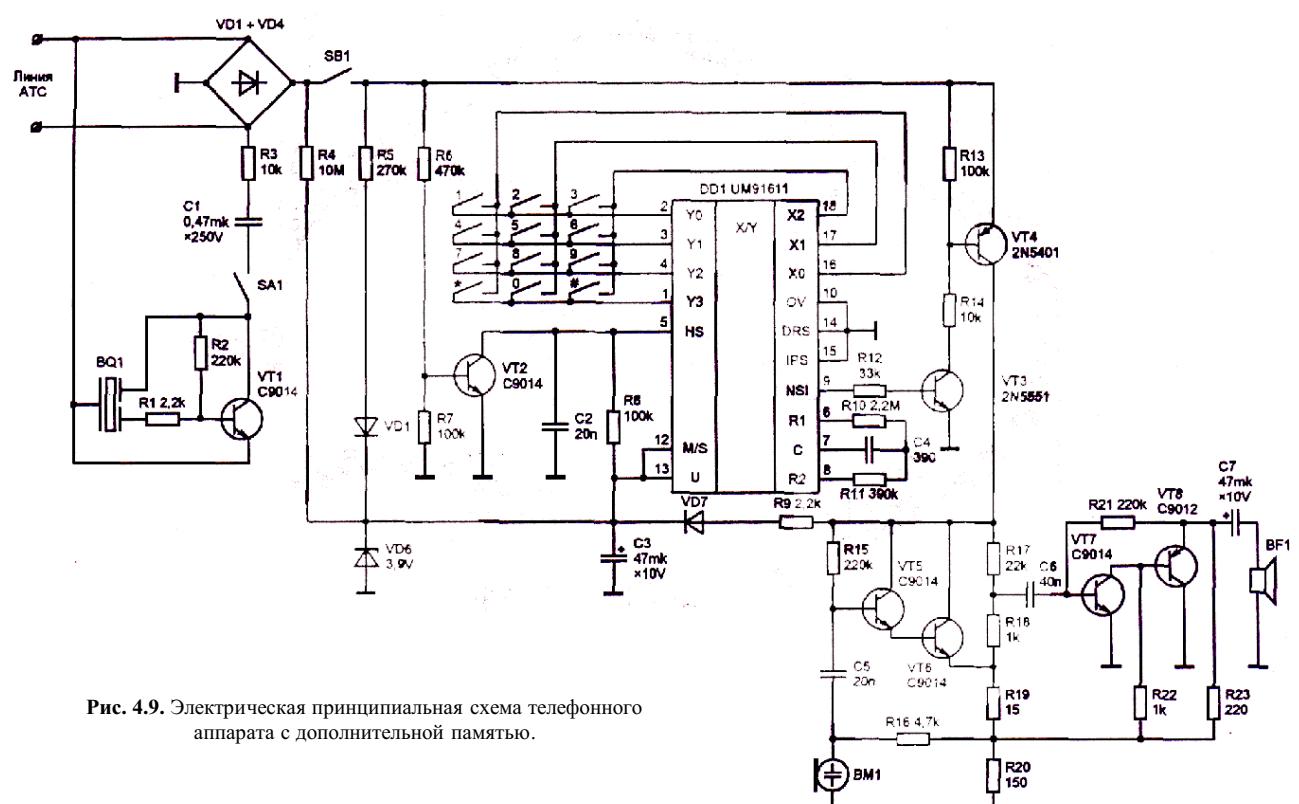


Рис. 4.9. Электрическая принципиальная схема телефонного аппарата с дополнительной памятью.

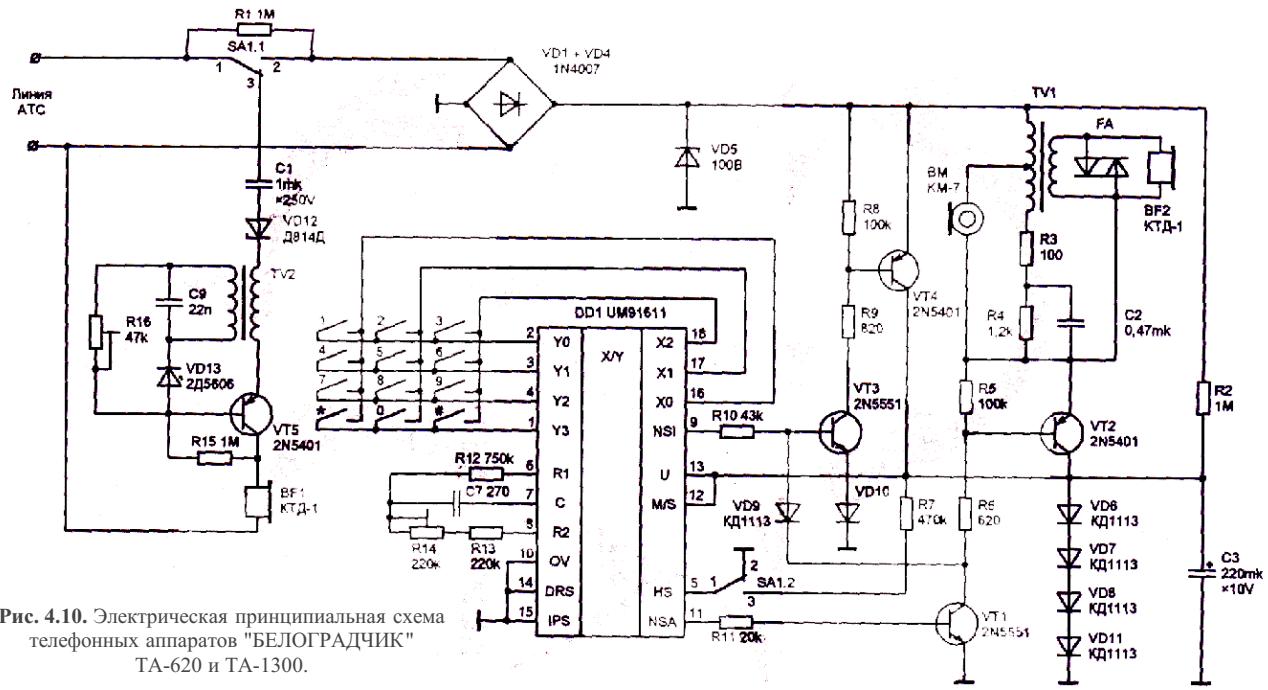


Рис. 4.10. Электрическая принципиальная схема

телефонных аппаратов "БЕЛОГРАДЧИК"

TA-620 и TA-1300.

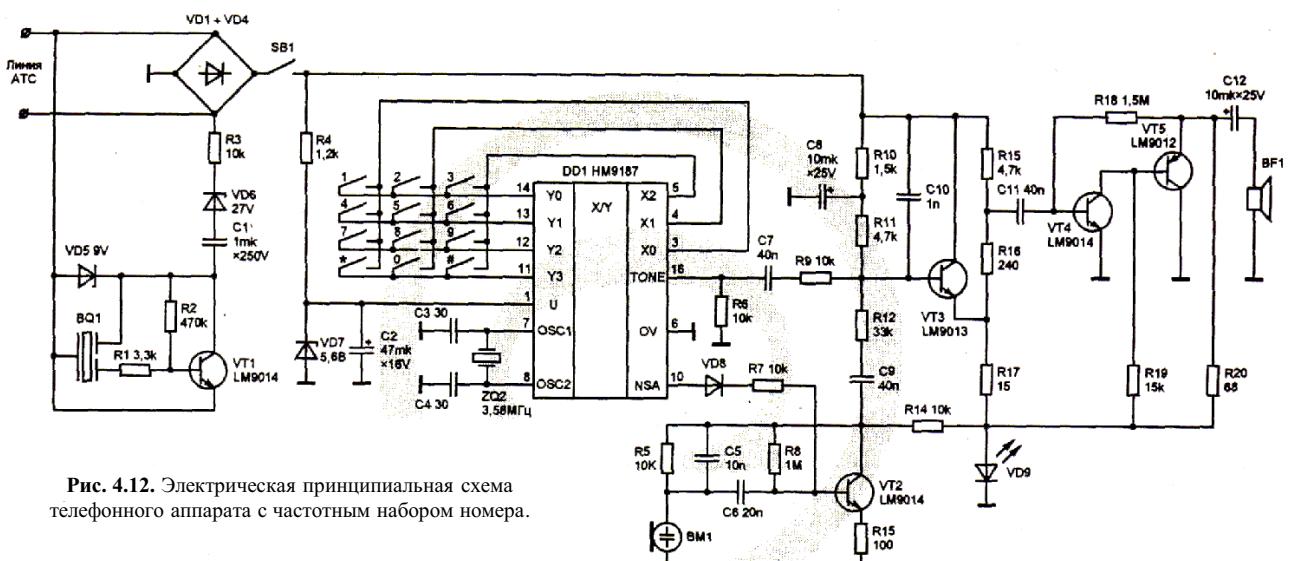
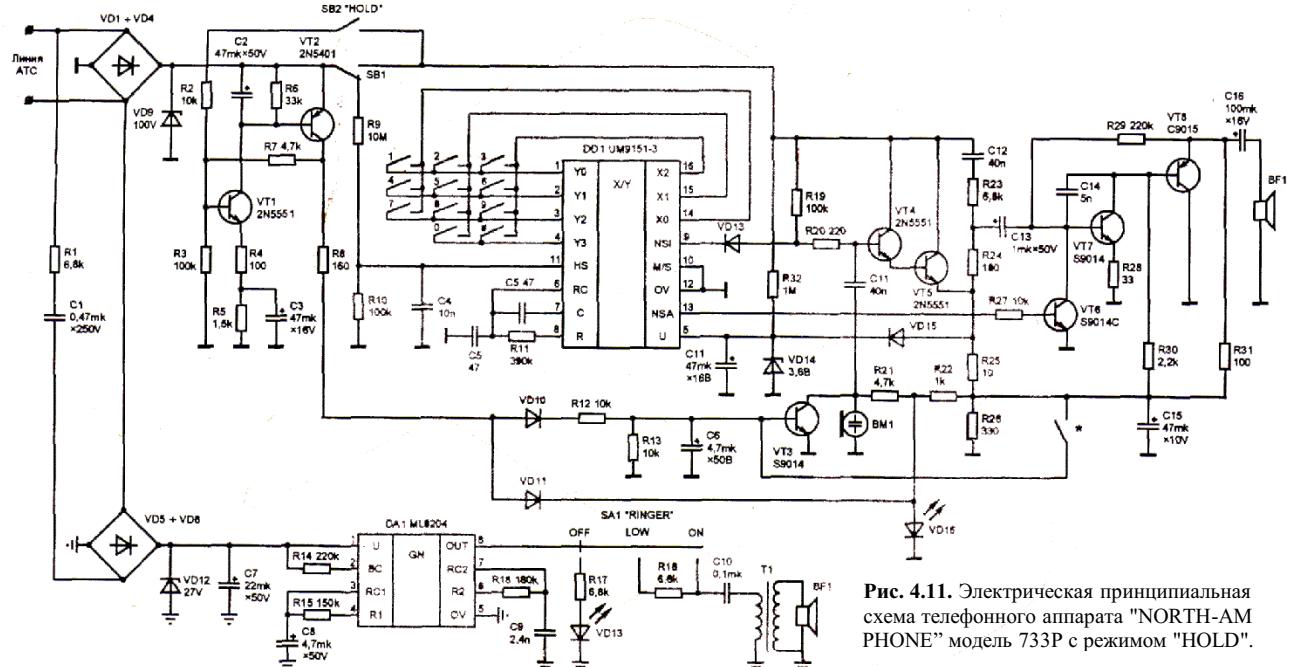


Рис. 4.12. Электрическая принципиальная схема

телефона с частотным набором номера.

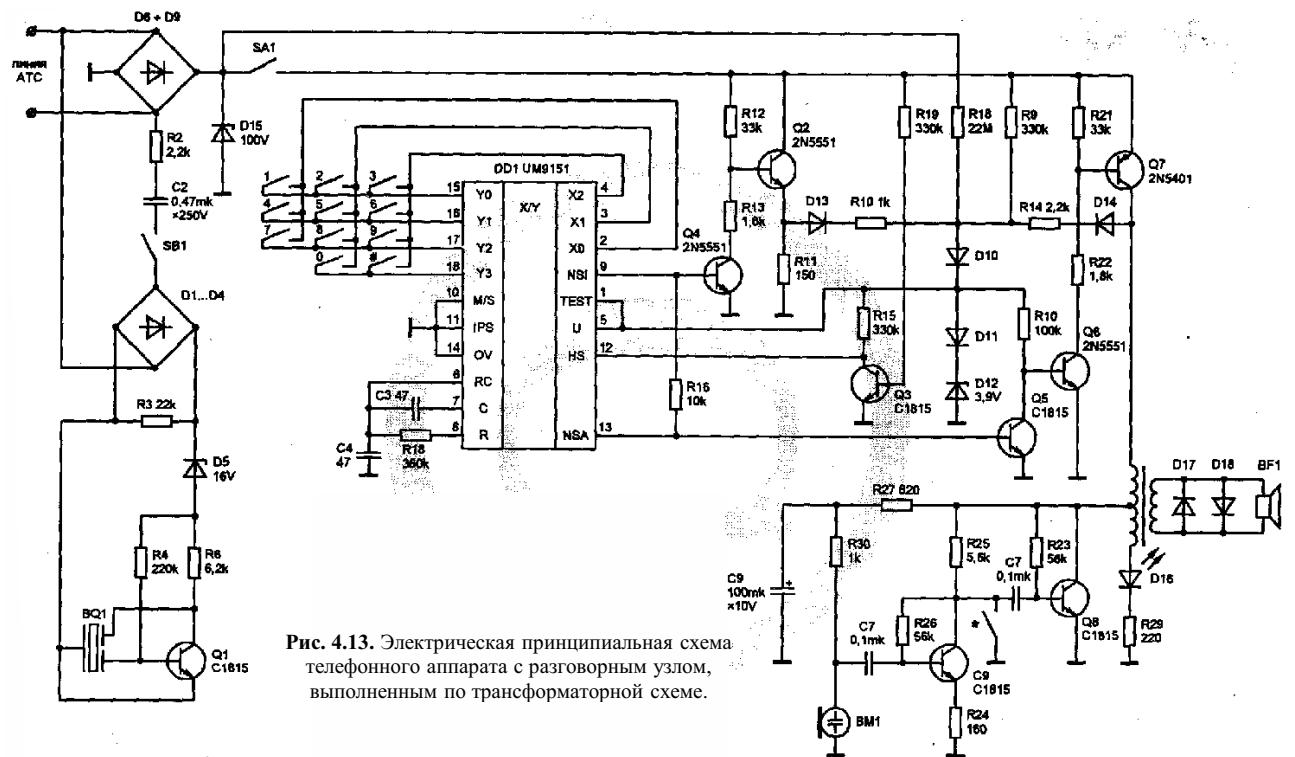


Рис. 4.13. Электрическая принципиальная схема телефонного аппарата с разговорным узлом, выполненным по трансформаторной схеме.

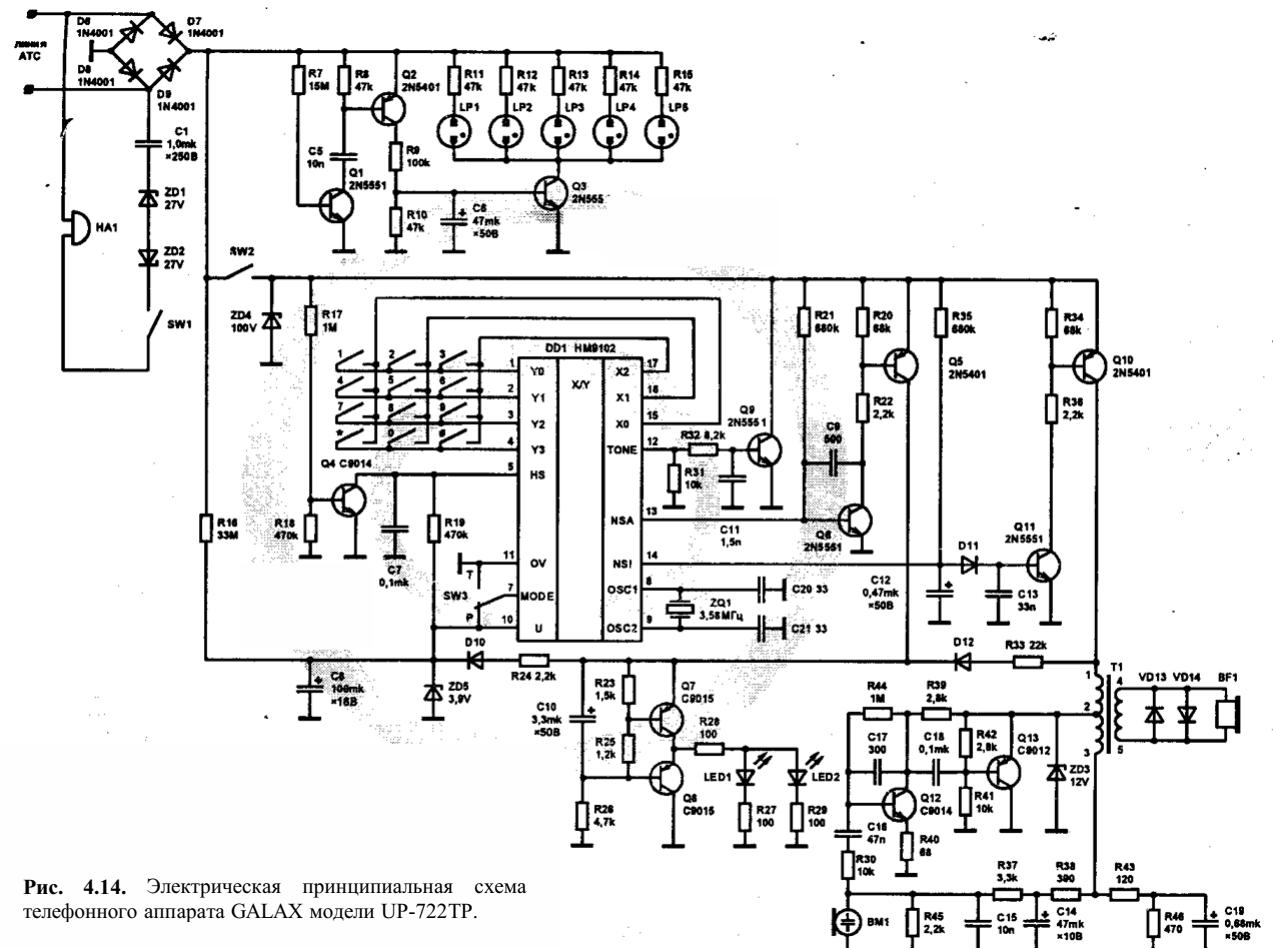


Рис. 4.14. Электрическая принципиальная схема телефонного аппарата GALAX модели UP-722TP.


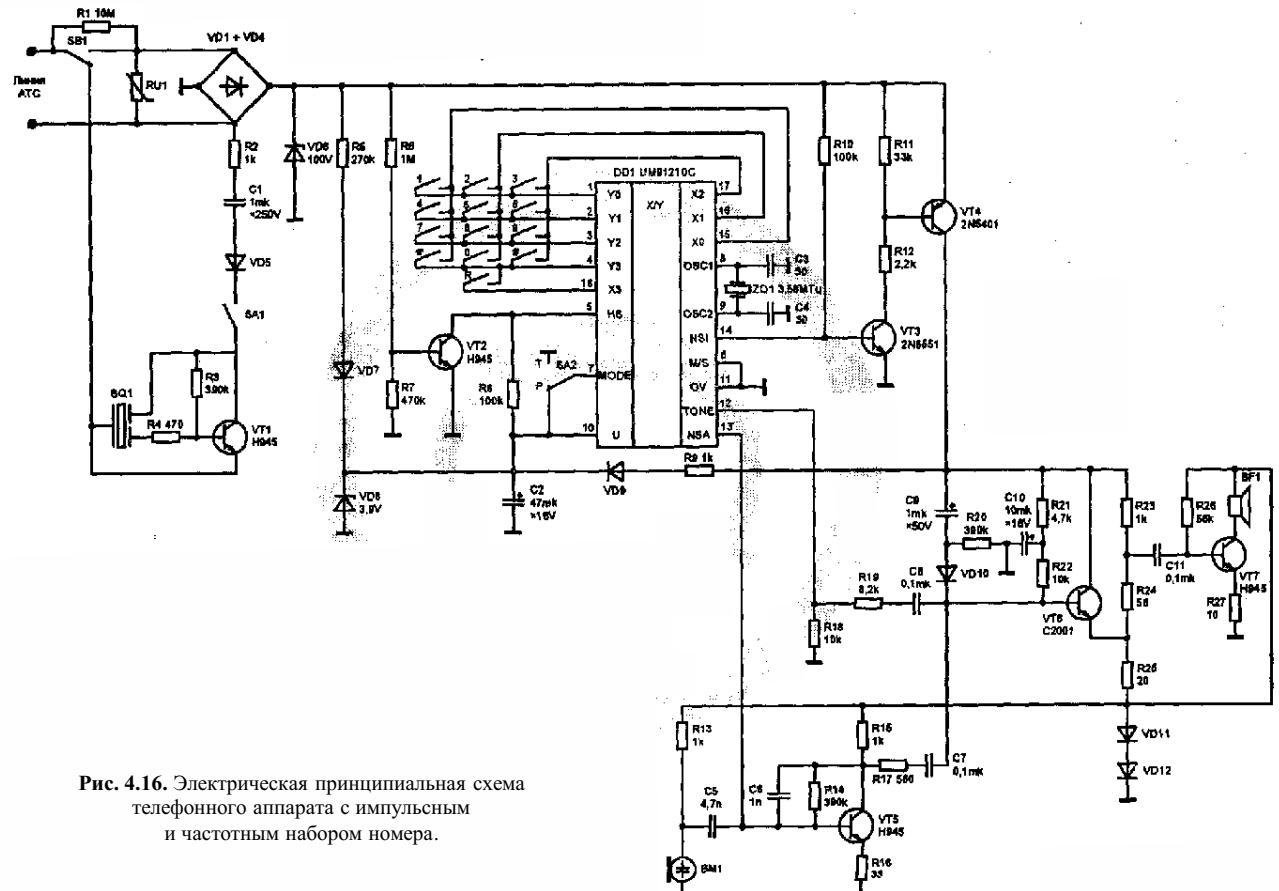
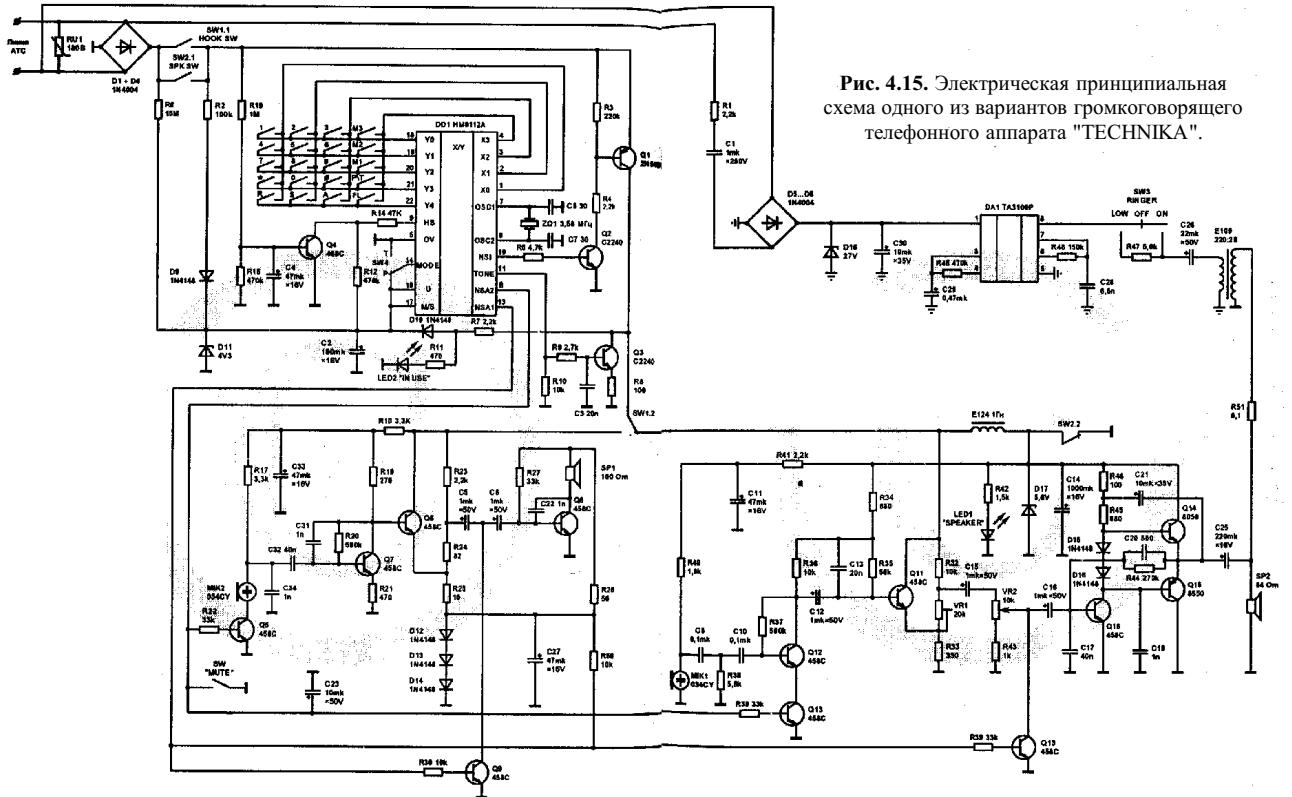
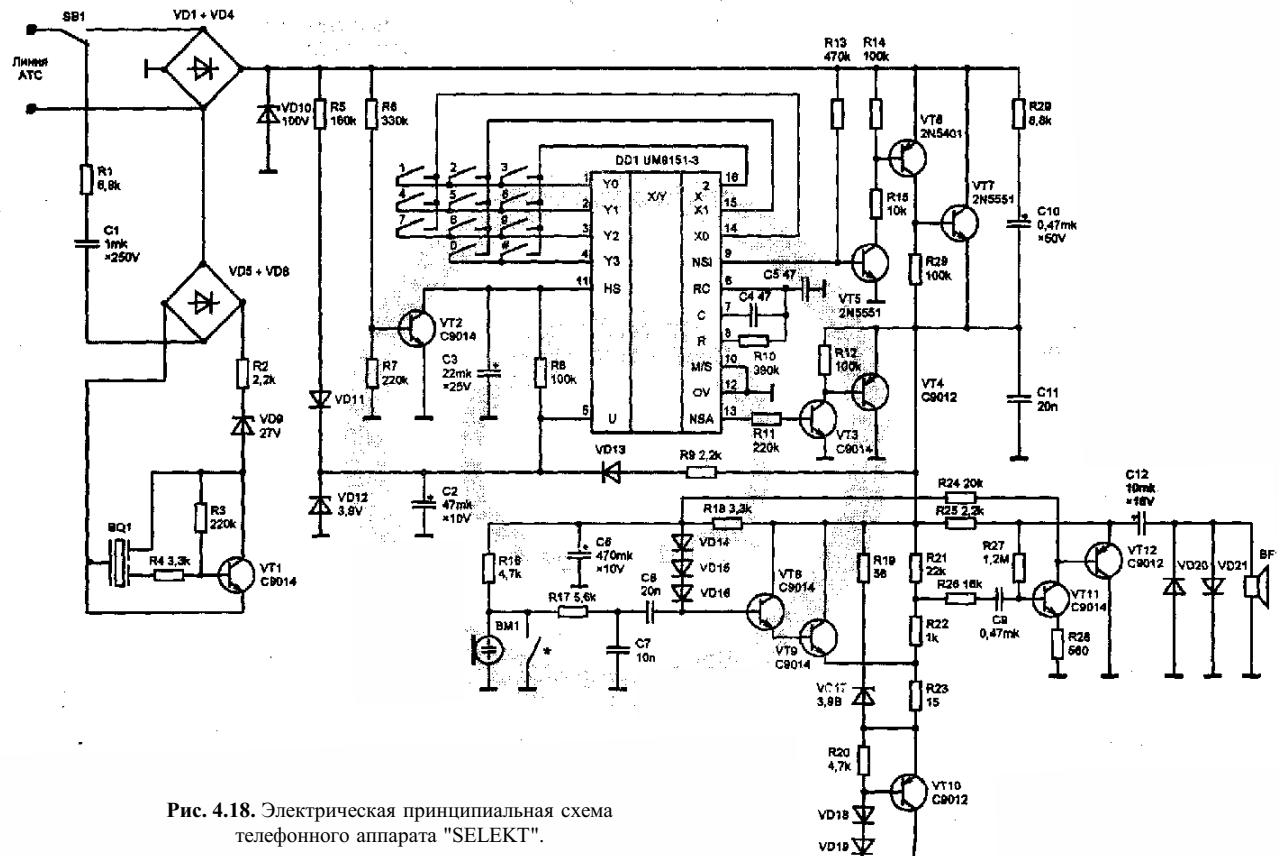


Рис. 4.15. Электрическая принципиальная схема одного из вариантов громкоговорящего телефонного аппарата "TECHNIKA".

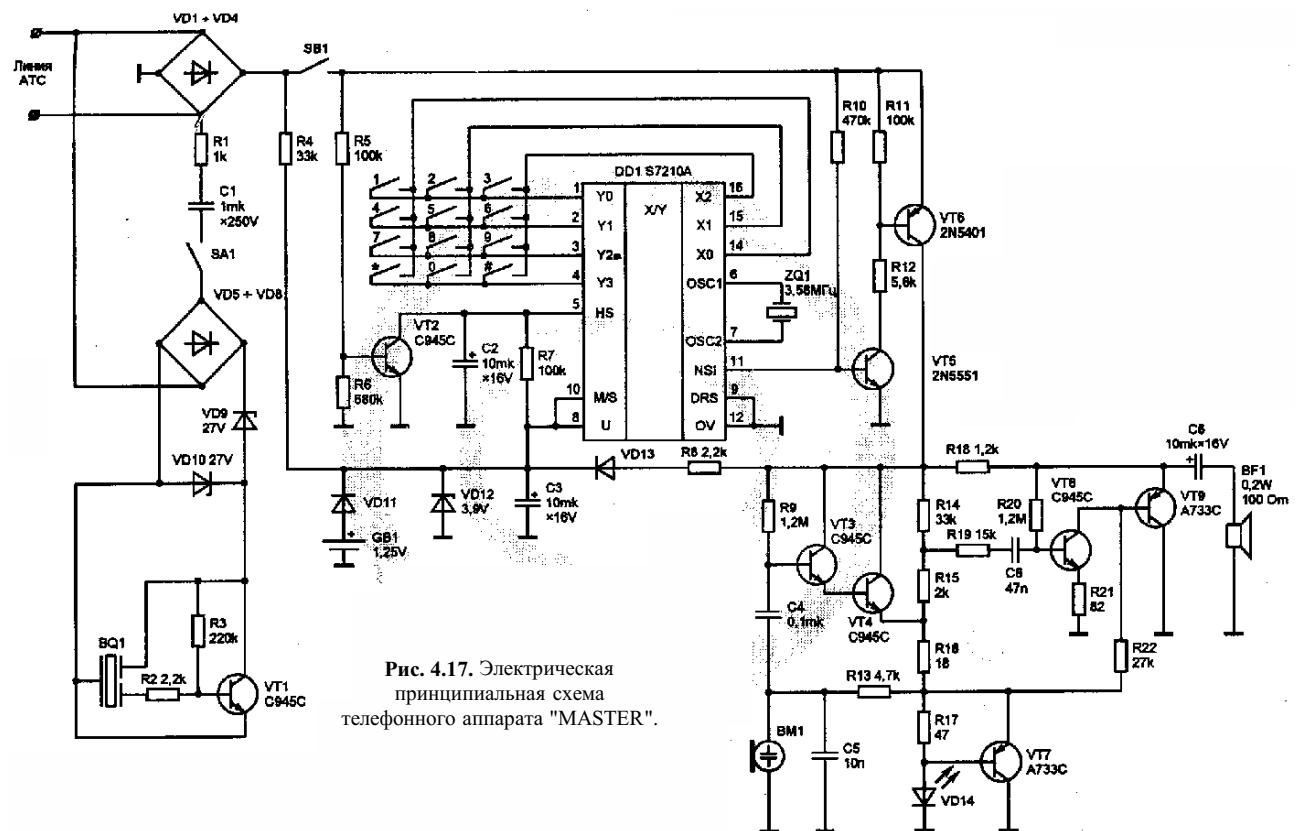

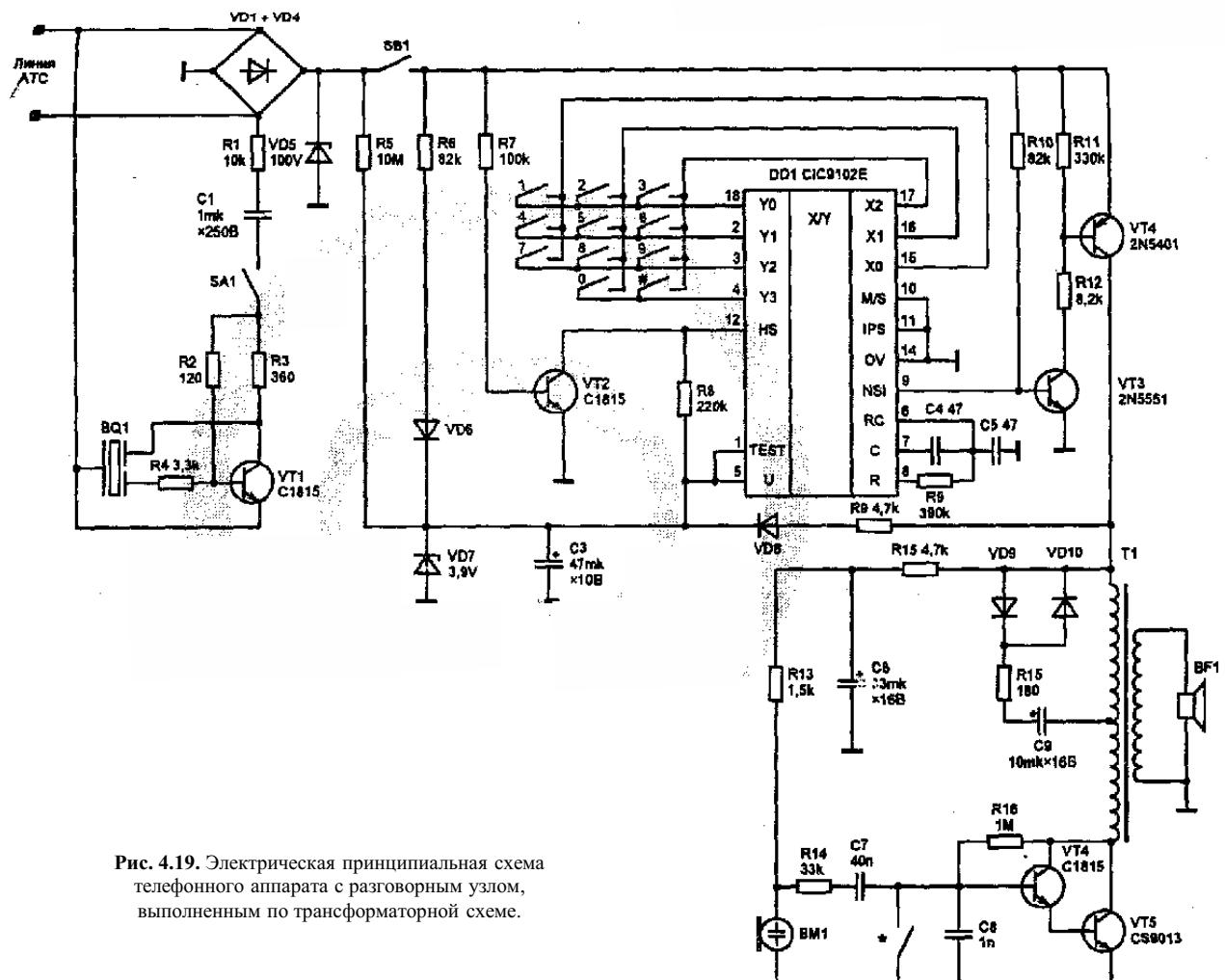


Рис. 4.19. Электрическая принципиальная схема телефонного аппарата с разговорным узлом, выполненным по трансформаторной схеме.

5. БЛОКИРАТОР ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

Блокиратор параллельного телефона (его не следует путать с блокиратором спаренного телефона) предназначен для исключения мешающего воздействия другого телефона при занятии линии одним из них. Его применение позволяет исключить возможность прослушивания разговора, ведущегося с одного из аппаратов, на другом (блокируемом). Кроме этого, блокиратор предотвращает помехи набора номера с незаблокированного ТА при любых манипуляциях с заблокированным. Блокиратор полезен также, если параллельно телефону подключен факс или модем.

Для всех блокираторов параллельного телефона обязательно соблюдение полярности подключения к линии АТС.

АП "КРЕМНИЙ" в г. Брянске выпускает микросхему КР1059КН2, которая представляет собой электронный коммутатор двух параллельных телефонных аппаратов. Её цоколёвка приведена на рис. 5.1, а структурная электрическая схема на рис. 5.2. Выводы 3, 4, 6, 7, 9, 17 и 18 в микросхеме не задействованы. Назначение остальных выводов понятны из структурной и принципиальной схем.

На рис. 5.3 приведена принципиальная электрическая схема блокиратора параллельного телефона на ИС КР1059КН2. Её работа осуществляется следующим образом.

Если снять трубку на первом ТА, то тиристор VS1 (рис. 5.2) откроется и телефон подключится к линии. Падение напряжения на тиристоре составляет не более 2 В. Одновременно схема управления запирает управляющий электрод тиристора VS2 в цепи второго ТА, что позволяет его отключить на время, пока не будет положена трубка на рычаг первого ТА. Если на момент отбоя первого ТА трубка второго окажется снятой, то происходит перекоммутация аппаратов на линию.

Ток потребления ТА от линии при уложенной на рычаг трубке должен быть не более 0,4 мА, иначе тиристор в цепи ТА не закроется после окончания разговора.

Во время набора номера на одном из аппаратов, в момент разрыва шлейфа линии происходит кратковременное отключение этого ТА от линии. Чтобы снятие трубки другого аппарата на этом интервале времени не вызывало перекоммутации телефонов, в цепь схемы управления включены конденсаторы С2 и С3, которые формируют задержку переключения аппаратов. Ёмкость конденсаторов должна быть в пределах 5÷10 мкФ.

Светодиоды VD1 и VD2 (рис. 5.3) предназначены для индикации ТА, находящегося в разговорном режиме.

При поступлении переменного напряжения индукторного вызова (70÷90 В) положительный полупериод на входе LN+ (вывод 8) ИС КР1059КН2 открывает транзистор VT1 (рис. 6.2) и через диоды VD2 и VD3 шунтирует оба тиристора в цепи телефонных аппаратов. Напряжение стабилизации стабилитрона VD1 должно быть в пределах 65÷85 В. Это необходимо для того, чтобы транзистор не открывался при номинальном напряжении абонентской линии 60 В. Отрицательный полупериод вызывного сигнала проходит на оба телефона через диоды VD4 и VD5.

Для телефонных линий, где максимальное напряжение в режиме набора номера превышает 70 В (ограничивается напряжением стабилизации стабилитрона), схему подключения необходимо изменить следующим образом: конденсатор С1 не подключать, а вывод 5 ИС DA1 соединить с выводами 1 и 10. При этом несколько ухудшится звучание звонка на одном из аппаратов.

Максимальное входное напряжение схемы не должно превышать 160 В. Максимальный входной ток - 100 мА. Это не значит, что такое напряжение и ток могут появиться в схеме. Это предельно допустимые значения параметров микросхемы. Ток потребления ИС КР1059КН2 при снятой трубке на одном из ТА не превышает 1,0 мА. Ток утечки тиристоров в закрытом состоянии не более 0,1 мА.

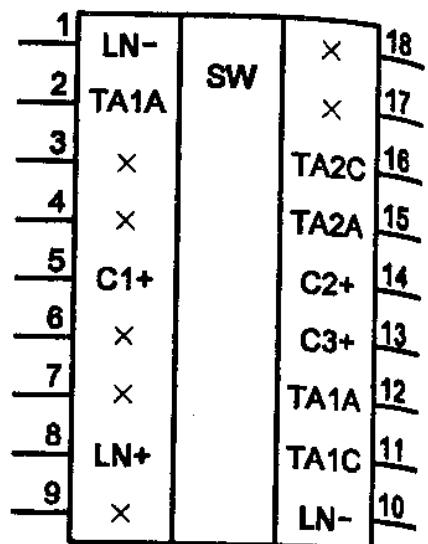


Рис. 5.1. Цоколёвка ИС КР1059КН2.

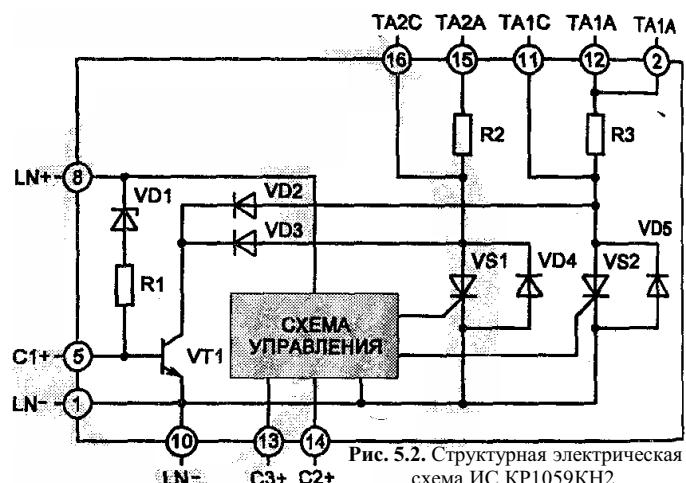


Рис. 5.2. Структурная электрическая схема ИС КР1059КН2.

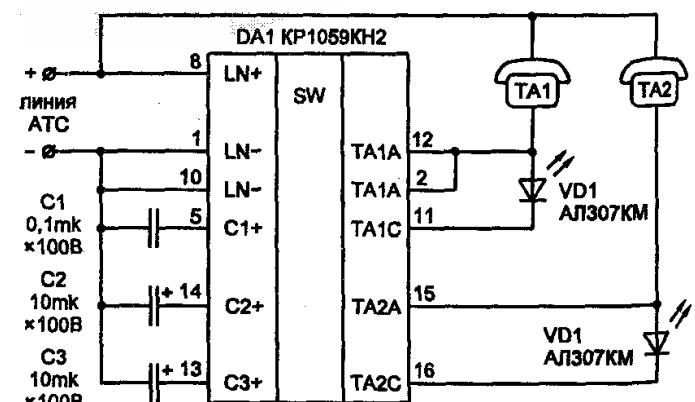


Рис. 5.3. Принципиальная электрическая схема блокиратора параллельного телефона на ИС КР1059КН2.

Простой блокиратор параллельного телефона можно выполнить на дискретных элементах. Его схема приведена на рис. 5.4.

Когда абонент первого аппарата снимает трубку, к аноду тиристора VS1 прикладывается напряжение линии 60 В. На управляющем электроде тиристора напряжение меньше на величину падения напряжения на стабилитроне VD1. Тиристор открывается и TA1 подключается к линии. Если после этого второй абонент снимет трубку, к тиристору VS2 будет приложено остаточное напряжение линии 5±15 В, которое меньше напряжения открытия стабилитрона VD3. Напряжение на управляющий электрод не подается и тиристор останется запертым. TA2 будет отключен до тех пор, пока первый абонент не положит трубку на рычаг аппарата. Диоды VD2 и VD4 предназначены для пропускания отрицательного полупериода переменного напряжения индукторного вызова.

Недостаток схемы состоит в том, что при снятой с рычага аппарата трубке на одном из ТА в то время, когда на другом происходит набор номера, будут создаваться помехи набору номера (происходить перекоммутация абонентов на линию). В некоторых случаях может потребоваться замена стабилитрона KC515A на стабилитрон с другим номинальным напряжением (KC512A, KC518A и т. п.). Возможно применение других диодов и тиристоров с допустимым напряжением не менее 100 В и током не менее 100 мА.

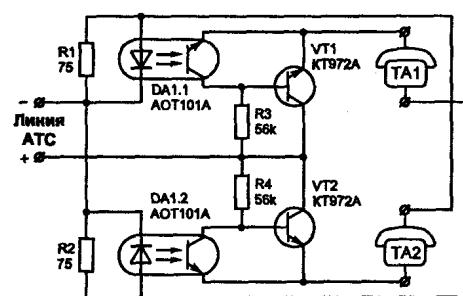


Рис. 5.4. Принципиальная электрическая схема блокиратора параллельного телефона на тиристорах КУ112A.

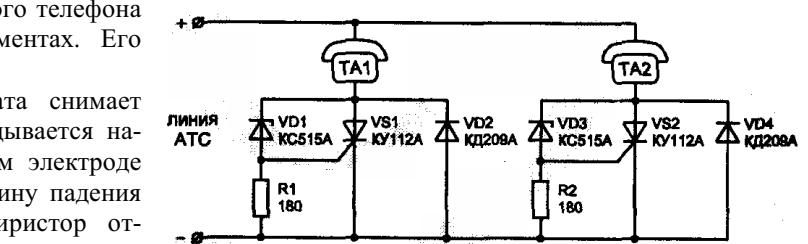


Рис. 5.5. Принципиальная электрическая схема блокиратора параллельного телефона с использованием оптрона.

На рис. 5.5 приведена ещё одна схема достаточно простого блокиратора параллельного телефона с использованием оптрона AOT101Д. Блокиратор работает следующий образом. Если снять трубку на первом ТА, то откроется транзистор VT1, и аппарат подключится к линии. Ток подключенного к линии ТА1 будет протекать через резистор R2 и светодиод оптрона DA1.2. Транзистор оптрона DA1.2 откроется и зашунтирует переход база-эмиттер транзистора VT2.

Теперь, если снять трубку с рычага второго ТА, то он останется рычагом второго ТА, то он останется неподключенным к линии до тех пор, пока абонент первого аппарата не положит на рычаг трубку. Схема имеет те же недостатки, что и схема на рис. 5.4.

Схема свободного от этих недостатков блокиратора параллельного телефона приведена на рис. 5.6. Блокиратор значительно сложнее приведённых выше, но обладает хорошими характеристиками и вносит минимальное затухание для разговорного тока.

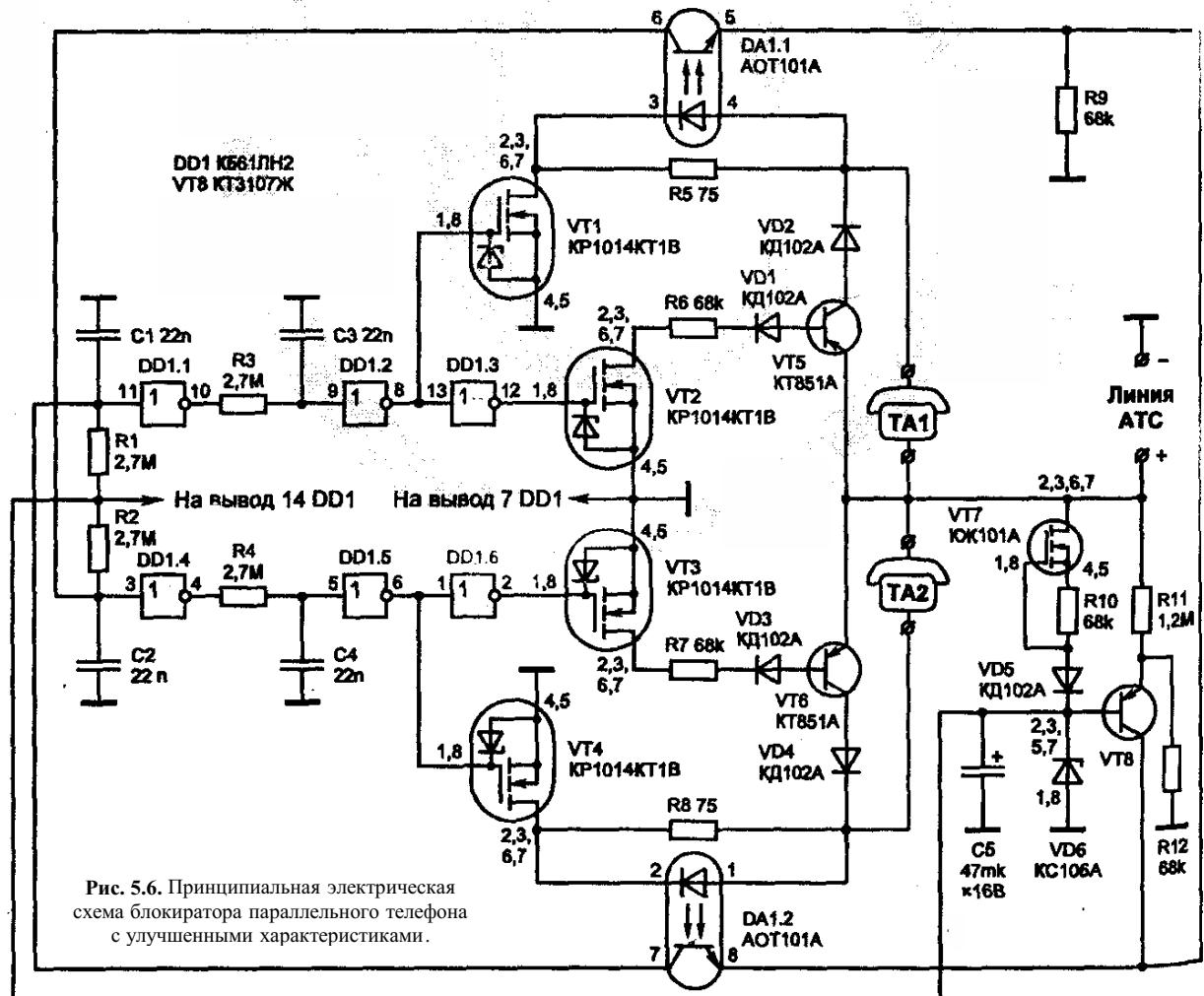


Рис. 5.6. Принципиальная электрическая схема блокиратора параллельного телефона с улучшенными характеристиками.

Стабилитрон VD6 и конденсатор C5 представляют собой источник питания напряжением 3 В для ИС DD1 K561ЛН2. Стабилизатор тока VT7 задаёт тек стабилитрона VD6. На ИС DD1 построена схема задержки времени переключения телефонов для исключения перекоммутации аппаратов во время набора номера на одном и снятой в этот момент трубке на другом.

В начальный момент, когда трубки обоих телефонов уложены на рычаги аппаратов, на входах логических элементов DD1.1 и DD1.4 устанавливается "высокий" уровень. На выходах элементов DD1.2 и DD1.5 "высокий" уровень удерживает ключи VT1 и VT4 в открытом состоянии, а на выходах элементов DD1.3 и DD1.6 "низкий" уровень запирает ключи VT2 и VT3, что обеспечивает прохождение переменного напряжения сигнала индукторного вызова на оба аппарата.

После снятия трубки на одном из аппаратов через светодиод оптрана DA1-1 начинает проходить ток, открывается транзистор оптрана и на выходе логического элемента DD1.4 появляется "низкий" уровень. "Низкий" уровень на выходе элемента DD1.5 запирает токовый ключ VT4 и отключает второй телефон от линии. "Высокий" уровень на выходе элемента DD1.6 открывает ключ VT3, в результате чего открывается транзистор VT6, который шунтирует второй аппарат.

Во время набора номера на одном из аппаратов интегрирующая цепочка R3, C3 для первого ТА и R4, C4 для второго ТА удерживает заблокированный аппарат в отключенном состоянии и перекоммутация телефонов не происходит.

6. РЕМОНТ ТЕЛЕФОННЫХ АППАРАТОВ

Как правило, вопросы совершенствования схем ТА (защита и улучшение потребительских качеств) начинают волновать Вас после выхода аппарата из строя. Но если Вы предусмотрительны, то переходите сразу к главе 7, чтобы не пришлось прорабатывать раздел 6.1 в ближайшем будущем.

6.1. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Наиболее часто в ТА выходят из строя транзисторы импульсного ключа в микросхеме номеронабирателя, что составляет примерно 90% всех неисправностей. Ещё 9% можно отнести на неисправность электретного микрофона и 1% на все остальные. Такое соотношение весьма приблизительно, но оно даст Вам представление о характере неисправностей в ТА и поможет избежать таких ошибок, как перепайка транзисторов разговорного узла или замена электролитических конденсаторов.

Если нет схемы телефонного аппарата, который Вы собираетесь ремонтировать, не расстраивайтесь. Практически для ремонта ТА схема не нужна.

Прежде всего, необходимо определить в микросхеме номеронабирателя номер вывода её импульсного ключа (рис. 2.10 ÷ 2.12), а также по таблице 2.8 тип выхода - с открытым стоком или логический. От типа выхода зависит построение схемы ИК телефона. На рис. 6.1 приведены три основные разновидности схем импульсного ключа, применяемых в зарубежных ТА. Ключи, приведённые на рис. 6.1, а и 6.1, б, применяются с микросхемой номеронабирателя, у которой выход ИК с открытым стоком. Ключ, приведённый на рис. 6.1, в, применяется с ИС номеронабирателя с логическим выходом её импульсного ключа. Схема ИК, приведённая на рис. 6.1, а, применяется в основном в недорогих ТА с минимальным количеством функций и невысокими потребительскими характеристиками.

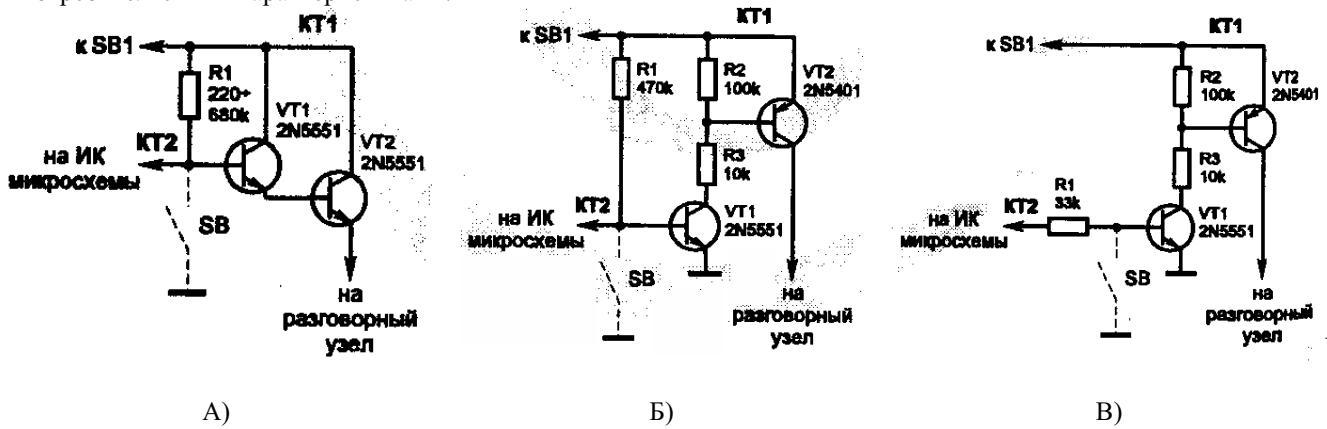


Рис. 6.1. Разновидности импульсных ключей в телефонных аппаратах.

Рассмотрим алгоритм поиска неисправностей.

Прежде всего, следует проверить напряжения в контрольных точках схемы (рис. 6.1):

- на входе ИК ТА (KT1);
- на выходе ИК микросхемы номеронабирателя (KT2);
- на выводе питания ИС (KT3).

При снятой трубке напряжение в точке KT1 должно составлять 5÷15 В.

В точке KT3 - соответствовать напряжению питания ИС (2,5÷3,5 В). В точке KT3 - для ИС с открытым стоком выхода ИК должно быть на 1÷2 В меньше чем в точке KT1, а для ИС с логическим выходом ИК должно быть незначительно меньше, чем в точке KT3.

Напряжение на выходе диодного моста (равное напряжению в точке KT1) должно быть на 1,2 В меньше напряжения на клеммах подключения ТА к линии АТС за счет падения на диодах.

Анализируя результаты измерений, можно дать предварительную оценку характера неисправности.

Напряжение в точке KT2 близкое к нулю может свидетельствовать о неисправности микросхемы.

Если в точке KT3 напряжение близко к нулю, можно предположить, что вышла из строя микросхема. Чтобы убедиться в этом, необходимо проверить всю цепь питания ИС (см. раздел 3.3). Только при гарантии исправности цепи питания можно приступать к замене микросхемы.

Напряжение в точке KT1 менее 5 В может свидетельствовать о пробое диодов моста, что встречается крайне редко.

Рассмотрим различные варианты:

- Если напряжение в точке KT1 близко к 0 В, а в точке KT2 близко к нулю (при номинальном напряжении питания ИС), это может свидетельствовать о том, что транзисторы ИК исправны. В этом случае, скорее всего, пробит выход ИК ИС, который замыкает базу первого транзистора ИК ТА на землю и держит его в закрытом состоянии. Для того чтобы убедиться в этом, отпаяйте выход ИК ИС от схемы ТА. Это можно сделать, сняв припой с вывода ИК ИС монтажным отсосом, или перерезав на плате дорожку от вывода ИК ИС. Если после этого напряжение в точке KT1 (для схем ИК, приведённых на рис. 6.1, а и 6.1, б) будет в норме, смело выпаивайте микросхему. Для схемы ИК, приведённой на рис. 6.1, в, чтобы открыть ключ, необходимо дополнительно соединить точки KT2 и KT3 перемычкой.

- b) Если в точке КТ1 (рис. 6.1,а) напряжение в норме, а в точке КТ2 на $0,5 \div 0,7$ В, а не на $1 \div 2$ В, меньше, чем в точке КТ1, следовательно, пробит один из транзисторов импульсного ключа, а микросхема исправна.
- c) Если напряжение в точке КТ1 в норме, а в точке КТ3 близко к нулю, то пробиты как выход ИК ИС, так и один или оба ключевых транзистора.

Чтобы убедиться в правильности работы импульсного ключа, при отключенном выводе ИК ИС к базе первого транзистора (VT1) подпаяйте кнопку SB с нормально разомкнутым контактом, как показано на схемах рис. 6.1,а \div 6.1,в пунктирной линией.

При разомкнутой кнопке SB напряжение в точке КТ1 должно быть в пределах $5 \div 15$ В, при её замыкании напряжение должно увеличиться до 60 В. При кратковременном замыкании сигнала станции (непрерывный гудок) прекращается, что свидетельствует о приеме АТС посылки набора номера и полной исправности импульсного ключа. Если при замыкании SB напряжение в точке КТ1 не изменилось, или изменилось незначительно, то пробит один из ключевых транзисторов. Если же напряжение в точке КТ1 после замыкания кнопки будет менее 60 В, но не равно номинальному, то шунтирующее воздействие оказывает какой-нибудь другой элемент схемы. Им может быть пробитый защитный стабилитрон на напряжение 100 В, который устанавливается в некоторых телефонах на выходе диодного моста.

Если в Вашем ТА задействован выход разговорного ключа, следует описанную выше проверку провести также и для этого ключа.

При выходе из строя одного из ключевых транзисторов желательно заменить оба на отечественные, как более надёжные.

Транзисторы типа 2N5551 или MPS A-42 можно заменить любым из перечисленных: КТ503Е, КТ630Б, КТ683В, КТ698 с группой Ж, И или К, КТ940А, КТ969А. Транзисторы 2N5401 или MPS A-92 можно заменить на КТ502Е, КТ698 с группой Ж, И или К, КТ9115А. Справочные данные и цоколёвка транзисторов приведены в главе 8.

Основные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 6.1.

Табл. 6.1. Основные неисправности в ТА и способы их устранения:

Характер неисправности	Вероятная причина	Способ выявления и устранения неисправности
Не набирается номер, гудок не прерывается.	1. Пробит один или оба транзистора в импульсном ключе. 2. Пробит транзистор импульсного ключа и выход ИК микросхемы ЭНН. 3. Пробит защитный стабилитрон. 4. Пробит диод моста.	Если при попытке набора номера трубке слышны характерные щелчки то пробит один или оба ключевых транзистора импульсного ключа ТА. Если щелчки при наборе номера не прослушиваются, и напряжение на выходе ИК микросхемы ЭНН равно нулю, то это свидетельствует о выходе из строя микросхемы. Но сначала необходимо убедиться в исправности транзисторов импульсного ключа. Подключите базу первого транзистора ИК на землю. Если один из транзисторов пробит, то напряжение на линии изменится незначительно. При обоих исправных транзисторах ключ закроется полностью и напряжение на линии поднимется до 60 В. Если разговорный узел при подключении базы первого ключевого транзистора на землю отключится (пропадёт гудок), но при этом напряжение на линии будет менее 60 В, то это свидетельствует о пробое защитного стабилитрона на напряжение 100 В, устанавливаемого в некоторых телефонах на выходе диодного моста или одного из диодов моста. Для проверки диодов моста достаточно поменять местами клеммы подключения телефона к линии. Если после этого работа ТА восстановится, значит имеет место пробой диода. Следует отметить, что диоды моста выходят из строя крайне редко.
Телефон не работает, гудка нет	1. Пробит выход ИК микросхемы ЭНН. 2. Нет контакта в цепи от клемм подключения телефона к линии.	Необходимо проверить напряжение на выходе ИК микросхемы ЭНН и на входе ключевых транзисторов. Если напряжение на входе ключевых транзисторов близко к 60 В, а на выходе ИК микросхемы близко к нулю, значит транзисторы заперты потенциалом корпуса, поступающим через пробитый выход ИК микросхемы или перерезавший её; вода микросхемы дорожку печатной платы, ведущую к базе первого транзистора импульсного ключа. Если выход импульсного ключа ИС номеронабирателя имеет открытый сток, то транзисторы ИК открываются разговорный узел подключится к линии, и в трубке появится гудок. Если ИС ЭНН имеет логический выход импульсного ключа, то для открытия ИК необходимо подать напряжение на его вход с вывода питания (U) ИС ЭНН. Если напряжение на входе ключевых транзисторов отсутствует, то необходимо проверить цепь от клемм подключения линии до транзисторов импульсного ключа. Особое внимание следует обратить на наличие контакта в микропереключателе.

При наборе номера происходит прерывание после первого набранного импульса.	1. Неисправен фильтрующий конденсатор схемы питания ИС.	Измерить напряжение на выводе питания микросхемы номеронабирателя. Его значение должно быть в пределах ± 1 В от номинального значения. Если при отключении телефона от линии напряжение на фильтрующем конденсаторе сразу падает до нуля, конденсатор неисправен.
При наборе номера набираются не все цифры.	1. Обрыв в шлейфе, соединяющим плату, на которой расположена микросхема номеронабирателя с платой клавиатуры. 2. Неисправна микросхема номеронабирателя . 3. Отсутствует замыкающий контакт на резинке клавиатуры.	Проверить шлейф, соединяющий плату, на которой расположена микросхема номеронабирателя с платой клавиатуры. Если шлейф исправен и платы не имеют механических повреждений, значит отсутствует замыкающий контакт на резинке клавиатуры или неисправна микросхема. Восстановить замыкающий контакт на резинке клавиатуры, для чего вырезать контактную площадку из тонкой фольги и приклейте её kleem типа "Момент" или двухсторонним скотчем.
При однократном нажатии кнопки одной из цифр в линию поступает несколько пачек импульсов.	1. Загрязнение контактной площадки клавиатуры. 2. Наружен замыкающий контакт на резинке клавиатуры. 3. Напряжение питания микросхемы номеронабирателя менее 2 В.	Протереть контактные площадки клавиатуры чистой ветошью, смоченной спиртом и прочистить кисточкой поверхность кнопок на резинке. Заменить замыкающий контакт на резинке клавиатуры, для чего вырезать контактную площадку из тонкой фольги и приклейте её kleem типа "Момент" или двухсторонним скотчем. Проверить напряжение питания микросхемы номеронабирателя. Если оно менее 2 В, необходимо увеличить ток источника опорного напряжения ИС (встроенного стабилитрона микросхемы номеронабирателя) если он есть в данной микросхеме (см. табл. 2.1) или ток стабилитрона, установленного в схеме питания ИС ЭНН (см. раздел 3.3).
Вас не слышит абонент.	1. Неисправен микрофон. 2. Обрыв цепи схемы микрофонного усилителя. 3. Отсутствует напряжение питания электретного микрофона.	Если при касании отвёрткой или пинцетом вывода микрофона (со стороны разделительного конденсатора) в трубке телефона раздаются щелчки, то микрофон неисправен. В противном случае проверить цепь прохождения сигнала микрофона. У электретного микрофона проверить напряжение питания на положительном выводе. Оно должно быть в пределах 1÷1.5 В.
Малый уровень сигнала микрофона при значительном уровне собственного шума микрофона.	Отсутствует контакт между общим выводом микрофона и металлическим корпусом микрофона.	Обжать ободок металлического корпуса микрофона в месте соприкосновения с выходом общего вывода микрофона.
В динамической головке слышен фон, усиливающийся при закрывании микрофона рукой.	1. Акустическая связь микрофона и динамической головки. 2. Несбалансированная дифференциальная схема.	Акустическая связь устраняется амортизацией микрофона и динамической головки от корпуса трубы при помощи пористой резины или поролона. Дифференциальная схема балансируется увеличением сопротивления резистора в балансной цепи (например, R3 на рис. 3.36).

Нет вызывного сигнала.	1. Обрыв цепи в схеме приёма индукторного вызова. 2. Вышел из строя транзистор иди микросхема мультивибратора вызывного устройства. 3. Неисправен пьезоэлектрический излучатель.	Замкнуть накоротко выключатель схемы вызывного устройства и разделительный конденсатор. При этом должен появиться тональный сигнал пьезоизлучателя. Если сигнала нет, проверить параметры транзистора или микросхемы ВУ, а также исправность пьезоэлектрического излучателя.
------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.2. ЗАМЕНА МИКРОСХЕМЫ НОМЕРОНАБИРАТЕЛЯ

Вы убедились, что микросхема вышла из строя, и перед Вами встает вопрос "чем ее заменить?". Промышленность стран СНГ производит широкий ассортимент микросхем номеронабирателей. Большинство из них имеют зарубежные аналоги. Их цоколёвки приведены на рис. 2.10 ÷ 2.12, а характеристики в табл. 2.7 и 2.8. В большинстве случаев Вы сможете подобрать подходящий аналог для замены вышедшей из строя микросхемы. Кроме того, многие микросхемы условно взаимозаменяемы, т.е. заменяются с небольшими доработками.

Возможность такой замены и необходимые изменения приведены в таблице 6.2.

Табл. 6.2. Возможная замена ИС ЭНН при ремонте и необходимые изменения при замене.

Заменяемая микросхема	Возможная замена	Необходимые изменения в схеме при замене
ET40992 HM9100A1 KS5805A LR40992 MK50992N T40992 KP1008ВЖ11	KS5805B LR40993 MK50993 T40993 FT58C51 KS5851 KP1008ВЖ10 CIC9192BE WE9192B KP1008ВЖ14 ET40982 HD970040D KS5804 LR40981A MK8J73AN MK60981 TR50981AN	1. Поскольку в ИС возможной замены отсутствует внутренний источник опорного напряжения, то необходимо между выводом питания (1) и корпусом (выход в) установить стабилитрон с напряжением стабилизации 3÷4 В (KC133Г, KC139А(Г) и т. п.). 2. Вывод 2 отключить от всех цепей схемы. 3. Изменить параметры частотогенерирующей цепи встроенного генератора путём увеличения сопротивления резистора, подключенного к выводу 9 микросхемы, в 1,8 раза. 4. Микросхемы возможной замены имеют 16 выводов и в целом, если считать от первого вывода их цоколёвка совпадает с цоколёвкой заменяемых микросхем. Для замены необходимо установить микросхему таким образом, чтобы первый вывод ИС совпадал с контактной площадкой первого вывода выпаянной ИС. 5. Контактную площадку вывода 11 выпаянной ИС отсоединить от корпусной шины и соединить перемычкой с контактной площадкой вывода 9. <i>Выполнить пункт 4.</i> 6. Контактную площадку вывода 11 выпаянной ИС отсоединить от корпусной шины и соединить с плюсом питания микросхемы (вывод 1). 7. Выпаять резистор, подключенный к контактной площадке 7 и конденсатор, подключенный к контактной площадке 8. 8. От контактных площадок 7 и 8 на место выпаянных резистора и конденсатора установить конденсаторы ёмкостью по 100 пФ каждый. Противоположные выводы конденсаторов соединить с корпусной шиной (вывод 6). Между выводами 7 и 8 установить дроссель индуктивностью 1,7 мГн. Вместо дросселя можно использовать кварц частотой 480 кГц.
K858C05	ET40992 HM9100A1 KS5805A LR40992 MK50992N T40992 KP1008ВЖ11 FT68C61 KS5851 KP1008ВЖ10 CIC9192BE WE9192B KP1008ВЖ14	<i>Микросхемы заменяются без каких-либо изменений в схеме. Обратную замену производить нельзя.</i> <i>Выполнить пункт 3.</i> <i>Выполнить пункты 4 и 5.</i>

	ET40982 HD970040D KS5804 LR40981A MK5173AN MK50981 TR50981AN	<i>Выполнить пункт 4,6,7 и 8.</i>
KS5805B LR40993 MK50993 T40993	ET40992 HM9100A1 KS5805A LR40992 MK50992N KP1008BЖ1 FT58C51 KS5851 KP1008BЖ10 CIC9192BE WE9192B KP1008BЖ14 ET40982 HD970040D KS5804 LR40981A MK5173AN MK50981 TR60981AN	<p>Микросхемы заменяются без каких-либо изменений в схеме. После замены не будет в полняться функция звукового подтверждения нажатия кнопок набора номера, которая микросхемах возможной замены отсутствует.</p> <p><i>Выполнить пункт 3.</i></p> <p><i>Выполнить пункты 4 и 5.</i></p> <p><i>Выполнить пункт 4,6,7 и 8.</i></p>
PT58C51 KS5851 KP1008BЖ10	ET40992 HM9100A1 KS5805A LR40992 MK50992N T40992 KP1008BЖ11 KS5805B CIC9192BE WE9192B KP1008BЖ14 ET40982 HD970040D KS5804 LR40981A MK5173AN MK50981 TR50981AN	<p>9. Изменить параметры частотозадающей цепей встроенного генератора путём уменьшение сопротивления резистора, подключенного к выводу 9 микросхемы, в 1,8 раза.</p> <p><i>Выполнить пункты 9, 1 и 2.</i></p> <p><i>Выполнить пункты 9,4 и 5.</i></p> <p><i>Выполнить пункты 4, 6, 7 и 8.</i></p>
CIC9192BE WE9192B KP1008BЖ14	ET40992 HM9100A1 KS5805A LR40992 MK50992N T40992 KP1008BЖ11 KS5805B LR40993 MK50993 T40993 FT58C51 KS5851 KP1008BЖ10 ET40982 HD970040D KS5804 LR40981A MK6173AN MK50981 TR50981AN	<p>10. Заменяемые микросхемы имеют 16 выводов, но обычно на платах ТА, где они установлены, предусмотрены дополнительные контактные площадки для ИС с 18 выводами. Снимите перемычки между контактными площадками 9 и 11 на плате ТА и установите перемычки с контактных площадок 10 и 11 на корпусную шину (вывод в).</p> <p><i>Выполнить пункты 10, 1 и 2.</i></p> <p><i>Выполнить пункты 10 и 3.</i></p> <p>11. Удалить резисторы, подключенные к выводам 7 и 9, и конденсатор, подключенный к выводу 8. Вывод 9 соединить с плюсом питания ИС (вывод 1). Выполнить пункт 8.</p>

ET40982 HD970040D KS5804 LB40981A MK5173AN MK50981 TR50981AN	CIC9192BE WE9192B KP1008ВЖ1	12. Отсоединить контактную площадку вывода 9 заменяемой микросхемы от плюса питания ИС. 13. Удалить конденсаторы и дроссель, подключенные к контактным площадкам 7 и 8. С вывода 7 на место конденсатора установить резистор сопротивлением 2 МОм. С вывода 8 на место второго конденсатора установить конденсатор ёмкостью 390 пФ. 14. От вывода 9 микросхемы возможной замены к общей точке предыдущих элементов установить резистор сопротивлением 240 кОм. 15. Общую точку этих трёх элементов отсоединить от корпусной шины.
	ET40992 HM9100A1 KS5805A LR40992 MK50992N T40992 KP1008ВЖ11 FT58C51 S5851 KP1008ВЖ10	Заменяемые микросхемы имеют 16 выводов, но обычно на платах ТА, где они установлены, предусмотрены дополнительные контактные площадки для ИС с 18 выводами. 16. Отсоединить контактную площадку 11 (вывод 9 заменяемой микросхемы) от плюса питания ИС. Контактные площадки 10 и 11 соединить с корпусной шиной микросхемы (выводив). Выполнить пункты 13, 14 и 15. <i>Выполнить пункты 16 и 13.</i> 17. От вывода 9 микросхемы возможной замены к общей точке предыдущих элементов установить резистор сопротивлением 430 кОм. <i>Выполнить пункт 15.</i> <i>Выполнить пункты 16, 13, 14 и 15.</i>
KS5853	HM9100B	18. Изменить параметры частотогенератора путём уменьшения сопротивления резистора, подключенного к выводу 8 микросхемы в два раза.
RM9100B	KS5853	19. Изменить параметры частотогенератора путём увеличения сопротивления резистора, подключенного к выводу 8 микросхемы в два раза.
LC7350 M2561AB UM91611 VT91611 WE9110 STC52560C 825610	UM91610A	20. Отсоединить вывод 15 микросхемы от всех других цепей схемы.
UM91610A	LC7360 M2561AB UM91611 VT91611 WE91HO STC52560C 825610	21. Соединить вывод 16 микросхемы с корпусной шиной (вывод 10).
KP1008ВЖ1	KP1008ВЖ5 KP1008ВЖ7 KP1064ВЖ6 KP1064ВЖ7 KP1089ВЖ1 KP1089ВЖ2	22. Изменить параметры частотогенератора ИС путём увеличения сопротивления резистора, подключенного к выводу 9 в три раза. Вывод 15 отсоединить от других цепей схемы и соединить с корпусной шиной (вывод 17). Вывод 6 отсоединить от других цепей схемы и подключить в точку, где ранее был подключен вывод 15. При замене микросхемы KP1008ВЖ1 на KP1008ВЖВ, KP1064ВЖ5 и KP1089ВЖ1 Ваш телефон будет обладать дополнительной памятью на 10 номеров.
KP1008ВЖ5 KP1008ВЖ7 KP1064ВЖ5 KP1064ВЖ7 KP1089ВЖ1 KP1089ВЖ2	KP1008ВЖ1	23. Изменить параметры частотогенератора ИС путём уменьшения сопротивления резистора, подключенного к выводу 9 в три раза. Вывод 6 отсоединить от других цепей схемы и соединить с плюсом питания (вывод 3). Вывод 15 отсоединить от других цепей схемы и подключить в точку, где ранее был подключен вывод 6. При замене ИС KP1008ВЖ5, KP1064ВЖ5 и KP1089ВЖ1 на KP1008ВЖ1 Ваш телефон потеряет дополнительные сервисные возможности и будет сохранять только последний набранный номер.
KP1008ВЖ7 KP1064ВЖ7 KP1089ВЖ2	KP1008ВЖ5 КРЮ64ВЖ5 KP1089ВЖ1	Микросхемы заменяются без каких-либо изменений в схеме. После замены Ваш телефон будет обладать дополнительной памятью на 10 номеров.
KP1008ВЖ5 KP1064ВЖ5 KP1089ВЖ1	KP1008ВЖ7 KP1064ВЖ7 KP1089ВЖ2	Микросхемы заменяются без каких-либо изменений в схеме. После замены Ваш телефон потеряет дополнительные сервисные возможности и будет сохранять только последний набранный номер.

HM9102 HM9110D KS58006 KS6820 KS68C20N UM91210C KP1008ВЖ16	UM91260C KP1091ВЖ1	24. Изменить параметры частотозадающей цепи генератора ИС путём замены кварцевого резонатора, подключенного к выводам 8 и 9 на частоту 480 кГц.
ЦМ91260С KP1091ВЖ1	HM9102 HM9110D KS68006 KS5820 KS68C20N UM91210C KP1008ВЖ16	25. Изменить параметры частотозадающей цепи генератора ИС путём замены кварцевого резонатора, подключенного к выводам 8 и 9, на частоту 3,58 МГц.

Но что же делать, если Вам так и не удалось найти подходящую микросхему номеронабирателя для замены?

В этом случае Вам поможет универсальная схема, при помощи которой Вы сможете заменить большинство зарубежных ИС ЭНН.

Наибольшее распространение получили ИС ЭНН KP1008ВЖ1, KP1008ВЖ5 и KP1008ВЖ7. Эти микросхемы выпускаются уже около 10 лет и наиболее доступны. Поэтому рассмотрим возможность замены большинства зарубежных ИС ЭНН именно этими микросхемами.

У всех ИС ЭНН имеются такие выводы, как:

- вывода подключения клавиатуры (Х0, XI, X2, Y0, Y1, Y2 и Y3);
- вывод питания (U);
- общий вывод (OV);
- вход "отбой" (HS);
- выводы для подключения времязадающих элементов генератора;
- выход импульсного ключа (NSI);
- выход разговорного ключа (NSAJ).

Различные ИС ЭНН отличаются только логикой работы выходов ИК (N81) и РК (NSA) и параметрами времязадающих элементов генератора (здесь мы не рассматриваем многофункциональные ИС для телефонов высокого класса). Функционирование по остальным выводам у всех ИС ЭНН одинаково. Во многих зарубежных телефонах выход разговорного ключа микросхемы не задействован. Поэтому если при помощи внешних элементов привести в соответствие выход импульсного ключа микросхемы, то можно заменить неисправную микросхему, подключив соответствующие выводы к контактным площадкам выпаянной микросхемы.

Если сравнивать временные диаграммы выходов разговорного ключа (NSA) (рис. 2.19 ÷ 2.21) ИС ЭНН KP1008ВЖ1, KP1008ВЖ5 и KP1008ВЖ7 с Другими ИС ЭНН, то нетрудно заметить, что до набора и после набора номера у всех микросхем (кроме CIC9102E, CIC9104E, FT9151-3, UM9151, UM9151-3, WE9102, WE9104 и KP1008ВЖ17) "высокий" уровень. Во время прохождения импульсов набора - "низкий". Следовательно, логика работы выходов разговорного ключа у этих микросхем одинакова. У выходов импульсного ключа (N81) до набора и после набора номера у микросхем KP1008ВЖ1, KP1008ВЖ5 и КРЮ08ВЖ7 - "низкий" уровень, а у остальных микросхем - "высокий". Это отличие обусловлено тем, что микросхемы KP1008ВЖ1, KP1008ВЖ5 и KP1008ВЖ7 предназначены для работы только совместно с разговорным ключом. "Низкий" уровень удерживает ИК ТА в закрытом состоянии и он не может использоваться для коммутации разговорного узла, как в схеме на рис. 1.15. Импульсы набора все микросхемы номеронабирателей формируют "низкого" уровня, т. е. "низкий" уровень выхода микросхемы во время набора номера размыкает линию, а "высокий" - замыкает.

Для замены импортной ИС на KP1008ВЖ1, KP1008ВЖ5 или KP1008ВЖ7 необходимо при помощи дополнительных элементов привести в соответствие временные параметры сигналов, формируемых на выходах ИК и РК, заменяемой и заменяющей микросхем. Кроме того, в зависимости от типа выхода ИК (логический или с открытым сто ком) заменяемой микросхемы необходимо обеспечить его согласование со входе импульсного ключа ТА.

Временные параметры приводятся в соответствие посредством двух диодов, включаемых с выходов ИК (N81) и РК (NSA2) микросхемы KP1008ВЖ1 по схеме "ИЛИ", как показано на рис. 6.2. В результате, на выходе (в точке соединения диодов VD1 и VD2), формируется сигнал с временными параметрами, соответствующими параметрам выходных сигналов ИК импортных микросхем.

Эту схему можно применять для замены микросхем номеронабирателя с логическим выходом импульсного ключа, так как в точке соединения диодов VD1 и VD2 формируется сигнал с уровнем, соответствующим логическому выходу ИС KP1008ВЖ1, В схеме, при необходимости, можно задействовать выход разговорного ключа (NSA) (вывод 18).

Аналогичная схема на ИС KP1008ВЖ5 и KP1008ВЖ7 приведена на рис. 6.3.

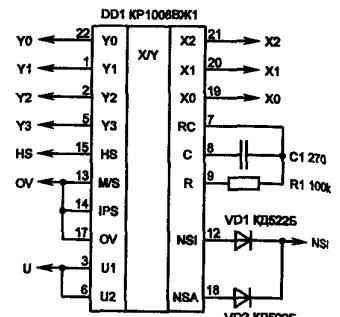


Рис. 6.2. Схема замены ИС ЭНЧ с логическим выходом ИК не ИС KP1008ВЖ1.

На рис. 6.4 приведена схема замены импортной ИС с открытым стоком выхода ИК Диоды VD1 и VD2 формируют соответствующую импульсную последовательность, а транзисторы VT1 и VT2, образуя выход с открытым коллектором, моделируют выход ИК ИС с открытым стоком.

Выводы микросхемы X0, XI, X2, Y0, Y1, Y2, Y3, 0V, U, HS и NSI подключаются на соответствующие контактные площадки заменяемой ИС. Вывод SB подключается к выводу микропереключателя со стороны транзисторов импульсного ключа (точка KT1 на рис. 6.1).

Для замены импортной микросхемы на отечественную КР1008ВЖ1 можно изготовить переходную плату, разместив на ней необходимые дополнительные элементы. На рис. 6.5 показан чертеж переходной платы для схемы, приведенной на рис. 6.4. Форма и размеры переходной платы выбраны с учётом размещения её в телефонной трубке между основной платой и динамической головкой.

Контактные площадки переходной платы (в рамке на рис. 6.5) и контактные площадки заменяемой

Рис. 6.3. Схема замены ИС ЭНН с логическим выходом ИК на ИС КР1008ВЖ(7).

ИС на основной плате телефона соединяются между собой жгутом из тонких проводов. Схемы соединения контактных площадок переходной платы с контактными площадками основной платы, из которой выпаяна ИС ЭНН, для различных типов ИС различны и приведены в таблице 6.3. В ячейках таблицы показаны номера выводов контактных площадок заменяемой микросхемы на основной плате телефона. Расположение самих ячеек соответствует расположению контактных площадок на переходной плате. Например, для микросхемы KS5805A контактную площадку YO, которая расположена рядом с выводом 22 ИС КР1008ВЖ1, необходимо соединить с контактной площадкой от вывода 16 микросхемы KS5805A на основной плате.

Для того чтобы в телефоне работал повтор последнего набранного номера, необходимо внести изменения на плате наборного поля. Нужно разорвать дорожку, которая идет от контактной площадки X2 к кнопке "#", и соединить разорванный конец дорожки от этой кнопки к контактной площадке X0. В телефонах-трубках, если принять контактную площадку, расположенную ближе к динамической головке за первую, то контактная площадка X0 - третья, а X2 - седьмая.

Если все соединения сделаны правильно, а номер не набирается, следует проверить напряжение на стабилитроне переходной платы. При Пониженном его значении (менее 2,0 В) необходимо увеличить ток через стабилитрон при помощи резистора в цепи питания микросхемы (раздел 3.3). При замене микросхем CIC9102E, CIC9104E, KS5805B, LR4Q993, MK50993, T40998, UM9151, UM9151-3, WE9102 и WE9104 стабилитрон VD1 может не понадобиться, так как он должен иметься на основной плате телефона.

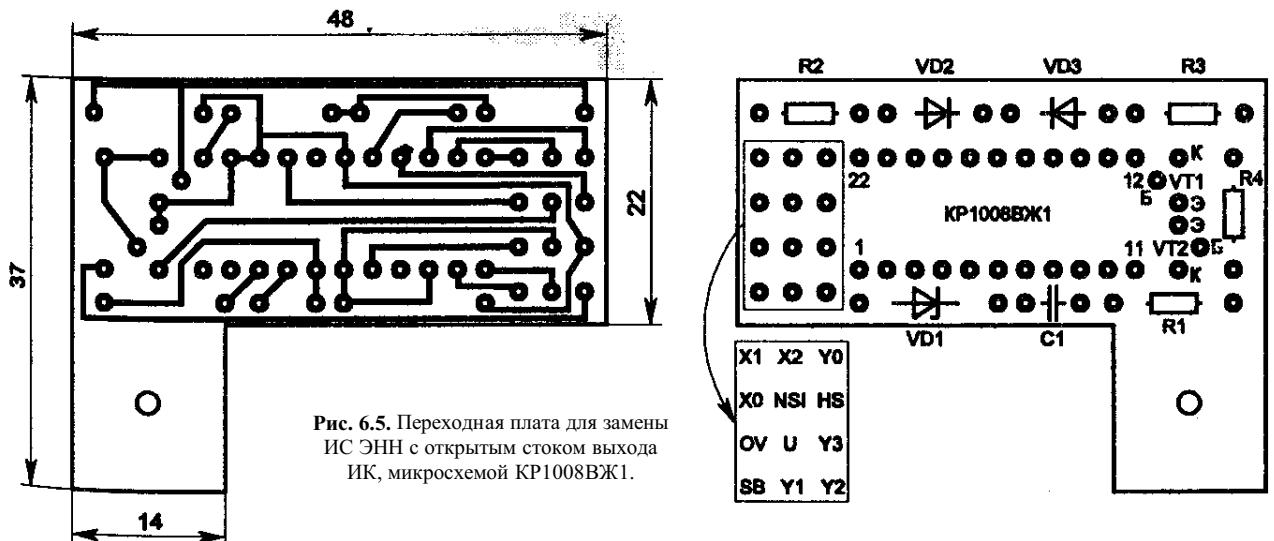



Рис. 6.5. Переходная плата для замены ИС ЭНН с открытым стоком выхода ИК, микросхемой КР1008ВЖ1.

Табл. 6.3. Соответствие контактных площадок переходной платы с контактными площадками заменяемой микросхемы.

Соответствие контактных площадок переходной платы контактным площадкам заменяемой микросхемы:														
ET40992	CIC992BE	HM9100Б	CIC9104E	CIC9102E										
HM9100A1	ET40982	KS5853	UM9151-3	UM9151										
KS6805A	HD970040D		WE9104	WE9102										
KS6805B	KS5804													
KS68C05	LR40981A													
KS6851	MK5173AN													
LR40992	MK50981													
LR40993	TR50981AN													
MK50992N	WE9192B													
MK60993														
T40992 T40993														
4	5	16	4	5	14	3	4	14	15	16	1	16	17	18
3	18	17	3	16	15	2	16	15	14	9	11	15	9	12
6	1	13	6	1	11	5	1	11	12	5	4	10	5	4
SB	15	14	SB	13	12	SB	13	12	SB	2	3	SB	2	3

Второй вариант замены ИС ЭНН с логическим выходом ИК показан на рис. в.в. В этом случае необходимо добавить ключ на полевом n-канальном транзисторе с индуцированным каналом и изолированным затвором KP1014KT1A(B), подключив его параллельно выходу диодного моста. Особенность схемы состоит в том, что импульсный ключ ТА используется как разговорный ключ, а набор номера осуществляется токовым ключом на KP1014KT1A(B). Если в ТА присутствует разговорный ключ, то вывод 18 ИС KP1008ВЖ5(7) необходимо подключить на него, а импульсный ключ ТА отключить (вместо него будет работать токовый ключ на KP1014KT1A(B)).

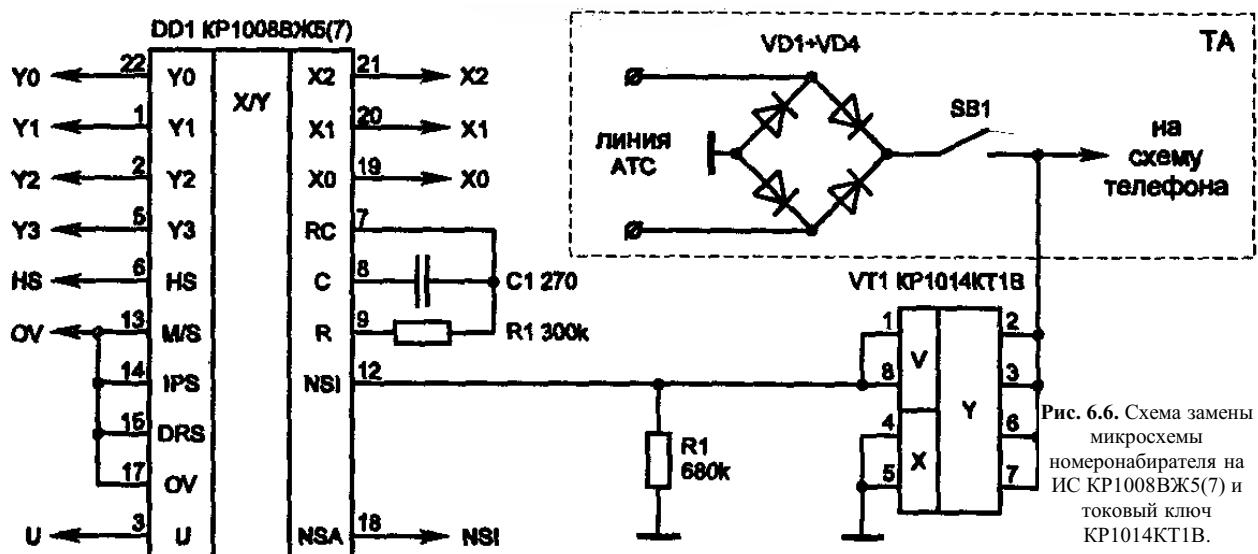Импульсы, управляющие работой ключа, подаются на затвор токового ключа с выхода ИК ИС и полностью соответствуют требованиям технических условий для отечественных телефонных сетей, так как ИС KP1014KT1A(B) в режиме насыщения имеет сопротивление менее 50 Ом.



7. ЗАЩИТА И ДОРАБОТКА ТА

Амплитуда посылок сигнала индукторного вызова достигает 120 В, а на которых станциях и 200 В. Именно это напряжение представляет наибольшую опасность для электронной "начинки" телефона. При снятии трубки во время яка напряжение посылок индукторного вызова может вывести из строя основные элементы ТА (импульсный ключ, микросхему номеронабирателя, электретный микрофон). Это может произойти как из-за пробоя внутри элементов, так за счёт превышения допустимой рассеиваемой мощности на них.

7.1. ЗАЩИТА МИКРОСХЕМЫ НОМЕРОНАБИРАТЕЛЯ

Самым слабым местом в ИС является выход импульсного ключа. Для ИС ЧНН пробой внутреннего полевого транзистора импульсного ключа с открытым стоком наступает при напряжении свыше 30 В. Естественно, напрашивается простейший способ защиты - ограничить напряжение, которое может появиться на выходе ИК ИС при пробое транзисторов ИК ТА или снятии трубки во время звонка.

Для этого между нулевой шиной и выходом ИК ИС включается стабилитрон с напряжением стабилизации 13÷15 В (рис. 7.1). Но этот способ защиты не дает гарантии полной защиты, поскольку при пробитом коллекторном переходе транзистора VT1 импульсного ключа ТА (рис. 6.1,а и 6.1,б) и попытке набора номера через открытый выход ИК ИС пойдет весь ток линии, что моментально приведет к выходу из строя микросхемы номеронабирателя.

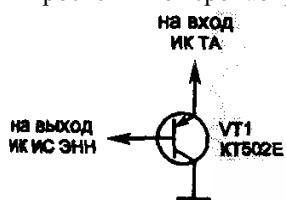


Рис. 7.2. Рекомендуемая схема защиты выхода ИК ИС ЭНН с открытым стоком.

Гарантированную защиту выхода ИК ИС обеспечивает применение дополнительного транзистора, включенного по схеме, приведенной на рис. 7.2. Здесь транзистор VT1 включен по схеме эмиттерного повторителя. Когда выход ИК микросхемы ЭНН находится в высокоимпедансном состоянии, то переход эмиттер-коллектор транзистора VT1 закрыт. При наборе номера выход ИК ИС подключается к общейшине. Ток, протекающий через резистор R1 (рис. 6.1,в и 6.1,б) и переход база-эмиттер защитного транзистора VT1, открывает его и подключает вход ИК ТА к земле. Импульсный ключ ТА закрывается.

Если к эмиттеру транзистора VT1 (рис. 7.2) по любой причине будетложен высокий потенциал, то при появлении малейшего тока в цепи: эмиттер-база транзистора VT1 - выход ИК ИС - корпус, транзистор VT1 открывается и весь ток проходит через него. Это исключает выход из строя микросхемы номеронабирателя.

Наиболее опытные радиолюбители могут возразить, что защитный транзистор следует подключать так, как показано на РИС. 7.3. Однако продолжительная практика использования схемы, приведённой на рис. 7.2, показала её полную надёжность.

Такой способ защиты весьма эффективен и позволяет снимать трубку даже во время междугородного звонка, если, конечно, защищены транзисторы ИК. Междугородный звонок при отсутствии описанной защиты наиболее опасен для ТА из-за повышенной частоты следования посылок вызывного сигнала, что повышает вероятность снятия трубки во время звонка.

Для ИС с логическим выходом ИК перечисленные способы не пригодны, так как напряжение выхода ИК ИС не превышает напряжение питания ИС. В этом случае выход ИК ИС следует включить через диод, как показано на рис. 7.4. Для обеспечения надежного запирания транзистора VT1 при напряжении низкого уровня на выходе ИК ИС с его базы на корпус необходимо включить резистор R2 сопротивлением 100÷300 кОм. Резистор R1 должен присутствовать на плате телефона. Его сопротивление может находиться в довольно широких пределах.

Микросхему номеронабирателя с встроенным источником опорного напряжения можно защитить и по цепи питания. Для этого необходимо с входа питания ИС на корпус включить стабилитрон с напряжением стабилизации 4,7÷5,6 В (КС147А,Г; КС 156А,Г и т. п.). Но в этом, как правило, нет необходимости. При надежно защищенном выходе ИК микросхемы номеронабирателей практически не выходят из строя по питанию благодаря внутренней защите.

7.2. ЗАЩИТА ИМПУЛЬСНОГО КЛЮЧА ТА

Сравним параметры отечественных и импортных транзисторов наиболее часто используемых в схемах ИК:

Транзистор	U _{к3} макс, В	I _к и макс, мА	P _к макс, Вт
2N5551	180	600	0,35
KTJ03E	100	360	0,35
2N5401	160	600	0,35
KT602E	90	350	0,35

Предельно допустимые значения напряжения и импульсного тока зарубежных транзисторов значительно превышают аналогичные параметры отечественных. Поэтому они кажутся на первый взгляд более надежными, однако это не так. Практика показывает, что зарубежные транзисторы выходят из строя довольно часто, чего нельзя сказать об указанных отечественных, успешно используемых для их замены. Причина

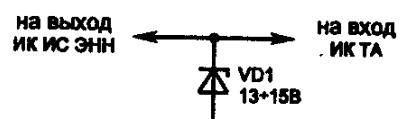


Рис. 7.1. Способ защиты выхода ИК ИС ЭНН с открытым стоком.

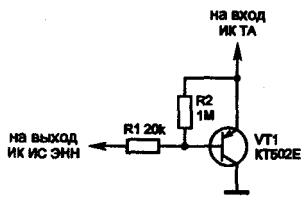



Рис. 7.3. Схема защиты выхода ИК ИС ЭНН с открытым стоком и резисторами в базовой цепи.

состоит в том, что вследствие бросков напряжения, возникающих при наборе номера, а равно воздействия высокого напряжения индукторного вызова происходит превышение предельно допустимой рассеиваемой мощности. У отечественных транзисторов имеется больший запас по допустимой рассеиваемой мощности, чем у зарубежных, несмотря на то, что паспортные данные у них одинаковые. Кроме того, необходимо также учитывать, что в недорогих импортных телефонах могут устанавливаться некондиционные компоненты, у которых параметры не соответствуют паспортным, тогда как для отечественных транзисторов это практически исключено.

Если в линии отсутствуют броски напряжения, а трубку Вы снимаете всегда во время паузы между звонками, Ваш телефон будет длительное время работать исправно. Тем не менее, защиту следует ввести. Ведь её реализация проста и не трудоемка.

На рис. 7.5 приведены схемы подключения защитного элемента, в качестве которого можно использовать стабилитрон, варистор или неоновую лампочку. Основное назначение защитного элемента - ограничить броски напряжения в линии до величины, безопасной для транзисторов ИК.

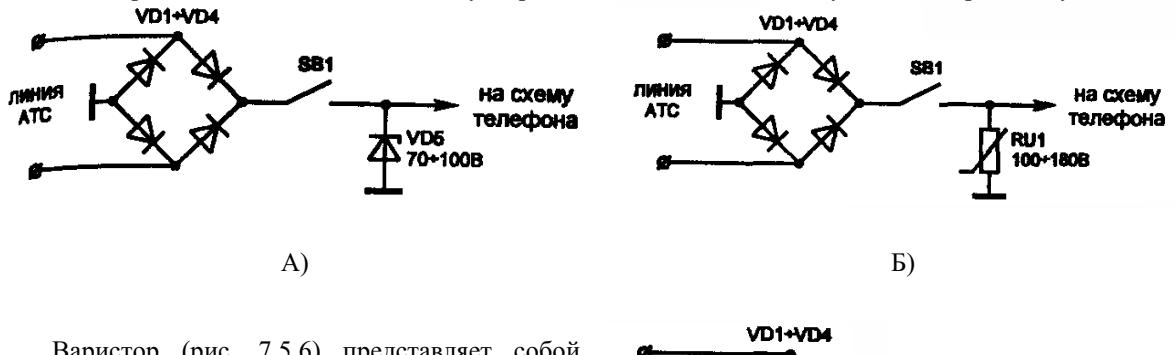Стабилитрон (рис. 7.5,а) необходимо использовать с напряжением стабилизации от 70 до 100 В (KC568B, KC582B, KC591A, KC596B, KC600A и т. п.). Его нужно включать только после микропереключателя, иначе, после первой же посылки сигнала индукторного вызова Ваш абонент услышит короткие гудки.



Варистор (рис. 7.5,б) представляет собой полупроводниковый резистор, сопротивление которого уменьшается с увеличением приложенного напряжения. Их желательно использовать на напряжение 100÷180 В типа СН 1-2-1. Варисторы с напряжением - ниже 100 В применять не рекомендуется, поскольку это может вызывать сбои. Схемы включения при наборе номера защитных элементов ИК схемы ТА.

Неоновая лампочка (рис. 7.5,в) выполняет функцию порогового элемента с напряжением ограничения 70÷85 В. Металлический цоколь лампочки необходимо подключать к плюсовой цепи.

Варистор и неоновую лампочку, в отличие от стабилитрона, можно включать перед микропереключателем, непосредственно к положительному выходу диодного моста. Неоновая лампочка при таком включении во время посылки сигнала индукторного вызова будет выполнять также функцию светового индикатора вызова.

7.3. ДОРАБОТКА РАЗГОВОРНОГО УЗЛА

Если выполнена защита микросхемы и транзисторов ИК, то никаких специальных методов защиты разговорного узла применять не надо.

Целью доработки является улучшение потребительских параметров ТА, исхода из принципа - хорошо слышу я, хорошо слышат меня. Эта цель достигается улучшением характеристик микрофонного и телефонного усилителей.

Качество работы микрофонного усилителя очень зависит от типа применяемого микрофона. Если в Вашем телефоне установлен электродинамический микрофон (рис. 7.6), то улучшить работу ТА можно лишь заменив этот микрофон на электретный (рис. 7.7), обладающий значительно лучшими параметрами. В некоторых случаях этого бывает достаточно, чтобы Вас слышали хорошо.

Если уровень сигнала микрофона остался неудовлетворительным, то необходимо согласовать выходное сопротивление микрофонного усилителя посредством эмиттерного повторителя. Его схема приведена на рис. 7.8.

Необходимость согласования обусловлена тем, что выход электретного микрофона, выполненный на полевом транзисторе, обладает высоким сопротивлением, соизмеримым с входным сопротивлением усилителя. Вследствие этого образуется делитель напряжения, ослабляющий сигнал.

Эмиттерный повторитель уменьшает выходное сопротивление микрофона, в результате чего всё напряжение сигнала прикладывается ко входу усилителя. В этом случае усиление возрастает настолько, что приходится применять меры против

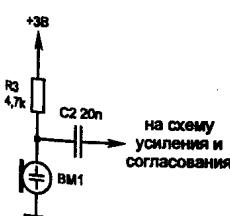


Рис. 7.7. Схема подключения электретного микрофона.

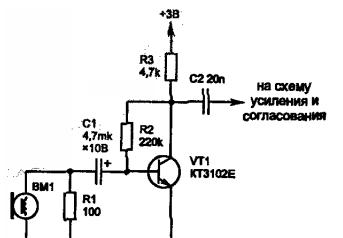


Рис. 7.6. Схема подключения электродинамического микрофона.

возбуждения. Возбуждение устраняется увеличением сопротивления балансного резистора противоместной схемы (например, R3 на рис. 3.36) примерно вдвое.

Можно также применить микросхемы КА1436УЕ1 или КА1403УЕ2А(Б), предназначенные для работы в качестве усилителя-повторителя для согласования выходного сопротивления электретного микрофона с входным сопротивлением усилителя НЧ. ИС КА1436УЕ1 производит НПО "ИНТЕГРАЛ" в г. Минске.

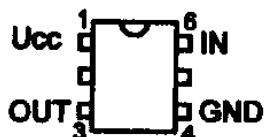


Рис. 7.9. Цоколёвка ИС КА1436УЕ1.

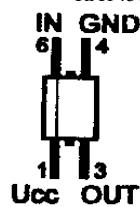


Рис. 7.10. Цоколёвка ИС КА1403УЕ2.

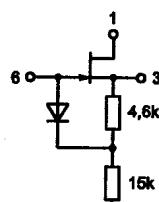


Рис. 7.11. Внутренняя электрическая схема ИС КА1436УЕ1 и КА1403УЕ2.

Цоколёвка ИС КА1436УЕ1 приведена на рис. 7.9, а КА1403УЕ2А(Б) на рис. 7.10. Их внутренняя электрическая схема приведена на рис. 7.11.

ИС представляют собой истоковый повторитель на полевом n-каналом транзисторе с p-n переходом.

Основные электрические характеристики ИС КА1436УЕ1 и КА1403УЕ2А(Б):

- напряжение питания $0,8 \div 5,0$ В;
- напряжение входного сигнала в пределах $\pm 0,4$ В;
- входное сопротивление не менее 20 МОм;
- выходное сопротивление не более $2,5$ кОм;
- коэффициент усиления напряжения не менее $0,4$;
- ток потребления не более 160 мА (для КА1403Б не более 180 мА);
- эквивалентное полное напряжение шумов не более $3,5$ мВ.

Если Вы плохо слышите абонента, то можно установить в трубке телефона вместо часто используемого электромагнитного микрофонного капсиюля динамическую головку мощностью $0,25 \div 0,5$ Вт и номинальным электрическим сопротивлением $8 \div 50$ Ом (0.25ГД-10; 0.5ГДШ-9; 0.5ГД-13 и т.п.). Если этого будет недостаточно, необходимо заменить или дополнить усилитель приёма (например, усилителем НЧ на ИС ЭКР1436УН1). Для повышения стабильности работы разговорного узла вместо нагрузочного резистора линии (например, R6 на рис. 3.36) желательна установить стабилитрон типа КС133А или КС433А и подключить параллельно ему электролитический конденсатор емкостью $47\text{мкФХ}10\text{В}$. Можно использовать схему рис. 7.12, выполняющую одновременно функции стабилитрона и источника тока для светодиода VD1. Светодиод можно использовать в качестве индикатора поднятой трубки телефона.

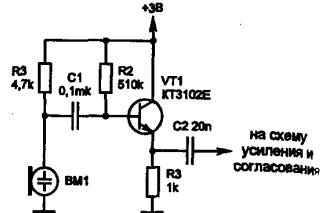


Рис. 7.8. Схема согласования выходного сопротивления электретного микрофона.

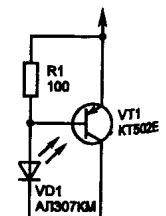


Рис. 7.12. Схема замены нагрузочного резистора линии в ТА.

7.4. ЗАМЕНА ДИСКОВОГО НОМЕРОНАБИРАТЕЛЯ НА КНОПОЧНЫЙ

Телефонные аппараты и другие оконечные абонентские устройства с дисковым номеронабирателем можно модернизировать в части установки в них кнопочного номеронабирателя. Для этого можно применить выпускаемые промышленностью номеронабиратели "ЭЛЕКТРОНИКА НК-01", "ЭЛЕКТРОНИКА НК-02" и "ЭЛЕКТРОНИКА НК-03".

Эти номеронабиратели полностью удовлетворяют требованиям, изложенным в разделе 1.1 и обеспечивают выполнение следующих функций:

- набор номера значностью до 22 цифр;
- неоднократное повторение набранного номера нажатием кнопки "*" (повтор);
- прерывание набора номера на любом его этапе и последующее его повторение, начиная с первой цифры;
- прослушивание сигналов АТС в паузах между цифрами набираемого номера;
- программируемое паузы увеличенной длительности ($2,7$ мс на одно нажатие кнопки "*") между любыми цифрами набираемого номера;
- отбой АТС нажатием кнопки "#" (отбой).

Схема номеронабирателя "ЭЛЕКТРОНИКА НК-01" приведена на рис. 7.13. Диоды VD2, VD5 и переходы "сток - подложки" токовых ключей DA2, DA3 образуют диодный мост, который обеспечивает схему положительным напряжением питания. Питание микросхемы номеронабирателя DD1 напряжение 3,2 В осуществляется стабилизатором напряжения, выполненным на стабилизаторе тока DA1, стабилитроне VD1 и конденсаторе C4. Подстрочным резисторе R5 регулируется начальный ток стабилизатора тока DA1.

Разговорный ключ номеронабирателя выполнен на токовых ключах DA4, DA5 и управляемся с выхода NSA2 DD1 (вывод 18). Он обеспечивает подключение телефонного аппарата к абонентской линии в разговорном режиме и отключение от неё в режиме набора номера. Транзисторы VT2 и VT3 необходимы для обеспечения работы разговорного ключа при любой полярности подключения номеронабирателя к линии АТС. Управление токовыми ключами DA4, DA5 осуществляется тот транзистор, на коллекторе которого присутствует положительный потенциал.

Импульсный ключ, построенный на токовых ключах DA2, DA3 и подключенный параллельно линейным клеммам XS2, XS3, обеспечивает передачу импульсов набора номера, формируемых на выходе N81 DD1 (вывод 12), в абонентскую линию. Межсерийная пауза увеличенной длительности формируется нажатием кнопки "*" (повтор) во время набора номера.

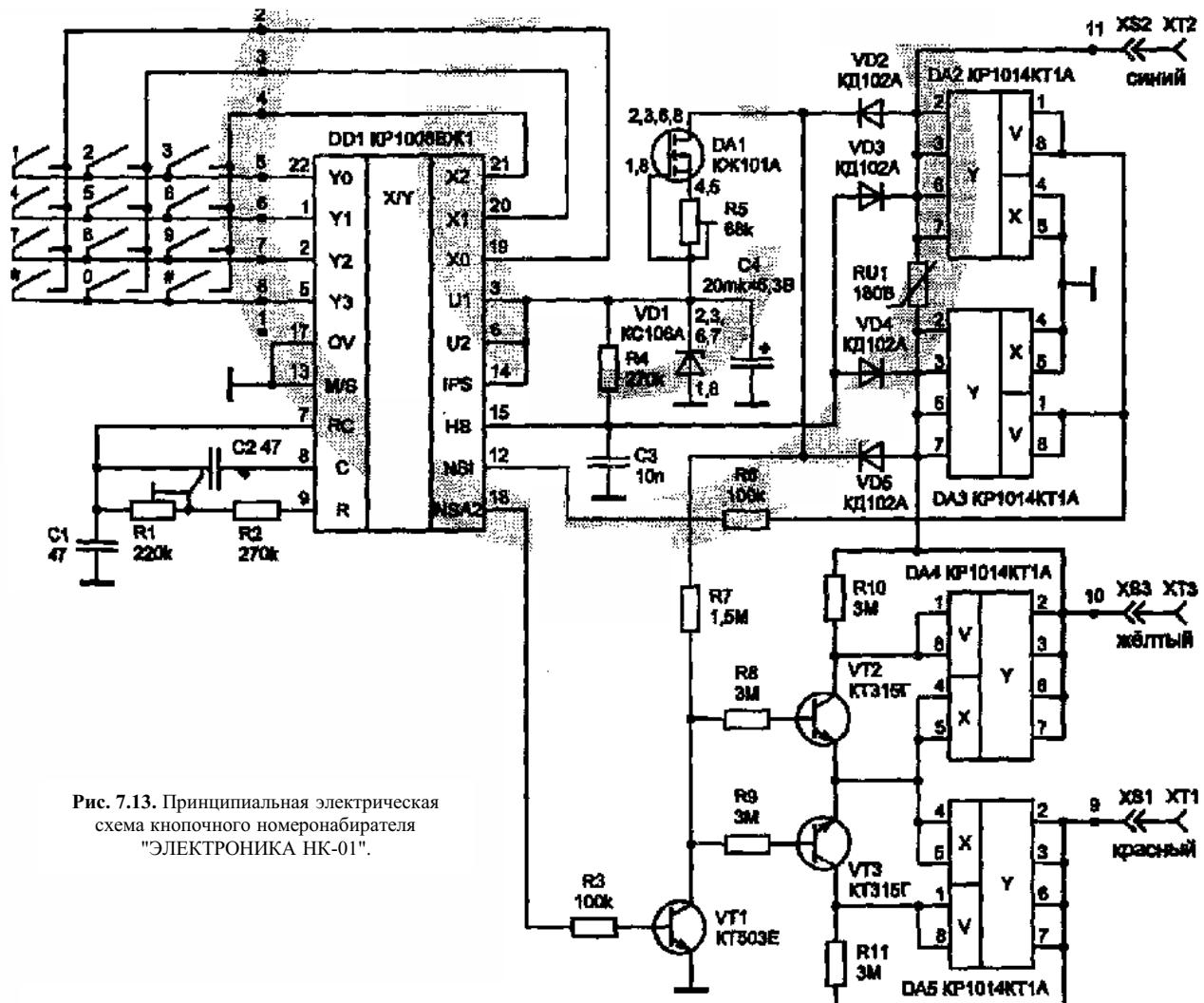




Рис. 7.13. Принципиальная электрическая схема кнопочного номеронабирателя "ЭЛЕКТРОНИКА НК-01".

Нажатие кнопки "#" (отбой) приводит к закрыванию разговорного ключа, отключению разговорной схемы ТА от абонентской линии и отбою приборов АТС. Режим "отбой" осуществляется также при уложенной на аппарат трубке. При этом напряжение на клеммах XS2, XS3 исчезает. Напряжение "высокого" уровня с заряженного конденсатора С4 через резистор R4 поступает на вход HS DD1 (вывод 15) и осуществляет подготовку ИС к повтору номера. Диоды VD3, VD4 обеспечивают "низкий" уровень на входе HS DD1 в разговорном режиме и предотвращают разряд конденсатора С4 при уложенной на рычаг трубке. Варистор RU1 защищает токовые ключи от пробоя при бросках напряжения на линии и от высокого напряжения индукторного вызова. Подстроенным резистором R1 регулируется частота набора номера.

Номеронабиратель "ЭЛЕКТРОНИКА НК-02" (рис. 7.14) отличается от номеронабирателя "ЭЛЕКТРОНИКА НК-01" усовершенствованными схемами "отбой" и отключения разговорного узла. "Низкий" уровень на входе HS в разговорном режиме обеспечивает открытый транзистор VT1. При уложенной на рычаг трубке напряжение на базе транзистора VT1 равно нулю, транзистор закрыт и на входе HS DD1 через резистор R3 с заряженного конденсатора С3 подаётся "высокий" уровень. Такая схема обеспечивает более длительный разряд конденсатора С1 и, как следствие, продолжительное время удержания в памяти ОЗУ микросхемы ЭНН последнего набранного номера.

Разговорный узел при положительном потенциале линии АТС на клемме XS3 подключается к линии АТС через диод VD5 и открытый транзистор VT2. Транзистор VT4 открывается тогда, когда открывается токовый ключ DA4 и через резистор R7 подключает базу транзистора на корпус. При отрицательном потенциале на клемме XS3 разговорный узел подключается к линии через открытый токовый ключ DA5 и диод VD4.

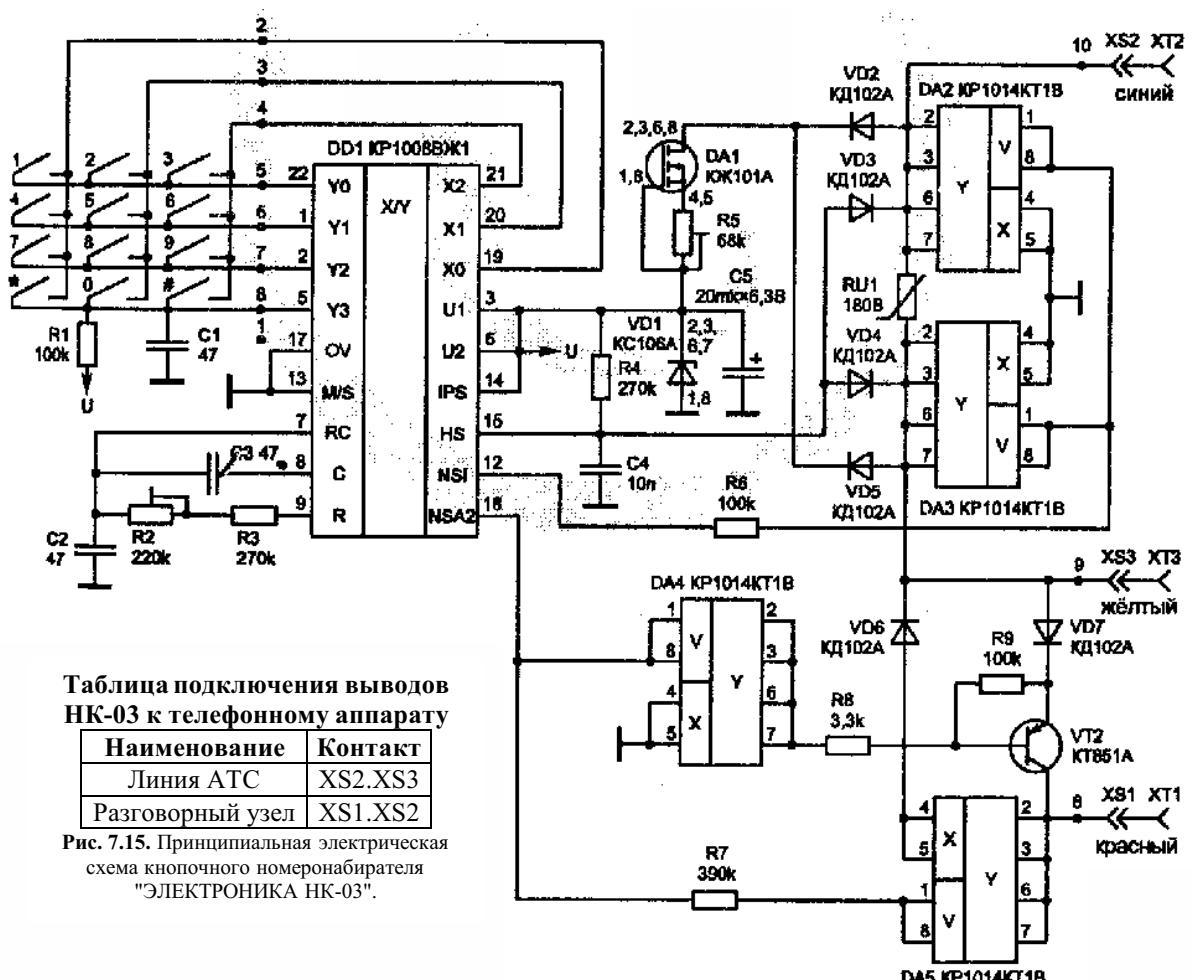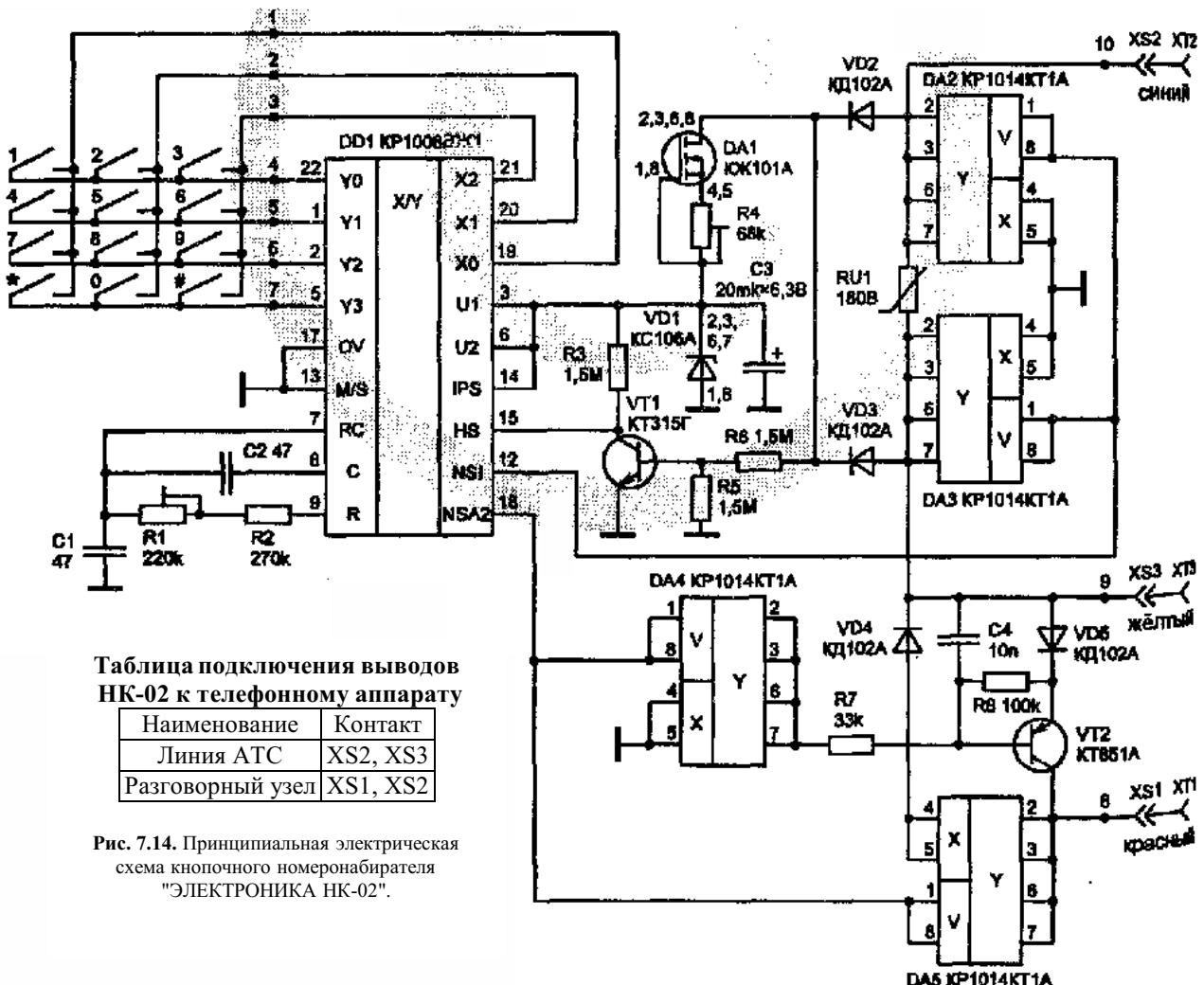На рис. 7.15 приведена принципиальная электрическая схема кнопочного номеронабирателя "ЭЛЕКТРОНИКА НК-08". Узел "отбой" в нём выполнен как в "НК-01", а схема отключения разговорного узла аналогична "НК-02". Добавлена интегрирующая цепь на выводе 5 ИС ЭНН для увеличения времени антидребезга.



7.5. УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРОВЕРКИ МИКРОСХЕМ И ТРАНЗИСТОРОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ТЕЛЕФОННЫХ АППАРАТАХ

Часто возникает необходимость проверить работоспособность микросхемы или транзистора перед установкой в схему, или удостовериться в исправности выпаянных элементов схемы.

На рис. 7.16 приведена схема устройства, позволяющего произвести проверку микросхем KP1008ВЖ1, KP1008ВЖ5, KP1008ВЖ7, KP1064ВЯС5 KP1064ВЖ7.

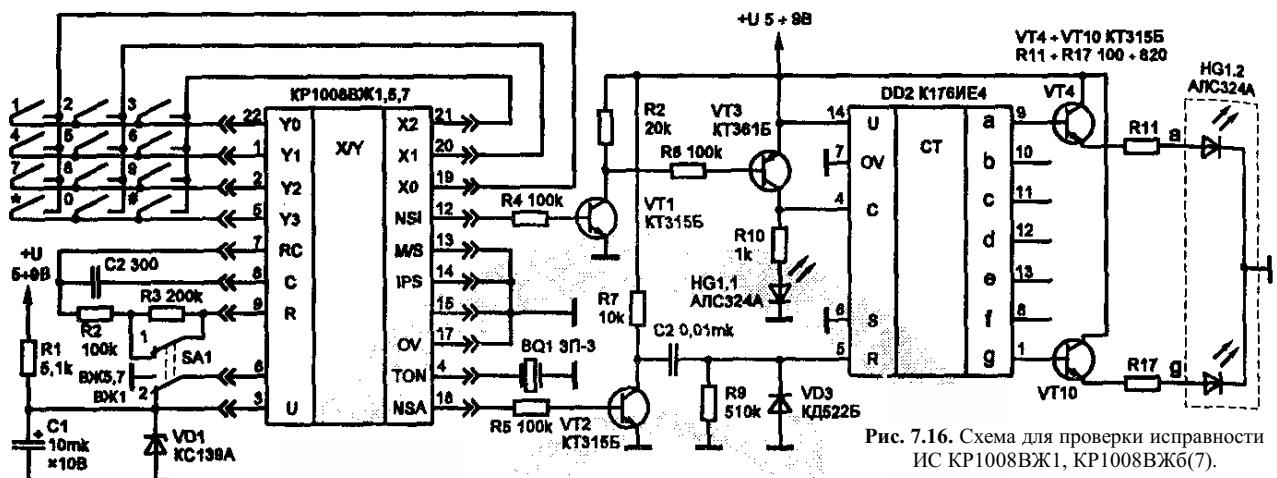


Рис. 7.16. Схема для проверки исправности ИС КР1008ВЖ1, КР1008ВЖб(7).

Для подключения проверяемой микросхемы предусмотрена панель, в которую вставляется ИС при проверке. Питание схемы осуществляется напряжением $5 \div 9$ В. Резистор R1, конденсатор C1 и стабилизатор VD1 обеспечивают проверяемую ИС напряжением питания 3 В.

Цоколёвка микросхем КР1008ВЖ5 и КР1008ВЖ7 одинакова, что позволяет проверять их без каких-либо дополнений. Цоколёвка ИС КР1008ВЖ1 отличается от их цоколёвки назначением двух выводов - 6 и 15. Вывод 15 в ИС КР1008ВЖ1 - вход "отбой" (HS), а в ИС КР1008ВЖ5 и КР1008ВЖ7 - вход установки частоты набора - 10/20 Гц (DRS). Так как функцию "отбой" можно осуществлять кнопкой "#" клавиатуры, то вывод 15 подключается к общему проводу.

Вывод 6 в ИС КР1008ВЖ1 - вход напряжения питания (U), а в ИС КР1008ВЖ5 и КР1008ВЖ7 - вход "отбой" (HS).

Переключатель SA1 в нижнем (по схеме) положении контактов позволяет осуществлять проверку ИС КР1008ВЖ1, а в верхнем - КР1008ВЖ5 и КР1008ВЖ7. При проверке ИС КР1008ВЖ1 на вывод 6 подаётся напряжение со стабилитрона VD1, а при проверке ИС КР1008ВЖ5 и КР1008ВЖ7 вывод 6 соединяется с общим проводом.

Поскольку при тех же параметрах времязадающей цепи (C2 и R2) частота набора у ИС КР1008ВЖ5 и КР1008ВЖ7 в три раза выше, то для обеспечения номинальной частоты набора второй контакт SA1 подключает при проверке этих микросхем в цепь генератора дополнительно резистор R3.

С выхода импульсного ключа ИС DD1 (вывод 12) импульсы набора через согласующие транзисторы VT1 и VT3 поступают на вход "C" счетчика DD2 (вывод 4), определяющего число импульсов, поступивших с выхода ИК ИС, и формирующего сигналы управления семисегментным светодиодным индикатором HG1. Светодиодный индикатор отображает число принятых импульсов в десятичном виде. Транзисторы VT4÷VT10 согласуют выход счетчика-дешифратора со светодиодным индикатором, номинальный ток которого обеспечивают резисторы R11 ÷ R17. Импульсы набора изменяют состояние счетчика по спаду положительных импульсов на входе "C" (вывод 4).

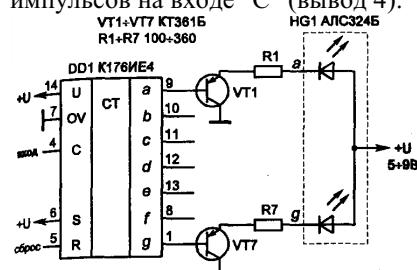


Рис. 7.17. Схема подключения светодиодного индикатора с общим анодом

Светодиод VD2 мигает с частотой 10 Гц во время следования импульсов набора. В качестве него можно использовать точку светодиодной матрицы HG1.

С выхода разговорного ключа ИС DD1 (вывод 18) отрицательный перепад импульса инвертируется транзистором VT2 и поступает на дифференцирующую цепь C2, R10. Короткий импульс положительного напряжения, сформированный ею, поступает на вход R DD2 (вывод 5) и устанавливает счетчик в исходное состояние перед началом каждой серии

импульсов набора.

В схеме применён индикатор

светодиодного индикатора с общим анодом. В схеме применён индикатор АЛС324А с общим катодом. Вместо него могут быть использованы индикаторы АЛ304А,Б,В, АЛС321А, АЛС313А, АЛС314А, АЛС333А.В, АЛС339А. Светодиодные матрицы с общим анодом -АЛ304Г, АЛС321Б, АЛС324Б, АЛС333Б.Г следует включать по схеме, приведённой на рис. 7.17.

Высокочувствительные индикаторы типа АЛ304Г можно включать непосредственно к выходам микросхемы, как показано на рис. 7.18. Однако из-за разброса тока короткого замыкания микросхем, не нор-

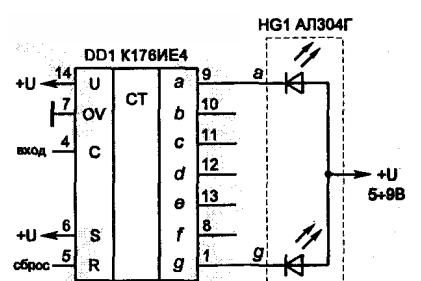


Рис. 7.18. Схема подключения светодиодного индикатора АЛ304Г.

мируемого техническими условиями, яркость свечения индикаторов может быть различной. Идентичности яркости свечения частично можно достичь подбором напряжения питания индикаторов.

Для согласования выходов микросхемы К176ИЕ4 со светодиодными индикаторами, имеющими общий анод можно использовать микросхемы К176ПУ1, К176ПУ2, К176ПУ3, К561ПУ4 и К561ЛН2, как показано на рис. 7.19.

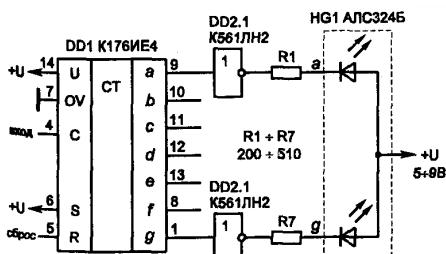


Рис. 7.19. Схема согласования выходов ИС K176ИЕ4 со светодиодными индикаторами, имеющими общим анодом.

Переключатель SA1 служит для выбора типа проверяемой микросхемы. В положении "1" проверяются микросхемы второй группы, в положении "2" - первой.

При использовании неинвертирующих микросхем (K176ПУ3, K561ПУ4) вход S (вывод 6) K176ИЕ4 следует соединить с выходом U, а при использовании инвертирующих (K176ПУ1, K176ПУ2, K561ЛН2) - с общим проводом.

На рис. 7.20 представлена схема для проверки работоспособности двух наиболее распространенных групп зарубежных ИС. В первую входят ИС KS5805A, KS5851 и их аналоги, приведенные в таблице 6.2. Во вторую - WE9192B и ее аналоги. Микросхема KS5805A имеет 18 выводов, а WE9192B - 16 выводов. Но её цоколёвка повторяет цоколёвку KS5805A за исключением выводов 9 - M/S и 10 - DRS, которые у нее отсутствуют.

На рис. 7.20 в скобках указаны номера выводов для ИС WE9192B.


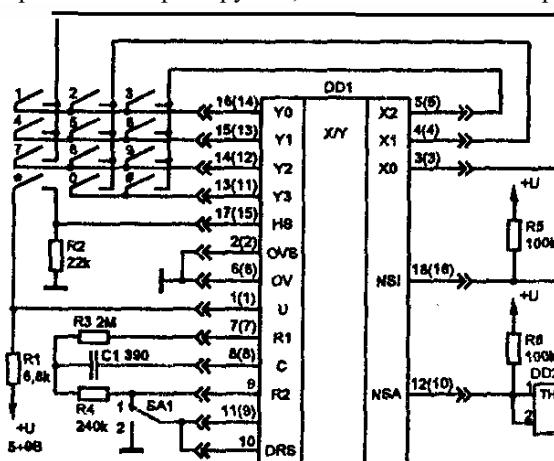


Рис. 7.20. Схема для проверки исправности ИС KS5805A, KS5851, WE9192B и их аналогов.

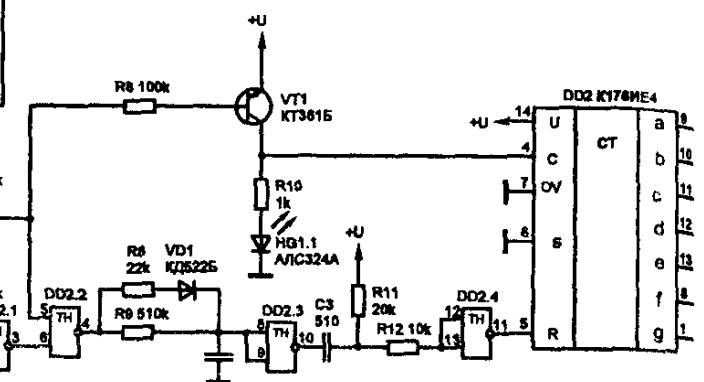

Работа устройства осуществляется следующим образом. Импульсы набора отрицательной полярности с выхода импульсного ключа NS1 (вывод 18 для KS5805A и 16 для WE9192B) проверяемой ИС инвертируются транзистором VT1 и поступают на вход "C" (вывод 4) счетчика-демодулятора K176ИЕ4. Как и в предыдущей схеме число пришедших импульсов отображается на индикаторе. В проверяемых микросхемах выход разговорного ключа NSA (вывод 12 для KS5805A и 10 для WE9192B) формирует импульс на весь период набора. Для осуществления начальной установки счетчика после набора каждой цифры имеется формирователь сброса на микросхеме DD2. С выхода разговорного ключа NSA импульс отрицательной полярности через инвертор на элементе DD2.1 управляет ключом на элементе DD2.2, разрешающим прохождение импульсов набора на интегрирующую цепочку R8, R9, VD1, C2.

Элементы цепочки рассчитаны таким образом, чтобы импульсы набора не позволяли разрядиться конденсатору C2, поддерживающему на время следования импульсов набора одной цифры потенциал логической "1" на входе инвертора DD2.3. За период межсерийной паузы конденсатор C2 разряжается до уровня переключения логического элемента DD2.3. Дифференцирующая цепочка на выходе последнего формирует короткий отрицательный импульс, который инвертируется элементом DD2.4 и устанавливает счетчик в исходное состояние.

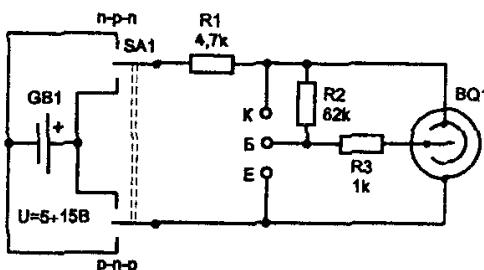


Рис. 7.21. Схема для проверки исправности транзисторов.

Для проверки работоспособности транзисторов можно применить простое и надёжное устройство, в основу которого положено использование импортного трех-выводного пьезоизлучателя. Схема устройства приведена на рис. 7.21. Схема не критична к напряжению питания, которое может быть в пределах $5 \div 15$ В. В верхнем по схеме положении переключателя SA1 проверяются транзисторы структуры p-n-p, а в нижнем - n-p-n. Если транзистор исправен и цоколёвка совпадает с указанной, Вы услышите тональный сигнал пьезоизлучателя BQ1 частотой около 3,5 кГц. Схема позволяет не только определять исправность транзисторов, но и определять структуру и

8. СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

8.1. КОДОВАЯ И ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА РЕЗИСТОРОВ

Кодированное обозначение номинальных сопротивлений резисторов состоит из трёх или четырёх знаков, включающих две цифры и букву или три цифры и букву. Буква кода является множителем, обозначающим сопротивление в омах, и определяет положение запятой десятичного знака. Кодированное обозначение допускаемого отклонения состоит из буквы латинского алфавита (табл. 8.1).

Табл. 8.1. Кодированное обозначение номинального сопротивления, допуска и примеры обозначения.

Сопротивление		Допуск		Примеры обозначения	
Множитель	Код	ДОПУСК, %	Код	Полное	Код
1	R(E)	$\pm 0,1$	B (Ж)	3,9 Ом $\pm 5\%$	3R9J
		$\pm 0,25$	C (У)	215 Ом $\pm 2\%$	215RG
10^3	K (К)	$\pm 0,5$	D (Д)	1 кОм $\pm 5\%$	1KOJ
		± 1	F (Р)	12,4 кОм $\pm 1\%$	12K4F
10^6	M(M)	± 2	G (Л)	10 кОм $\pm 5\%$	10KJ
		± 5	J (И)	10 кОм $\pm 5\%$	M10J
10^9	G (Г)	± 10	K (С)	2,2 МОм $\pm 10\%$	2M2K
		± 20	M (В)	6,8 ГОм $\pm 20\%$	6G8M
10^{12}	T (Т)	± 30	N (Ф)	1 ГОм $\pm 20\%$	1TOM


Примечание. В скобках указано старое обозначение.

Цветовая маркировка наносится в виде четырёх или пяти цветных колец. Каждому цвету соответствует определённое цифровое значение (табл. 8.2). У резисторов с четырьмя цветными кольцами первое и второе кольца обозначают величину сопротивления в омах, третье кольцо - множитель, на который необходимо умножить номинальную величину сопротивления, а четвертое кольцо определяет величину допуска в процентах (рис. 8.1,а).

Табл. 8.2. Цветовая маркировка номинального сопротивления и допуска.

Цвет знака	Номинальное сопротивление, Ом				Допуск %
	Первая цифра	Вторая цифра	Третья цифра	Множитель	
Серебристый	-	-	-	10^{-2}	± 10
Золотистый	-	-	-	10^{-1}	± 5
Чёрный	-	0	-	1	-
Коричневый	1	1	1	10	± 1
Красный	2	2	2	10^2	± 2
Оранжевый	3	3	3	10^3	-
Жёлтый	4	4	4	10^4	-
Зелёный	5	6	5	10^5	$\pm 0,5$
Голубой	6	6	6	10^6	$\pm 0,25$
Фиолетовый	7	7	7	10^7	$\pm 0,1$
Серый	8	8	8	10^8	$\pm 0,05$
Белый	9	9	9	10^9	-

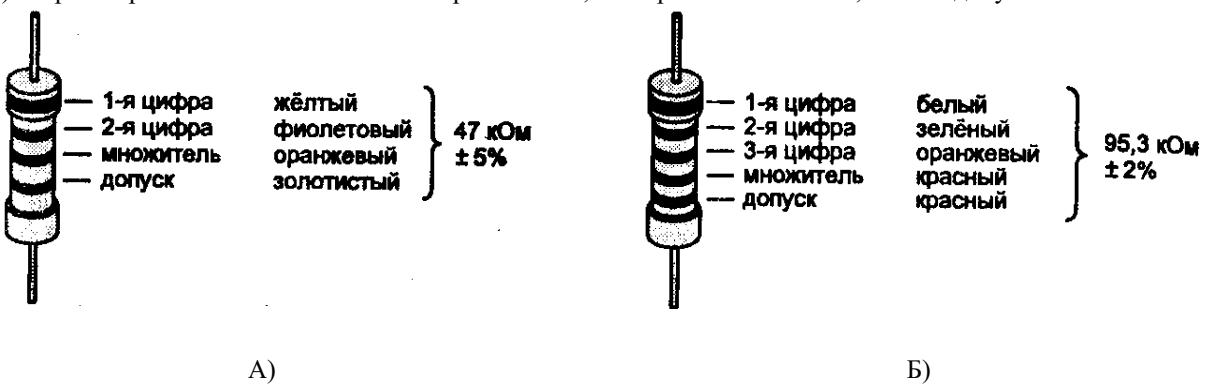Резисторы с малой величиной допуска ($0,1\% \div 2\%$) маркируются пятью. Цветовыми кольцами (рис. 8.1,б). Первые три - численная величина сопротивление, четвертое - множитель, пятое - допуск.



А)

Рис. 8.1. Цветовая маркировка резисторов.

Маркировочные знаки на резисторах сдвинуты к одному из выводов и располагаются слева направо. Если размеры резистора не позволяют разместить маркировку ближе к одному из выводов, то ширина полосы первого знака делается примерно в два раза больше других.

8.2. КОДОВАЯ И ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА КОНДЕНСАТОРОВ

Конденсаторы характеризуются следующими основными параметрами:

- **номинальная ёмкость** - ёмкость, которую должен иметь конденсатор в соответствии с нормативной документацией;
- **допуск** - допускаемое отклонение ёмкости от номинальной;
- **номинальное напряжение** - значение напряжения, при котором конденсатор может работать в течение срока службы с сохранением заданных параметров;
- **температурный коэффициент ёмкости (ТКЕ)** - определяет относительное изменение ёмкости конденсатора при изменении температуры на 1°C (табл. 8.4).

Маркировка конденсаторов может быть либо буквенно - цифровая, содержащая сокращённое обозначение вышеперечисленных параметров, либо цветовая.

Кодированное обозначение номинальных ёмкостей состоит из двух или трёх цифр и буквы. Буква кода является множителем, составляющим значение ёмкости (табл. 8.3), и определяет положение десятичной дроби.

Допускаемое отклонение величины ёмкости в процентах от номинального значения указывают теми же буквами, что и допуски на сопротивление резисторов, однако, с некоторыми дополнениями. Кодированные значения допустимых отклонений от номинальной ёмкости приведены в табл. 8.3. Для конденсаторов ёмкостью менее 10 пФ допускаемое отклонение устанавливается в пикофарадах:

Допуск, пФ	$\pm 0,1$	$\pm 0,25$	$\pm 0,5$	± 1
Код	B	C	D	F

Табл. 8.3. Кодированное обозначение номинальной ёмкости и допуска.

Ёмкость			Допуск			
Множитель	Код	Значение	Допуск, %	Код	Допуск, %	Код
10^{-12}	ρ	пикофарады	$\pm 0,1$ $\pm 0,25$	B (Ж) C (У)	± 20 ± 30	M(B) K(Ф)
10^{-9}	n	нанофарады	$\pm 0,5$	0(Д)	-10...+30	QH
10^{-6}	μ	микрофарады	± 1	F(P)	-10...+50	T(Э)
10^{-3}	m	миллифарады	± 2	C(L)	-10...+100	Y(Ю)
1	F	фарады	$\pm 5 \pm 10$	J(H) K (C)	-20... +50 -30...+80	8(Б) Z(A)

Примечание. В скобках указано старое обозначение допуска.

Табл. 8.4. Цветовая и кодовая маркировка температурного коэффициента ёмкости (ТКЕ) керамических и стеклянных конденсаторов.

Группа ТКЕ	Номинальное значение ТКЕ ($\times 10^6 / ^\circ\text{C}$)	Буквен-ный код	Цветовой код		
			Новое обозначение	Старое обозначение	
				Цвет покрытия конденсатора	Маркировочная точка
P100	+100	A	Красный + фиолетовый	Синий	-
П60	+60	G	-	Синий	Чёрная
П33	+33	N	Серый	Серый	-
МПО	0	C	Чёрный	Голубой	Чёрная
M33	-33	H	Коричневый	Голубой	Коричневая
M47	-47	M	Голубой + красный	Голубой	-
M75	-75	L	Красный	Голубой	Красная
M150	-150	P	Оранжевый	Красный	Оранжевая
M220	-220	R	Жёлтый	Красный	Жёлтая
M330	-330	S	Зелёный	Красный	Зелёная
M470	~70	T	Голубой	Красный	Синяя
M750	-750	U	Фиолетовый	Красный	-
M1500	-1500	V	Оранжевый + оранжевый	Зелёный	-
M2200	-2200	K	Жёлтый + оранжевый	Зелёный	-
M3300	-3300	Y	-	-	-

Для конденсаторов с нелинейной зависимостью ёмкости от температуры температурную стабильность ёмкости конденсатора характеризуют относительным изменением ёмкости при переходе от нормальной температуры ($20 \pm 5 ^\circ\text{C}$) к предельным значениям рабочей температуры (табл. 8.5).

Табл. 8.5. Цветовая и кодовая маркировка допуска керамических конденсаторов с ненормируемым ТКЕ.

Группа ТКЕ	Допускаемое изменение ёмкости, %, в интервале $t^{\circ} -60...+80$ °C	Буквенный код	Цветовой код		
			Новое обозначение	Старое обозначение	
				Цвет покрытия конденсатора	Маркировочная точка
H10	± 10	B	Оранжевый + чёрный	Оранжевый	Чёрная
H20	± 20	Z	Оранжевый + красный	Оранжевый	Красная
И30	± 30	D	Оранжевый + зелёный	Оранжевый	Зелёная
H50	± 60	X	Оранжевый + голубой	Оранжевый	Синяя
H70	± 70	Б	Оранжевый + фиолетовый	Оранжевый	-
H90	± 90	F	Оранжевый + белый	Оранжевый	Белая

Табл. 8.6. Кодированное обозначение номинальных напряжений конденсаторов.

Номинальное напряжение, В	Код	Номинальное напряжение, В	Код	Номинальное напряжение, В	Код
1,0	I	25	G	200	Z
1,6	P	32	H	250	W
2,5	M	40	S	315	X
3,2	A	50	J	350	T
4,0	C	63	K	400	Y
6,3	B	80	L	450	U
10	D	100	N	500	V
16	E	125	P		
20	F	160	Q		

Конденсаторы маркируются кодом в следующем порядке:

- номинальная ёмкость;
- допускаемое отклонение ёмкости;
- ТКЕ и (или) номинальное напряжение.

Приведём примеры кодированной маркировки конденсаторов.

Сокращённая буквенно-цифровая маркировка на конденсаторе 33рKL обозначает номинальную ёмкость 33 пФ с допускаемым отклонением $\pm 10\%$ и температурной нестабильностью группы M75 (75×10^{-6} °С¹). Надпись mlOSP обозначает 100 мкФ с допуском -20...+50 % и номинальным напряжением 20 В.

Номинальная ёмкость 150 пФ может обозначаться 150р или п15; 4700 пф - 4п7; 0,15 мкФ - μ 15; 2,2 мкФ - 2 μ 2.

Номинальная ёмкость зарубежных конденсаторов часто кодируется тремя или четырьмя цифрами, последняя из которых обозначает число нулей в значении ёмкости в пикофарадах. Например, код 391 обозначает 390 пФ; 132 - 1300 пФ (1,3 нФ); 473 - 47000 пФ (47 нФ); 1623 - 162000 пФ (162 нФ); 154 - 150000 пФ (0,15 мкФ); 105 - 1000000 пФ (1 мкФ). Номинальную ёмкость конденсаторов до 99 пФ обозначают двумя подчёркнутыми цифрами. Ёмкость конденсаторов от 0,001 мкФ до 0,9 мкФ иногда обозначают десятичной дробью без первого нуля. Например, код .001 обозначает 0,001 мкФ; .0,2 - 0,02 мкФ. За рубежом в качестве разделителя десятичной дроби применяется не запятая, а точка.

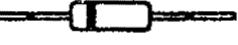
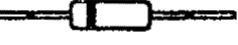
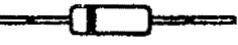
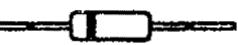
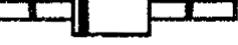
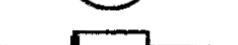
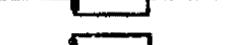
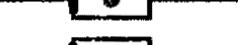
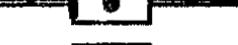
Цветовая кодировка применяется для маркировки номинальной ёмкости, допускаемого отклонения ёмкости, номинального напряжения до 63 В (табл. 8.7) и группы ТКЕ (табл. 8.4). Маркировку наносят в виде цветных точек или полосок.








Табл. 8.7. Цветовые коды для маркировки конденсаторов.

Цветовой код	Номинальная ёмкость, пФ		Допускаемое отклонение ёмкости, %	Номинальное напряжение, В
	Первая и вторая цифры	Множитель		
Серый	-	-	-	3,2
Чёрный	10	1	± 20	4,0
Коричневый	12	10	± 1	6,3
Красный	15	10^2	± 2	10
Оранжевый	18	10^3	$\pm 0,26$	16
Жёлтый	22	10^4	$\pm 0,5$	40
Зелёный	27	10^5	± 5	25 или 20
Голубой	33	10^6	± 1	32 или 30
Фиолетовый	39	10^7	-20...+50	50
Серый	47	10^8	-20...+80	-
Белый	56	10^{10}	± 10	63
Серебристый	68	-	-	2,5
Золотистый	82	-	-	1,5

8.3. ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА И ПАРАМЕТРЫ ДИОДОВ И СТАБИЛИТРОНОВ

Табл. 8.8. Цветовая маркировка выпрямительных и импульсных диодов.

Тип диода	Цвет корпуса или метка на корпусе	Метка у выводов		Рисунок + -
		анода (+)	катода (-)	
Д9Б	-	красное кольцо	-	
Д9В	-	оранжевое или красное + оранжевое кольцо	-	
Д9Г	-	желтое или красное + желтое кольцо	-	
Д9Д	-	белое или красное + белое кольцо	-	
Д9Е	-	голубое или красное + голубое кольцо	-	
Д9Ж	-	зеленое или красное + зеленое кольцо	-	
Д9И	-	два желтых кольца	-	
Д9К	-	два белых кольца	-	
Д9Л	-	два зеленых кольца	-	
Д9М	-	два голубых кольца	-	
КД102А	-	зеленая точка	-	
КД102Б	-	синяя точка	-	
2Д102А	-	желтая точка	-	
2Д102Б	-	оранжевая точка	-	
КД1С3А	черный	синяя точка	-	
КД103Б	зеленый	жёлтая точка	-	
2Д103А	-	белая точка	-	
КД105Б	точка отсутствует	белая или желтая полоса	-	
КД105В	зелёная точка	белая или желтая полоса	-	
КД105Г	краевая точка	белая или желтая полоса	-	
КД105Д	белая или желтая точка	белая или желтая полоса	-	
КД208А	желтая точка	чёрная, зеленая или желтая точка	-	
КД208А	-	зеленая полоса	-	
КД209А	-	чёрная, зеленая или желтая точка	-	
КД209Б	белая точка	чёрная, зеленая или желтая точка	-	
КД209В	чёрная точка	чёрная, зеленая или желтая точка	-	
КД209Г	зеленая точка	чёрная, зеленая или желтая точка	-	
КД209А	-	красная полоса на торце корпуса	-	
КД209Б	зеленая точка	красная полоса на торце корпуса	-	
КД209В	красная точка	красная полоса на торце корпуса	-	
КД209Г	белая точка	красная полоса на торце корпуса	-	
КД221А	-	голубая точка	-	
КД223Б	белая точка	голубая точка	-	
КД225В	чёрная точка	голубая точка	-	
КД221Г	зеленая точка	голубая точка	-	
КД226А	-	оранжевое кольцо	-	

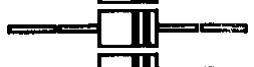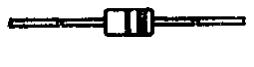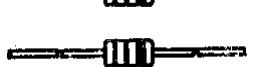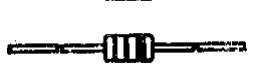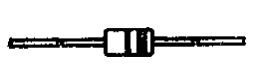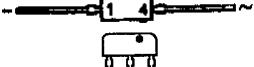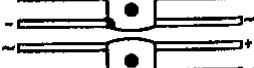КД226Б	-	-	красное кольцо	
КД226В	-	-	зеленое кольцо	
КД226Г	-	-	жёлтое кольцо	
КД226Д	-	-	белое кольцо	
КД226Е	-	-	голубое кольцо	
КД243А	-	-	фиолетовое кольцо	
КД243Б	-	-	оранжевое кольцо	
КД243В	-	-	красное кольцо	
КД243Г	-	-	зелёное кольцо	
КД243Д	-	-	желтое кольцо	
КД243Е	-	-	белое кольцо	
КД243Ж	-	-	голубое кольцо	
КД247А	-	-	два фиолетовых кольца	
КД247Б	-	-	две оранжевых кольца	
КД247В	-	-	два красных кольца	
КД247Г	-	-	два зелёных кольца	
КД247Д	-	-	два жёлтых кольца	
КД247Е	-	-	два белых кольца	
КД247Ж	-	-	два голубых кольца	
КД410А	-	красная точка	-	
КД410Б	-	синяя точка	-	
КД509А	"	синее узкое кольцо	синее широкое кольцо	
K509A	-	синяя точка и узкое кольцо	синее широкое кольцо	
K510A	-	два зелёных узких кольца	зелёное широкое кольцо	
КД510А	-	зелёная точка и узкое кольцо	зелёное широкое кольцо	
КД521А	-	два синих узких кольца	синее широкое кольцо	
КД521Б	-	два серых узких кольца	серое широкое кольцо	
КД521В	-	два жёлтых узких кольца	жёлтое широкое кольцо	
КД521Г	-	два белых узких кольца	белое широкое кольцо	
КД522А	-	чёрное широкое кольцо	чёрное узкое кольцо	
КД522Б	-	чёрное широкое кольцо	два чёрных узких кольца	
2Д522Б	-	чёрное широкое кольцо	чёрная точка	
1N4148	-	-	чёрное кольцо	
КД906	белая полоса у четвёртого вывода	-	-	
КДК111А	красная точка	-	-	
КДК111Б	зелёная точка	-	-	
КДК111В	жёлтая точка	-	-	
КЦ422А	точка отсутствует	-	чёрная точка	
КЦ422Б	белая точка	-	чёрная точка	
КЦ422В	чёрная точка	-	чёрная точка	

КЦ422Г


зелёная точка

чёрная точка



Табл. 8.9. Цветовая маркировка стабилитронов и стабисторов.

Тип диода	Метка у выводов		Рисунок K A
	катода	анода	
Д814А1	-	чёрное широкое кольцо	
Д814Б1	-	чёрное широкое + чёрное узкое кольцо	
Д814В1	-	чёрное узкое кольцо	
Д814Г1	-	жёлтое широкое кольцо	
Д814Д1	-	три узких чёрных кольца	
Д818А	чёрная метка на торце корпуса + белое кольцо	-	
Д818Б	чёрная метка на торце корпуса + жёлтое кольцо	-	
Д818В	чёрная метка на торце корпуса + голубое кольцо	-	
Д818Г	чёрная метка на торце корпуса + зеленое кольцо	-	
Д818Д	чёрная метка на торце корпуса + серое кольцо	-	
Д818Е	чёрная метка на торце корпуса + оранжевое кольцо	-	
КС107А	серая метка на торце корпуса + красное кольцо	-	
КС126А	красное широкое + фиолетовое узкое + белое узкое кольца	-	
КС126Б	оранжевое широкое + чёрное узкое + белое узкое кольца	-	
КС126В	оранжевое широкое + оранжевое узкое + белое узкое кольца	-	
КС126Г	оранжевое широкое + белое узкое + белое узкое кольца	-	
КС126Д	жёлтое широкое + фиолетовое узкое + белое узкое кольца	-	
КС126Е	зеленое широкое + голубое узкое + белое узкое кольца	-	
КС126Ж	голубое широкое + красное узкое + белое узкое кольца	-	
КС126И	голубое широкое + серое узкое + белое узкое кольца	-	
КС126К	фиолетовое широкое + зеленое узкое + белое узкое кольца	-	
КС126Л	серое широкое + красное узкое + белое узкое кольца	-	
КС126М	белое широкое + коричневое узкое + белое узкое кольца	-	
КС207А	коричневое широкое + чёрное узкое + чёрное узкое кольца	-	
КС207Б	коричневое широкое + коричневое узкое - чёрное узкое кольца	-	
КС207В	коричневое широкое + красное узкое + чёрное узкое кольца	-	
КС133А	голубое кольцо	белое кольцо	
2С133А	белое кольцо	чёрное кольцо	
КС133Г	оранжевая метка на торце корпуса	-	
КС139А	зеленое кольцо	белое кольцо	
2С139А	зеленое кольцо	чёрное кольцо	
КС147А	серое или синее кольцо	белое кольцо	
2С147А	-	чёрное кольцо	
КС147Г	зеленая метка на торце корпуса	-	
КС156А	оранжевое кольцо	белое кольцо	
2С156А	оранжевое кольцо	чёрное кольцо	
КС156Г	красная метка на торце корпуса	-	

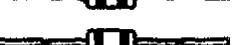KC168A	красное кольцо	белое кольцо	
2C168A	красное кольцо	черное кольцо	
KC175Ж	белое кольцо	-	
KC182Ж	желтое кольцо	-	
KC191Ж	красное кольцо	-	
KC210Ж	зеленое кольцо	-	
KC211Ж	серое кольцо	-	
KC212Ж	оранжевое кольцо	-	
KC213Ж	черное кольцо	-	
KC215Ж	белое кольцо	-	
KC216Ж	желтое кольцо	-	
KC218Ж	красное кольцо	-	
KC220Ж	зеленое кольцо	-	
KC222Ж	серое кольцо	-	
KC224Ж	оранжевое кольцо	-	
2C175Ж	голубая метка на торце корпуса + белое кольцо	-	
2C182Ж	голубая метка на торце корпуса + желтое кольцо	-	
2C191Ж	голубая метка на торце корпуса + красное кольцо	-	
2C210Ж	голубая метка на торце корпуса + зелёное кольцо	-	
2C211Ж	голубая точка на торце корпуса + серое кольцо	-	
2C212Ж	голубая метка на торце корпуса + оранжевое кольцо	-	
2C213Ж	голубая метка на торце корпуса + черное кольцо	-	
2C215Ж	голубая метка на торце корпуса + белое кольцо	-	
2C216Ж	голубая метка на торце корпуса + желтое кольцо	-	
2C218Ж	голубая метка на торце корпуса + красное кольцо	-	
2C220Ж	голубая метка на торце корпуса + зеленое кольцо	-	
2C222Ж	голубая метка на торце корпуса + серое кольцо	-	
2C224Ж	голубая метка на торце корпуса + оранжевое кольцо	-	
KC405А	серая метка на торце корпуса + красное кольцо	-	
KC406А	черная метка на торце корпуса + серое кольцо	-	
KC406Б	черная метка на торце корпуса + белое кольцо	-	
KC407А	черная метка на торце корпуса + красное кольцо	-	
KC407Б	черная метка на торце корпуса + красное кольцо	-	
KC407В	черная метка на торце корпуса + краевое кольцо	-	
KC407Г	черная метка на торце корпуса + красное кольцо	-	
KC407Д	черная метка на торце корпуса + красное кольцо	-	
KC411А	белое кольцо	-	
KC411Б	синее кольцо	-	
KC508А	черная метка на торце корпуса + оранжевое кольцо	-	
KC508Б	черная метка на торце корпуса + желтое кольцо	-	
KC508В	черная метка на торце корпуса + красное кольцо	-	
KC508Г	черная метка на торце корпуса + голубое кольцо	-	

KC508Д	черная метка на торце корпуса + зеленое кольцо	-	
KC510А	оранжевое кольцо	-	
KC512А	желтое кольцо	-	
KC515А	белое кольцо	-	
KC516А	зеленое кольцо	-	
KC518А	голубое кольцо	-	
KC522А	серое кольцо	-	
KC527А	черное кольцо	-	

Табл. 8.10. Параметры выпрямительных и импульсных диодов.

Тип диода	U _{обр (имп)} , В	I _{пр max (имп)} , А	I _{обр max} , мкА	f _{д max} кГц	№ рис.
Д9Б	10	90 мА	250	100	Д3
Д9В	30	10 мА	250	100	Д3
Д9Г	30	30 мА	250	100	Д3
Д9Д	30	60 мА	250	100	Д3
Д9Е	50	30 мА	250	100	Д3
Д9Ж	100	10 мА	250	100	Д3
Д9И	30	30 мА	120	100	Д3
Д9К	30	60 мА	60	100	Д3
Д9Л	100	30 мА	250	100	Д3
Д9М	30	30 мА	250	100	Д3
КД102А	250	0,1	0,1	10	Д11
КД102Б	300	0,1	1	10	Д11
КД103А	50	0,1	0,5	20	Д11
КД1035	50	0,1	0,5	20	ДИ
КД105Б	400	0,3	100	1	Д7
КД105В	600	0,3	100	1	Д7
КД105Г	800	0,3	100	1	Д7
КД105Д	100	0,3	100	1	Д7
КД202А	50	5,0	1 мА	5	Д18
КД2С2В	100	5,0	1 мА	5	Д18
КД202Д	200	5,0	1 мА	5	Д18
КД207Ж	300	5,0	1 мА	5	Д18
КД202К	400	5,0	1 мА	5	Д18
КД202М	500	5,0	1 мА	5	Д18
КД202Р	600	5,0	1 мА	5	Д18
2Д202Т	800	5,0	1 мА	5	Д18
КД208А	100	1,0	100	1	Д6, Д12
КД209А	400	0,7	30	1	Д6, Д12
КД209Б	600	0,7	30	1	Д6, Д12
КД209В	800	0,5	30	1	Д6, Д12
КД209Г	1000	0,2	50	1	Д6, Д12
КД212А	200	1,0	50	100	Д16
КД212Б	200	1,0	100	100	Д16
КД212В	100	1,0	100	100	Д16
КД212Г	100	1,0	100	100	Д16
КД213А	200	10,0	200	100	Д17
КД213Б	200	10,0	200	100	Д17
КД213В	200	10,0	200	100	Д17
КД213Г	100	10,0	200	100	Д17
КД221А	100	0,7	50	1	Д12
КД221Б	200	0,5	50	1	Д12
КД221В	400	0,3	100	1	Д12
КД221Г	600	0,3	150	1	Д12
КД226А	100	2,0	10	50	Д9
КД226Б	200	2,0	10	50	Д9
КД226В	400	2,0	10	50	Д9
КД228Г	600	2,0	10	50	Д9
КД226Д	800	2,0	10	50	Д9
КД226Е	600	2,0	10	50	Д9
КД243А	50	1,0	10	70	Д5
КД243Б	100	1,0	10	70	Д5
КД243В	200	1,0	10	70	Д5
КД243Г	400	1,0	10	70	Д5

КД24ЧД	600	1,0	10	70	Д5
КД243Е	800	1,0	10	70	Д5
КД243Ж	1000	1,0	10	70	Д5
(Д24ГА	50	1,0	10	150	Д5
КД247Б	100	1,0	10	150	Д5
КД247В	200	1,0	10	150	Д5
КД247Г	400	1,0	10	150	Д5
КД247Д	600	1,0	10	150	Д5
КД247Е	800	1,0	10	150	Д5
КД247Ж	1000	1,0	10	150	Д5
КД527А	200	3	2	50	Д14
КД527Б	400	3	2	50	Д14
КД527В	600	3	2	50	Д14
КД527Г	800	3	2	50	Д14
КД527Д	1000	3	2	50	Д14
КД528А	200	1,5	2	50	Д14
КД528Б	400	1,5	2	50	Д14
КД528В	600	1,5	2	50	Д14
КД528Г	800	1,5	2	50	Д14
КД528Д	1000	1,5	2	50	Д14
КД29Э7А	200	30	200	100	Д17
КД2997Б	100	30	200	100	Д17
КД2997В	50	30	200	100	Д17
КД2998А	15	30	20 мА	200	Д21
КД2998Б	20	30	20 мА	200	Д21
КД2998В	25	30	20 мА	200	Д21
КД2998Г	35	30	20 мА	200	Д21
КД299ИД	30	30	20 мА	200	Д21
КД2999А	200	20	200	100	Д17
КД299ЭБ	100	20	200	100	Д17
КД2999В	50	20	200	100	Д17
КД410А	1000	50 мА	3 мА	10	Д10
КД410Б	600	50 мА	3 мА	10	Д10
КД411АМ	(700)	2,0	300	30	Д15
КД411БМ	(750)	2,0	300	30	Д15
КД411ВМ	(600)	2,0	300	30	Д15
КД411ГМ	(500)	2,0	300	30	Д15
КД411ЕМ	(300)	2,0	10	30	Д15
КД411НМ	(800)	2,0	1	30	Д15
КД409А	24	50 мА	0,5	1 ГГц	Д8
КД503А	30	50 мА	10	350 МГц	Д4
КД503А	30	50 мА	10	350 МГц	Д4
КД509А	50	0,1	5	200 МГц	Д1
КД510А	50	0,2	5	200 МГц	Д1
КД518А	50	0,1	5	50 МГц	Д13
КД521А	75	50 мА	1	100 МГц	Д1
КД521В	50	50 мА	1	100 МГц	Д1
КД521Г	30	50 мА	1	100 МГц	Д1
КД521Д	12	50 мА	1	100 МГц	Д1
КД522А	30	0,1	5	100 МГц	Д1
КД522Б	50	0,1	5	100 МГц	Д1
КД906А	75	0,1	2	100	Д25
КД906Б	50	0,1	2	100	Д25
КД906В	30	0,1	2	100	Д25
КДС111А	300	0,2	3	20	Д19
КДС111Б	300	0,2	3	20	Д19
КДС111В	300	0,2	3	20	Д19
КЦ405А	600	1,0	125	5	Д23
КЦ405Б	500	1,0	125	5	Д23
КЦ405В	400	1,0	125	5	Д23
КЦ405Г	300	1,0	125	5	Д23
КЦ405Д	200	1,0	125	5	Д23
КЦ405Е	100	1,0	125	5	Д23
КЦ405Ж	600	0,6	125	5	Д23
КЦ405И	500	0,6	125	5	Д23
КЦ407А	300	0,3	5	20	Д24
КЦ410А	50	3,0	50	1	Д26
КЦ410Б	100	3,0	50	1	Д26


КЦ410В	200	3,0	50	1	Д26
КЦ422А	50	0,5	50	1	Д22
КЦ422Б	100	0,5	50	1	Д22
Ц422В	200	0,5	50	1	Д22
Ц422Г	400	0,5	50	1	Д22





Табл. 8.11. Параметры стабилитронов и стабисторов.

Тип	U _{ст} , В			U _{ст} , В при I _{ст} , мА	I _{ст} , мА		P _{max} , Вт	R _{ст} , ом	R _{ст} , ом при I _{ст} , мА	δU/°C%	№ рис.
	min	ном	max		min	max					
Д814А(1)	7	8,0	8,5	5	3	40	0,34	6	5	+0,07	Д27(Д1)
Д814Б(1)	8	9,0	9,5	5	3	36	0,34	10	5	+0,08	Д27(Д1)
Д814В(1)	9	10,0	10,5	5	3	32	0,34	12	5	+0,09	Д27(Д1)
Д814Г(1)	10	11,0	12	5	3	29	0,34	15	5	+0,095	Д27(Д1)
Д814Д(1)	11,5	13,0	14	5	3	24	0,34	18	5	+0,095	Д27(Д1)
Д815А	5	5,6	6,2	1 А	50	1,4А	8	0,6	1 А	+0,045	Д20
Д815Б	6,1	6,8	7,5	1 А	50	1,15А	в	0,8	1 А	+0,05	Д20
Д815В	7,4	8,2	9,1	1 А	50	950	В	1,0	1А	+0,07	Д20
Д815Г	9,0	10,0	11	500	25	800	8	1,8	500	+0,08	Д20
Д815Д	10,8	12,0	13,3	500	25	650	8	2,0	500	+0,09	Д20
Д815Е	13,3	15,0	16,4	500	25	550	8	2,5	500	+0,10	Д20
Д815Ж	16,2	18,0	19,8	500	25	450	8	3,0	500	+0,11	Д20
Д815И	4,2	4,7	5,2	1 А	50	1,4А	8	0,82	1 А	+0,05	Д20
Д816А	19,6	22	24,4	150	10	230	5	7,0	150	+0,12	Д20
Д816Б	24,2	27	29,5	150	10	180	5	8,0	150	+0,12	Д20
Д816В	29,5	33	36	150	10	150	5	10,0	150	+0,12	Д20
Д816Г	35	39	43	150	10	130	5	12,0	150	+0,12	Д20
Д816Д	42,5	47	51,5	150	10	110	5	15,0	150	+0,12	Д20
Д817А	50,5	56	61,5	50	5	90	5	35	50	+0,14	Д20
Д817Б	61	68	75	50	5	75	5	40	50	+0,14	Д20
Д817В	74	82	90	50	5	60	5	45	50	+0,14	Д20
Д817Г	90	100	110	50	5	50	5	50	50	+0,14	Д20
Д818А	9	9,0	10,8	10	3	33	0,3	70	3	+0,02	Д27, Д1
Д818Б	7,2	9,0	9	10	3	33	0,3	18	10	-0,029	Д27, Д1
Д818В	7,65	9,0	10,35	10	3	33	0,3	18	10	±0,01	Д27, Д1
Д818Г	7,65	9,0	10,35	10	3	33	0,3	18	10	±0,005	Д27, Д1
Д818Д	7,65	8,0	10,35	10	3	33	0,3	18	10	±0,002	Д27, Д1
Д818Е	7,65	9,0	10,35	10	3	33	0,3	18	10	±0,001	Д27, Д1
КС107А	0,63	0,7	0,77	10	1	100	0,125	12	10	-0,3	Д27, Д1
КС113А	1,17	1,3	1,43	10	1	100	0,18	15	10	-0,3	Д27
КС119А	1,71	1,9	2,09	10	1	100	0,2в	65	10	-0,4	Д27
КС126А	2,5	2,7	2,9	5	-	135	0,4	120	5	-0,075	Д1
КС126Б	2,8	3,0	3,2	5	-	125	0,4	120	5	-0,075	Д1
КС126В	3,1	3,0	3,5	5	-	115	0,4	120	5	-0,075	Д1
КС126Г	3,7	3,9	4,1	5	-	95	0,4	120	5	-0,05	Д1
КС126Д	4,4	4,7	5,0	5	-	85	0,4	100	5	-0,01	Д1
КС126Е	5,2	5,6	6,0	5	-	70	0,4	50	5	+0,03	Д1
КС126Ж	5,8	6,2	6,6	5	-	64	0,4	35	5	+0,06	Д1
КС126И	6,4	6,8	7,2	5	-	58	0,4	30	5	+0,06	Д1
КС126К	7,0	7,5	7,9	5	-	53	0,4	20	5	+0,07	Д1
КС126Л	7,7	8,2	8,7	5	-	47	0,4	30	5	+0,06	Д1
КС126М	8,5	9,1	96	5	-	43	0,4	30	5	+0,09	Д1
КС207А	9,4	10,0	10,6	5	-	40	0,4	30	5	+0,09	Д1
КС207Б	10,4	11,0	11,6	5	-	36	0,4	30	5	+0,092	Д1
КС207В	11,4	12,0	12,7	5	-	32	0,4	30	5	+0,095	Д1
КС133А	2,97	3,3	3,63	10	3	81	0,3	65	10	-0,11	Д27, Д3
КС133Г	2,95	3,3	3,65	5	1	37,5	0,125	.150	5	-0,1	Д3
КС139А	5,51	3,9	4,29	10	3	79	0,3	60	10	-0,1	Д27, Д3
КС139Г	3,5	3,9	4,3	5	1	32	0,125	150	5	-	Д3
КС147А	4,23	4,7	5,17	10	3	58	0,3	56	10	-0,09	Д27, Д3
КС147Г	4,2	4,7	5,2	5	1	26,5	0,125	150	5	-0,07	Д3
КС156А	5,04	5,6	6,16	10	3	55	0,3	46	10	+0,05	Д27, Д3
КС156Г	5,0	5,6	6,2	5	1	22,4	0,125	100	5	+0,07	Д3
КС162А	5,6	6,2	6,76	10	3	22	0,15	35	10	-0,06	Д29
КС168А	6,12	6,8	7,48	10	3	45	0,3	28	10	±0,06	Д3



KC 168B	6,24	6,8	7,37	10	3	20	0,15	28	10	±0,05	Д29
KC170A	6,65	7,0	7,35	10	3	20	ОП 5	20	10	±0,01	Д29
KC175А	7,0	7,5	8,0	5	3	18	0,15	16	6	±0,04	Д29
KC175Ж	7,1	7,5	7,9	4	0,5	17	0,125	40	4	+0,07	Д1
KC182А	7,6	8,2	8,8	5	3	17	0,15	14	5	±0,05	Д29
KC182Ж	7,4	8,2	9,0	4	0,5	15	0,125	14	5	+0,08	Д1
KC191А	8,5	9,1	9,7	5	3	15	0,15	18	5	+0,06	Д29
KC191Ж	8,6	9,1	9,6	4	0,5	14	0,125	40	4	+0,09	Д1
KC191М	8,65	9,1	9,55	10	5	15	0,15	18	10	±0,005	Д27
KC191Н	8,65	9,1	9,55	10	5	15	0,15	18	10	±0,002	Д27
KC191П	8,65	9,1	9,55	10	5	15	0,15	18	10	±0,001	Д27
KC191Р	8,65	9,1	9,55	10	5	15	0,15	18	10	±0,0005	Д27
KC191С	8,65	9,1	9,55	10	3	20	0,2	18	10	±0,005	Д27
KC191Т	8,65	9,1	9,55	10	3	20	0,2	18	10	±0,0025	Д27
KC191У	8,65	9,1	9,55	10	3	20	0,2	18	10	±0,0001	Д27
KC191Ф	8,65	9,1	9,55	10	3	20	0,2	18	10	±0,0005	Д27
KC210Б	9,3	10,0	10,7	5	3	14	0,15	22	5	±0,07	Д29
KC210Ж	9,0	10,0	11,0	4	0,5	13	0,125	40	4	+0,03	Д1
KC211Ж	10,4	11,0	11,6	4	0,5	12	0,125	40	4	+0,092	Д1
KC212Ж	10,8	12,0	13,2	4	0,5	11	0,125	40	4	+0,095	Д1
KC213Б	12,1	13,0	13,9	5	3	10	0,15	25	5	+0,08	Д29
KC213Ж	12,3	13,0	13,7	4	0,5	10	0,125	40	4	+0,095	Д1
KC215Ж	13,5	15,0	16,5	5	0,5	8,3	0,125	70	2	+0,1	Д1
KC216Ж	15,2	16,0	16,8	5	0,5	7,3	0,125	70	2	+0,1	Д1
KC218Ж	16,2	18,0	19,8	5	0,5	6,9	0,125	70	2	+0,1	Д1
KC220Ж	19,0	20,0	21,0	5	0,5	6,2	0,125	70	2	+0,1	Д1
KC222Ж	19,8	22,0	24,2	5	0,5	5,7	0,125	70	2	+0,1	Д1
KC224Ж	22,8	24,0	25,2	5	0,5	5,2	0,125	70	2	+0,1	Д1
KC405А	5,89	6,2	6,51	0,5	0,1	45	0,28	200	0,5	±0,002	Д1
KC406А	7,7	8,2	8,7	15	0,5	35	0,34	6,5	15	-	Д1
KC406Б	9,4	10,0	10,6	12,5	0,25	28	0,34	8,5	12,5	-	Д1
KC407А	3,1	3,3	3,5	20	1	100	0,34	28	20	-	Д1
KC407Б	3,7	3,9	4,1	20	1	83	0,34	23	20	-	Д1
KC407В	4,4	4,7	5,0	20	1	68	0,34	19	20	-	Д1
KC407Г	4,8	5,1	5,4	20	1	59	0,34	17	20	-	Д1
KC407Д	6,4	6,8	7,2	18,5	1	42	0,34	4,5	18,5	-	Д1
KC409А	5,3	5,6	5,9	5	1	48	0,33	20	5	-	Д1
KC433А	2,97	3,3	3,63	60	3	191	1,0	25	60	-0,1	Д27
KC439А	3,51	3,9	4,29	51	3	176	1,0	25	51	-0,1	Д27
KC447А	4,23	4,7	5,17	43	3	159	1,0	18	43	-0,08÷0,03	Д27
KC456А	5,04	5,6	6,16	36	3	139	1,0	10	36	0005	Д27
KC468А	6,12	6,8	7,48	29	3	119	1,0	5	29	0÷0,065	Д27
KC482А	7,4	8,2	9,0	5	1	96	1,0	25	5	+0,08	Д27
KC508А	11,4	12,0	12,7	10,5	0,25	23	0,34	11,5	10,5	-	Д1
KC508Б	13,8	15,0	15,6	8,5	0,25	18	0,34	16	8,5	-	Д1
KC508В	15,3	16,0	17,1	7,8	0,25	17	0,34	17	7,8	-	Д1
KC508Г	16,8	18,0	19,1	7,0	0,25	15	0,34	21	7,0	-	Д1
KC508Д	22,8	24,0	25,6	5,2	0,25	11	0,34	33	5,2	-	Д1
KC510А	9,0	10,0	11,0	5	1	79	1,0	25	5	+0,1	Д27, Д2
KC512А	10,8	12,0	13,2	5	1	67	1,0	25	5	+0,1	Д27, Д2
KC515А	13,5	15,0	16,5	5	1	53	1,0	25	5	+0,1	Д27, Д2
KC515Г	14,25	15,0	15,75	10	3	31	0,5	35	10	±0,005	Д31
KC518А	16,2	18,0	19,8	5	1	45	1,0	25	5	+0,1	Д27, Д2
KC520В	19,0	20,0	21,0	10	3	22	0,5	120	10	±0,01	Д31
KC522А	19,8	22/1	24,2	5	1	37	1,0	25	5	-0,1	Д27, Д2
KC524Г	22,8	24,0	25,2	10	3	19	0,5	40	10	±0,005	Д31
KC527А	24,3	27,0	29,7	5	1	30	1,0	40	5	+0,1	Д27, Д2
KC531В	29,45	31,0	32,55	10	3	15	0,5	50	10	±0,005	Д31, Д28
KC533А	29,7	33,0	36,3	10	3	17	0,64	40	10	+0,1	Д29
KC539Г	37,0	39,0	41,0	10	3	17	0,72	65	10	±0,005	Д32
KC547В	44,65	47,0	49,35	10	3	10	0,5	280	10	±0,01	Д31
KC551А	48,0	51,0	54,0	1,5	1	14,6	1,0	200	1,5	±0,12	Д27
KC568В(2)	64,6	68,0	71,4	10	3	10	0,72	400	10	±0,01	Д32 (Д30)

KC582Г	77,9	82,0	86,1	10	3	8	0,72	480	10	±0,01	Д32
KC591А	86,0	91,0	96,0	1,5	1	8,8	1,0	400	1,5	±0,12	Д27
KC596В	91,2	96,0	100,8	10	3	7	0,72	560	10	±0,01	Д32
KC600А	95	100	105	1,5	1	8,1	1,0	450	1,5	±0,12	Д27
KC620А	103	120	132	50	5	42	5,0	150	50	+0,2	Д27
KC630А	117	130	143	50	5	38	5,0	180	50	+0,2	Д20
KC650А	135	150	165	25	2,5	33	5,0	270	25	+0,2	Д20
KC680А	162	180	198	25	2,5	28	5,0	330	25	+0,2	Д20
KC920А	109	120	132	50	5	42	5,0	100	50	+0,16	Д20
KC930А	117	130	143	50	5	38	5,0	120	50	+0,16	Д20
KC950А	136	150	164	25	2,5	33	5,0	170	25	+0,16	Д20
KC980А	162	180	198	25	2,5	28	5,0	220	25	+0,16	Д20




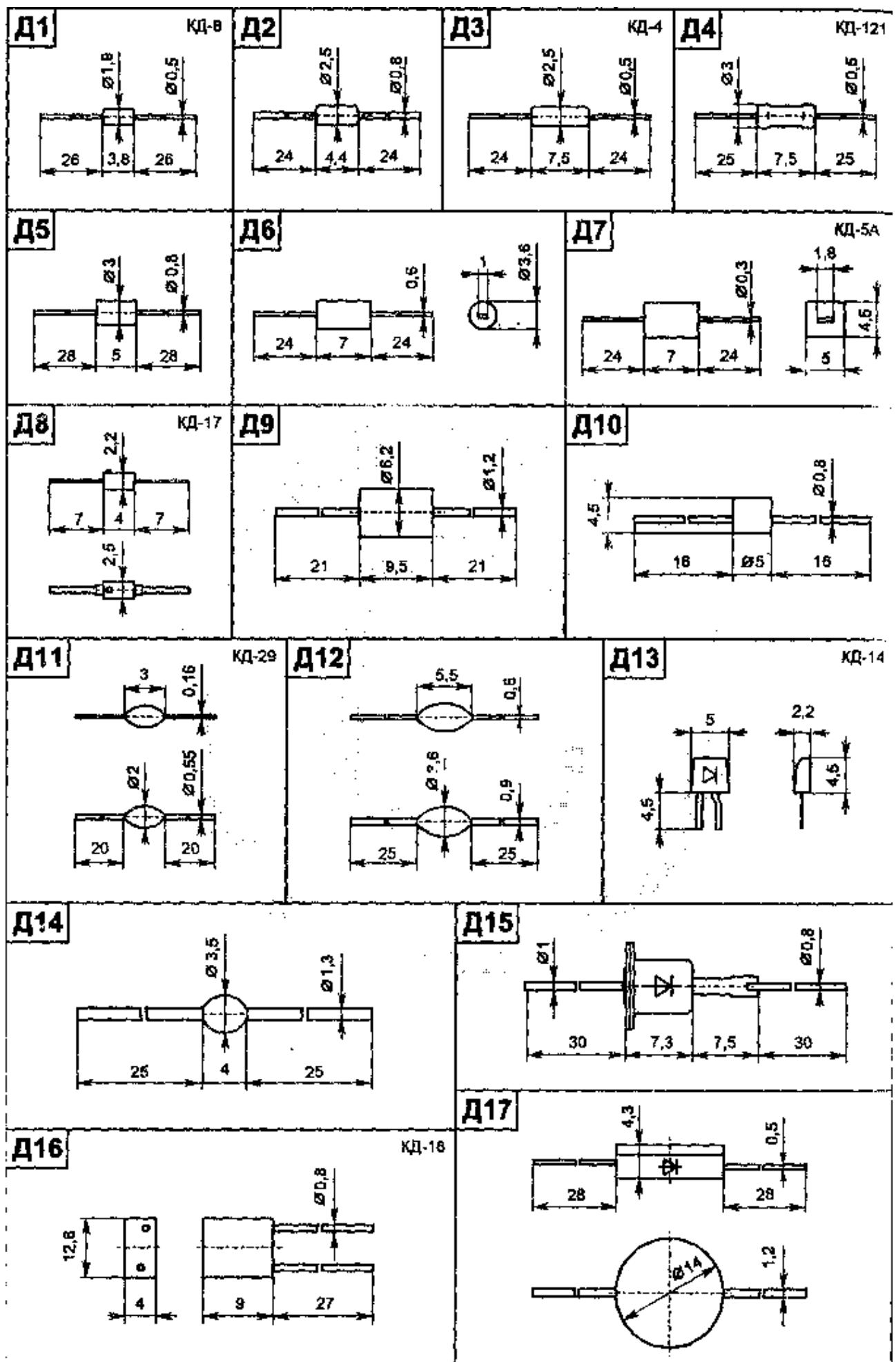


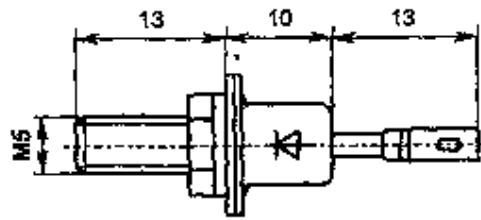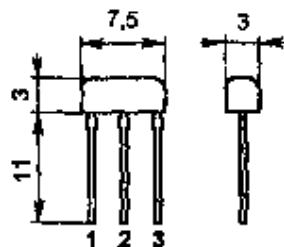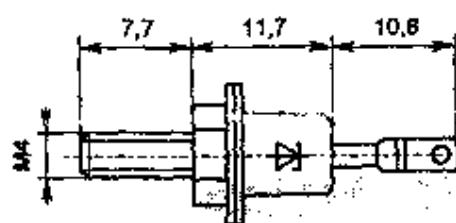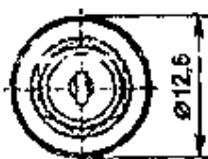Д18**Д19****Д20**




КДС111А КДС111Б КДС111В




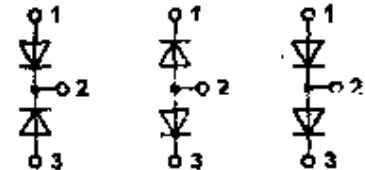
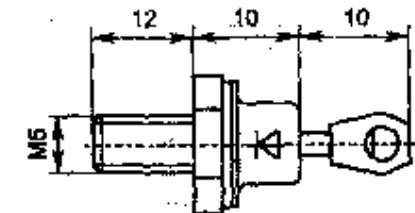
**Д21**

КД-11

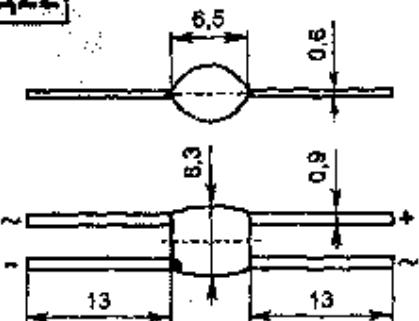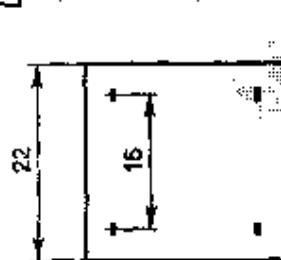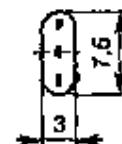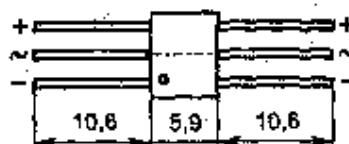Д22**Д23****Д24****Д25**

2Д906А - точка отсутствует
2Д906Б - одна красная точка
2Д906В - две красные точки

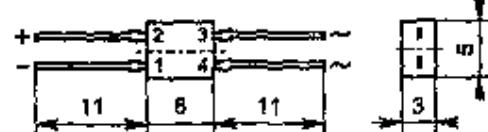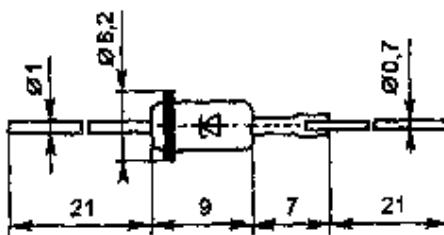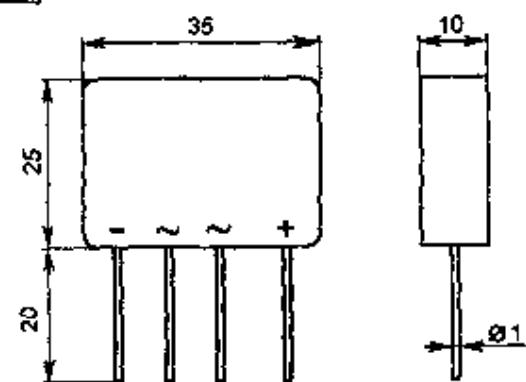Д25**Д27**

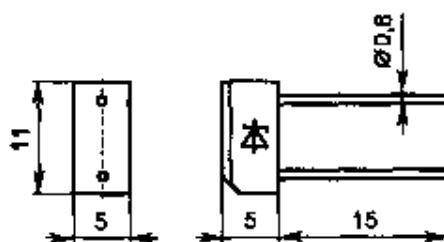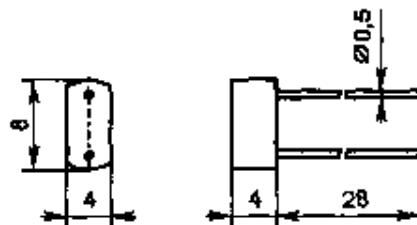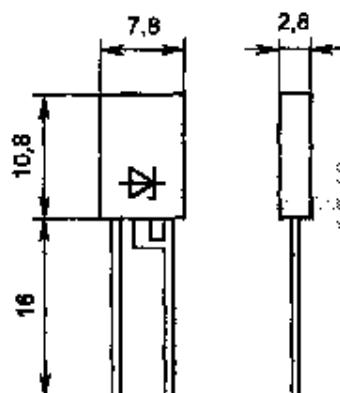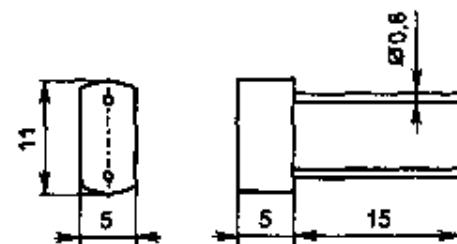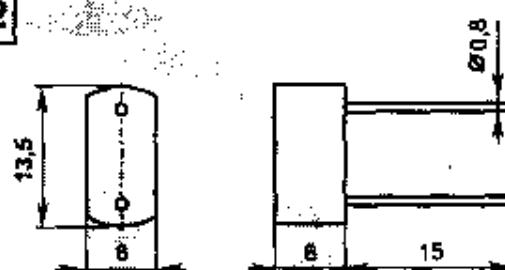Д28**Д29****Д30****Д31****Д32**

8.4. ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИО

Табл. 8.12. Параметры светодиодов АЛ307 и АЛ336.

Тип светодиода	Цвет свечения	Сила света, мкд, не менее	Постоянное прямое напряжение (U_{pp}), В, не более	При I_{pp}	Максимальный постоянный прямой ток (I_{pp}), мА
АЛ307АМ	красный	0,15	2,0	10	20
АЛ307БМ	красный	0,9	2,0	10	20
АЛ307ВМ	зелёный	0,4	2,8	20	22
АЛ307ГМ	зелёный	1,5	2,8	20	22
АЛ307ДМ	жёлтый	0,4	2,5	10	20
АЛ307ЕМ	жёлтый	1,5	2,5	10	20
АЛ307ЖМ	жёлтый	6,0	2,5	10	20
АЛ307КМ	красный	2,0	2,0	10	20
АЛ307ЛМ	красный	6,0	2,0	10	20
АЛ307НМ	зелёный	6,0	2,8	20	22
АЛ307ПМ	зелёный	16,0	2,8	20	22
АЛ336А	красный	6	2,0	10	20
АЛ336Б	красный	20	2,0	10	20
АЛ336В	зелёный	10	2,8	10	20
АЛ336Д	жёлтый	4	2,8	10	20
АЛ336Е	жёлтый	10	2,8	10	20
АЛ336Ж	жёлтый	15	2,8	10	20
АЛ336И	зелёный	20	2,8	10	20
АЛ336К	красный	40	2,0	10	20
АЛ336Н	зелёный	50	2,8	10	20

8.5. ЦВЕТОВАЯ И КОДОВАЯ МАРКИРОВКА ТРАНЗИСТОРОВ

В цветовой и кодовой маркировке транзисторов, также как и диодов и стабилитронов, нет единых стандартов. Каждый завод, который производит транзисторы, принимает свои цветовые и кодовые обозначения. Вы можете встретить транзисторы одного типа и группы, которые изготовлены разными заводами и маркируются по разному, или разные транзисторы, которые маркируются одинаково. В этом случае их можно

отличить только по некоторым дополнительным признакам, таким как длина выводов коллектора и эмиттера или окраска торцевой (противоположной выводам) поверхности транзистора.

Табл. 8.13. Цветовая и кодовая маркировка транзисторов в корпусе КТ-26.

Тип	Код	Цветная точка сбоку	Группа	Цветная точка сверху
KT203		Тёмно-красная	A	Тёмно-красная
KT208	●	-	Б	Жёлтая
KT209	◆ или ◇	Серая	В	Тёмно-зелёная
KT313	■	Оранжевая	Г	Голубая
KT326	▼	Коричневая	Д	Синяя
KT339	▲	Голубая	Е	Белая
KT342	◀	Синяя	Ж	Тёмно-коричневая
KT502	●	Жёлтая	И(-*)	Серебристая
KT503	●	Белая	К(-*)	Оранжевая
KT3102*	▼	Тёмно-зелёная	Л(И*)	Светло-табачная
KT3107	▼	-	М(К*)	Серая
KT3157	■	-		
KT3166	■	-		
KT6127	■	-		
KT632	-	Серебристая		
KT638	-	Оранжевая		
KT680	Г	-		
KT681	I	-		
KT698	П	-		
КП103	-	-		
КП364*	А	Табачная		

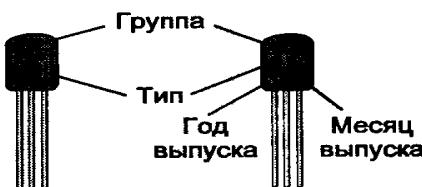


Рис. 8.2. Кодовая и цветовая маркировка транзисторов в корпусе КТ-26.

Табл. 8.14. Маркировка года и месяца изготовления.

Год выпуска	Код	Месяц выпуска	Код
1986	X	Январь	1
1987	V	Февраль	2
1988	W	Март	3
1989	X	Апрель	4
1990	A	Май	5
1991	B	Июнь	6
1992	C	Июль	7
1993	D	Август	8
1994	E	Сентябрь	9
1995	F	Октябрь	O
1996	H	Ноябрь	N
1997	I	Декабрь	D
1998	K		
1999	L		
2000	M		

Цветовая маркировка транзисторов осуществляется двумя точками. Тип транзистора обозначается на боковой поверхности, а маркировка группы на торцевой (рис. 8.2).

Кодовая маркировка наносится на боковую поверхность транзистора (рис. 8.2). Тип транзистора обозначается кодовым знаком (табл. 8.13), а группа - соответствующей буквой. Дата изготовления в соответствии с ГОСТ 25486-82 кодируется двумя буквами или буквой и цифрой (табл. 8.14). Первая буква обозначает год выпуска, а следующая за ней цифра или буква - месяц. Кодированное обозначение даты изготовления применяется не только для транзисторов, но и для других радиоэлементов.



KT203AM




KT208E1



KT209K



KT209K

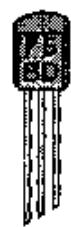


KT3102BM



KT3107D



KT3157A

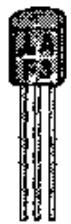

KT318AM



KT3166A



KT326AM



KT339AM



KT342BM



KT502G



KT503E



KT6127Ж



KT680A



KT681A




KT698B



КП103Е1



KT3128A1

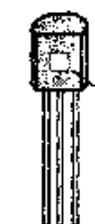квадрат
или точка


KT645B



KT399AM

зелёная
полоса

KT368BM

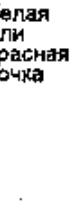белая
или
красная
точка

KT368AM



KP1157EH6



KP1168EH15




KP1171EH5




KP1170EH3




KT3126A

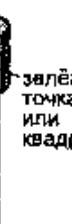


KT3126B

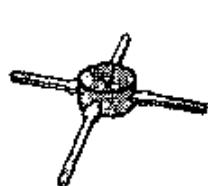

КП327A

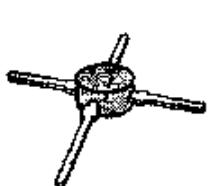

КП327B

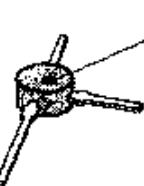

KT3109

розовая точка - А
жёлтая точка - Б
синяя точка - В

КП303Е




КП307Г

На рис. 8.3 приведены примеры кодовой и цветовой маркировки транзисторов в корпусе КТ-26. Транзисторы в корпусе КТ-27 могут маркироваться или буквенно-цифровым кодом (табл. 8.15 и рис. 8.4) или кодом, состоящим из геометрических фигур (рис. 8.4).

Рис. 8.3. Примеры
маркировки
радиоэлементов.

Табл. 8.15. Кодовая маркировка радиоэлементов в корпусе КТ-27.

Код	Тип
4	KT814
5	KT815
6	KT816
7	KT817
8	KT683
9	KT9115
12	КУ112
40	KT940

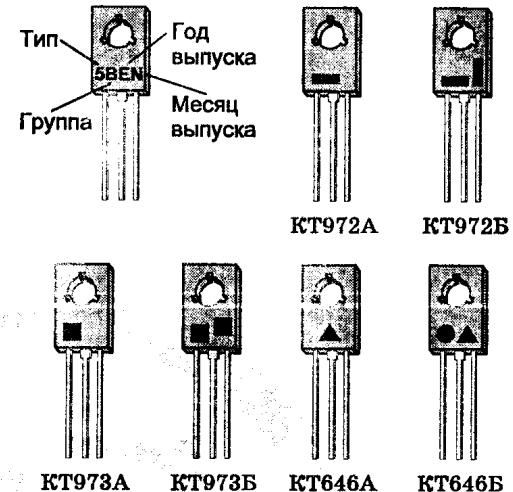

Транзисторы в корпусе КТ-27 дополнительно маркируются окрашиванием торца корпуса, противоположного выводам:

KT814 - серо - бежевый;
 KT815 - серый или сиренево - фиолетовый;
 KT816 - розово - красный;

KT817 - серо - зелёный;
 KT683 - фиолетовый;
 KT9115 - голубой.

Транзисторы KT814Б, KT815Б, KT816Б и KT817Б иногда маркируются только окрашиванием торцевой поверхности без нанесения буквенно-цифрового кода.

Примеры маркировки транзисторов в корпусе КТ-13 приведены на рис. 8.5. Буква группы у транзисторов KT315 наносится сбоку поверхности, а KT361 - посередине.

Тип транзисторов КП303 и КП307 в корпусе КТ-1-12 маркируются соответственно цифрами 3 и 7, группа - соответствующей буквой. Транзисторы КП327А маркируются одной белой точкой, а КП327Б - двумя (рис. 8.3).

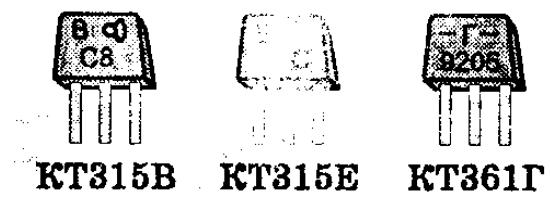


Рис. 8.4. Маркировка транзисторов в корпусе КТ-27.

Рис. 8.5. Маркировка транзисторов в корпусе КТ-13.

8.6. ОБОЗНАЧЕНИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ РАДИОЭЛЕМЕНТОВ

За рубежом существует три основные системы обозначений радиоэлементов: американская (JEDEC), европейская (PRO ELECTRON) и японская (JIS). Американская система обозначений (JEDEC): Первая цифра показывает количество p-n переходов:

1. диод;
2. транзистор;
- 3.тиристор.

За цифрой следует буква N и затем серийный номер. Буквы за номером обозначают разные параметры для приборов одного типа. Например: 1N4148, 2N5551.

Европейская система обозначений (PRO ELECTRON): Основное обозначение по этой системе состоит из пяти знаков. Две бук и три цифры - для широкого применения. Три буквы и две цифры - специальной аппаратуре. Следующая за ними буква обозначает разные параметры д приборов одного типа (для биполярных транзисторов это, как правило, коэффициент шума или статический коэффициент передачи тока). Первая буква - код материала:

- A - германий;
- B - кремний;
- C - арсенид галлия;
- R - сульфид кадмия.

Вторая буква - назначение:

- A - маломощный диод;
- B - варикап;
- C - маломощный низкочастотный транзистор;
- D - мощный низкочастотный транзистор;
- B - туннельный диод;
- F - маломощный высокочастотный транзистор;
- G - несколько приборов в одном корпусе;
- H - магнитодиод;
- L - мощный высокочастотный транзистор;
- M - датчик Холла;
- P - фотодиод, фототранзистор;
- Q - светодиод;
- R - маломощный регулирующий или переключающий прибор;
- S - маломощный переключательный транзистор;

Т - мощный регулирующий или переключающий прибор;
У - мощный переключательный транзистор;
Х - умножительный диод; У - мощный выпрямительный диод;
З - стабилитрон.

Например: BZY56, BC647C, BF492, BU508. Японская система обозначений (JIS): Условное обозначение состоит из пяти элементов:

Первый элемент - цифра, обозначающая класс полупроводникового прибора:

- О - фотодиод, фототранзистор;
1. диод;
2. транзистор;
3. тиристор.

Второй элемент - буква S (Semiconductor). Третий элемент - тип прибора:

A - высокочастотный р-п-р транзистор;
B - низкочастотный п-р-п транзистор;
C - высокочастотный п-р-п транзистор;
D - низкочастотный р-п-р транзистор;
E - диод Есаки;
F - тиристор;
G - диод Ганна;
H - однопереходный транзистор;
I - полевой транзистор с р-каналом;
K - полевой транзистор с п-каналом;
M - симметричный тиристор (симистор);
Q - светодиод;
R - выпрямительный диод;
S - слаботочный диод;
T - лавинный диод;
V - варикап;
Z - стабилитрон.

Четвёртый элемент обозначает регистрационный номер и начинается с числа 11.

Пятый - одна или две буквы, которые обозначают разные параметры для 166 приборов одного типа (для биполярных транзисторов это коэффициент шума или статический коэффициент передачи тока, реже допустимое напряжение).

Например: 2SA733, 2SB1116A, 2SC945, 2SD1555.

Маркировка на корпусе прибора часто наносится без первой цифры и буквы. Например: 2SA733 маркируется как A733; 2SB1116A - B1116A; 2SC945 -C945; 2SD1655 - D1555 и т. п.

Некоторые фирмы для обозначения своих разработок используют собственную маркировку. Например, фирма "SAMSUNG" в обозначении некоторых транзисторов использует буквы SS (SS8050B, SS9014C). Фирма "MOTOROLA" -MJ, MJE, MM, MMT, MPQ, MPS (MJ3521, MJE350, MM1812, MPS5551M, MPS A-92).

Популярные транзисторы фирмы "SAMSUNG" - SS8050, SS8550, SS9012, SS9013, SS9014 и SS9015 маркируются без первой буквы S. Аналоги этих транзисторов выпускают многие фирмы разных стран. Поэтому, например, транзистор S9014 Вы можете встретить с маркировкой - C9014, H9014 или K9014. Транзистор S8050 - C8050 и т. п.

8.7. ПАРАМЕТРЫ ТРАНЗИСТОРОВ

В таблицах 8.16, 8.17 и 8.18 приведены параметры отечественных и зарубежных биполярных и полевых транзисторов (звёздочкой помечены составные транзисторы). Приведём назначения буквенных обозначений параметров транзисторов, используемых в таблицах:

U_{КБО} - максимально допустимое напряжение коллектор - база;
U_{КБО} - максимально допустимое импульсное напряжение коллектор - база;
U_{КЭО} - максимально допустимое напряжение коллектор - эмиттер;
U_{КЭО} - максимально допустимое импульсное напряжение коллектор - эмиттер;
U_{КЭН} - напряжение насыщения коллектор - эмиттер;
U_{СИ max} - максимально допустимое напряжение сток - исток;
U_{СИО} - напряжение сток - исток при оборванном затворе;
U_{ЗИ max} - максимально допустимое напряжение затвор - исток;
U_{ЗИ отс} - Напряжение отсечки транзистора, при котором ток стока достигает заданного низкого значения (для полевых транзисторов с р-п переходом, и с изолированным затвором);
U_{ЗИ пор} - Пороговое напряжение транзистора между затвором и стоком, при котором ток стока достигает заданного низкого значения (для полевых транзисторов с изолированным затвором и п-каналом);
I_{К max} - максимально допустимый постоянный ток коллектора;
I_{К max} - максимально допустимый импульсный ток коллектора;
I_{C max} - максимально допустимый постоянный ток стока;
I_{C нач} - начальный ток стока;
I_{C ост} - остаточный ток стока;
I_{КБО} - обратный ток коллектора;

$P_K \max$ - максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода;

$P_K \max_t$ - максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом;

$P_{CI \ max}$ - максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность сток - исток;

$H_{21\alpha}$ - статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером;

$R_{CI \ OTK}$ - сопротивление сток - исток в открытом состоянии;

S - крутизна характеристики;

f_{rp} - граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером;

K_{sh} - коэффициент шума биполярного (полевого) транзистора;

Табл. 8.16. Параметры отечественных биполярных транзисторов.

Тип транзистора	Структура	U_{KBO} (и) В	U_{KEO} (и) В	I_{Kmax} (и) мА	P_{Kmax} (т) Вт	$h121\alpha$	I_{KBO} мкА	f_{rp} МГц	K_{sh} дБ	№ рис.
ГТ313А	p-n-p	15	15	30	0.1	20÷250	≤5	≥300	-	T21
ГТ313Б	p-n-p	15	15	30	0.1	20÷250	≤5	≥450	-	T21
ГТ313В	p-n-p	15	15	30	0.1	30÷170	≤5	≥350	-	T21
ГТ328А	p-n-p	15	15	10	0.05	20÷200	≤10	≥400	≤7	T7a
ГТ328Б	p-n-p	15	15	10	0.05	40÷200	≤10	≥300	≤7	T7a
ГТ328В	p-n-p	15	15	10	0.05	10÷70	≤10	≥300	≤7	T7a
ГТ346А	p-n-p	20	20	10	0.05	10÷150	≤10	≥700	≤3	T7a
ГТ346Б	p-n-p	20	20	10	0.05	10÷150	≤10	≥550	≤5.5	T7a
ГТ346В	p-n-p	20	20	10	0.05	15÷150	≤10	≥550	≤6	T7a
ГТ806А	p-n-p	75	75	15A	2 (30)	10÷100	≤15 mA	≥10	-	T18
ГТ806Б	p-n-p	100	100	15A	2 (30)	10÷100	≤15 mA	≥10	-	T18
ГТ806В	p-n-p	120	120	15A	2 (30)	10÷100	≤15 mA	≥10	-	T18
ГТ806Г	p-n-p	50	50	15A	2 (30)	10÷100	≤15 mA	≥10	-	T18
ГТ806Д	p-n-p	140	140	15A	2 (30)	10÷100	≤15 mA	≥10	-	T18
1T813А	p-n-p	100	100	30 (40) A	1.5 (50)	10÷60	≤16 mA	≥5	-	T18
1T813Б	p-n-p	125	125	30 (40) A	1.5 (50)	10÷60	≤16 mA	≥5	-	T18
1T813В	p-n-p	150	150	30 (40) A	1.5 (50)	10÷60	≤16 mA	≥5	-	T18
ГТ905А	p-n-p	75	75	3 (7) A	(6)	35÷100	≤20 mA	≥60	-	T27
ГТ905Б	p-n-p	60	60	3 (7) A	(6)	35÷100	≤20 mA	≥60	-	T27
ГТ906А(М)	p-n-p	75	75	6A	(15)	30÷150	≤8 mA	≥30	-	T20 (T27)
КТ117А	п-база	30	30	50 (1A)	0.3	0.5÷0.7	≤1	0.2	-	T6в
КТ117Б	п-база	30	30	50 (1A)	0.3	0.65÷0.9	≤1	0.2	-	T6в
КТ117В	п-база	30	30	50 (1A)	0.3	0.5÷0.7	≤1	0.2	-	T6в
КГ117Г	п-база	30	30	50 (1A)	0.3	0.65÷0.9	≤1	0.2	-	T6в
КГ201А(М)	n-p-n	20	20	20 (100)	0.15	20÷60	≤1	≥10	-	T6а (T1a)
КТ201Б(М)	n-p-n	20	20	20 (100)	0.15	30÷90	≤1	≥10	-	T6а (T1a)
КТ201В(М)	n-p-n	10	10	20 (100)	0.15	30÷90	≤1	≥10	-	T6а (T1a)
КТ201Г(М)	n-p-n	10	10	20 (100)	0.15	70÷210	≤1	≥10	-	T6а (T1a)
КТ201Д(М)	n-p-n	10	10	20 (100)	0.15	30÷90	≤1	≥10	≤15	T6а (T1a)
КТ203А(М)	p-n-p	60	60	10 (50)	0.15	≥9	≤1	≥5	-	T6а (T1a)
КТ203Б(М)	p-n-p	30	30	10 (50)	0.15	30÷150	≤1	≥5	-	T6а (T1a)
КТ203В(М)	p-n-p	15	15	10 (50)	0.15	30÷200	≤1	≥5	-	T6а (T1a)
КТ208А(1)	p-n-p	20	20	300 (500)	0.2	20÷60	≤1	≥5	-	T66 (T1a)
КТ208Б(1)	p-n-p	20	20	300 (500)	0.2	40÷120	≤1	≥5	-	T66 (T1a)
КТ208В(1)	p-n-p	20	20	300 (500)	0.2	80÷240	≤1	≥5	≤4	T66 (T1a)
КТ208Г(1)	p-n-p	30	30	300 (500)	0.2	20÷60	≤1	≥5	-	T66 (T1a)
КТ208Д(1)	p-n-p	30	30	300 (500)	0.2	40÷120	≤1	≥5	-	T66 (T1a)
КТ208Е(1)	p-n-p	30	30	300 (500)	0.2	80÷240	≤1	≥5	≤4	T66 (T1a)
КТ208Ж(1)	p-n-p	45	45	300 (500)	0.2	20÷60	≤1	≥5	-	T66 (T1a)
КТ208И(1)	p-n-p	45	45	300 (500)	0.2	40÷120	≤1	≥5	-	T66 (T1a)
КТ208К(1)	p-n-p	45	45	300 (500)	0.2	80÷240	≤1	≥5	≤4	T66 (T1a)
КТ208Л(1)	p-n-p	60	60	300 (500)	0.2	20÷60	≤1	≥5	-	T66 (T1a)
КТ208М(1)	p-n-p	60	60	300 (500)	0.2	40÷120	≤1	≥5	-	T66 (T1a)
КТ209А	p-n-p	15	15	300 (500)	0.2	20÷60	≤1	≥5	-	T1а (КБЭ)
КТ209Б	p-n-p	15	15	300 (500)	0.2	40÷120	≤1	≥5	-	T1а (КБЭ)
КТ209Б1	p-n-p	15	15	300 (500)	0.2	≥12	≤1	≥5	-	T1а (КБЭ)
КТ209В	p-n-p	15	15	300 (500)	0.2	80÷240	≤1	≥5	≤5	T1а (КБЭ)
КТ209В1	p-n-p	15	15	300 (500)	0.2	≥30	≤1	≥5	≤5	T1а (КБЭ)
КТ209В2	p-n-p	15	15	300 (500)	0.2	≥200	≤1	≥5	≤5	T1а (КБЭ)

КТ209Г	p-n-p	30	30	300 (500)	0.2	20÷60	≤1	≥5	-	T1a (КБЭ)
КТ209Д	p-n-p	30	30	300 (500)	0.2	40÷120	≤1	≥5	-	T1a (КБЭ)
КТ209Е	p-n-p	30	30	300 (500)	0.2	80÷240	≤1	≥5	≤5	T1a (КБЭ)
КТ209Ж	p-n-p	45	45	300 (500)	0.2	20÷60	≤1	≥5	-	T1a (КБЭ)
КТ209И	p-n-p	45	45	300 (500)	0.2	40÷120	≤1	≥5	-	T1a (КБЭ)
КТ209К	p-n-p	45	45	300 (500)	0.2	80÷160	≤1	≥5	≤5	T1a (КБЭ)
КТ209Л	p-n-p	60	60	300 (500)	0.2	20÷60	≤1	≥5	-	T1a (КБЭ)
КТ209М	p-n-p	60	60	300 (500)	0.2	40÷120	≤1	≥5	-	T1a (КБЭ)
КТ30ВА(М)	n-p-n	15	10	30 (50)	0.15	20÷60	≤0.5	≥300	-	T106 (T1a)
КТ306Б(М)	n-p-n	15	10	30 (50)	0.15	40÷120	≤0.5	≥500	-	T106 (T1a)
КТ306В(М)	n-p-n	15	10	30 (50)	0.15	20÷100	≤0.5	≥300	-	T106 (T1a)
КТ306Г(М)	n-p-n	15	10	30 (50)	0.15	40÷200	≤0.5	≥500	-	T106 (Па)
КТ306Д(М)	n-p-n	15	10	30 (50)	0.15	30÷150	≤0.5	≥200	-	T106 (T1a)
КТ3101А-2	n-p-n	15	15	20 (40)	0.1	35÷300	≤0.5	≥4000	≤4.5	T32
КТ3102А(М)	n-p-n	50	50	100 (200)	0.25	100÷200	≤0.05	≥150	≤10	T6a (T1a)
КТ3102Б(М)	n-p-n	50	50	100 (200)	0.25	200÷500	≤0.05	≥150	≤10	T6a (T1a)
КТ3102В(М)	n-p-n	30	30	100 (200)	0.25	200÷500	≤0.015	≥150	≤10	T6a (T1a)
КТ3102Г(М)	n-p-n	20	20	100 (200)	0.25	400÷1000	≤0.015	≥150	≤10	T6a (T1a)
КТ3102Д(М)	n-p-n	30	30	100 (200)	0.25	200÷500	≤0.015	≥150	≤4	T6a (T1a)
КТ3102Е(М)	n-p-n	20	20	100 (200)	0.25	400÷1000	≤0.015	≥150	≤4	T6a (T1a)
КТ3102Ж(М)	n-p-n	20	20	100 (200)	0.25	100÷250	≤0.05	≥150	-	T6a (T1a)
КТ3102И(М)	n-p-n	20	20	100 (200)	0.25	200÷500	≤0.05	≥150	-	T6a (T1a)
КТ3102К(М)	n-p-n	20	20	100 (200)	0.25	200÷500	≤0.015	≥150	-	T6a (T1a)
КТ3107А	p-n-p	50	45	100 (200)	0.3	70÷140	≤0.1	≥200	≤10	T1a (КБЭ)
КТ3107Б	p-n-p	50	45	100 (200)	0.3	120÷220	≤0.1	≥200	≤10	T1a (КБЭ)
КТJ107В	p-n-p	30	25	100 (200)	0.3	70÷140	≤0.1	≥200	≤10	T1a (КБЭ)
КТ3107Г	p-n-p	30	25	100 (200)	0.3	120÷220	≤0.1	≥200	≤10	T1a (КБЭ)
КТ3107Д	p-n-p	30	25	100 (200)	0.3	180÷460	≤0.1	≥200	≤10	T1a (КБЭ)
КТ3107Е	p-n-p	25	20	100 (200)	0.3	120÷220	≤0.1	≥200	≤4	T1a (КБЭ)
КТ3107Ж	p-n-p	25	20	100 (200)	0.3	180÷460	≤0.1	≥200	≤4	T1a (КБЭ)
КТ3107И	p-n-p	50	45	100 (200)	0.3	180÷460	≤0.1	≥200	≤10	T1a (КБЭ)
КТ3107К	p-n-p	30	25	100 (200)	0.3	380÷800	≤0.1	≥200	≤10	T1a (КБЭ)
КТ3107Л	p-n-p	25	20	100 (200)	0.3	380÷800	≤0.1	≥200	≤4	T1a (КБЭ)
КТ3108А	p-n-p	60	60	200	0.3	50÷150	≤0.2	≥250	≤6	T6a
КТ3108Б	p-n-p	45	45	200	0.3	50÷150	≤0.2	≥250	≤6	T6a
КТ3108В	p-n-p	45	45	200	0.3	100÷300	≤0.2	≥300	≤6	T6a
КТ3109А	p-n-p	30	25	50	0.17	≥20	≤0.1	≥800	≤6	T30
КТ3109Б	p-n-p	25	20	50	0.17	≥20	≤0.1	≥300	≤7	T30
КТ3109В	p-n-p	25	20	50	0.17	≥15	≤0.1	≥600	≤8	T30
КТ3115А-2	n-p-n	10	10	8.5	0.07	≥15	≤0.5	≥5800	≤5	T32
КТ3115В-2	n-p-n	10	10	8.5	0.07	≥15	≤0.5	≥5800	≤6	T32
K13115Г-2	n-p-n	7	7	8.5	0.05	≥15	≤0.5	≥5800	≤4	T32
КТ3117А(1)	n-p-n	60	60	400 (800)	0.3	40÷200	≤10	≥200	-	T6a (T1a)
КТ3117Б	n-p-n	75	75	400 (800)	0.3	100÷300	≤10	≥200	-	T6a
КТ312А	n-p-n	20	20	30 (60)	0.225	10÷100	≤10	≥280	-	T10a
КТ312Б	n-p-n	35	35	30 (60)	0.225	25÷100	≤10	≥120	-	T10a
КТ312В	n-p-n	20	20	30 (60)	0.225	50÷280	≤10	≥120	-	T10a
КТ3120А	n-p-n	15	15	20 (40)	0.1	≥15	≤0.5	≥1800	≤2	T31
КТ3123А-2	p-n-p	15	15	30(50)	0.15	≥40	≤0.01	≥5000	≤2.4	T32
КТ3123Б-2	p-n-p	15	15	30 (50)	0.15	≥40	≤0.01	≥5000	≤3	T32
КТ3123В-2	p-n-p	10	10	30 (50)	0.15	≥40	≤0.01	≥5000	≤2.4	T32
КТ3126А	p-n-p	20	20	20	0.15	25÷100	≤1	≥500	≤5	T1a
КТ3126Б	p-n-p	20	20	20	0.15	60÷180	≤1	≥500	≤5	T1a
КТ3127А	p-n-p	20	20	25	0.1	25÷150	≤1	≥600	≤5	T6a
КТ3128А(1)	p-n-p	40	40	20	0.1	15÷150	≤1	≥800	-	T6a (T1a)
КТ3129А-9	p-n-p	50	50	100 (200)	0.075	30÷120	≤1	≥200	-	T13
КТ3129Б-9	p-n-p	50	50	100 (200)	0.075	80÷250	≤1	≥200	-	T13
КТ3129В-9	p-n-p	30	30	100 (200)	0.075	80÷250	≤1	≥200	-	T13
КТ3129Г-9	p-n-p	30	30	100 (200)	0.075	200÷500	≤1	≥200	-	T13
КТ3129Д-9	p-n-p	20	20	100 (200)	0.075	200÷500	≤1	≥200	-	T13
КТ313А(М)	p-n-p	60	60	350 (700)	0.3	30÷120	≤0.5	≥200	-	T6a (Ha)
КТ313Б(М)	p-n-p	60	60	350 (700)	0.3	80÷300	≤0.5	≥200	-	T6a (T1a)
КТ3130А-9	n-p-n	50	50	100	0.1	100÷250	≤0.1	≥150	≤10	T13

КТ3130Б-9	n-p-n	50	50	100	0.1	200÷500	≤0.1	≥150	≤10	T13
КТ3130В-9	n-p-n	30	30	100	0.1	200÷500	≤0.1	≥150	≤10	T13
КТ3130Г-9	n-p-n	20	20	100	0.1	400÷1000	50.1	≥150	≤10	T13
КТ3130Д-9	n-p-n	30	30	100	0.1	200÷500	≤0.1	≥150	≤10	T13
КТ3130Е-9	n-p-n	20	20	100	0.1	400÷1000	≤0.1	≥150	≤4	T13
КТ3130Ж-9	n-p-n	30	30	100	0.1	100÷500	≤0.1	≥150	≤4	T13
КТ315А	n-p-n	25	25	100	0.15	30÷120	≤0.5	≥250	-	T11 (ЭКБ)
КТ315Б	n-p-n	20	20	100	0.15	50÷350	≤0.5	≥250	-	T11 (ЭКБ)
КТ315В	n-p-n	40	40	100	0.15	30÷120	≤0.5	≥250	-	T11 (ЭКБ)
КТ315Г	n-p-n	35	35	100	0.15	50÷350	≤0.5	≥250	-	T11 (ЭКБ)
КТ315Г1	n-p-n	35	35	100	0.15	100÷350	≤0.5	≥250	-	T11 (ЭКБ)
КТ315Д	n-p-n	40	40	100	0.15	20÷90	≤0.6	≥250	-	T11 (ЭКБ)
КТ315Е	n-p-n	35	35	100	0.15	50÷350	≤0.6	≥250	-	T11 (ЭКБ)
КТ315Ж	n-p-n	20	20	50	0.1	30÷250	≤0.01	≥250	-	T11 ЭКБ)
КТ315И	n-p-n	60	60	50	0.1	≥30	≤0.1	≥250	-	T11 (ЭКБ)
КТ315Н	n-p-n	20	20	100	0.1	50÷350	≤0.6	≥250	-	T11(ЭКБ)
КТ315Р	n-p-n	35	35	100	0.1	150÷350	≤0.5	≥250	-	T11 (ЭКБ)
КТ3157А	p-n-p	250	250	30 (100)	0.2	≥50	≤0.1	≥60	-	T16 (КЭБ)
КТ316А(М)	n-p-n	10	10	50	0.15	20÷60	≤0.5	≥600	-	T6a (T1a)
КТ316Б(М)	n-p-n	10	10	50	0.15	40÷120	≤0.5	≥800	-	T6a (T1a)
КТ316В(М)	n-p-n	10	10	50	0.15	40÷120	≤0.5	≥800	-	T6a (T1a)
КТ316Г(М)	n-p-n	10	10	50	0.15	20÷100	≤0.5	≥600	-	T6a (T1a)
КТ316Д(М)	n-p-n	10	10	50	0.15	60÷300	≤0.5	≥800	-	T6a (T1a)
КТ3168А-9	n-p-n	15	15	28 (56)	0.18	60÷180	≤0.5	≥3000	≤3	T13
КТ325А(М)	n-p-n	15	15	30 (60)	0.225	30÷90	≤0.5	≥800	-	T10 (T16)
КТ325Б(М)	n-p-n	15	15	30 (60)	0.225	70÷210	≤0.5	≥800	-	T10 (T16)
КТ325В(М)	n-p-n	15	15	30 (60)	0.225	160÷400	≤0.5	≥1000	-	T10 (T16)
КТ326А(М)	p-n-p	20	15	50	0.2	20÷70	≤0.5	≥250	-	T6a (T1a)
КТ326Б(М)	p-n-p	20	15	50	0.2	45÷160	≤0.5	≥400	-	T6a (T1a)
КТ339А(М)	n-p-n	40	25	25	0.26	≥25	≤1	≥300	-	T66 (T16)
КТ339Б	n-p-n	25	15	25	0.26	≥15	≤1	≥250	-	T66
КТ339В	n-p-n	40	25	25	0.26	≥25	≤1	≥450	-	T66
КТ339Г	n-p-n	40	25	25	0.26	≥40	≤1	≥250	-	T66
КТ339Д	n-p-n	40	25	25	0.26	≥15	≤1	≥250	-	T66
КТ342А(М)	n-p-n	25	30	50 (300)	0.25	100÷250	≤0.05	≥250	-	T6a (T1a)
КТ342Б(М)	n-p-n	20	25	50 (300)	0.25	200÷500	≤0.05	≥300	-	T6a (T1a)
КТ342В(М)	n-p-n	10	10	50 (300)	0.25	400÷1000	≤0.05	≥300	-	T6a (T1a)
КТ342ГМ	n-p-n	25	30	50 (300)	0.25	100÷250	≤0.05	≥200	-	T1a (КБЭ)
КТ342ДМ	n-p-n	20	25	50 (300)	0.25	200÷500	≤0.05	≥200	-	T1a (КБЭ)
КТ345А	p-n-p	20	20	200 (300)	0.3	≥20	≤0.5	≥350	-	T1a (КБЭ)
КТ345Б	p-n-p	20	20	200 (300)	0.3	≥50	≤0.5	≥350	-	T1a (КБЭ)
КТ345В	p-n-p	20	20	200 (300)	0.3	≥70	≤0.5	≥350	-	T1a (КБЭ)
КТ347А	p-n-p	15	15	50 (110)	0.15	30÷400	≤1	≥500	-	T6a
КТ347Б	p-n-p	9	9	50 (110)	0.15	30÷400	≤1	≥500	-	T6a
КТ347В	p-n-p	6	6	50 (110)	0.15	50÷400	≤1	≥200	-	T6a
КТ349А	p-n-p	20	15	50 (100)	0.2	20÷80	≤1	≥300	-	T6a, T1a
КТ349Б	p-n-p	20	15	50 (100)	0.2	40÷160	≤1	≥300	-	T6a, T1a
КТ349В	p-n-p	20	15	50 (100)	0.2	120÷300	≤1	≥300	-	T6a, T1a
КТ350А	p-n-p	20	20	600	0.3	20÷200	≤1	≥100	-	T1a (КБЭ)
КТ351А	p-n-p	20	15	(400)	0.3	20÷80	≤1	≥200	-	T1a (КБЭ)
КТ351Б	p-n-p	20	15	(400)	0.3	50÷200	≤1	≥200	-	T1a (КБЭ)
КТ352А	p-n-p	20	15	(200)	0.3	25÷125	≤1	≥200	-	T1a (КБЭ)
КТ352Б	p-n-p	20	15	(200)	0.3	70÷300	≤1	≥200	-	T1a (КБЭ)
КТ355AM	n-p-n	15	15	30 (60)	0.225	80÷300	≤0.5	≥1500	≤5.5	T1a (КБЭ)
КТ361А	p-n-p	25	25	100	0.15	20÷90	≤1	≥250	-	T11 (ЭКБ)
КТ361Б	p-n-p	20	20	100	0.15	50÷350	≤1	≥250	-	T11 (ЭКБ)
КТ361В	p-n-p	40	40	100	0.15	40÷160	≤1	≥250	-	T11 (ЭКБ)
КТ361Г	p-n-p	35	35	100	0.15	50÷350	≤1	≥250	-	T11 (ЭКБ)
КТ361Г1	p-n-p	35	35	100	0.15	100÷350	≤1	≥250	-	T11 (ЭКБ)
КТ361Д	p-n-p	40	40	50	0.15	20÷90	≤1	≥250	-	T11 (ЭКБ)
КТ361Е	p-n-p	35	35	50	0.15	50÷350	≤1	≥250	-	T11 (ЭКБ)
КТ361Ж	p-n-p	10	10	50	0.15	50÷350	≤1	≥250	-	T11 (ЭКБ)
КТ361И	p-n-p	15	15	50	0.15	≥250	≤1	≥250	-	T11 (ЭКБ)

KT361К	p-n-p	60	60	50	0.15	50÷350	≤1	≥250	-	T11 (ЭКБ)
KT363А(М)	p-n-p	15	15	30 (50)	0.15	20÷120	≤0.5	≥1000	-	T6а (T1а)
KT363Б(М)	p-n-p	15	12	30 (50)	0.15	40÷120	≤0.5	≥1500	-	T6а (T1а)
KT368А(М)	n-p-n	15	15	30 (60)	0.225	50÷450	≤0.5	≥900	≤3.3	T7а (T1а)
KT3ЕВБ(М)	n-p-n	15	15	30 (60)	0.225	50÷450	≤0.5	≥900	-	T7а (T1а)
KT371А	n-p-n	10	10	20 (40)	0.1	30÷240	≤0.5	≥3000	≤5	T31
KT372А	n-p-n	15	15	10	0.05	≥10	≤0.5	≥2400	≤3.5	T32
KT372Б	n-p-n	15	15	10	0.05	≥10	≤0.5	≥3000	≤5.5	T32
KT372В	n-p-n	15	15	10	0.05	≥10	≤0.5	≥2400	≤5.5	T32
KT382А(М)	n-p-n	15	10	20 (40)	0.1	40÷330	≤0.5	≥1800	≤3	T31 (T31)
KT382Б(М)	n-p-n	15	10	20 (40)	0.1	40÷330	≤0.5	≥1800	≤4.5	T31 (T31)
KT391А-2	n-p-n	15	10	10	0.07	≥20	≤0.5	≥5000	≤4.5	T32
KT391Б-2	n-p-n	15	10	10	0.07	≥20	≤0.6	≥5000	≤5.5	T32
KT391В-2	n-p-n	10	10	10	0.07	≥20	≤0.5	≥4000	≤ _B	T32
KT399А	n-p-n	15	15	20 (40)	0.15	≥40	≤0.5	≥21800	≤2	T7а
KT399АМ	n-p-n	15	15	30 (60)	0.15	≥40	≤0.5	≥21800	≤2	T1а (КБЭ)
KT501А	p-n-p	15	15	300 (500)	0.35	20÷60	≤1	≥5	-	T66
KT501Б	p-n-p	15	15	300 (500)	0.35	40÷120	≤1	≥5	-	T66
KT501В	p-n-p	15	15	300 (500)	0.35	80÷240	≤1	≥5	≤4	T66
KT501Г	p-n-p	30	30	300 (500)	0.35	20÷60	≤1	≥5	-	T66
KT501Д	p-n-p	30	30	300 (500)	0.35	40÷120	≤1	≥5	-	T66
KT501Е	p-n-p	30	30	300 (500)	0.35	80÷240	≤1	≥5	≤4	T66
KT501Ж	p-n-p	45	45	300 (500)	0.35	20÷60	≤1	≥5	-	T66
KT501И	p-n-p	45	45	300 (500)	0.35	40÷120	≤1	≥5	-	T66
KT501К	p-n-p	45	45	300 (500)	0.35	80÷240	≤1	≥5	≤4	T66
KT501Л	p-n-p	60	60	300 (500)	0.35	20÷60	≤1	≥5	-	T66
KT501М	p-n-p	60	60	300 (500)	0.35	40÷120	≤1	≥5	-	T66
KT502А	p-n-p	40	25	150 (350)	0.35	40÷120	≤1	≥350	-	T1а (КБЭ)
KT502Б	p-n-p	40	25	150 (350)	0.35	80÷240	≤1	≥350	-	T1а (КБЭ)
KT502В	p-n-p	60	40	150 (350)	0.35	40÷120	≤1	≥350	-	T1а (КБЭ)
KT502Г	p-n-p	60	40	150 (350)	0.35	80÷240	≤1	≥350	-	T1а (КБЭ)
KT502Д	p-n-p	80	60	150 (350)	0.35	40÷120	≤1	≥350	-	T1а (КБЭ)
KT502Е	p-n-p	90	60	150 (350)	0.35	40÷120	≤1	≥350	-	T1а (КБЭ)
KT503А	n-p-n	40	25	150 (350)	0.35	40÷120	≤1	≥350	-	T1а (КБЭ)
KT503В	n-p-n	40	25	150 (350)	0.35	80÷240	≤1	≥350	-	T1а (КБЭ)
KT503В	n-p-n	60	40	150 (350)	0.35	40÷120	≤1	≥350	-	T1а (КБЭ)
KT503Г	n-p-n	60	40	150 (350)	0.35	80÷240	≤1	≥350	-	T1а (КБЭ)
KT503Д	n-p-n	80	60	150 (350)	0.35	40÷120	≤1	≥350	-	T1а (КБЭ)
KT503Е	n-p-n	100	BO	150 (350)	0.35	40÷120	≤1	≥350	-	T1а (КБЭ)
KT504А	n-p-n	400	350	1 (2) А	1 (10)	15÷100	≤100	≥20	-	T8
KT504Б	n-p-n	250	200	1 (2) А	1 (10)	15÷100	≤100	≥20	-	T8
KT504В	n-p-n	300	275	1 (2) А	1 (10)	15÷100	≤100	≥20	-	T8
KT505А	p-n-p	300	300	1 (2) А	1 (10)	25÷140	≤100	≥20	-	TB
KT505Б	p-n-p	250	250	1 (2) А	1 (10)	25÷140	≤100	≥20	-	T8
KT506А	n-p-n	800	600	2 (5) А	0.8 (10)	30÷150	≤1 MA	≥10	-	T8
KT506Б	n-p-n	600	600	2 (5) А	0.8 (10)	30÷150	≤1 MA	≥10	-	T8
KT601А(М)	n-p-n	100	100	30	0.25 (0.5)	216	≤50	≥40	-	T17 (T4а)
KT602А(М)	n-p-n	120	100	75 (500)	0.85 (2.8)	20÷80	≤70	≥150	-	T19 (T4а)
KT602Б(М)	n-p-n	120	100	75 (500)	0.85 (2.8)	50÷200	≤70	≥150	-	T19 (T4а)
KT602В	n-p-n	80	80	75 (300)	0.85 (2.8)	15÷80	≤70	≥150	-	T19
KT602Г	n-p-n	80	80	75 (300)	0.85 (2.8)	250	≤70	≥150	-	T19
KT603А	n-p-n	30	30	300 (600)	0.5	10÷80	≤10	≥200	<1	T17
KT603Б	n-p-n	30	30	300 (600)	0.5	≥60	≤10	≥200	<1	T17
KT603В	n-p-n	15	15	300 (600)	0.5	10÷80	≤5	≥200	<1	T17
KT603Г	n-p-n	15	15	300 (800)	0.5	≥60	≤5	≥200	<1	T17
KT603Д	n-p-n	10	10	300 (600)	0.5	20÷80	≤1	≥200	<1	T17
KT603Е	n-p-n	10	10	300 (600)	0.5	60÷200	≤1	≥200	<1	T17
KT603И	n-p-n	30	30	300 (600)	0.5	≥20	≤10	≥200	<1	T17
KT604А(М)	n-p-n	300	250	200	0.8(3)	10÷40	≤20	≥40	<8	T19 (T4а)
KT604Б(М)	n-p-n	300	250	200	0.8 (3)	30÷120	≤20	≥40	<8	T19 (T4а)
KT605А(М)	n-p-n	300	250	100 (200)	0.4	10÷40	≤20	≥40	<8	T17 (T4а)
KT605Б(М)	n-p-n	300	250	100 (200)	0.4	30÷120	≤20	≥40	<8	T17 (T4а)
КГ608А	n-p-n	60(80)	60(80)	400 (800)	0.5	20÷80	≤10	≥200	<1	T17

КТ608Б	n-p-n	60(80)	60 (80)	400 (800)	0.5	40÷160	≤10	≥200	<1	T17
КГВИ АМ	n-p-n	200	180	100	0.8 (3)	10÷40	≤100	≥60	<0.8	T4a (ЭКБ)
КТ611БМ	n-p-n	200	180	100	0.8 (3)	30÷120	≤100	≥60	<0.8	T4a (ЗКБ)
КТ6127А	p-n-p	90	90	2A	0.8	≥30	≤20	≥200	<0.15	T1a (КБЭ)
КТ6127Б	p-n-p	70	70	2A	0.8	≥30	≤20	≥200	0.15	T1a (КЕЭ)
КТ6127В	p-n-p	50	50	2A	0.8	≥50	≤20	≥200	<0.3	T1a (КБЭ)
КТ6127Г	p-n-p	30	30	2A	0.8	≥50	≤20	≥200	<0.3	T1a (КБЭ)
КТ6127Д	p-n-p	20	12	2A	0.8	≥50	≤20	≥200	<0.3	T1a (КБЭ)
КТ6127Е	p-n-p	10	12	2A	0.8	≥50	≤20	≥200	<0.3	T1a (КБЭ)
КТ6127Ж	p-n-p	120	120	2A	0.8	≥30	≤20	≥200	<0.2	T1a (КБЭ)
КТ6127И	p-n-p	160	160	2A	0.8	≥30	≤20	≥200	<0.2	T1a (КБЭ)
КТ6127К	p-n-p	200	200	2A	0.8	≥30	≤20	≥200	<0.25	T1a (КБЭ)
КТ626А	p-n-p	45	45	0.5(1.5)A	(6.5)	40÷250	≤10	≥75	<1	T46 (БКЭ)
КТ626Б	p-n-p	60	60	0.5(1.5)A	(6.5)	30÷100	≤50	≥75	<1	T46 (БКЭ)
КТ626В	p-n-p	80	80	0.5(1.5)A	(6.5)	40÷120	≤50	≥45	<1	T46 (БКЭ)
КТ626Г	p-n-p	20	20	0.5(1.5)A	(6.5)	15÷60	≤150	≥45	<1	T46 (БКЭ)
КТ626Д	p-n-p	20	20	0.5(1.5)A	(6.5)	40÷250	≤150	≥45	<1	T46 (БКЭ)
КТ630А	n-p-n	120	120	1(2) A	0.8	40÷120	≤1	≥50	<0.3	T8
КТ630Б	n-p-n	120	120	1(2) A	0.8	80÷240	≤1	≥50	<0.3	T8
КТ630В	n-p-n	150	150	1(2) A	0.8	40÷120	≤1	≥50	<0.3	T8
КТ630Г	n-p-n	100	100	1(2) A	0.8	40÷120	≤1	≥50	<0.3	T8
КТ630Д	n-p-n	60	60	1(2) A	0.8	80÷240	≤1	≥50	<0.3	T8
КТ630Е	n-p-n	60	60	1(2) A	0.8	160÷480	≤1	≥50	<0.3	T8
КТ639А	p-n-p	45	45	1.5 (2) A	1 (12.5)	40÷100	≤0.1	≥80	<0.5	T4a (ЭКБ)
КТ639Б	p-n-p	45	45	1.5 (2) A	1 (12.5)	63÷160	≤0.1	≥80	<0.5	T4a (ЭКБ)
КТ639В	p-n-p	45	45	1.5 (2) A	1 (12.5)	100÷250	≤0.1	≥80	<0.5	T4a (ЭКБ)
КТ639Г	p-n-p	60	60	1.5 (2) A	1 (12.5)	40÷100	≤0.1	≥80	<0.5	T4a (ЭКБ)
КТ639Д	p-n-p	60	60	1.5 (2) A	1 (12.5)	63÷160	≤0.1	≥80	<0.5	T4a (ЭКБ)
КТ639Е	p-n-p	100	100	1.5 (2) A	1	40÷100	≤0.1	≥80	<0.5	T4a (ЭКБ)
КТВ3ЭЖ	p-n-p	100	100	1.5 (2) A	1	63÷160	≤0.1	≥80	<0.5	T4a (ЭКБ)
КТ639И	p-n-p	30	30	1.5 (2) A	1	180÷400	≤0.1	≥80	<0.5	T4a (ЭКБ)
КТ644А	p-n-p	60	60	0.6 (1) A	1 (12.5)	40÷120	≤1	≥200	<0.4	T4a (ЭКБ)
КТ644Б	p-n-p	60	60	0.6 (1) A	1 (12.5)	100÷300	≤1	≥200	<0.4	T4a (ЭКБ)
КТ644В	p-n-p	60	40	0.6 (1) A	1 (12.5)	40÷120	≤1	≥200	<0.4	T4a (ЭКБ)
КТ644Г	p-n-p	60	40	0.6 (1) A	1 (12.5)	100÷300	≤1	≥200	<0.4	T4a (ЭКБ)
КТ645А	n-p-n	60	60	300 (600)	0.5 (1)	20÷200	≤10	≥200	<0.5	T1a (КБЭ)
КТ645Б	n-p-n	40	40	300 (600)	0.5	≤80	≤10	≥200	<0.5	T1a (КБЭ)
КТ646А	n-p-n	60	60	1 (1 .2) A	1 (2.5)	40÷200	≤10	≥200	<0.85	T4a (ЭКБ)
КТ646Б	n-p-n	40	40	1 (1 .2) A	1 (2.5)	150÷200	≤10	≥200	<0.85	T4a (ЭКБ)
КТ660А	n-p-n	50	50	800	0.5	110÷220	≤1	≥200	<0.5	T1a (КБЭ)
КТ660Б	n-p-n	30	30	800	0.5	200÷450	≤1	≥200	<0.5	T1a (КБЭ)
КТ668А	p-n-p	50	45	100 (200)	0.5	75÷140	≤15	≥200	>0.3	T1a (КБЭ)
КТ668Б	p-n-p	50	45	100 (200)	0.5	125÷250	≤15	≥200	<0.3	T1a (КБЭ)
КТ668В	p-n-p	50	45	100 (200)	0.5	220÷475	≤15	≥200	<0.3	T1a (КБЭ)
КТ680А	n-p-n	30	25	0.6 (2) A	0.35	85÷300	≤10	≥120	<0.5	T1a (КБЭ)
КТ681А	p-n-p	30	25	0.6 (2) A	0.35	85÷300	≤10	≥120	<0.2	T1a (КБЭ)
КТ663А	n-p-n	150	150	1 (2)A	1.2 (8)	40÷120	≤1	≥50	<0.45	T4a (ЭКБ)
КТ6836	n-p-n	120	120	1 (2) A	1.2 (8)	80÷240	≤1	≥50	<0.45	T4a (ЭКБ)
КТ683В	n-p-n	120	120	1 (2) A	1.2 (8)	40÷120	≤1	≥50	<0.45	T4a (ЭКБ)
КТ683Г	n-p-n	100	100	1 (2) A	1.2 (8)	40÷120	≤1	≥50	<0.45	T4a (ЭКБ)
КТ683Д	n-p-n	60	60	1 (2) A	1.2 (8)	80÷240	≤1	≥50	<0.45	T4a (ЭКБ)
КТ683Е	n-p-n	60	60	1 (2) A	1.2 (8)	160÷480	≤1	≥50	<0.45	T4a (ЭКБ)
КТ684А	p-n-p	45	45	1 (1 .5) A	0.8	40÷250	≤0.1	≥40	<0.5	T1a (КБЭ)
КТ684Б	p-n-p	60	60	1 (1 .5) A	0.8	40÷160	≤0.1	≥40	<0.5	T1a (КБЭ)
КТ684В	p-n-p	100	100	1 (1 .5) A	0.8	40÷160	≤0.1	≥40	<0.5	T1a (КБЭ)
КТ685А	p-n-p	60	40	0.6 A	0.6	40÷120	≤0.02	≥200	<0.4	T1a (КБЭ)
КТ685Б	p-n-p	60	60	0.6 A	0.6	40÷120	≤0.01	≥200	<0.4	T1a (КБЭ)
КТ685В	p-n-p	60	40	0.6 A	0.6	100÷300	≤0.02	≥200	0.4	T1a (КБЭ)
КТ685Г	p-n-p	60	60	0.6 A	0.6	100÷300	≤0.01	≥200	<0.A	T1a (КБЭ)
КТ685Д	p-n-p	30	25	0.6 A	0.6	70÷200	≤0.02	≥300	<0.3	T1a (КБЭ)
КТ685Е	p-n-p	30	25	0.6 A	0.6	40÷120	≤0.02	≥250	<0.3	T1a (КБЭ)
КТ685Ж	p-n-p	30	25	0.6 A	0.6	100÷300	≤0.02	≥250	<0.3	T1a (КБЭ)
КТ686А	p-n-p	50	45	0.8(1.5)A	0.625(1.4)	100÷250	≤0.1	≥100	0.7	T1a (КБЭ)

KT686Б	p-n-p	50	45	0.8(1.5)А	0.625(1.4)	160÷400	≤0.1	≥100	<0.7	T1a (КБЭ)
KT686В	p-n-p	50	45	0.8(1.5)А	0.625(1.4)	250÷630	≤0.1	≥100	<0.7	T1a (КБЭ)
KT686Г	p-n-p	30	25	0.8(1.5)А	0.625(1.4)	100÷250	≤0.1	≥100	<0.7	T1a (КБЭ)
KT686Д	p-n-p	30	25	0.8(1.5)А	0.625(1.4)	160÷400	≤0.1	≥100	<0.7	T1a (КБЭ)
KT686F	p-n-p	30	25	0.8(1.5)А	0.625(1.4)	250÷630	≤0.1	≥100	<0.7	Па (КБЭ)
KT686Ж	p-n-p	30	25	0.8(1.5)А	0.625(1.4)	100÷250	≤0.1	≥100	<0.7	T1a (КБЭ)
KT695А	n-p-n	30	25	30	0.45	50÷200	≤0.1	≥300	<0.4	T12 (ЭКБ)
KT698А	n-p-n	90	90	2А	0.8	≥20	≤20	≥200	<0.25	T1a (КБЭ)
KT699В	n-p-n	70	70	2А	0.8	≥20	≤20	≥200	<0.25	T1a (КБЭ)
KT688В	n-p-n	50	50	2А	0.8	≥50	≤20	≥200	<0.25	T1a (КБЭ)
KT698Г	n-p-n	30	30	2А	0.8	≥50	≤20	≥200	<0.2	T1a (КБЭ)
KT698Д	n-p-n	12	12	2А	0.8	≥50	≤20	≥200	<0.2	T1a (КБЭ)
KT698Е	n-p-n	12	12	2А	0.8	≥50	≤20	≥200	<0.12	T1a (КБЭ)
KT698Ж	n-p-n	120	120	2А	0.8	≥30	≤20	≥200	<0.25	T1a (КБЭ)
KT698И	n-p-n	160	160	2А	0.8	≥30	≤20	≥200	<0.3	T1a (КБЭ)
KT698К	n-p-n	200	200	2А	0.8	≥30	≤20	≥200	<0.35	T1a (КБЭ)
2T709A2*	p-n-p	100	100	10 (20) А	1(30)	≥500	≤1 мА	≥5	<2	T5a (ЭКБ)
2T709B2*	p-n-p	80	80	10 (20) А	1(30)	≥750	≤1 нА	≥5	<2	T5a (ЭКБ)
2T709B2*	p-n-p	60	60	10 (20) А	1(30)	≥750	≤1 мА	≥5	<2	T5a (ЭКБ)
2T716AГ*	n-p-n	100	100	10 (20) А	1(30)	≥500	≤1 мА	≥5	<2	T5a (ЭКБ)
2T716B1*	n-p-n	80	80	10 (20) А	1(30)	≥750	≤1 мА	≥5	<2	T5a (ЭКБ)
2T716B1*	n-p-n	60	60	10 (20) А	1(30)	≥750	≤1 мА	≥5	<2	T5a (ЭКБ)
KT710A	n-p-n	(3000)	(3000)	5 (7.5) А	(50)	≥3.5	≤2 мА	≥1.5	<3.5	T14a
2T713A	n-p-n	2500	2500	3А	(50)	5÷20	≤1 мА	≥1.5	<1	T14a
KT801A	n-p-n	80	80	2А	(5)	15÷50	≤10 мА	≥10	<2	T19
KT801Б	n-p-n	60	60	2А	(5)	30÷150	≤10 мА	≥10	<2	T19
KT802A	n-p-n	150	130	5А	(50)	≥15	≤60 мА	≥10	<5	T18
KT803A	n-p-n	60	(80)	10А	(60)	10÷70	≤5 мА	≥20	<2.5	T18
KT805AM	n-p-n	60 (160)	60 (160)	5 (8) А	(30)	≥15	(≤25)мА	≥20	<2.5	T5a (ЭКБ)
1CT805БМ	n-p-n	60 (135)	60 (135)	5 (8) А	(30)	≥15	(≤25)мА	≥20	<5	T5a (ЭКБ)
KT805ВМ	n-p-n	60 (135)	60 (135)	5 (8) А	(30)	≥15	(≤25)мА	≥20	<2.5	T5a (ЭКБ)
KT805ИМ	n-p-n	60 (135)	60 (135)	5 (8) А	(30)	≥15	(≤25)мА	≥20	<2.5	T5a (ЭКБ)
KT807A	n-p-n	100	100	0.5(1.5)А	(10)	15÷45	<5 мА	≥5	<1	T26
KT807Б	n-p-n	100	100	0.5(1.5)А	(10)	30÷100	≤5 мА	≥5	<1	T26
KT808A	n-p-n	120 (250)	120 (250)	10 А	5 (50)	10÷50	≤3 мА	≥7.2	<2.5	T18
KT808AM	n-p-n	120 (250)	120 (250)	10 А	(60)	20÷125	≤2 мА	≥8	<2.5	T14a
KT808БМ	n-p-n	100 (160)	100(160)	10 А	(60)	20÷125	≤2 мА	≥8	<2.5	T14a
KT808ВМ	n-p-n	80 (135)	80 (135)	10 А	(60)	20÷125	≤2 мА	≥8	<2.5	T14a
KT808ГМ	n-p-n	70 (80)	70 (80)	10 А	(60)	20÷125	≤2 мА	≥8	<2.5	T14a
KT809A	n-p-n	400	400	3(5) А	(40)	15÷100	≤3 мА	≥5.1	<1.5	T18
KT8101A	n-p-n	200	160	16 А	(150)	≥20	≤2 мА	≥10	<2	T22 (БКЭ)
KT8101Б	n-p-n	160	120	16 А	(150)	≥20	<2 мА	≥10	<2	T22 (БКЭ)
KT8102A	p-n-p	200	160	16 А	(150)	≥20	<2 мА	≥10	<2	T22 (БКЭ)
KT8102Б	p-n-p	180	120	16 А	(150)	≥20	<2 мА	≥10	<2	T22 (БКЭ)
KT8104A	n-p-n	350	350	20 (25) А	(150)	≥1000	≤5 мА	≥10	<2.2	T14a
KT8105A	n-p-n	200	200	20 (25) А	(150)	≥1000	≤5 мА	≥10	<2.2	T14a
KT8106A	n-p-n	90	80	20 (30) А	(125)	750÷10000	≤5 мА	≥4	<2	T22 (БКЭ)
KT8106Б	n-p-n	80	45	20 (30) А	(125)	750÷10000	≤5 мА	≥4	<2	T22 (БКЭ)
KT8107A	n-p-n	1500	700	8 (15) А	(100)	≥2.25	≤1 мА	≥7	<1	T14a
KT8107Б	n-p-n	1500	700	5 (7.5) А	(125)	≥2.25	≤1 мА	≥7	<1	T14a
KT8107В	n-p-n	1500	600	5 (8) А	(50)	8÷12	≤1 мА	≥7	<5	T14a
KT8108A	n-p-n	850	500	5 (7) А	(70)	10÷50	≤2 мА	≥5	<1	T56 (БКЭ)
KT8108Б	n-p-n	850	500	5 (7) А	(70)	40÷80	≤2 мА	≥5	<1	T56 (БКЭ)
KT8109A*	n-p-n	350	350	7 (10) А	(80)	≥150	≤1 мА	≥7	<1.5	T56 (БКЭ)
KT8109Б*	n-p-n	300	300	7 (10) А	(80)	≥150	≤1 мА	≥7	<1.5	T56 (БКЭ)
KT8110A	n-p-n	500	450	7 (14) А	(60)	15÷30	≤2 мА	20	<0.8	T56 (БКЭ)
KT8110Б	n-p-n	500	450	7 (14) А	(60)	≥15	≤2 мА	20	<0.8	T56 (БКЭ)
ICT8110В	n-p-n	500	450	7 (14) А	(60)	≥15	≤2 мА	20	<0.8	T56 (БКЭ)
KT8111A'	n-p-n	100	50	20 А	(125)	750÷18000	≤2 мА	10	<2	T24a(БКЭ)
KT8111Б'	n-p-n	80	40	20 А	(125)	750÷18000	≤2 мА	10	<2	T24a(БКЭ)
KT8111В"	n-p-n	60	30	20 А	(125)	750÷18000	≤2 мА	10	<2	T24a(БКЭ)
KT8114A	n-p-n	700	700	8 (15) А	(125)	-	≤100	≥7	<1	T24a(БКЭ)
KT8114Б	n-p-n	(1500)700	(1500)70)	8 (15) А	(125)	-	≤100	≥7	<5	T24a(БКЭ)

KT8114В	n-p-n	(1500) 700 (1200)	(1500) 700 (1200)	8 (15) A	(125)	≥6	5100	≥7	<2.5	T24a(БКЭ)
KT8116А'	n-p-n	100	100	8 (16) A	(65)	≥1000	≤10	≥7	<2	T56 (БКЭ)
KT8116Б*	n-p-n	80	80	8 (16) A	(65)	≥1000	≤10	≥7	<2	T56 (БКЭ)
KT8118Б*	n-p-n	60	60	8 (16) A	(65)	≥1000	≤10	≥7	<2	T56 (БКЭ)
KT8117А	n-p-n	500	400	10 (15) A	(100)	≥10	≤1 mA	≥4	<1.5	T22 (БКЭ)
KT8118А	n-p-n	900	800	3(10) A	(50)	10÷40	≤1 mA	≥15	<2	T56 (БКЭ)
KT812А	n-p-n	700	700	8 (12) A	(50)	≥4	≤5 mA	≥3	<2.5	T56 (БКЭ)
KT812Б	n-p-n	500	500	8 (12) A	(50)	≥4	≤5 mA	≥3	<2.5	T14a
KT812В	n-p-n	300	300	8 (12) A	(50)	≥10	≤5 mA	≥3	<2.5	T14a
2T812А	n-p-n	700	700	10 (17) A	(50)	≥5	≤5 mA	≥3	<2.5	T14a
2T812Б	n-p-n	500	500	10 (17) A	(50)	≥5	≤5 mA	≥3	<2.5	T14a
KT8120А	n-p-n	600	450	8 (16) A	(60)	≥10	≤1 mA	≥20	<1	T56 (БКЭ)
KT8121А	n-p-n	700	400	4 (8) A	(75)	8÷60	≤1 mA	≥4	<1	T56 (БКЭ)
KT8121Б	n-p-n	600	300	4 (8) A	(75)	8÷60	≤1 mA	≥4	<1	T56 (БКЭ)
KT8123А	n-p-n	200	150	2 (3) A	(25)	≥40	≤1 mA	≥5	<1	T56 (БКЭ)
KT8124А	n-p-n	400	200	7 (15) A	(60)	≥10	≤1 mA	≥10	<1	T56 (БКЭ)
KT8124Б	n-p-n	400	200	7 (15) A	(60)	≥10	≤1 mA	≥10	<1	T56 (БКЭ)
KT8124В	n-p-n	330	150	7 (15) A	(60)	≥10	≤1 mA	≥10	<1	T56 (БКЭ)
KT8127А(1)	n-p-n	1500	700	5 (7.5) A	(100)	≥35	≤0.9 mA	2	<1	T14a (Т25)
KT8127Б(1)	n-p-n	1200	700	5 (7.5) A	(100)	≥6	≤0.6 mA	2	<1	T14a (Т25)
KT8127В(1)	n-p-n	1500	700	5 (7.5) A	(100)	≥35	≤0.9 mA	2	<1	T14a (Т25)
KT8129А	n-p-n	1500	700	5A	(100)	≥2.25	≤4.5 mA	≥4	<4.5	T14a
KT8130А*	p-n-p	40	40	4A	(20)	500÷15000	≤0.5 mA	≥25	<2	T4a (ЭКБ)
KT8130Б*	p-n-p	60	60	4A	(20)	500÷15000	≤0.5 mA	≥25	<2	T4a (ЭКБ)
KT8130В*	p-n-p	80	80	4A	(20)	500÷15000	≤0.5 mA	≥25	<2	T4a (ЭКБ)
KT8131А*	n-p-n	40	40	4A	(20)	500÷15000	≤0.5 mA	≥25	<2	T4a (ЭКБ)
KT8131Б'	n-p-n	60	60	4A	(20)	500÷15000	≤0.5 mA	≥25	<2	T4a (ЭКБ)
KT8131В*	n-p-n	80	80	4A	(20)	500÷15000	≤0.5 mA	≥25	<2	T4a (ЭКБ)
KT8136А	n-p-n	600	400	10 (15) A	(60)	10÷50	≤2 mA	≥7	<1	T56 (БКЭ)
KT8140А	n-p-n	400	200	7 (10) A	(60)	≥10	≤2 mA	≥7	<1	T56 (БКЭ)
KT814А	p-n-p	40	25	1.5 (3) A	1 (10)	40÷275	≤50	≥3	<0.6	T4a (ЭКБ)
KT814Б	p-n-p	50	40	1.5 (3) A	1 (10)	40÷275	≤50	≥3	<0.6	T4a (ЭКБ)
ICT814В	p-n-p	70	60	1.5 (3) A	1 (10)	40÷275	≤50	≥3	<0.6	T4a (ЭКБ)
KT814Г	p-n-p	100	80	1.5 (3) A	1 (10)	30÷275	≤50	≥3	<0.6	T4a (ЭКБ)
KT815А	n-p-n	40	30	1.5 (3) A	1 (10)	40÷275	≤50	≥3	<0.6	T4a (ЭКБ)
KT815Б	n-p-n	50	45	1.5 (3) A	1 (10)	40÷275	≤50	≥3	<0.6	T4a (ЭКБ)
KT815В	n-p-n	70	65	1.5 (3) A	1 (10)	40÷275	≤50	≥3	<0.6	T4a (ЭКБ)
KT815Г	n-p-n	100	85	1.5 (3) A	1 (10)	30÷275	≤50	≥3	<0.6	T4a (ЭКБ)
KT816А	p-n-p	40	40	3 (6) A	1 (25)	25÷275	≤100	≥3	<1	T4a (ЭКБ)
KT816А2	p-n-p	40	40	3 (6) A	1 (25)	≥200	≤100	≥3	<0.6	T4a (ЭКБ)
KT816Б	p-n-p	45	45	3 (6) A	1 (25)	25÷275	≤100	≥3	<1	T4a (ЭКБ)
KT816В	p-n-p	80	60	3 (6) A	1 (25)	25÷275	≤100	≥3	<1	T4a (ЭКБ)
KT816Г	p-n-p	100	90	3 (6) A	1 (25)	25÷275	≤100	≥3	<1	T4a (ЭКБ)
KT817А	n-p-n	40	40	3 (6) A	1 (25)	25÷275	<100	≥3	<0.6	T4a (ЭКБ)
KT817Б	n-p-n	45	45	3 (6) A	1 (25)	25÷275	≤100	≥3	<0.6	T4a (ЭКБ)
KT817Б2	n-p-n	45	45	3 (6) A	1 (25)	≥100	≤100	≥3	<0.12	T4a (ЭКБ)
KT817В	n-p-n	60	60	3 (6) A	1 (25)	25÷275	≤100	≥3	<0.6	T4a (ЭКБ)
KT817Г	n-p-n	100	90	3 (6) A	1 (25)	25÷275	≤100	≥3	<0.6	T4a (ЭКБ)
KT817Г2	n-p-n	100	90	3 (6) A	1 (25)	≥100	≤100	≥3	<0.12	T4a (ЭКБ)
KT818А	p-n-p	40	40	10 (15) A	1.5 (60)	15÷225	≤1 mA	≥3	<2	T5a (ЭКБ)
KT818Б	p-n-p	50	50	10 (15) A	1.5 (60)	20÷225	≤1 mA	≥3	<2	T5a (ЭКБ)
KT818В	p-n-p	70	70	10 (15) A	1.5 (80)	15÷225	<1 mA	≥3	<2	T5a (ЭКБ)
KT818Г	p-n-p	90	90	10 (15) A	1.5 (60)	12÷225	≤1 mA	≥3	<2	T5a (ЭКБ)
KT818AM	p-n-p	40	40	15 (20) A	2 (100)	15÷225	≤1 mA	≥3	<2	T14a
KT818БМ	p-n-p	50	50	15 (20) A	2 (100)	20÷225	≤1 mA	≥3	<2	T14a
KT818ВМ	p-n-p	70	70	15 (20) A	2 (100)	15÷225	≤1 mA	≥3	<2	T14a
KT818ГМ	p-n-p	90	90	15 (20) A	2 (100)	12÷225	≤1 mA	≥3	<2	T14a
2T818А	p-n-p	100	100	15 (20) A	3 (100)	20÷225	≤1 mA	≥3	<1	T14a
2T818Б	p-n-p	80	80	15 (20) A	3 (100)	20÷225	≤1 mA	≥3	<1	T14a
2T818В	p-n-p	60	60	15 (20) A	3 (100)	20÷225	≤1 mA	≥3	<1	T14a
KT819А	n-p-n	40	40	10 (15) A	1.5 (60)	15÷225	≤1 mA	≥3	<2	T5a (ЭКБ)
KT819Б	n-p-n	50	50	10 (15) A	1.5 (60)	20÷225	≤1 mA	≥3	<2	T5a (ЭКБ)
KT919В	n-p-n	70	70	10 (15) A	1.5 (60)	15÷225	≤1 mA	≥3	<2	T5a (ЭКБ)

KT819Г	n-p-n	100	100	10 (15) A	1.5 (60)	12÷225	≤1 mA	≥3	<2	T5a (ЭКБ)
KT819AM	n-p-n	40	40	15 (20) A	2 (100)	15÷225	≤1 mA	≥3	<2	T14a
KT819БМ	n-p-n	50	50	15 (20) A	2 (100)	20÷225	≤1 mA	≥3	<2	T14a
KT919ВМ	n-p-n	70	70	15 (20) A	2 (100)	15÷225	≤1 mA	≥3	<2	T14a
KT819ГМ	n-p-n	100	100	15 (20) A	2 (100)	12÷225	≤1 mA	≥3	<2	T14a
2T819A	p-n-p	100	100	15 (20) A	3 (100)	20÷225	≤1 mA	≥3	<1	T14a
2T819Б	p-n-p	BO	80	15 (20) A	3 (100)	20÷225	≤1 mA	≥3	<1	T14a
2T819В	p-n-p	60	60	15 (20) A	3 (100)	20÷225	≤1 mA	≥3	<1	T14a
2T825A*	p-n-p	100	100	20 (40) A	(160)	500÷18000	≤1 mA	≥4	<2	T14a
2T825Б*	p-n-p	80	80	20 (40) A	(160)	750÷18000	≤1 mA	≥4	<2	T14a
2T825В*	p-n-p	60	60	20 (40) A	(160)	750÷18000	≤1 mA	≥4	<2	T14a
KT825*	p-n-p	90	90	20 (30) A	(125)	750÷18000	≤1 mA	≥4	<2	T14a
KT825Д*	p-n-p	60	60	20 (30) A	(125)	750÷18000	≤1 mA	≥4	<2	T14a
KT825Е*	p-n-p	30	30	20 (30) A	(125)	750÷18000	≤1 mA	≥4	<2	T14a
KT826А	n-p-n	700	700	1 (1)A	(15)	10÷120	≤2 mA	≥6	<2.5	T14a
KT826Б	n-p-n	700	700	1 (1)A	(15)	5÷300	≤2 mA	≥6	<2.5	T14a
KT826В	n-p-n	700	700	1 (1)A	(15)	5÷120	≤2 mA	≥6	<2.5	T14a
KT827А*	n-p-n	100	100	20 (40) A	(125)	500÷18000	≤3 mA	≥4	<2	T14a
KT827Б*	n-p-n	80	80	20 (40) A	(125)	750÷18000	≤3 mA	≥4	<2	T14a
KT827В*	n-p-n	60	60	20 (40) A	(125)	750÷18000	≤3 mA	≥4	<2	T14a
KT828А	n-p-n	800	800	5 (7.5) A	(50)	≥2.25	≤5 mA	≥4	<3	T14a
KT828Б	n-p-n	600	600	5 (7.5) A	(50)	≥2.25	≤5 mA	≥4	<3	T14a
KT829А*	n-p-n	100	100	8 (12) A	(60)	≥750	≤0.2 mA	≥4	<2	T56 (БКЭ)
KT829Б*	n-p-n	80	80	8 (12) A	(60)	≥750	50.2 mA	≥4	<2	T56 (БКЭ)
KT829В*	n-p-n	BO	60	8 (12) A	(60)	≥750	≤0.2 mA	≥4	<2	T56 (БКЭ)
KT829Г*	n-p-n	45	45	8 (12) A	(60)	≥750	≤0.2 mA	≥4	<2	T56 (БКЭ)
KT834А	n-p-n	500	500	15 (20) A	(100)	≥150	≤3 mA	≥4	<2	T14a
KT834Б	n-p-n	450	450	15 (20) A	(100)	≥150	≤3 mA	≥4	<2	T14a
KT834В	n-p-n	400	400	15 (20) A	(100)	≥150	≤3 mA	≥4	<2	T14a
KT835А	p-n-p	30	30	3 A	(25)	≥25	≤100	≥1	<0.35	T5a (ЭКБ)
KT835Б	p-n-p	45	45	7.5 A	(25)	10÷100	≤150	≥1	<0.35	T5a (ЭКБ)
KT837А	p-n-p	80	80	7.5 A	(30)	10÷40	≤150	≥1	<2.5	T5a (ЭКБ)
KT837Б	p-n-p	80	60	7.5 A	(30)	20÷80	≤150	≥1	<2.5	T5a (ЭКБ)
KT837В	p-n-p	80	60	7.5 A	(30)	50÷150	≤150	≥1	<2.5	T5a (ЭКБ)
KT837Г	p-n-p	60	45	7.5 A	(30)	10÷40	≤150	≥1	<0.9	T5a (ЭКБ)
KT837Д	p-n-p	60	45	7.5 A	(30)	20÷80	≤150	≥1	<0.9	T5a (ЭКБ)
KTM7Е	p-n-p	60	45	7.5 A	(30)	50÷150	≤150	≥1	<0.9	T5a (ЭКБ)
KT837Ж	p-n-p	45	30	7.5 A	(30)	10÷40	≤150	≥1	<0.5	T5a (ЭКБ)
KT837И	p-n-p	45	30	7.5 A	(30)	20÷80	≤150	≥1	<0.5	T5a (ЭКБ)
KT837К	p-n-p	45	30	7.5 A	(30)	50÷150	≤150	≥1	<0.5	T5a (ЭКБ)
KT837Л	p-n-p	80	60	7.5 A	(30)	10÷40	≤150	≥1	<2.5	T5a (ЭКБ)
KT837М	p-n-p	80	60	7.5 A	(30)	20÷80	≤150	≥1	<2.5	T5a (ЭКБ)
ОГ837Н	p-n-p	80	60	7.5 A	(30)	50÷150	≤150	≥1	<2.5	T5a (ЭКБ)
СГ837П	p-n-p	BO	45	7.5 A	(30)	10÷40	≤150	≥1	<0.9	T5a (ЭКБ)
СГ837Р	p-n-p	60	45	7.5 A	(30)	20÷80	≤150	≥1	<0.9	T5a (ЭКБ)
<TB37C	p-n-p	60	45	7.5 A	(30)	50÷150	≤150	≥1	<0.9	T5a (ЭКБ)
AB3TT	p-n-p	45	30	7.5 A	(30)	10÷40	≤150	≥1	<0.5	T5a (ЭКБ)
CT837У	p-n-p	45	30	7.5 A	(30)	20÷80	≤150	≥1	<0.5	T5a (ЭКБ)
CT837Ф	p-n-p	45	30	7.5 A	(30)	50÷150	≤150	≥1	<0.5	T5a (ЭКБ)
(T838А	n-p-n	(1500)	(1500)	5 (7.5) A	(12.5)	≥4	≤1 mA	3	<5	T14a
(T839А	n-p-n	1500	1500	10A	(50)	≥5	≤1 mA	3	<1.5	T14a
(T840А	n-p-n	400	400	6 (8) A	(60)	10÷60	<3 mA	≥8	<3	T14a
AB40Б	n-p-n	350	350	в (8) A	(60)	≥10	≤3 mA	≥8	<3	T14a
CT841А	n-p-n	600	600	10 (15) A	3(50)	≥12	≤3 mA	≥10	<1.5	T14a
CT841Б	n-p-n	800	800	10 (15) A	3(50)	≥12	≤3 mA	≥10	<1.5	T14a
CT841В	n-p-n	600	600	10 (15) A	3(50)	≥12	≤3 mA	≥10	<1.5	T14a
T846А	n-p-n	1500	1500	5 (7.5) A	(12.5)	-	≤1 mA	2	<1	T14a
T848Б	n-p-n	1200	1200	5 (7.5) A	(12.5)	-	≤1 mA	2	<1	T14a
T846В	n-p-n	1500	1500	5 (7.5) A	(12.5)	-	≤1 mA	2	<1	T14a
T847А	n-p-n	650	650	15 (25) A	(125)	8÷25	≤5 mA	≥15	<1.5	T14a
T848А	n-p-n	400	400	15A	(35)	≥20	≤3 mA	≥3	<1.5	T14a
T850А	n-p-n	250	200	2(3) A	(25)	40÷200	≤100	≥20	<1	T56 (БКЭ)
T850Б	n-p-n	300	250	2(3) A	(25)	≥20	≤500	≥20	<1	T56 (БКЭ)

T850В	n-p-n	130	150	2(3) А	(25)	≥20	≤500	≥20	<1	T56 (БКЭ)
T851А	p-n-p	250	200	2(3) А	(25)	40÷200	≤100	≥20	<1	T56 (БКЭ)
T851Б	p-n-p	300	250	2(3) А	(25)	≥20	≤500	≥20	<1	T56 (БКЭ)
T851В	p-n-p	130	150	2(3) А	(25)	≥20	≤500	≥20	<1	T56 (БКЭ)
T852А-	p-n-p	100	100	2.5 (4) А	(50)	≥500	≤500	≥7	<2.5	T56 (БКЭ)
T852Б*	p-n-p	80	80	2.5 (4) А	(50)	≥500	≤500	≥7	<2.5	T56 (БКЭ)
T852В*	p-n-p	60	60	2.5 (4) А	(50)	≥1000	≤500	≥7	<2.5	T56 (БКЭ)
T852Г	p-n-p	45	45	2.5 (4) А	(50)	≥1000	≤500	≥7	<2.5	T56 (БКЭ)
T853А-	p-n-p	100	100	8 (12) А	(60)	≥750	≤500	≥7	<2	TS6 (БКЭ)
T853Б'	p-n-p	80	80	8 (12) А	(60)	≥750	≤500	≥7	<2	T56 (БКЭ)
T853В*	p-n-p	вс	60	8 (12) А	(60)	≥750	≤500	≥7	<2	T56 (БКЭ)
T853Г	p-n-p	45	45	8 (12) А	(60)	≥750	≤500	≥7	<2	T56 (БКЭ)
T854А	n-p-n	600	600	10 (15) А	(60)	≥20	≤3 мА	≥10	<2	T56 (БКЭ)
T854Б	n-p-n	400	400	10 (15) А	(60)	≥20	≤3 мА	≥10	<2	T56 (БКЭ)
T855А	p-n-p	250	250	5 (8) А	(40)	≥20	≤1 мА	≥5	<1	T56 (БКЭ)
KT855Б	p-n-p	150	150	5 (8) А	(40)	≥20	≤100	≤5	<1	T56 (БКЭ)
KT855В	p-n-p	150	150	5 (8) А	(40)	≥15	≤1 мА	≥5	<1	T56 (БКЭ)
KT857А	n-p-n	250	250	7 (10) А	(60)	≥7.5	≤5 мА	≥10	<1	T56 (БКЭ)
KT858А	n-p-n	400	400	7 (10) А	(60)	≥10	≤1 мА	≥10	<1	T56 (БКЭ)
KT859А	n-p-n	800	800	3(4) А	(40)	≥10	≤1 мА	≥10	<1.5	T56 (БКЭ)
KT863А	n-p-n	30	30	10А	(50)	≥100	≤1 мА	≥4	<0.3	T56 (БКЭ)
KT872А	n-p-n	700(1500)	700(1500)	8 (15) А	(100)	-	≤1 мА	7	<1	T24a(БКЭ)
KT872Б	n-p-n	700(1500)	700(1500)	8 (15) А	(100)	-	≤1 мА	7	<1	T24a(БКЭ)
KT872В	n-p-n	600(1200)	600(1200)	8 (15) А	(100)	≥6	≤0.6 мА	7	<1	T24a(БКЭ)
KT878А	n-p-n	500	500	30 (50) А	(150)	12÷50	≤3 мА	≤10	<1.5	T14a
KT878Б	n-p-n	800	800	30 (50) А	(150)	12÷50	≤3 мА	≤10	<1.5	T14a
KT878В	n-p-n	800	600	30 (50) А	(150)	12÷50	≤3 мА	≤10	<1.5	T14a
KT879А	n-p-n	200	200	50 (75) А	(250)	≥20	≤5 мА	≤10	<1.2	T16а
KT879Б	n-p-n	200	200	50 (75) А	(250)	215	≤5 мА	≥10	<2	T16а
KT886А1	n-p-n	1400	700	10 (15) А	(75)	-	≤1 мА	≥5	<1	T25 (БКЭ)
KT886Б1	n-p-n	1000	500	10 (15) А	(75)	-	≤1 мА	≥5	<1	T25 (БКЭ)
KT890А*	n-p-n	350	350	20 А	(120)	≥400	≤0.5 мА	≥5	<2	T22 (БКЭ)
KT890Б*	n-p-n	350	350	20 А	(120)	≥400	≤0.5 мА	≤5	<2	T22 (БКЭ)
KT890В*	n-p-n	350	350	20 А	(120)	≥400	≤0.5 мА	≤5	<2	T22 (БКЭ)
KT892А*	n-p-n	350	350	15 (30) А	(100)	300÷6000	≤5 мА	≥10	<1.8	T14a
KT892Б*	n-p-n	400	400	15 (30) А	(100)	300÷6000	≤5 мА	≤10	<1.8	T14a
KT892В*	n-p-n	300	300	15 (30) А	(100)	300^6000	≤5 мА	≥10	<1.8	T14a
KT896А*	p-n-p	100	50	20 А	(125)	750÷18000	≤2 мА	10	<2	T22 (БКЭ)
KT896Б*	p-n-p	80	40	20 А	(125)	750÷18000	≤2 мА	10	<2	T22 (БКЭ)
KT896В*	p-n-p	60	30	20 А	(125)	750÷18000	≤2 мА	10	<2	T22 (БКЭ)
KT897А*	n-p-n	350	350	20 (30) А	(125)	≥400	≤250	≥10	<1.6	T14a
KT897Б*	n-p-n	200	200	20 (30) А	(125)	≥400	≤250	≤10	<1.6	T14a
KT898А*	n-p-n	350	350	30 (30) А	(125)	≥400	≤5 мА	≤10	<1.6	T22 (БКЭ)
KT898Б*	n-p-n	200	200	20 (30) А	(125)	≥400	≤5 мА	≤10	<1.8	T22 (БКЭ)
KT898АГ*	n-p-n	350	350	20 (30) А	(60)	≥400	≤5 мА	≥10	<1.6	T23 (БКЭ)
KT898Б1*	n-p-n	200	200	20 (30) А	(60)	≥400	≤5 мА	≤10	<1.6	T23 (БКЭ)
KT899А*	n-p-n	160	150	8 (15) А	(65)	≥1000	≤0.5 мА	≤7	<1.6	T56 (БКЭ)
KT903А	n-p-n	60(80)	60(80)	3(5) А	(30)	15÷70	≤10 мА	≤120	<2.5	T18
KT903Б	n-p-n	60(80)	60(80)	3(5) А	(30)	40÷180	≤10 мА	≤120	<2.5	T18
KT908А	n-p-n	100	60	10 А	(50)	8÷60	≤25 мА	≥30	<2.3	T18
KT908Б	n-p-n	100	60	10 А	(50)	≥20	≤50 мА	≥30	<2.3	T18
KT9115А	p-n-p	300	300	100 (300)	1.2 (10)	25÷250	≤0.05	≥90	<1	T4a (ЭКБ)
KT940А	n-p-n	300	300	100 (300)	1.2 (10)	≥25	≤0.05	≤90	<1	T4a (ЭКБ)
KT940Б	n-p-n	250	250	100 (300)	1.2 (10)	≥25	≤0.05	≤90	<1	T4a (ЭКБ)
KT940В	n-p-n	160	160	100 (300)	1.2 (10)	≥25	≤0.05	≥90	<1	T4a (ЭКБ)
KT945А	n-p-n	150	150	15 (25) А	(50)	10÷80	≤50 мА	≤51	<2.5	T14a
KT961А	n-p-n	100	80	1.5 (2) А	1 (12.5)	40÷100	<10	≤50	<0.5	T4a (ЭКБ)
KT961Б	n-p-n	80	60	1.5 (2) А	1 (12.5)	63÷160	≤10	≥50	<0.5	T4a (ЭКБ)
KT961В	n-p-n	60	45	1.5 (2) А	1 (12.5)	100÷250	≤10	≤50	<0.5	T4a (ЭКБ)
KTЭВЭА	n-p-n	300	250	100(200)	1 (6)	50÷250	≤0.05	≥60	<1	T4a (ЭКБ)
KT972А*	n-p-n	60	60	4А	(8)	≥750	≤1 мА	≥200	<1.5	T4a (ЭКБ)
KT972Б*	n-p-n	45	45	4А	(8)	≥750	≤1 мА	≥200	<1.5	T4a (ЭКБ)
KT973А'	p-n-p	60	60	4А	(8)	≥750	≤1 мА	≥200	<1.5	T4a (ЭКБ)

КТ973Б*	p-n-p	45	45	4A	(B)	≥750	≤1 mA	≥200	<1.5	T4a (ЭКБ)
КТ997А	n-p-p	45	45	10 (20) A	(50)	≥40	≤10	≤51	<1	T56 (БКЭ)
КТ997Б	n-p-n	45	45	10 (20) A	(50)	≥20	≤10	≤51	<1	T56 (БКЭ)
КТ999А	n-p-n	250	250	50(100)A	1.6 (5)	≥50	≤0.1	≤60	<1	T15 (ЭКБ)

Табл. 8.17. Параметры отечественных полевых транзисторов.

ТИП	Структура	$U_{СИ}$ max В	$U_{СИ}$ max ($U_{СИ}0$) В	I_{C} max мА	$P_{СИ}$ max Вт	$U_{ЗИ\ отс}$ (пор) в	$I_{Cнач}$ (ост) мА	S мА/В (Кст.)	$F_{РАБ}$ max МГц	$K_{ш\ дБ}$ ($R_{СИ\ отк}$) Ом	№ рис.
КП103Е(Р1)	р-п переход. р-канал	10	10	-	0.007	0.4÷1.5	0.3÷2.5	0.4÷2.4	3	≤3	T9
КП103Ж(Р1)		10	10	-	0.012	0.5÷2.2	0.35÷3.8	0.5÷2.8	3	≤3	(T1e)
КП103И(Р1)		12	10	-	0.021	0.6÷3	0.8÷1.8	0.8÷2.6	3	≤3	T9
КП103К(Р1)		10	10	-	0.038	1.0÷4	1.0÷5.5	1÷3.3	3	≤3	(T1e)
КП103Л(Р1)		12	10	-	0.066	2÷6	1.8÷6.6	1.8÷3.8	3	≤3	T9
КП103М(Р1)		10	10	-	0.12	2.6÷7	3÷12	1.3÷4.4	3	≤3	(T1e)
КП302АМ	р-п переход. л-канал	20	10	24	0.3	1.0÷5	3÷24 (6)	5÷12	150	≤2.75	T6г
КП302БМ		20	10	43	0.3	2.5÷7	18÷43 (6)	7÷14	150	(≤150)	T6г
КП302ВМ		20	12	-	0.3	3.0÷10	≥33 (6)	-	150	(≤150)	T6г
КП302ГМ		20	10	-	0.3	2.0÷7	15÷65 (6)	7÷14	150	(≤150)	T6г
КП303А	р-п переход. л-канал	25	30	20	0.2	0.5÷3	0.5÷2.5 (5)	1.0÷4	100	-	T76
КП303Б		25	30	20	0.2	0.5÷3	0.5÷2.5 (5)	1.0÷4	100	-	T76
КП303В		25	30	20	0.2	1.0÷4	1.5÷2.0 (5)	2.0÷5	100	-	T76
КП303Г		25	30	20	0.2	≤8	3.0÷12 (5)	3.0÷7	100	-	T76
КП303Д		25	30	20	0.2	≤8	3.0÷9.0 (5)	≥2.6	100	≤4	T76
КП303Е		25	30	20	0.2	≤8	5.0÷20 (5)	≥4	100	≤4	T76
КП303Ж		25	30	20	0.2	0.3÷3	0.3÷3.0 (5)	1.0÷4	100	-	T76
КП3303И		25	30	20	0.2	0.5÷2	1.5÷5.0(5)	2.0÷6	100	≤4	T76
КП304А	Изолиро- ванный затвор. р-канал	25	30	30	0.2	(25)	0.2 мкА	≥4	-	(≤100)	T7в
КП307А	р-п переход. л-канал	25	27	25	0.25	0.5÷3	3÷9	4÷9	600	-	T76
КП307Б		25	27	25	0.25	1.0÷5	5÷15	5÷10	600	-	T76
КП307В		25	27	25	0.25	1.0÷5	5÷15	5÷10	600	-	T76
КП307Г		25	27	25	0.25	1.5÷6	8÷24	6÷12	600	≤6	T76
КП307Д		25	27	25	0.25	1.5÷6	8÷24	6÷12	600	≤6	T76
КП307Е		25	27	25	0.25	≤2.5	1.5÷5	3÷8	600	-	T76
КП307Ж		25	27	25	0.25	≤7	3÷25	4÷14	600	-	T76
КП327А	два изолиро- ванных затвора. n-канал	14	5	30	0.2	≤2.7	0.5÷17	≥9.5	1200	≤3.9	T29
КП327Б		14	5	30	0.2	≤2.7	0.5÷17	≥9.5	1200	≤2.8	T29
КП327В		14	5	30	0.2	≤2.7	≤17	≥9.5	1200	≤4.5	T29
КП327Г		14	5	30	0.2	≤2.7	≤17	≥9.5	1200	≤3.0	T29
КП329А	р-п переход. n-канал	50	45	-	0.25	≥1.5	≥1	≥3	200	(≤1500)	T1e
КП329Б		40	35	-	0.25	≥1.5	≥1	≥1	200	(≤1500)	T1e
КП333А	р-п переход. n-канал	50	45	-	0.25	1÷8	(≤0.001)	≥4	-	(≤1500)	T6г
КП333Б		40	35	-	0.25	≤4	(≤0.001)	≥2	-	(≤1500)	T6г
КП350А	два изолиро- ванных затвора. n-канал	15	15	30	0.2	0.07÷6	≤3.5	≥6	600	≤6	T7г
КП350Б		15	15	30	0.2	0.07÷6	≤3.5	≥6	600	≤6	T7г
КП350В		15	15	30	0.2	0.07÷6	≤3.5	≥7	600	≤8	T7г
КП707А	изолиро- ванный затвор. n-канал	400	20	25A	100	(S5)	≤0.25 (≤1)	≥1600	120	(≤1.0)	T5в
КП707Б		600	20	16.5A	100	(£5)	≤0.25 (≤1)	≥1600	120	(≤2.0)	T5в
КП707В		800	20	12.5A	100	(£5)	≤0.25 (≤1)	≥1600	120	(≤3.0)	T5в
КП707А1		400	20	27A	60	(2÷4.5)	≤0.25 (≤1)	≥1500	120	(≤1.0)	T5в
КП707Б1		600	20	27A	60	(2÷4.5)	≤0.25 (≤1)	≥1500	120	(≤2.0)	T5в
КП707В1		800	20	26A	60	(2÷4.5)	≤0.25 (≤1)	≥1500	120	(≤3.0)	T5в
КП707В2		800	20	27A	60	(2÷4.5)	≤0.25 (≤1)	≥1500	120	(≤3.0)	T5в
КП707Г1		700	20	26A	60	(2÷4.5)	≤0.25 (≤1)	≥1500	120	(≤2.5)	T5в
КП707Д1		500	20	27A	60	(2÷4.5)	≤0.25 (≤1)	≥1500	120	(≤1.5)	T5в
КП707Е1		750	20	26A	60	(2÷4.5)	≤0.25 (≤1)	≥1500	120	(≤5.0)	T5в

КП810А	n-канальный со статической индукцией	1300	(650)	7А	50	-	(≤0.5)	-	15	(≤0.2)	T246
КП810Б		1000	(650)	7А	50	-	(≤0.5)	-	15	(≤0.2)	T246
КП810В		1100	(700)	5А	50	-	(≤0.5)	-	15	(≤0.2)	T246
КП904А	изолированный затвор. n-канал	70	30	10А	75	-	≤350 (200)	250÷510	400	-	T166
КП904Б		70	30	5А	75	-	≤350 (200)	250÷510	400	-	T166
КП905А	изолированный затвор. n-канал	60	±30	350	4	-	0.5÷20 (≤1)	18÷39	1500	-	T28
КП905Б		60	±30	350	4	-	0.5÷20 (≤1)	18÷39	1500	≤6.5	T28
КП905В		60	±30	350	4	-	0.5÷20 (≤1)	18÷39	1500	-	T28
КП907А	изолированный затвор. n-канал	60	±30	2.7А	11.5	-	20÷100(≤10)	110÷200	1500	-	T28
КП9075		60	±30	1.7А	11.5	-	20÷100(≤10)	100÷200	1500	-	T28
КП907В		60	±30	1.3А	11.5	-	20÷100(≤10)	80÷110	1500	-	T28
КП922А(1)	изолированный затвор. n-канал	100	±30	10А	60	(2÷8)	(52)	1÷2.1А/В	75	(0.13÷0.2)	T146
КП922Б(1)		100	±30	10А	60	(2÷8)	(52)	1÷2.1А/В	75	(0.2÷0.4)	(T5В)
КП934А	n-канальный со статической индукцией	450	5	10А	40	-	(53)	(12)	50	(≤0.1)	T146
КП934Б		300	5	10А	40	-	(53)	(12)	50	(≤0.1)	T146
КП934В		400	5	10А	40	-	(53)	(12)	50	(≤0.1)	T146
КП948А	n-канальный со статической индукцией	800	(450)	5А	30	-	(£0.5)	-	30	(0.15)	T5В
КП948Б		800	(300)	5А	30	-	(50.5)	-	30	(0.15)	T5В
КП948В		700	(370)	5А	30	-	(50.5)	-	30	(0.15)	T5В
КП948Г		600	(250)	5А	30	-	(50.5)	-	30	(0.15)	T5В
КП953А	n-канальный со статической индукцией	800	(450)	15А	50	-	(50.5)	-	20	(0.06)	T246
КП953Б		800	(300)	15А	50	-	(50.5)	-	20	(0.06)	T246
КП953В		700	(430)	15А	50	-	(50.5)	-	20	(0.06)	T246
КП953Г		600	(300)	15А	50	-	(50.5)	-	20	(0.06)	T246
КП953Д		800	(450)	15А	50	-	(50.5)	-	20	(0.065)	T246
КП954А	n-канальный со статической индукцией	150	(80)	20 А	40	-	(50.3)	-	60	(0.03)	T5В
КП954Б		100	(50)	20 А	40	-	(50.3)	-	60	(0.03)	T5В
КП954В		60	(40)	20 А	40	-	(50.3)	-	60	(0.03)	T5В
КП954Г		20	(20)	20 А	40	-	(50.3)	-	60	(0.03)	T5В
КП957А	n-канальный со статической индукцией	800	(400)	1 А	10	-	(≤1)	-	30	(0.8)	T4В
КП957Б		850	(300)	1 А	10	-	(≤0.1)	-	30	(0.8)	T4В
КП957В		700	(400)	1 А	10	-	(50.1)	-	30	(0.8)	T4В
КП958А	n-канальный со статической индукцией	150	-	20 А	70	-	(50.5)	-	70	(0.02)	T246
КП958Б		100	-	20 А	70	-	(50.5)	-	70	(0.02)	T246
КП958В		60	-	20 А	70	-	(50.5)	-	70	(0.02)	T246
КП958Г		20	-	20 А	70	-	(50.5)	-	70	(0.02)	T246
КП959А	n-канальный со статической индукцией	300	(220)	0.2 А	7	-	(≤0.02)	-	20	(5.7)	T4В
КП959Б		250	(200)	0.2 А	7	-	(≤0.02)	-	20	(5.7)	T4В
КП959В		200	(120)	0.2 А	7	-	(≤0.02)	-	20	(5.7)	T4В
КП960А	p-канальный со статической индукцией	300	(220)	0.2 А	7	„	(50.02)	-	20	(5.7)	T4В
КП960Б		250	(200)	0.2 А	7	„	(50.02)	-	20	(5.7)	T4В
КП960В		200	(120)	0.2 А	7	-	(≤0.02)	-	20	(5.7)	T4В
КП964А	p-канальный со статической индукцией	150	(80)	20 А	40	-	(50.3)	-	60	(0.015)	T5В
КП964Б		100	(50)	20 А	40	-	(50.3)	-	60	(0.015)	T5В
КП964В		60	(40)	20 А	40	-	(50.3)	-	60	(0.013)	T5В
КП964Г		20	(20)	20 А	40	-	(50.3)	-	60	(0.013)	T5В

Табл. 8.18. Параметры зарубежных биполярных транзисторов.

Тип транзистора	Структура	U _{КВО} , В	U _{КЭО} , В	I _{K max} , А	P _{K max} , Вт	h _{21Э}	I _{КВО} , мкА	f _{rp} , МГц	K _ш , дБ	№ рис.
BC223A	n-p-n	50	30	350	0.35	100 ÷ 300	≤0.1	≥90	-	T1а (КБЭ)
BC223B	n-p-n	50	30	350	0.35	200 ÷ 450	≤0.1	≥90	-	T1а (КБЭ)
BC237A	n-p-n	50	45	100	0.3	120 ÷ 220	≤0.015	≥150	≤10	T1а (КБЭ)
BC237B	n-p-n	50	45	100	0.3	180 ÷ 460	≤0.015	≥150	≤10	T1а (КБЭ)
BC237C	n-p-n	50	45	100	0.3	380 ÷ 800	≤0.015	≥150	≤10	T1а (КБЭ)

BC238A	n-p-n	30	25	100	0.3	$120 \div 220$	≤ 0.015	≥ 150	≤ 10	T1a (КБЭ)
BC23BB	n-p-n	30	25	100	0.3	$180 \div 460$	≤ 0.015	≥ 150	≤ 10	T1a (КБЭ)
BC238C	n-p-n	30	25	100	0.3	$380 \div 800$	≤ 0.015	≥ 150	≤ 10	T1a (КБЭ)
BC239A	n-p-n	30	25	100	0.3	$120 \div 220$	≤ 0.015	≥ 150	≤ 4	T1a (КБЭ)
BC239B	n-p-n	30	25	100	0.3	$180 \div 460$	≤ 0.015	≥ 150	≤ 4	T1a (КБЭ)
BC239C	n-p-n	30	25	100	0.3	$380 \div 800$	≤ 0.015	≥ 150	≤ 4	T1a (КБЭ)
BC307A	p-n-p	50	45	100	0.3	$120 \div 220$	≤ 0.015	130	≤ 10	T1a (КБЭ)
BC3078	p-n-p	50	45	100	0.3	$180 \div 460$	≤ 0.015	130	≤ 10	T1a (КБЭ)
BC307C	p-n-p	50	45	100	0.3	$380 \div 800$	≤ 0.015	130	≤ 10	T1a (КБЭ)
BC308A	p-n-p	30	25	100	0.3	$120 \div 220$	≤ 0.015	130	≤ 10	T1a (КБЭ)
BC308B	p-n-p	30	25	100	0.3	$180 \div 460$	≤ 0.015	130	≤ 10	T1a (КБЭ)
BC308C	p-n-p	30	25	100	0.3	$380 \div 800$	≤ 0.015	130	≤ 10	T1a (КБЭ)
BC309A	p-n-p	30	25	100	0.3	$120 \div 220$	≤ 0.015	130	≤ 4	T1a (КБЭ)
BC309B	p-n-p	30	25	100	0.3	$180 \div 460$	≤ 0.015	130	≤ 4	T1a (КБЭ)
BC309C	p-n-p	30	25	100	0.3	$380 \div 800$	≤ 0.015	130	≤ 4	T1a (КБЭ)
BC327-16	p-n-p	50	45	800	0.625	$100 \div 250$	≤ 0.1	100	-	T1a (КБЭ)
BC327-25	p-n-p	50	45	800	0.625	$160 \div 400$	≤ 0.1	100	-	T1a (КБЭ)
BC327-40	p-n-p	50	45	800	0.625	$250 \div 630$	≤ 0.1	100	-	T1a (КБЭ)
BC328-16	p-n-p	30	25	800	0.625	$100 \div 250$	≤ 0.1	100	-	T1a (КБЭ)
BC328-25	p-n-p	30	26	800	0.625	$160 \div 400$	≤ 0.1	100	-	T1a (КБЭ)
BC328-40	p-n-p	30	25	800	0.625	$250 \div 630$	≤ 0.1	100	-	T1a (КБЭ)
BC337-16	n-p-n	50	45	800	0.625	$100 \div 250$	≤ 0.1	100	-	T1a (КБЭ)
BC337-25	n-p-n	50	45	800	0.625	$160 \div 400$	≤ 0.1	100	-	T1a (КБЭ)
BC337-40	n-p-n	50	45	800	0.625	$250 \div 630$	≤ 0.1	100	-	T1a (КБЭ)
BC338-16	n-p-l	30	25	800	0.625	$100 \div 250$	≤ 0.1	100	-	T1a (КБЭ)
BC338-25	n-p-n	30	25	800	0.625	$160 \div 400$	≤ 0.1	100	-	T1a (КБЭ)
BC338-40	n-p-n	30	25	800	0.625	$250 \div 630$	≤ 0.1	100	-	T1a (КБЭ)
BC516	p-n-p	40	30	400	0.625	≥ 30	≤ 0.2	≥ 250	-	T1a (КБЭ)
BC517	n-p-n	40	30	400	0.625	≥ 30	≤ 0.2	≥ 250	-	T1a (КБЭ)
BC546A	n-p-n	80	65	100	0.5	$110 \div 220$	≤ 0.015	300	≤ 10	T1a (КБЭ)
BC546B	n-p-n	80	65	100	0.5	$200 \div 450$	≤ 0.015	300	≤ 10	T1a (КБЭ)
BC546C	n-p-n	80	65	100	0.5	$420 \div 800$	≤ 0.015	300	≤ 10	T1a (КБЭ)
BC547A	n-p-n	50	45	100	0.5	$110 \div 220$	≤ 0.015	300	≤ 10	T1a (КБЭ)
BC547B	n-p-n	50	45	100	0.5	$200 \div 450$	≤ 0.015	300	≤ 10	T1a (КБЭ)
BC547C	n-p-n	50	45	100	0.5	$420 \div 800$	≤ 0.015	300	≤ 10	T1a (КБЭ)
BC548A	n-p-n	30	30	100	0.5	$110 \div 220$	≤ 0.015	300	≤ 10	T1a (КБЭ)
BC548B	n-p-n	30	30	100	0.5	$200 \div 450$	≤ 0.015	300	≤ 10	T1a (КБЭ)
BC548C	n-p-n	30	30	100	0.5	$420 \div 800$	≤ 0.015	300	≤ 10	T1a (КБЭ)
BC549A	n-p-n	30	30	100	0.5	$110 \div 220$	≤ 0.015	300	< 4	T1a (КБЭ)
BC549B	n-p-n	30	30	100	0.5	$200 \div 450$	≤ 0.015	300	< 4	T1a (КБЭ)
BC549C	n-p-n	30	30	100	0.5	$420 \div 800$	≤ 0.015	300	< 4	T1a (КБЭ)
BC550A	n-p-n	50	45	100	0.5	$110 \div 220$	≤ 0.015	300	≤ 3	T1a (КБЭ)
BC550B	n-p-n	50	45	100	0.5	$200 \div 450$	≤ 0.015	300	≤ 3	T1a (КБЭ)
BC550C	n-p-n	50	45	100	0.5	$420 \div 800$	≤ 0.015	300	≤ 3	T1a (КБЭ)
BC556A	p-n-p	80	65	100	0.5	$110 \div 220$	≤ 0.015	150	≤ 10	T1a (КБЭ)
BC556B	p-n-p	80	65	100	0.5	$200 \div 450$	≤ 0.015	150	≤ 10	T1a (КБЭ)
BC556C	p-n-p	80	65	100	0.5	$420 \div 800$	≤ 0.015	150	≤ 10	T1a (КБЭ)
BC557A	p-n-p	50	45	100	0.5	$110 \div 220$	≤ 0.015	150	≤ 10	T1a (КБЭ)
BC557B	p-n-p	50	45	100	0.5	$200 \div 450$	≤ 0.015	150	≤ 10	T1a (КБЭ)
BC557C	p-n-p	50	45	100	0.5	$420 \div 800$	≤ 0.015	150	≤ 10	T1a (КБЭ)
BC558A	p-n-p	30	30	100	0.5	$110 \div 220$	≤ 3.015	150	≤ 10	T1a (КБЭ)
BC558B	p-n-p	30	30	100	0.5	$200 \div 450$	≤ 0.015	150	≤ 10	T1a (КБЭ)
BC558C	p-n-p	30	30	100	0.5	$420 \div 800$	≤ 0.015	150	≤ 10	T1a (КБЭ)
BC559A	p-n-p	30	30	100	0.5	$110 \div 220$	≤ 0.015	150	≤ 4	T1a (КБЭ)
BCS59B	p-n-p	30	30	100	0.5	$200 \div 450$	≤ 0.015	150	≤ 4	T1a (КБЭ)
BC559C	p-n-p	30	30	100	0.5	$420 \div 800$	≤ 0.015	150	≤ 4	T1a (КБЭ)
BC560A	p-n-p	50	45	100	0.5	$110 \div 220$	≤ 0.015	150	≤ 2	T1a (КБЭ)
BC560B	p-n-p	50	45	100	0.5	$200 \div 450$	≤ 0.015	150	≤ 2	T1a (КБЭ)
BC560C	p-n-p	50	45	100	0.5	$420 \div 800$	≤ 0.015	150	≤ 2	T1a (КБЭ)
BC635	n-p-n	50	45	400	0.75	$40 \div 250$	≤ 0.1	100	-	T1г (ЭКБ)
BC636	p-n-p	50	45	400	0.75	$40 \div 250$	≤ 0.1	100	-	T1г (ЭКБ)
BC637	n-p-n	80	60	400	0.75	$40 \div 160$	≤ 0.1	100	-	T1г (ЭКБ)
BC638	p-n-p	80	60	400	0.75	$40 \div 160$	≤ 0.1	100	-	T1г (ЭКБ)

BC639	n-p-n	100	80	400	0.75	40 ÷ 160	≤0.1	100	-	T1г (ЭКБ)
BC640	p-n-p	100	80	400	0.75	40 ÷ 160	≤0.1	100	-	T1г (ЭКБ)
BF391	n-p-n	200	200	500	0.625	60 ÷ 200	≤0.1	≥70	-	T1в (ЭБК)
BF392	n-p-n	250	250	500	0.625	50 ÷ 200	≤0.1	≥70	-	T1в (ЭБК)
BF393	n-p-n	300	300	500	0.625	50 ÷ 200	≤0.1	≥70	-	T1в (ЭБК)
BF422	n-p-n	250	250	100	0.83	≥50	≤0.1	≥60	-	T1г (ЭКБ)
BF423	p-n-p	250	250	100	0.83	≥50	≤0.1	≥60	-	T1г (ЭКБ)
BF459	n-p-n	300	300	100	1.2	25 ÷ 240	≤0.1	≥100	-	T4а (ЭКБ)
BF491	p-n-p	200	200	500	0.625	50 ÷ 200	<0.1	≥70	-	T1в (ЭБК)
BF492	p-n-p	250	250	500	0.625	50 ÷ 200	≤0.1	≥70	-	T1в (ЭБК)
BF493	p-n-p	300	300	500	0.625	50 ÷ 200	≤0.1	≥70	-	T1в (ЭБК)
MJE340	n-p-n	300	300	500	(20)	30 ÷ 240	≤0.1	≥100	-	T4а (ЭКБ)
MJE350	p-n-p	300	300	500	(20)	30 ÷ 240	≤0.1	≥100	-	T4а (ЭКБ)
UPS A-05	n-p-n	60	60	500	0.5	50 ÷ 150	≤0.1	≥100	-	T1в (ЭБК)
MPS A-06	n-p-n	80	80	500	0.5	50 ÷ 150	<0.1	≥100	-	T1в (ЭБК)
MPSA-10	n-p-n	30	30	100	0.35	60 ÷ 400	≤0.1	≥650	-	T1в (ЭБК)
MPS A-11	n-p-n	25	25	100	0.35	60 ÷ 400	≤0.1	≥650	-	T1в (ЭБК)
MPS A-12	n-p-n	20	10	100	0.31	≥20000	≤0.1	≥125	-	T1а (ЭБК)
MPS A-13	n-p-n	30	30	500	0.5	≥10000	≤0.1	≥125	-	T1в (ЭБК)
MPS A-14	n-p-n	30	30	500	0.5	≥20000	≤0.1	≥125	-	T1в (ЭБК)
MPS A-17	n-p-n	20	15	50	0.35	25 ÷ 250	≤0.1	≥800	24	T1в (ЭБК)
MPS A-20	n-p-n	40	30	100	0.3	≥25	≤0.05	≥400	23	T1в (ЭБК)
MPS A-42	n-p-n	300	300	500	0.625	≥40	≤0.1	≥50	-	T1в (ЭБК)
MPS A-43	n-p-n	200	200	500	0.625	≥40	≤0.1	≥50	-	T1в (ЭБК)
MPS A-55	p-n-p	60	80	500	0.5	50 ÷ 150	≤0.1	≥50	-	T1в (ЭБК)
MPS A-56	p-n-p	60	80	500	0.5	50 ÷ 150	≤0.1	≥50	-	T1в (ЭБК)
MPS A-65	p-n-p	30	30	300	0.5	250000	≤0.1	≥175	-	T1в (ЭБК)
MPS A-66	p-n-p	30	30	300	0.5	275000	≤0.1	≥175	-	T1в (ЭБК)
MPS A-70	p-n-p	40	40	100	0.3	40 ÷ 400	≤0.1	≥10	-	T1в (ЭБК)
MPS A-92	p-n-p	300	300	500	0.625	240	≤0.25	≥50	-	T1в (ЭБК)
MPS A-93	p-n-p	200	200	500	0.625	240	≤0.25	≥50	-	T1в (ЭБК)
SS8050B	n-p-n	40	25	1.5 А	1.0	85 ÷ 100	≤0.1	≥100	-	T1в (ЭБК)
SS8050C	n-p-n	40	25	1.5А	1.0	120 ÷ 200	≤0.1	≥100	-	T1в (ЭБК)
SS8050D	n-p-n	40	25	1.5А	1.0	160 ÷ 300	≤0.1	≥100	-	T1в (ЭБК)
SS8S50C	p-n-p	40	25	1.5А	1.0	85 ÷ 160	≤0.1	≥100	-	T1е (ЭБК)
SS8550C	p-n-p	40	25	1.5А	1.0	120 ÷ 200	≤0.1	≥100	-	T1в (ЭБК)
SS8550D	p-n-p	40	25	1.5А	1.0	160 ÷ 300	≤0.1	≥100	-	T1в (ЭБК)
SS9011D	n-p-n	50	30	30	0.4	28 ÷ 45	≤0.1	≥150	≤4	T1в (ЭБК)
SS9011E	n-p-n	50	30	30	0.4	39 ÷ 60	≤0.1	≥150	≤4	T1в (ЭБК)
SS9011F	n-p-n	50	30	30	0.4	54 ÷ 80	≤0.1	≥150	≤4	T1в (ЭБК)
SS9011G	n-p-n	50	30	30	0.4	72 ÷ 108	≤0.1	≥150	≤4	T1в (ЭБК)
SS9011H	n-p-n	50	30	30	0.4	97 ÷ 146	≤0.1	≥150	≤4	T1в (ЭБК)
SS9011I	n-p-n	50	30	30	0.4	132 ÷ 198	≤0.1	≥150	≤4	T1в (ЭБК)
SS9012D	p-n-p	40	20	500	0.625	64 ÷ 91	≤0.1	150	-	T1в (ЭБК)
SS9012E	p-n-p	40	20	500	0.625	78 ÷ 112	≤0.1	150	-	T1в (ЭБК)
SS9012F	p-n-p	40	20	500	0.625	96 ÷ 135	≤0.1	150	-	T1в (ЭБК)
SS9012G	p-n-p	40	20	500	0.625	112 ÷ 166	≤0.1	150	-	T1в (ЭБК)
SS9012H	p-n-p	40	20	500	0.625	144 ÷ 202	≤0.1	150	-	T1в (ЭБК)
SS9013D	n-p-n	40	20	500	0.625	64 ÷ 91	≤0.1	200	-	T1в (ЭБК)
SS9013E	n-p-n	40	20	500	0.625	78 ÷ 112	≤0.1	200	-	T1в (ЭБК)
SS9013F	n-p-n	40	20	500	0.625	96 ÷ 135	≤0.1	200	-	T1в (ЭБК)
SS9013G	n-p-n	40	20	500	0.625	112 ÷ 166	≤0.1	200	-	T1в (ЭБК)
SS9013H	n-p-n	40	20	500	0.625	144 ÷ 202	≤0.1	200	-	T1в (ЭБК)
SS9014A	n-p-n	50	45	100	0.45	60 ÷ 150	≤0.05	≥150	≤10	T1в (ЭБК)
SS9014B	n-p-n	50	45	100	0.45	100 ÷ 300	≤0.05	≥150	≤10	T1в (ЭБК)
SS9014C	n-p-n	50	45	100	0.45	200 ÷ 600	≤0.05	≥150	≤10	T1в (ЭБК)
SS9014D	n-p-n	50	45	100	0.45	400 ÷ 1000	≤0.05	≥150	≤10	T1в (ЭБК)
SS9015A	p-n-p	50	45	100	0.45	60 ÷ 140	≤005	≥100	≤10	T1в (ЭБК)
SS9015B	p-n-p	50	45	100	0.45	100 ÷ 300	≤0.05	≥100	≤10	T1в (Э6К)
SS9015C	p-n-p	50	45	100	0.45	200 ÷ 600	≤0.05	≥100	≤10	T1в (ЭБК)
SS9016D	n-p-n	30	20	25	0.4	28 ÷ 45	≤0.1	≥400	<5	T1в (ЭБК)
SS9016E	n-p-n	30	20	25	0.4	39 ÷ 60	≤0.1	≥400	≤5	T1в (ЭБК)
SS9016F	n-p-n	30	20	25	0.4	54 ÷ 80	≤0.1	≥400	≤5	T1в (ЭБК)

SS9016G	n-p-n	30	20	25	0.4	$72 \div 108$	≤ 0.1	≥ 400	≤ 5	T1в (ЭБК)
SS9016H	n-p-n	30	20	25	0.4	$97 \div 146$	≤ 0.1	≥ 400	≤ 5	T1в (ЭБК)
SS9016I	n-p-n	30	20	25	0.4	$132 \div 198$	≤ 0.1	≥ 400	≤ 5	T1в (ЭБК)
SS90180	n-p-n	30	15	50	0.4	$28 \div 45$	≤ 0.05	≥ 700	-	T1в (ЭБК)
SS9018E	n-p-n	30	15	50	0.4	$39 \div 60$	≤ 0.05	≥ 700	-	T1в (ЭБК)
SS9018F	n-p-n	30	15	50	0.4	$54 \div 80$	≤ 0.05	≥ 700	-	T1в (ЭБК)
SS9018G	n-p-n	30	15	50	0.4	$72 \div 108$	≤ 0.05	≥ 700	-	T1в (ЭБК)
SS9018H	n-p-n	30	15	50	0.4	$97 \div 146$	≤ 0.05	≥ 700	-	T1в (ЭБК)
SS9018I	n-p-n	30	15	50	0.4	$132 \div 198$	≤ 0.05	≥ 700	-	T1в (ЭБК)
2N3903	n-p-n	60	40	200	0.31	$50 \div 150$	≤ 0.05	≥ 250	-	T1в (ЭБК)
2N3904	n-p-n	60	40	200	0.31	$100 \div 300$	≤ 0.05	≥ 300	-	T1в (ЭБК)
2N3905	p-n-p	40	40	200	0.31	$50 \div 150$	≤ 0.05	≥ 200	-	T1в (ЭБК)
2N3906	p-n-p	40	40	200	0.31	$100 \div 300$	≤ 0.05	≥ 250	-	T1в (ЭБК)
2N4123	n-p-n	40	30	200	0.35	$50 \div 150$	≤ 0.05	≥ 250	-	T1в (ЭБК)
2N4124	n-p-n	30	25	200	0.35	$120 \div 360$	≤ 0.05	≥ 300	-	T1в (ЭБК)
2N4125	p-n-p	30	30	200	0.35	$50 \div 150$	≤ 0.05	≥ 200	≤ 5	T1в (ЭБК)
2N4126	p-n-p	25	25	200	0.35	$120 \div 360$	≤ 0.05	≥ 250	≤ 4	T1в (ЭБК)
2N4400	n-p-n	60	40	600	0.35	$50 \div 150$	≤ 0.1	≥ 200	-	T1в (ЭБК)
2N4401	n-p-n	60	40	600	0.35	$100 \div 300$	≤ 0.1	≥ 250	-	T1в (ЭБК)
2N4402	p-n-p	40	40	600	0.35	$50 \div 150$	≤ 0.1	> 150	-	T1в (ЭБК)
2N4403	p-n-p	40	40	600	0.35	$100 \div 300$	≤ 0.1	≥ 200	-	T1в (ЭБК)
2N5086	p-n-p	50	50	50	0.35	$150 \div 500$	≤ 0.05	≥ 40	≤ 3	T1в (ЭБК)
2N5087	p-n-p	50	50	50	0.35	$250 \div 800$	≤ 0.05	≥ 240	≤ 2	T1в (ЭБК)
2N5088	n-p-n	35	30	50	0.35	$350 \div 900$	≤ 0.05	≥ 50	≤ 3	T1в (ЭБК)
2NS089	n-p-n	30	25	50	0.35	$450 \div 1200$	≤ 0.05	≥ 50	≤ 2	T1в (ЭБК)
2N5210	n-p-n	50	50	50	0.31	$250 \div 600$	≤ 0.05	≥ 30	≤ 3	T1в (ЭБК)
2N5400	p-n-p	130	120	600	0.35	$40 \div 180$	≤ 0.1	$100 \div 400$	≤ 8	T1в (ЭБК)
2N5401	p-n-p	160	150	600	0.35	$60 \div 240$	≤ 0.1	$100 \div 400$	≤ 8	T1в (ЭБК)
2N5550	n-p-n	160	150	600	0.35	$60 \div 250$	≤ 0.1	$100 \div 300$	≤ 8	T1в (ЭБК)
2N5551	n-p-n	180	140	600	0.35	$80 \div 250$	≤ 0.05	$100 \div 300$	≤ 8	T1в (ЭБК)
2N6428	n-p-n	60	50	200	0.625	$250 \div 650$	≤ 0.01	$100 \div 700$	≤ 3.5	T1в (ЭБК)
2N642BA	n-p-n	60	50	200	0.625	$250 \div 650$	≤ 0.01	$100 \div 700$	≤ 3	T1в (ЭБК)
2N6515	n-p-n	250	250	500	0.625	$50 \div 300$	≤ 0.05	$40 \div 200$	-	T1в (ЭБК)
2N6516	n-p-n	300	300	500	0.625	$45 \div 270$	≤ 0.05	$40 \div 200$	-	T1в (ЭБК)
2N6517	n-p-n	350	350	500	0.625	$30 \div 200$	≤ 0.05	$40 \div 200$	-	T1в (ЭБК)
2N6518	p-n-p	250	250	500	0.625	$50 \div 300$	≤ 0.05	$40 \div 200$	-	T1в (ЭБК)
2N6519	p-n-p	300	300	500	0.625	$45 \div 270$	≤ 0.05	$40 \div 200$	-	T1в (ЭБК)
2N6520	p-n-p	350	350	500	0.625	$30 \div 200$	≤ 0.05	$40 \div 200$	-	T1в (ЭБК)
2SA539 R	p-n-p	60	45	200	0.4	$40 \div 80$	≤ 0.1	≥ 250	-	T1в (ЭБК)
2SA539 O	p-n-p	60	45	200	0.4	$70 \div 140$	≤ 0.1	≥ 250	-	T1в (ЭБК)
2SA539 Y	p-n-p	60	45	200	0.4	$120 \div 240$	≤ 0.1	≥ 250	-	T1в (ЭБК)
2SA542 R	p-n-p	30	25	50	0.25	$40 \div 80$	≤ 0.1	100	-	T1в (ЭБК)
2SA542 O	p-n-p	30	25	50	0.25	$70 \div 140$	≤ 0.1	100	-	T1в (ЭБК)
2SA542 Y	p-n-p	30	25	50	0.25	$120 \div 240$	≤ 0.1	100	-	T1в (ЭБК)
2SA542 G	p-n-p	30	25	50	0.25	$200 \div 400$	≤ 0.1	100	-	T1в (ЭБК)
2SA608	p-n-p	40	30	10	0.2	$60 \div 180$	≤ 0.1	160	-	T1г (ЭБК)
2SA642 O	p-n-p	30	25	300	0.4	$70 \div 140$	≤ 0.1	≥ 100	-	T1в (ЭБК)
2SA642 Y	p-n-p	30	25	300	0.4	$120 \div 240$	≤ 0.1	≥ 100	-	T1в (ЭБК)
2SA642 G	p-n-p	30	25	300	0.4	$200 \div 400$	≤ 0.1	≥ 100	-	T1в (ЭБК)
2SA643 R	p-n-p	40	20	500	0.5	$40 \div 80$	≤ 0.2	≥ 100	-	T1в (ЭБК)
2SA643 O	p-n-p	40	20	500	0.5	$70 \div 140$	≤ 0.2	≥ 100	-	T1в (ЭБК)
2SA643 Y	p-n-p	40	20	500	0.5	$120 \div 240$	≤ 0.2	≥ 100	-	T1в (ЭБК)
2SA643 G	p-n-p	40	20	500	0.5	$200 \div 400$	< 0.2	≥ 100	-	T1в (ЭБК)
2SA708 R	p-n-p	80	60	700	0.8	$40 \div 80$	≤ 0.1	50	-	T1в (ЭБК)
2SA708 O	p-n-p	80	60	700	0.8	$70 \div 140$	≤ 0.1	50	-	T1в (ЭБК)
2SA708 Y	p-n-p	80	60	700	0.8	$120 \div 240$	≤ 0.1	50	-	T1в (ЭБК)
2SA709 R	p-n-p	160	150	700	0.8	$40 \div 80$	≤ 0.1	50	-	T1в (ЭБК)
2SA709 O	p-n-p	160	150	700	0.8	$70 \div 140$	≤ 0.1	50	-	T1в (ЭБК)
2SA709 Y	p-n-p	160	150	700	0.8	$120 \div 240$	≤ 0.1	50	-	T1в (ЭБК)
2SA709 G	p-n-p	160	150	700	0.8	$200 \div 400$	≤ 0.1	50	-	T1в (ЭБК)
2SA733 R	p-n-p	60	50	150	0.25	$40 \div 80$	≤ 0.1	180	6	T1в (ЭБК)
2SA733 O	p-n-p	60	50	150	0.25	$70 \div 140$	≤ 0.1	180	6	T1в (ЭБК)
2SA733 Y	p-n-p	60	50	150	0.25	$120 \div 240$	≤ 0.1	180	6	T1в (ЭБК)

2SA733 G	p-n-p	60	50	150	0.25	$200 \div 400$	≤ 0.1	180	6	T1в (ЭБК)
2SA733 L	p-n-p	60	50	150	0.25	$350 \div 700$	≤ 0.1	180	6	T1а (ЭБК)
2SA910R	p-n-p	150	150	50	0.8	$40 \div 80$	≤ 0.1	100	-	T3 (ЭКБ)
2SA910O	p-n-p	150	150	50	0.8	$70 \div 140$	≤ 0.1	100	-	T3 (ЭКБ)
2SA910Y	p-n-p	150	150	50	0.8	$120 \div 240$	≤ 0.1	100	-	T3 (ЭКБ)
2SA916O	p-n-p	120	120	800	0.9	$80 \div 160$	≤ 0.1	120	-	T3 (ЭКБ)
2SA916Y	p-n-p	120	120	800	0.9	$120 \div 240$	≤ 0.1	120	-	T3 (ЭКБ)
2SA928A O	p-n-p	30	30	2A	1.0	$100 \div 200$	≤ 0.1	120	-	T3 (ЭКБ)
2SA928A Y	p-n-p	30	30	2A	1.0	$160 \div 320$	≤ 0.1	120	-	T3 (ЭКБ)
2SA931 R	p-n-p	80	60	700	1.0	$40 \div 80$	≤ 0.1	100	-	T3 (ЭКБ)
2SA931 O	p-n-p	80	60	700	1.0	$70 \div 140$	≤ 0.1	100	-	T3 (ЭКБ)
2SA931 Y	p-n-p	80	60	700	1.0	$120 \div 240$	≤ 0.1	100	-	T3 (ЭКБ)
2SA954 0	p-n-p	80	80	300	0.6	$90 \div 180$	≤ 0.1	100	-	T1г (ЭКБ)
2SA954 Y	p-n-p	80	80	300	0.6	$135 \div 270$	≤ 0.1	100	-	T1г (ЭКБ)
2SA954 G	p-n-p	80	80	300	0.6	$200 \div 400$	≤ 0.1	100	-	T1г (ЭКБ)
2SA970	p-n-p	120	120	100	0.3	$200 \div 700$	≤ 0.1	100	-	T1г (ЭКБ)
2SA992P	p-n-p	120	120	50	0.5	$200 \div 400$	≤ 0.05	100	-	T1г (ЭКБ)
2SA992F	p-n-p	120	120	50	0.5	$300 \div 600$	≤ 0.05	100	-	T1г (ЭКБ)
2SA992E	p-n-p	120	120	50	0.5	$400 \div 800$	≤ 0.05	100	-	T1г (ЭКБ)
2SA1013 R	p-n-p	160	160	500	0.9	$60 \div 120$	< 1	50	-	T3 (ЭКБ)
2SA1013O	p-n-p	160	160	500	0.9	$100 \div 200$	≤ 1	50	-	T3 (ЭКБ)
2SA1013Y	p-n-p	160	160	500	0.9	$160 \div 320$	≤ 1	50	-	T3 (ЭКБ)
2SA1150R	p-n-p	40	20	500	0.3	$40 \div 80$	< 0.1	$40 \div 400$	-	T2 (ЭКБ)
2SA1150O	p-n-p	40	20	500	0.3	$70 \div 140$	≤ 0.1	$40 \div 400$	-	T2 (ЭКБ)
2SA1150Y	p-n-p	40	20	500	0.3	$120 \div 240$	≤ 0.1	$40 \div 400$	-	T2 (ЭКБ)
2SA1150G	p-n-p	40	20	500	0.3	$200 \div 400$	≤ 0.1	$40 \div 400$	-	T2 (ЭКБ)
2SA1174P	p-n-p	120	120	50	0.3	$200 \div 400$	≤ 0.1	100	LN	T2 (ЭКБ)
2SA1174F	p-n-p	120	120	50	0.3	$300 \div 600$	≤ 0.1	100	LN	T2 (ЭКБ)
2SA1174E	p-n-p	120	120	50	0.3	$400 \div 800$	≤ 0.1	100	LN	T2 (ЭКБ)
2SA1175R	p-n-p	60	50	150	0.25	$40 \div 80$	≤ 0.1	180	6	T2 (ЭКБ)
2SA1175O	p-n-p	60	50	150	0.25	$70 \div 140$	≤ 0.1	180	6	T2 (ЭКБ)
2SA1175Y	p-n-p	60	50	150	0.25	$120 \div 240$	≤ 0.1	180	6	T2 (ЭКБ)
2SA1175G	p-n-p	60	50	150	0.25	$200 \div 400$	≤ 0.1	180	6	T2 (ЭКБ)
2SA1175L	p-n-p	60	50	150	0.25	$350 \div 700$	≤ 0.1	180	6	T2 (ЭКБ)
2SA1319	p-n-p	180	160	700	0.7	$200 \div 400$	≤ 0.1	120	-	T1г (ЭКБ)
2SA1370D	p-n-p	200	200	100	1.0	$60 \div 120$	≤ 0.1	150	-	T3 (ЭКБ)
2SA1370E	p-n-p	200	200	100	1.0	$100 \div 200$	≤ 0.1	150	-	T3 (ЭКБ)
2SA1370F	p-n-p	200	200	100	1.0	$160 \div 320$	≤ 0.1	150	-	T3 (ЭКБ)
2SA1378 O	p-n-p	30	25	300	0.3	$70 \div 140$	≤ 0.1	200	-	T2 (ЭКБ)
2SA1378 Y	p-n-p	30	25	300	0.3	$120 \div 240$	≤ 0.1	200	-	T2 (ЭКБ)
2SA1378G	p-n-p	30	25	300	0.3	$200 \div 400$	≤ 0.1	200	-	T2 (ЭКБ)
2SA1625M	p-n-p	400	400	500	0.75	$40 \div 80$	≤ 1	≥ 10	-	T1в (ЭБК)
2SA1625L	p-n-p	400	400	500	0.75	$60 \div 120$	≤ 1	≥ 10	-	T1в (ЭБК)
2SA1625K	p-n-p	400	400	500	0.75	$100 \div 200$	≤ 1	≥ 10	-	T1в (ЭБК)
2SB564A O	p-n-p	30	25	1.0 A	0.8	$70 \div 140$	≤ 0.1	110	-	T1в (ЭБК)
2SB564AY	p-n-p	30	25	1.0 A	0.8	$120 \div 240$	≤ 0.1	110	-	T1в (ЭБК)
2SB564A G	p-n-p	30	25	1.0 A	0.8	$200 \div 400$	≤ 0.1	110	-	T1в (ЭБК)
2SB810O	p-n-p	30	25	700	0.35	$70 \div 140$	≤ 0.1	160	-	T2 (ЭКБ)
2SB810 Y	p-n-p	30	25	700	0.35	$120 \div 240$	≤ 0.1	160	-	T2 (ЭКБ)
2SB810 G	p-n-p	30	25	700	0.35	$200 \div 400$	≤ 0.1	160	-	T2 (ЭКБ)
2SB811 O	p-n-p	30	25	1.0 A	0.35	$70 \div 140$	≤ 0.1	110	-	T2 (ЭКБ)
2SB811 Y	p-n-p	30	25	1.0 A	0.35	$120 \div 240$	≤ 0.1	110	-	T2 (ЭКБ)
2SB811G	p-n-p	30	25	1.0 A	0.35	$200 \div 400$	≤ 0.1	110	-	T2 (ЭКБ)
2SB1116Y	p-n-p	60	50	1.0 A	0.75	$135 \div 270$	≤ 0.1	120	-	T1г (ЭКБ)
2SB1116G	p-n-p	60	50	1.0A	0.75	$200 \div 400$	≤ 0.1	120	-	T1г (ЭКБ)
2SB1116L	p-n-p	60	50	1.0 A	0.75	$300 \div 600$	≤ 0.1	120	-	T1г (ЭКБ)
2SB1116AY	p-n-p	80	60	1.0 A	0.75	$135 \div 270$	≤ 0.1	120	-	T1г (ЭКБ)
2SB1116AG	p-n-p	80	60	1.0 A	0.75	$200 \div 400$	≤ 0.1	120	-	T1г (ЭКБ)
2SB1116AL	p-n-p	80	60	1.0 A	0.75	$300 \div 600$	≤ 0.1	120	-	T1г (ЭКБ)
2SC184 R	n-p-n	30	25	50	0.25	$40 \div 80$	≤ 0.1	≥ 100	-	T1в (ЭБК)
2SC184 O	n-p-n	30	25	50	0.25	$70 \div 140$	≤ 0.1	≥ 100	-	T1в (ЭБК)
2SC184 Y	n-p-n	30	25	50	0.25	$120 \div 240$	≤ 0.1	≥ 100	-	T1в (ЭБК)
2SC184G	n-p-n	30	25	50	0.25	$200 \div 400$	≤ 0.1	≥ 100	-	T1в (ЭБК)

2SC184 L	n-p-n	30	25	50	0.25	$350 \div 700$	≤ 0.1	≥ 100	-	T1в (ЭБК)
2SC184V	n-p-n	30	25	50	0.25	$600 \div 1000$	≤ 0.1	≥ 100	-	T1в (ЭБК)
2SC380	n-p-n	35	30	50	0.2	$40 \div 240$	≤ 0.5	20	-	T1г (ЭКБ)
2SC388	n-p-n	30	25	50	0.3	$20 \div 200$	≤ 0.1	≥ 300	-	T1г (ЭКБ)
2SC815 R	n-p-n	60	45	200	0.4	$40 \div 80$	≤ 0.1	250	-	T1в (ЭБК)
2SC815O	n-p-n	60	45	200	0.4	$70 \div 140$	≤ 0.1	250	-	T1в (ЭБК)
2SC815Y	n-p-n	60	45	200	0.4	$120 \div 240$	≤ 0.1	250	-	T1в (ЭБК)
2SC815G	n-p-n	60	45	200	0.4	$200 \div 400$	≤ 0.1	250	-	T1в (ЭБК)
2SC838 R	n-p-n	35	25	30	0.25	$40 \div 80$	≤ 0.1	250	-	T1в (ЭБК)
2SC838 O	n-p-n	35	25	30	0.25	$70 \div 140$	≤ 0.1	250	-	T1в (ЭБК)
2SC838 Y	n-p-n	35	25	30	0.25	$120 \div 240$	≤ 0.1	250	-	T1в (ЭБК)
2SC839 R	n-p-n	35	30	100	0.25	$40 \div 80$	≤ 0.1	240	-	T1в (ЭБК)
2SC839 O	n-p-n	35	30	100	0.25	$70 \div 140$	≤ 0.1	240	-	T1в (ЭБК)
2SC839 Y	n-p-n	35	30	100	0.25	$120 \div 240$	≤ 0.1	240	-	T1в (ЭБК)
2SC839 G	n-p-n	35	30	100	0.25	$200 \div 400$	≤ 0.1	240	-	T1в (ЭБК)
2SC900 Y	n-p-n	30	25	50	0.25	$120 \div 240$	≤ 0.05	100	-	T1в (ЭБК)
2SC90Q G	n-p-n	30	25	50	0.25	$200 \div 400$	≤ 0.05	100	-	T1в (ЭБК)
2SC900 L	n-p-n	30	25	50	0.25	$120 \div 240$	≤ 0.05	100	-	T1в (ЭБК)
2SC900 V	n-p-n	30	25	50	0.25	$200 \div 400$	≤ 0.05	100	-	T1в (ЭБК)
2SC945 R	n-p-n	60	50	150	0.25	$40 \div 80$	≤ 0.1	300	4	T1в (ЭБК)
2SC945 O	n-p-n	60	50	150	0.25	$70 \div 140$	≤ 0.1	300	4	T1в (ЭБК)
2SC945 Y	n-p-n	60	50	150	0.25	$120 \div 240$	≤ 0.1	300	4	T1в (ЭБК)
2SC945 G	n-p-n	60	50	150	0.25	$200 \div 400$	≤ 0.1	300	4	T1в (ЭБК)
2SC945 L	n-p-n	60	50	150	0.25	$350 \div 700$	≤ 0.1	300	4	T1в (ЭБК)
2SC1008 R	n-p-n	80	60	700	0.8	$40 \div 80$	≤ 0.1	50	-	T1в (ЭБК)
2SC1008 O	n-p-n	80	60	700	0.8	$70 \div 140$	≤ 0.1	50	-	T1в (ЭБК)
2SC1008 Y	n-p-n	80	60	700	0.8	$120 \div 240$	≤ 0.1	50	-	T1в (ЭБК)
2SC1008 G	n-p-n	80	60	700	0.8	$200 \div 400$	≤ 0.1	50	-	T1в (ЭБК)
2SC1009 R	n-p-n	160	140	700	0.8	$40 \div 80$	≤ 0.1	50	-	T1н (ЭБК)
2SC1009 O	n-p-n	160	140	700	0.8	$70 \div 140$	≤ 0.1	50	-	T1в (ЭБК)
2SC1009 Y	n-p-n	160	140	700	0.8	$120 \div 240$	≤ 0.1	50	-	T1в (ЭБК)
2SC1009 G	n-p-n	160	140	700	0.8	$200 \div 400$	≤ 0.1	50	-	T1в (ЭБК)
2SC1187R	n-p-n	30	20	30	0.25	$40 \div 80$	≤ 0.1	700	-	T1в (ЭБК)
2SC1187O	n-p-n	30	20	30	0.25	$70 \div 140$	≤ 0.1	700	-	T1в (ЭБК)
2SC1187Y	n-p-n	30	20	30	0.25	$120 \div 240$	≤ 0.1	700	-	T1в (ЭБК)
2SC1222 Y	n-p-n	50	45	50	0.25	$120 \div 240$	≤ 0.05	100	-	T1в (ЭБК)
2SC1222 G	n-p-n	50	45	50	0.25	$200 \div 400$	≤ 0.05	100	-	T1в (ЭБК)
2SC1222 L	n-p-n	50	45	50	0.25	$350 \div 700$	≤ 0.05	100	-	T1в (ЭБК)
2SC1222 V	n-p-n	50	45	50	0.25	$600 \div 1000$	≤ 0.05	100	-	T1в (ЭБК)
2SC1393 R	n-p-n	30	30	20	0.25	$40 \div 80$	≤ 0.1	700	≤ 3	T1д (БЭК)
2SC1393O	n-p-n	30	30	20	0.25	$60 \div 140$	≤ 0.1	700	≤ 3	T1д (БЭК)
2SC1393Y	n-p-n	30	30	20	0.25	$90 \div 180$	≤ 0.1	700	≤ 3	T1д (БЭК)
2SC1394 R	n-p-n	30	30	20	0.25	$40 \div 80$	≤ 0.1	700	< 3.5	T1д (БЭК)
2SC1394O	n-p-n	30	30	20	0.25	$60 \div 140$	≤ 0.1	700	≤ 3.5	T1д (БЭК)
2SC1394 Y	n-p-n	30	30	20	0.25	$90 \div 180$	≤ 0.1	700	≤ 3.5	T1д (БЭК)
2SC1395R	n-p-n	30	15	20	0.25	$40 \div 80$	≤ 0.1	1100	-	T1в (ЭБК)
2SC1395O	n-p-n	30	15	20	0.25	$70 \div 140$	≤ 0.1	1100	-	T1в (ЭБК)
2SC1395 Y	n-p-n	30	15	20	0.25	$12 \div 240$	≤ 0.1	1100	-	T1в (ЭБК)
2SC1674M	n-p-n	30	20	20	0.25	$20 \div 60$	≤ 0.1	600	≤ 5	T1в (ЭБК)
2SC1674L	n-p-n	30	20	20	0.25	$60 \div 120$	≤ 0.1	600	≤ 5	T1в (ЭБК)
2SC1674K	n-p-n	30	20	20	0.25	$90 \div 180$	≤ 0.1	600	≤ 5	T1в (ЭБК)
2SC1675M	n-p-n	50	30	30	0.25	$20 \div 60$	≤ 0.1	300	-	T1в (ЭБК)
2SC1675L	n-p-n	50	30	30	0.25	$60 \div 120$	≤ 0.1	300	-	T1в (ЭБК)
2SC167SK	n-p-n	50	30	30	0.25	$90 \div 180$	≤ 0.1	250	-	T1в (ЭБК)
2SC1730M	n-p-n	30	15	50	0.25	$20 \div 60$	≤ 0.1	1100	-	T1г (ЭКБ)
2SC1730L	n-p-n	30	15	50	0.25	$60 \div 120$	≤ 0.1	1100	-	T1г (ЭКБ)
2SC1730K	n-p-n	30	15	50	0.25	$90 \div 180$	≤ 0.1	1100	-	T1г (ЭКБ)
2SC1815BL	n-p-n	60	50	150	0.4	$350 \div 700$	≤ 0.1	≥ 80	≤ 10	T1г (ЭКБ)
2SC1815GR	n-p-n	60	50	150	0.4	$200 \div 400$	< 0.1	≥ 80	≤ 10	T1г (ЭКБ)
2SC18150	n-p-n	60	50	150	0.4	$70 \div 140$	≤ 0.1	≥ 80	≤ 10	T1г (ЭКБ)
2SC1815Y	n-p-n	60	50	150	0.4	$120 \div 240$	≤ 0.1	≥ 80	≤ 10	T1г (ЭКБ)
2SC1B15L	n-p-n	60	50	150	0.4	$70 \div 700$	≤ 0.1	≥ 80	≤ 3	T1г (ЭКБ)
2SC1845P	n-p-n	120	120	50	0.5	$200 \div 400$	≤ 0.05	110	-	T1г (ЭКБ)

2SC1845F	n-p-n	120	120	50	0.5	$300 \div 600$	<0.05	110	-	T1г (ЭКБ)
2SC1845E	n-p-n	120	120	50	0.5	$400 \div 800$	≤ 0.05	110	-	T1г (ЭКБ)
2SC1845U	n-p-n	120	120	50	0.5	$600 \div 1200$	≤ 0.05	110	-	T1г (ЭКБ)
2SC2001M	n-p-n	30	25	700	0.6	$90 \div 180$	≤ 0.1	170	-	T1г (ЭКБ)
2SC2001L	n-p-n	30	25	700	0.6	$135 \div 270$	≤ 0.1	170	-	T1г (ЭКБ)
2SC2001K	n-p-n	30	25	700	0.6	$400 \div 200$	≤ 0.1	170	-	T1г (ЭКБ)
2SC2240GR	n-p-n	120	120	100	0.3	$200 \div 400$	≤ 0.1	100	-	T1г (ЭКБ)
2SC2240BL	n-p-n	120	120	100	0.3	$350 \div 700$	≤ 0.1	100	$\leq A$	T1г (ЭКБ)
2SC2310 R	n-p-n	200	150	50	0.8	$40 \div 80$	≤ 0.1	100	-	T3 (ЭКБ)
2SC2310O	n-p-n	200	150	50	0.8	$70 \div 140$	≤ 0.1	100	-	T3 (ЭКБ)
2SC2310 Y	n-p-n	200	150	50	0.8	$120 \div 240$	≤ 0.1	100	-	T3 (ЭКБ)
2SC2316 O	n-p-n	120	120	800	0.9	$80 \div 160$	≤ 0.1	120	-	T3 (ЭКБ)
2SC2316 Y	n-p-n	120	120	800	0.9	$120 \div 240$	≤ 0.1	120	-	T3 (ЭКБ)
2SC2328A O	n-p-n	30	30	2 A	1.0	$100 \div 200$	≤ 0.1	120	-	T3 (ЭКБ)
2SC2328A Y	n-p-n	30	30	2 A	1.0	$160 \div 320$	≤ 0.1	120	-	T3 (ЭКБ)
2SC2330 R	n-p-n	300	300	100	1.0	$40 \div 80$	≤ 0.1	50	-	T3 (ЭКБ)
2SC2330 O	n-p-n	300	300	100	1.0	$70 \div 140$	≤ 0.1	50	-	T3 (ЭКБ)
2SC2330 Y	n-p-n	300	300	100	1.0	$120 \div 240$	≤ 0.1	50	-	T3 (ЭКБ)
2SG2331 R	n-p-n	80	60	700	1.0	$40 \div 80$	≤ 0.1	50	-	T3 (ЭКБ)
2SC2331 O	n-p-n	80	60	700	1.0	$70 \div 140$	≤ 0.1	50	-	T3 (ЭКБ)
2SC2331 Y	n-p-n	80	60	700	1.0	$120 \div 240$	≤ 0.1	50	-	T3 (ЭКБ)
2SC2383 O	n-p-n	160	160	1 A	0.9	$100 \div 200$	≤ 1	100	-	T3 (ЭКБ)
2SC2383 R	n-p-n	160	160	1 A	0.9	$60 \div 120$	≤ 1	100	-	T3 (ЭКБ)
2SC2383 Y	n-p-n	160	160	1 A	0.9	$100 \div 200$	≤ 1	100	-	T3 (ЭКБ)
2SC2500A	n-p-n	30	10	2A	0.9	$140 \div 240$	≤ 0.1	150	-	T3 (ЭКБ)
2SC2500B	n-p-n	30	10	2A	0.9	$200 \div 330$	≤ 0.1	150	-	T3 (ЭКБ)
2SC2500C	n-p n	30	10	2A	0.9	$300 \div 450$	≤ 0.1	150	-	T3 (ЭКБ)
2SC2500D	n-p-n	30	10	2A	0.9	$420 \div 600$	≤ 0.1	150	-	T3 (ЭКБ)
2SC2669 R	n-p-n	35	30	30	0.2	$40 \div 80$	≤ 0.1	250	-	T2 (ЭКБ)
2SC2669 O	n-p-n	35	30	30	0.2	$70 \div 140$	≤ 0.1	250	-	T2 (ЭКБ)
2SC2669 Y	n-p-n	35	30	30	0.2	$120 \div 240$	≤ 0.1	250	-	T2 (ЭКБ)
2SC2710 R	n-p-n	40	20	500	0.3	$40 \div 80$	≤ 0.1	120	-	T2 (ЭКБ)
2SC2710 O	n-p-n	40	20	500	0.3	$70 \div 140$	≤ 0.1	120	-	T2 (ЭКБ)
2SC2710 Y	n-p-n	40	20	500	0.3	$120 \div 240$	≤ 0.1	120	-	T2 (ЭКБ)
2SC2710 G	n-p-n	40	20	500	0.3	$200 \div 400$	≤ 0.1	120	-	T2 (ЭКБ)
2SC2753	n-p-n	17	12	70	0.3	$30 \div 180$	≤ 1	1000	-	T1д (БЭК)
2SC2784P	n-p-n	120	120	50	0.3	$200 \div 400$	≤ 0.05	110	-	T2 (ЭКБ)
2SC2784F	n-p n	120	120	50	0.3	$300 \div 600$	≤ 0.05	110	-	T2 (ЭКБ)
2SC2784E	n-p-n	120	120	50	0.3	$400 \div 800$	≤ 0.05	110	-	T2 (ЭКБ)
2SC2784U	n-p-n	120	120	50	0.3	$600 \div 1200$	≤ 0.05	110	-	T2 (ЭКБ)
2SC2785 0	n-p-n	60	50	150	0.25	$70 \div 140$	≤ 0.1	300	-	T2 (ЭКБ)
2SC2785 Y	n-p-n	60	50	150	0.25	$120 \div 240$	≤ 0.1	300	-	T2 (ЭКБ)
2SC2785 G	n-p-n	60	50	150	0.25	$200 \div 400$	≤ 0.1	300	-	T2 (ЭКБ)
2SC2785 L	n-p-n	60	50	150	0.25	$350 \div 700$	≤ 0.1	300	-	T2 (ЭКБ)
2SC2786 R	n-p-n	30	20	20	0.25	$40 \div 80$	≤ 0.1	300	-	T2 (ЭКБ)
2SC2786 O	n-p-n	30	20	20	0.25	$70 \div 140$	≤ 0.1	300	-	T2 (ЭКБ)
2SC2786 Y	n-p-n	30	20	20	0.25	$120 \div 240$	≤ 0.1	300	-	T2 (ЭКБ)
2SC2787 R	n-p-n	50	30	50	0.25	$40 \div 80$	≤ 0.1	300	-	T2 (ЭКБ)
2SC2787 0	n-p-n	50	30	50	0.25	$70 \div 140$	≤ 0.1	300	-	T2 (ЭКБ)
2SC2787 U	n-p-n	50	30	50	0.25	$120 \div 240$	≤ 0.1	300	-	T2 (ЭКБ)
2SC3488 O	n-p-n	30	25	300	0.3	$70 \div 140$	≤ 0.1	300	-	T2 (ЭКБ)
2SC3488 Y	n-p-n	30	25	300	0.3	$120 \div 240$	≤ 0.1	300	-	T2 (ЭКБ)
2SC3488 G	n-p-n	30	25	300	0.3	$200 \div 400$	≤ 0.1	300	-	T2 (ЭКБ)
2SC5019L	n-p-n	30	10	2A	0.75	$140 \div 240$	≤ 0.1	150	-	T1г (ЭКБ)
2SC5019M	n-p-n	30	10	2A	0.75	$200 \div 330$	≤ 0.1	150	-	T1г(ЭКБ)
2SC5019N	n-p-n	30	10	2A	0.75	$300 \div 450$	≤ 0.1	150	-	T1г(ЭКБ)
2SC5019P	n-p-n	30	10	2A	0.75	$420 \div 600$	≤ 0.1	150	-	T1г(ЭКБ)
2SD227 O	n-p-n	30	25	300	0.4	$70 \div 140$	≤ 0.1	100	-	T1в(ЭБК)
2SD227 Y	n-p-n	30	25	300	0.4	$120 \div 240$	≤ 0.1	100	-	T1в(ЭБК)
2SD227 G	n-p-n	30	25	300	0.4	$200 \div 400$	≤ 0.1	100	-	T1в(ЭБК)
2SD261 R	n-p-n	40	20	500	0.5	$40 \div 80$	≤ 0.1	100	-	T1в(ЭБК)
2SD261 O	n-p-n	40	20	500	0.5	$70 \div 140$	≤ 0.1	100	-	T1в (ЭБК)
2SD261 Y	n-p-n	40	20	500	0.5	$120 \div 240$	≤ 0.1	100	-	Пв(ЭБК)

2SD261 G	n-p-n	40	20	500	0.5	200 ÷ 400	≤0.1	100	-	T1в (ЭБК)
2SD471A O	n-p-n	40	30	1.0 A	0.8	70 ÷ 140	≤0.1	130	-	T1в (ЭБК)
2SD471A Y	n-p-n	40	30	1.0 A	0.8	120 ÷ 240	≤0.1	130	-	T1в (ЭБК)
2SD471A G	n-p-n	40	30	1.0 A	0.8	200 ÷ 400	≤0.1	130	-	T1в (ЭБК)
2SD1020O	n-p-n	30	25	700	0.35	70 ÷ 140	≤0.1	170	-	T2 (ЭКБ)
2SD1020Y	n-p-n	30	25	700	0.35	120 ÷ 240	≤0.1	170	-	T2 (ЭКБ)
2SD1020G	n-p-n	30	25	700	0.35	200 ÷ 400	≤0.1	170	-	T2 (ЭКБ)
2SD1021 O	n-p-n	40	30	1.0 A	0.35	70 ÷ 140	≤0.1	130	-	T2 (ЭКБ)
2SD1021 Y	n-p-n	40	30	1.0 A	0.35	120 ÷ 240	≤0.1	130	-	T2 (ЭКБ)
2SD1021 G	n-p-n	40	30	1.0 A	0.35	200 ÷ 400	≤0.1	130	-	T2 (ЭКБ)
2SD1616 Y	n-p-n	60	50	1.0 A	0.75	135 ÷ 270	≤0.1	160	-	T1г (ЭКБ)
2SD1616G	n-p-n	60	50	1.0 A	0.75	200 ÷ 400	≤0.1	160	-	T1г (ЭКБ)
2SD1616L	n-p-n	60	50	1.0 A	0.75	300 ÷ 600	≤0.1	160	-	T1г (ЭКБ)
2SD1616AY	n-p-n	120	60	1.0 A	0.75	135 ÷ 270	≤0.1	160	-	T1г (ЭКБ)
2SD1616AG	n-p-n	120	60	1.0 A	0.75	200 ÷ 400	≤0.1	160	-	T1г (ЭКБ)
2SD1616AL	n-p-n	120	60	1.0 A	0.75	300 ÷ 600	≤0.1	160	-	T1г (ЭКБ)
2SD5041P	n-p-n	40	20	5.0 A	0.75	180 ÷ 270	≤0.1	150	-	T1г (ЭКБ)
2SD5041Q	n-p-n	40	20	5.0 A	0.75	230 ÷ 380	≤0.1	150	-	T1г (ЭКБ)
2SD5041R	n-p-n	40	20	5.0 A	0.75	340 ÷ 600	≤0.1	150	-	T1г (ЭКБ)

8.8. ЗАМЕНА ЗАРУБЕЖНЫХ РАДИОЭЛЕМЕНТОВ

Для замены малосигнальных диодов типа 1N4148 можно использовать любой из перечисленных: КД510, КД521, КД522.






















Замену выпрямительных диодов типа 1N4001, которые устанавливаются на входе ТА и в вызывном устройстве, можно произвести на КД208, КД209, КД243.









Кольцевая метка на корпусе зарубежных диодов и стабилитронов обычно расположена у катода.










Табл. 8.19. Возможная замена зарубежных транзисторов.


Транзистор	Возможная замена						
BC223A	KT660B	BC547C	KT3102B	BF493	KT505A	2N4401	KT660A
BC223B	KT660B	BC548A	KT3102B	MJE340	KT504B	2N4402	KT685A
BC237A	KT3102A	BC548B	KT3102B	MJE350	KT505A	2N4403	KT685B
BC237B	KT3102B	BC548C	KT3102B	MPS A-42	KT504B	2N5086	KT3107B
BC237C	KT3102B	BC549A	KT3102B	MPS A-43	KT6127K	2N5087	KT3107K
BC238A	KT3102A	BCS49B	KT3102B	MPS A-92	KT505A	2N5088	KT3102E
BC238B	KT3102B	BC549C	KT3102B	MRS A-93	KT698K	2N5089	KT3102E
ВГ238С	KT3102B	BC550A	KT3102A	SS8050B	KT698B	2N5210	KT3102B
BC239A	KT3102Д	BC550B	KT3102Б	SS8050C	KT698B	2N5400	KT698И
BC239B	KT3102Д	BC550C	KT3102Б	SS8050D	KT698B	2N5401	KT698К
BC239C	KT3102Д	BC556A	KT502Д	SS8550C	KT6127B	2N5550	KT6127И
BC307A	KT3107Б	BC556B	KT502Д	SS8550C	KT6127B	2N5551	KT6127К
BC307B	KT3107И	BC556C	KT502Д	SS8550D	KT6127B	2N6428	KT3117Б
BC307C	KT3107И	BC557A	KT3107Б	SS9012D	KT681A	2N6428A	KT3117Б
BC308A	KT3107Г	BC557B	KT3107И	SS9012E	KT681A	2N6515	KT504Б
BC308B	KT3107Д	BC5S7C	KT3107И	SS9012F	KT681A	2N6516	KT504В
BC308C	KT3107К	BC558A	KT3107Г	SS9012G	KT681A	2N6517	KT504A
BC309A	KT3107Е	BC558B	KT3107Д	SS9012H	KT681A	2N6518	KT505Б
BC309B	KT3107Ж	BC558C	KT3107К	SS9013D	KT680A	2N6519	KT505А
BC309C	KT3107Л	BC559A	KT3107Е	SS9013E	KT680A	2N6520	KT505А
BC327-16	KT686A	BC559B	KT3107Ж	SS9013F	KT680A	2SA733 R	KT3107А
BC327-25	KT686Б	BC559C	KT3107Л	SS9013O	KT680A	2SA733 O	KT3107А
BC327-40	KT686В	BC560A	KT3107Б	SS9013H	KT680A	2SA733 Y	KT3107Б
BC328-16	KT686Г	BC560B	KT3107И	SS9014A	KT3102A	2SA733 G	KT3107И
BC328-25	KT686Д	BC560C	KT3107И	SS9014B	KT3102Б	2SA733 L	KT3107И
BC328-40	KT686Е	BC635	KT503Б	SS9014C	KT3102Б	2SC380	KT315Г
BC337-16	KT660А	BC636	KT502Б	SS9014D	KT3102Б	2SC388	KT315Г
BC337-25	KT660А	BC637	KT503Г	SS9015A	KT3107А	2SC945 R	KT3102А
BC337-40	KT660А	BC638	KT502Г	SS9015B	KT3107И	2SC945 O	KT3102А
BC338-16	KT660Б	BC639	KT503Е	SS9015C	KT3107И	2SC945 Y	KT3102Б
BC338-25	KT660Б	BC640	KT502Е	2N3903	KT645A	2SC945 G	KT3102Б
BC338-40	KT660Б	BF391	KT698К	2N3904	KT3117Б	2SC945 L	KT3102Б
BC516	KT686Ж	BF392	KT504Б	2N3905	KT313А	2SC1815BL	KT3102Б
BC517	KT645А	BF393	KT504В	2N3906	KT313Б	2SC1815GR	KT3102Б

BC546A	KT503Д	BF422	KT940A	2N4123	KT503A	2SC1815O	KT3102A
BC546B	KT3117Б	BF423	KT9115A	2N4124	KT503Б	2SC1815Y	KT3102Б
BC546C	KT3117Б	BF459	KT940A	2N4125	KT502A	2SC1815L	KT3102Б
BC547A	KT3102A	BF491	KT6127K	2N4126	KT502Б	2SC2240GR	KT503E
BC547B	KT3102Б	BF492	KT505Б	2N4400	KT660A	2SC2240BL	KT503E

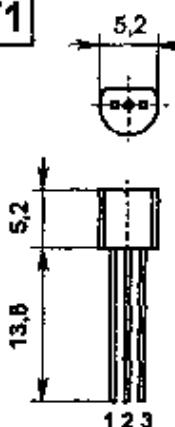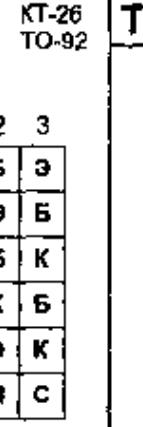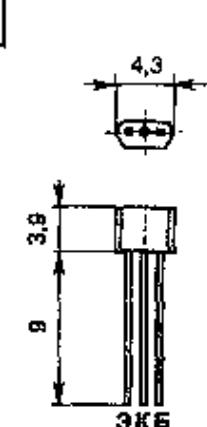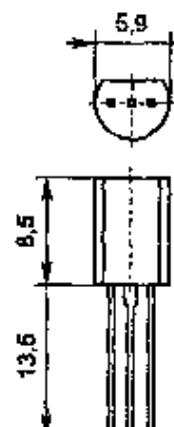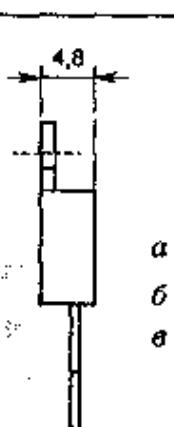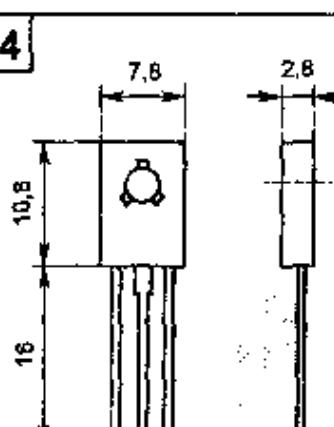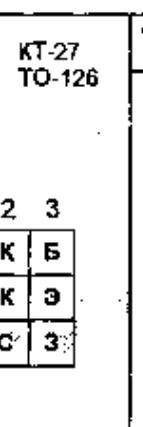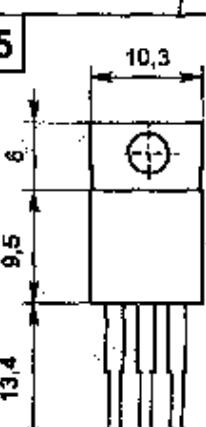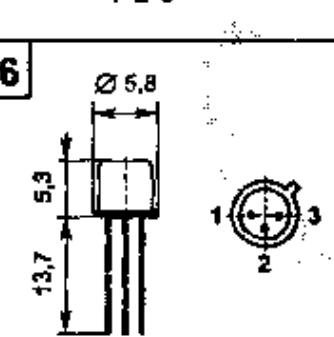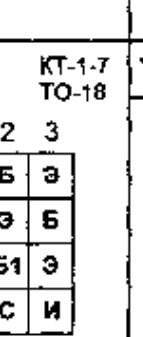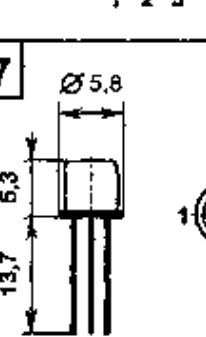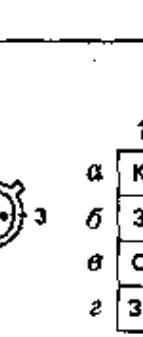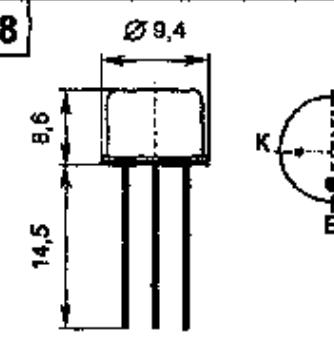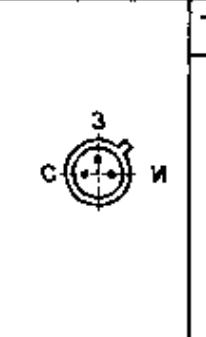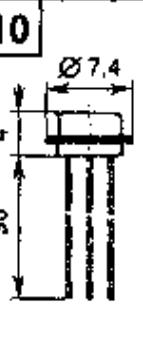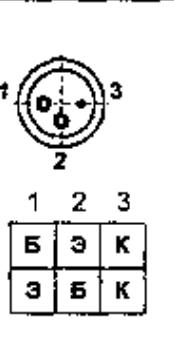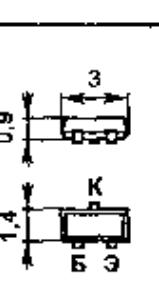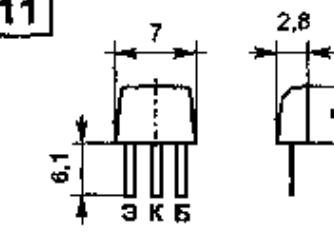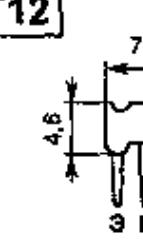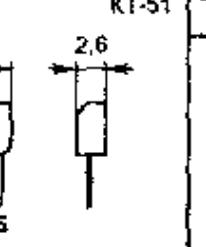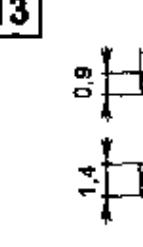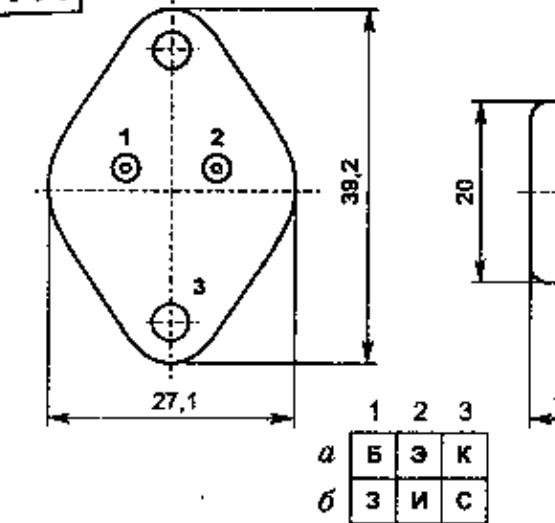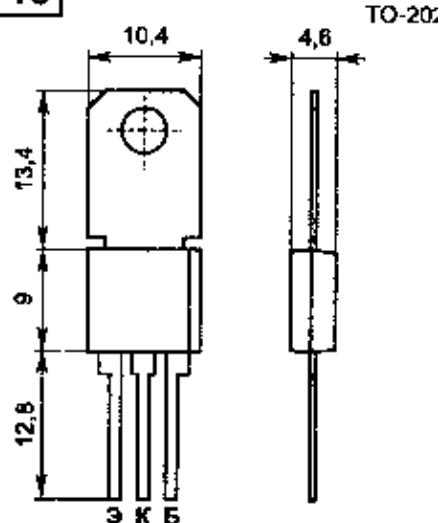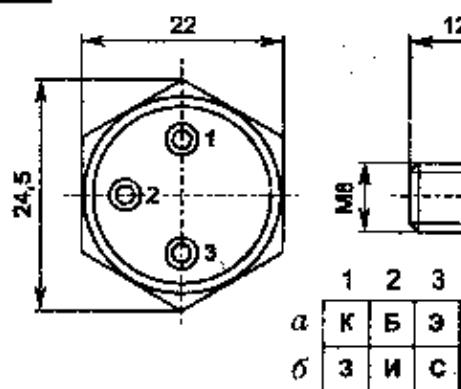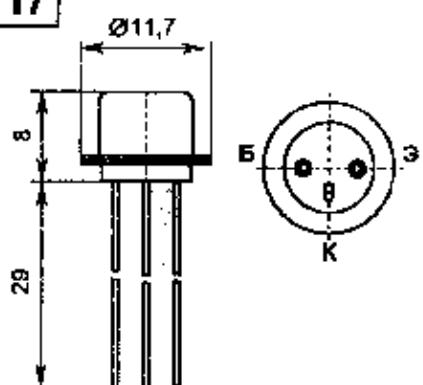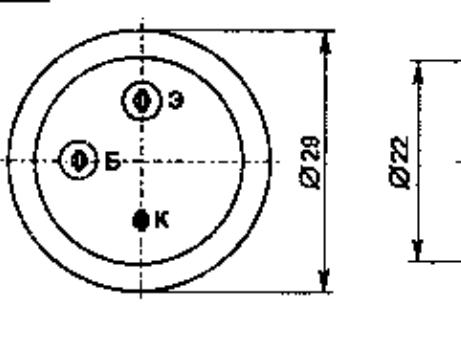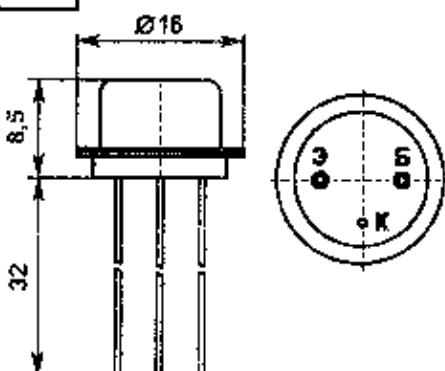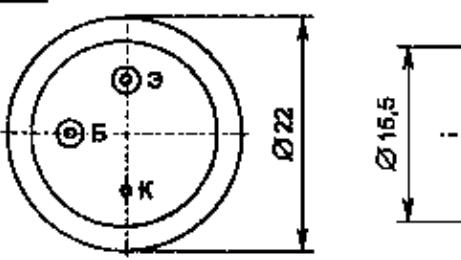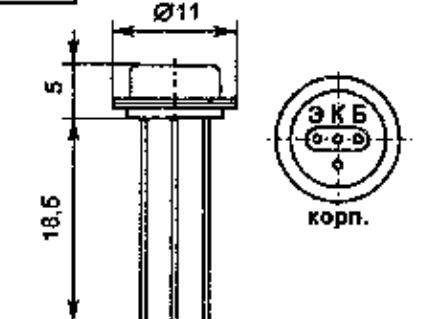T1	KT-26 TO-92	T2	TO-92S	T3	TO-92L																																									
																																														
		<table border="1"><tr><td>a</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>б</td><td>К</td><td>Б</td><td>Э</td></tr><tr><td>в</td><td>Э</td><td>Б</td><td>К</td></tr><tr><td>г</td><td>Э</td><td>К</td><td>Б</td></tr><tr><td>д</td><td>Б</td><td>Э</td><td>К</td></tr><tr><td>е</td><td>Э</td><td>И</td><td>С</td></tr></table>	a	1	2	3	б	К	Б	Э	в	Э	Б	К	г	Э	К	Б	д	Б	Э	К	е	Э	И	С																				
a	1	2	3																																											
б	К	Б	Э																																											
в	Э	Б	К																																											
г	Э	К	Б																																											
д	Б	Э	К																																											
е	Э	И	С																																											
T4	KT-27 TO-126	T5	KT-28 TO-220																																											
				<table border="1"><tr><td>a</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>б</td><td>Э</td><td>К</td><td>Б</td></tr><tr><td>в</td><td>Б</td><td>К</td><td>Э</td></tr><tr><td>г</td><td>И</td><td>С</td><td>3</td></tr></table>	a	1	2	3	б	Э	К	Б	в	Б	К	Э	г	И	С	3	<table border="1"><tr><td>a</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>б</td><td>Э</td><td>К</td><td>Б</td></tr><tr><td>в</td><td>Б</td><td>К</td><td>Э</td></tr><tr><td>г</td><td>З</td><td>С</td><td>И</td></tr></table>	a	1	2	3	б	Э	К	Б	в	Б	К	Э	г	З	С	И									
a	1	2	3																																											
б	Э	К	Б																																											
в	Б	К	Э																																											
г	И	С	3																																											
a	1	2	3																																											
б	Э	К	Б																																											
в	Б	К	Э																																											
г	З	С	И																																											
T6	KT-1-7 TO-18	T7	KT-1-12 TO-17																																											
				<table border="1"><tr><td>a</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>б</td><td>К</td><td>Б</td><td>Э</td></tr><tr><td>в</td><td>Б2</td><td>Б1</td><td>Э</td></tr><tr><td>г</td><td>З</td><td>С</td><td>И</td></tr></table>	a	1	2	3	б	К	Б	Э	в	Б2	Б1	Э	г	З	С	И	<table border="1"><tr><td>a</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>б</td><td>К</td><td>Б</td><td>Э</td><td>корп.</td></tr><tr><td>в</td><td>З</td><td>С</td><td>И</td><td>корп.</td></tr><tr><td>г</td><td>С</td><td>И</td><td>З</td><td>подл.</td></tr><tr><td></td><td>31</td><td>32</td><td>С</td><td>И</td></tr></table>	a	1	2	3	4	б	К	Б	Э	корп.	в	З	С	И	корп.	г	С	И	З	подл.		31	32	С	И
a	1	2	3																																											
б	К	Б	Э																																											
в	Б2	Б1	Э																																											
г	З	С	И																																											
a	1	2	3	4																																										
б	К	Б	Э	корп.																																										
в	З	С	И	корп.																																										
г	С	И	З	подл.																																										
	31	32	С	И																																										
T8	KT-2-9 TO-5	T9	KT-51	T10	KT-46 SOT-23																																									
																																														
T11	KT-13	T12		T13																																										
																																														

T14**T15****T16****KT-7****T17****T18****T19****T20****T21**

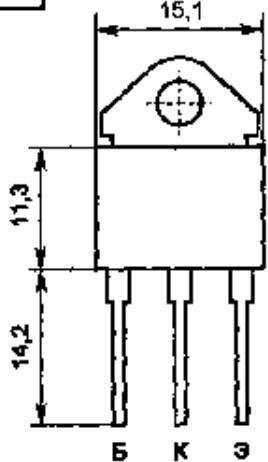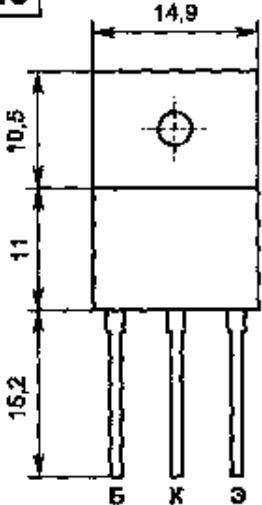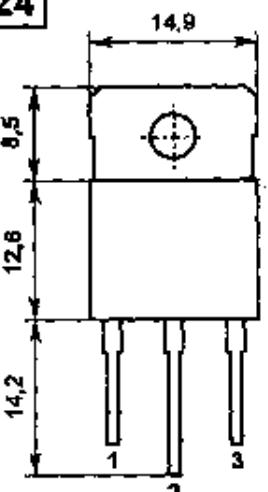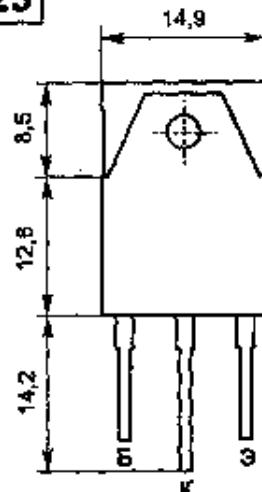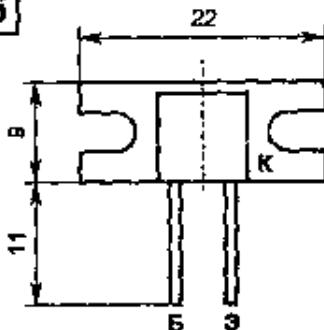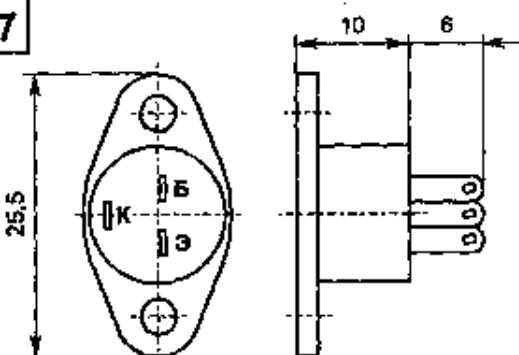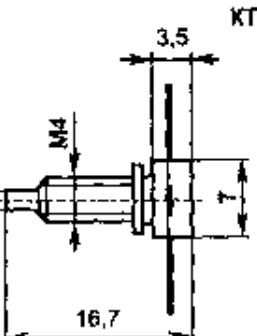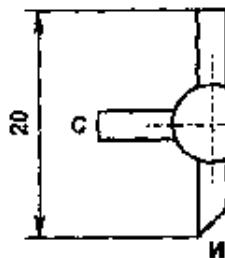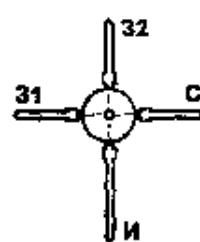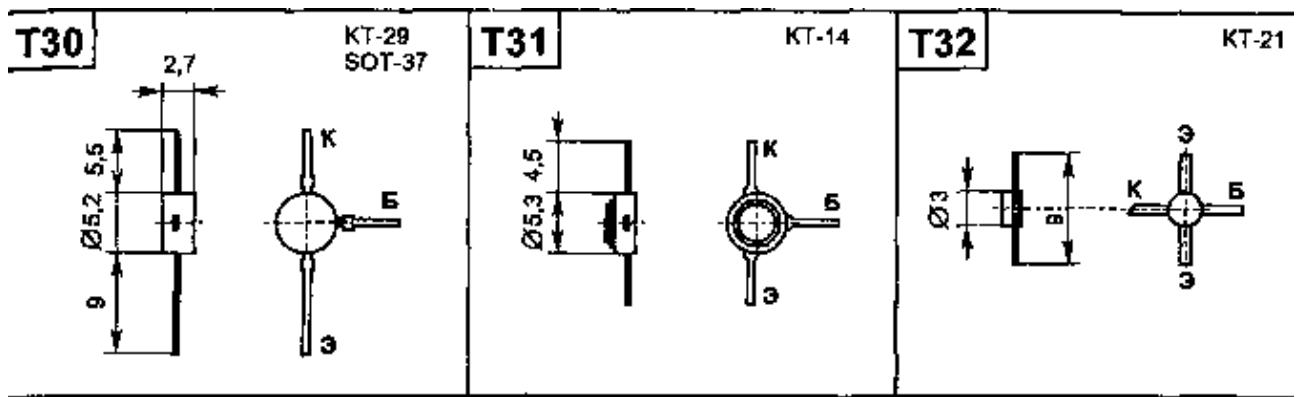T22**KT-43-1
TO-218****T23****KT-43a
TO-218****T24****KT-43-2
TO-218****T25****KT-43e-2
TO-218****T26****T27****KT-53****T28****T29**



ЛИТЕРАТУРА

1. С.С. Бунин, В.Н. Николаев, А. И. Чесноков. Телефонные аппараты с кнопочными номеронабирателями. Москва, "Радио и связь", 1987.
2. И.М. Губренко, Е.В. Кучумов. Телефонные аппараты и таксофоны. Москва, "Радио и связь", 1989.
3. Ю.М. Грязное, Л. И. Сагалович. Городские телефонные станции. Москва, "Высшая школа", 1983.
4. Е.П. Дубровский. Справочник молодого телефониста. Москва, "Высшая школа", 1992.
5. А. Кизлюк, А. Саков. Справочник по устройству и ремонту телефонных аппаратов зарубежного и отечественного производства. Москва, "Аквариум", 1993.
6. Интегральные микросхемы: Микросхемы для телефонии. Выпуск 1 - Москва, "ДОДЭКА", 1994.
7. Н.Н. Акимов, Е.П. Ващуков, В.А. Прохоренко, Ю.П. Ходоренок. Резисторы, конденсаторы, трансформаторы, дроссели, коммутационные устройства РЭА. Справочник. Минск, "Беларусь", 1994.
8. The Semicon international transistor index. Singapore, 1993.
9. Transistor Data Book, Vol. 1. Samsung Electronics, 1994.
10. Transistor Data Book, Vol. 2. Samsung Electronics, 1994.

Кизлюк Анатолий Иванович
СПРАВОЧНИК
ПО УСТРОЙСТВУ И РЕМОНТУ
ТЕЛЕФОННЫХ АППАРАТОВ
ЗАРУБЕЖНОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА

Формат 60 x 90/16. Объем 12,0 п.л. Тираж 25000 экз. Заказ № 957
АОЗТ "АКВАРИУМ" 125319, г. Москва, а/я 46 Издательство "БИБЛИОН" 103055 г. Москва, ул. Новолесная 7/2
ЛР № 064038 от 19.04.95
ISBN № 5-88952-003-2

Московская типография № 6 Комитета РФ по печати 109088, Москва, Ж-88, Южнопортовая ул., 24

Перевёл в электронный формат: Doc
doc_fbi@aport2000.ru
<http://iss.h1.ru>